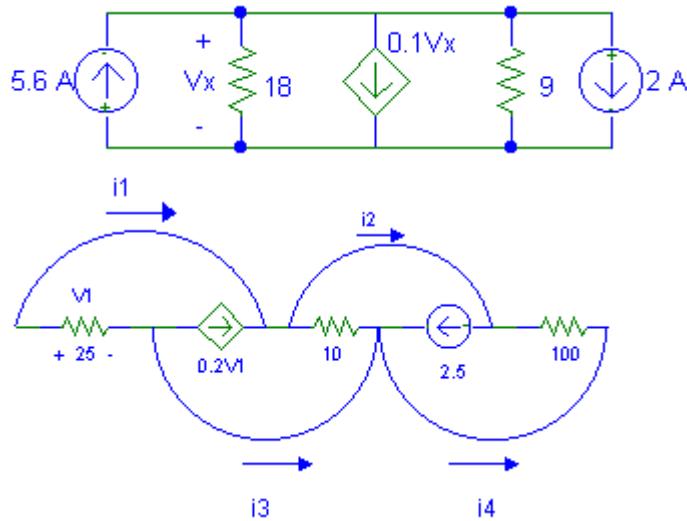



بسمه تعالی

تکلیف سری اول درس مدارا




۱- برای مدارهای شکل زیر مطابقت الف) محاسبه جریان شاخه های مدار ب) محاسبه توان هر عنصر



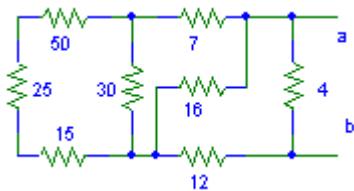
۲- مقاومت معادل دیده شده از سرهای a و b را بدست آورید.



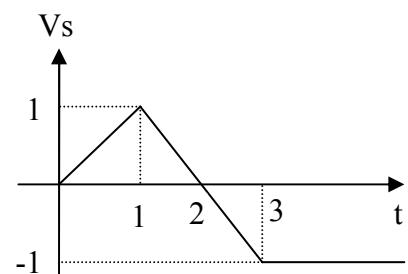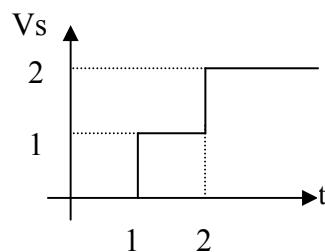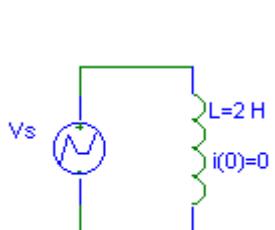
۳- اگر شکل موج ولتاژ منبع ولتاژ V_s به صورت نمودار های زیر باشد در هر مورد شکل موج جریان سلف را رسم نمایید.



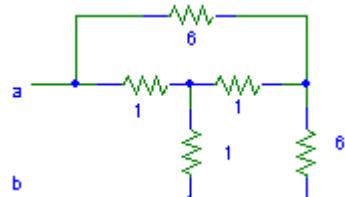
۴- مقاومت معادل دیده شده از دو سر a,b را بدست آورید.



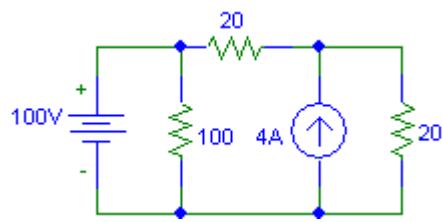
۵- در مدار الکتریکی شکل زیر توان منبع جریان چند وات است؟



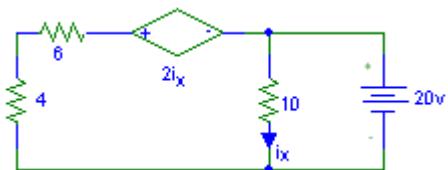۶- در مدار شکل مقابل توان منبع وابسته چقدر است؟



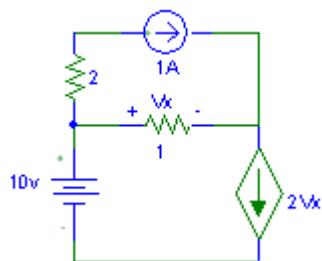
۷- در مدار شکل زیر توان منبع ولتاژرا بدست آورید.




موفق باشید

۸۹ بهار

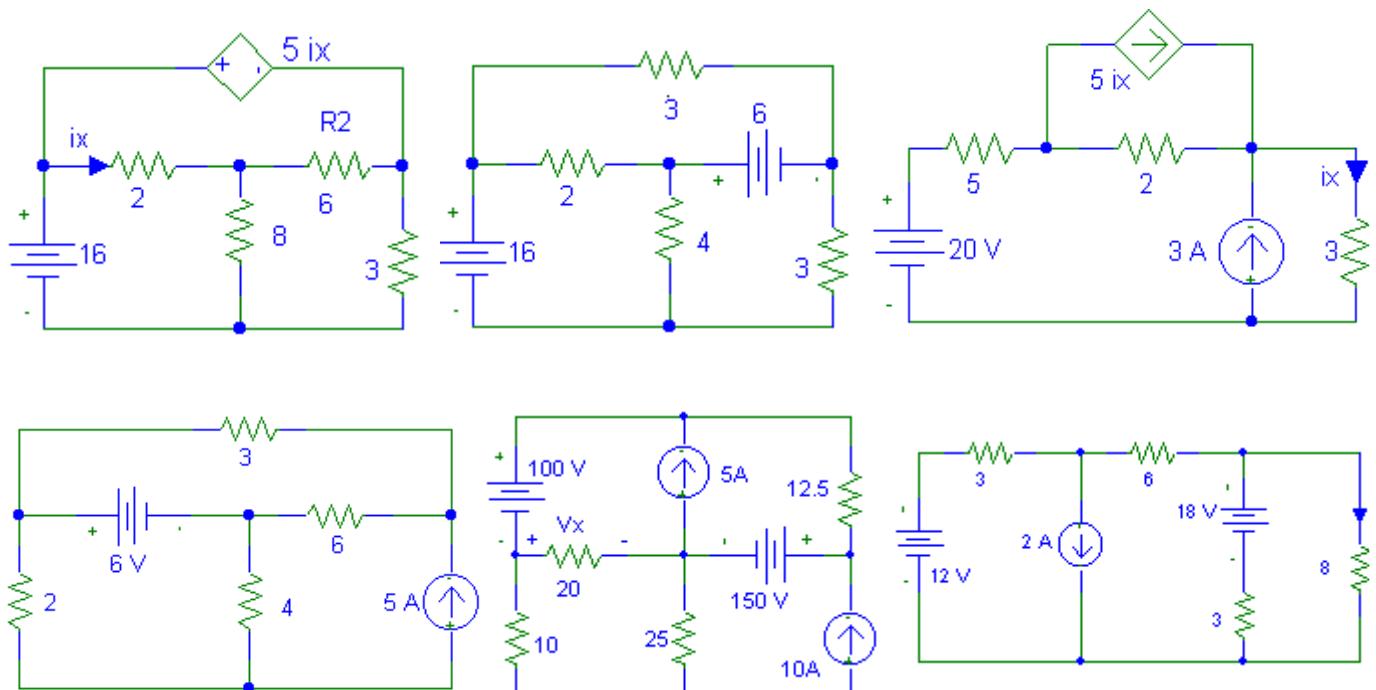
۱- با استفاده از روش تحلیل گره ولتاژ گره ها و جریان شاخه های مدارهای زیر را بدست آورید.



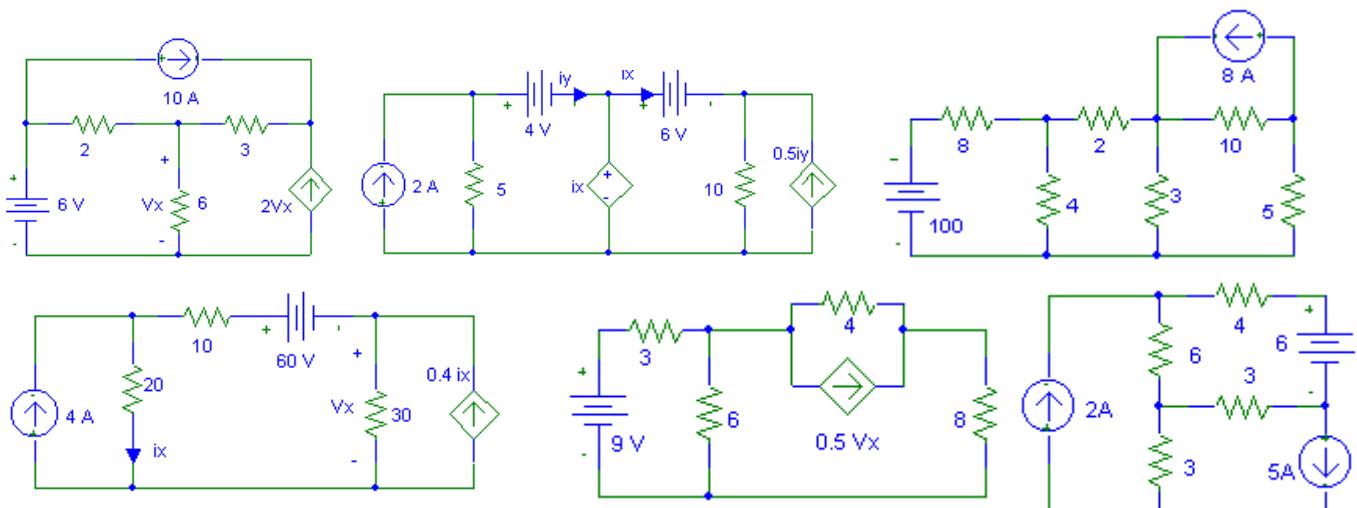۲- با استفاده از روش تحلیل مش، جریان شاخه ها و ولتاژ گره ها و مدارهای زیر را بدست آورید.




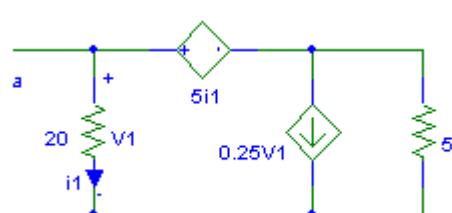۳- مدار معادل تونن دیده شده از سرهای a و b را برای مدارهای شکل زیر بدست آورید.




الف)


(ب)

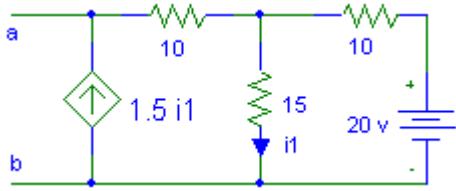


(ج)

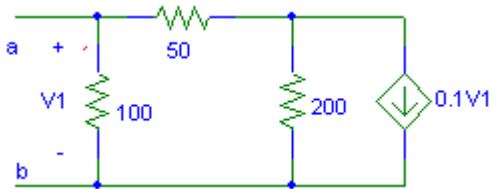


(د)

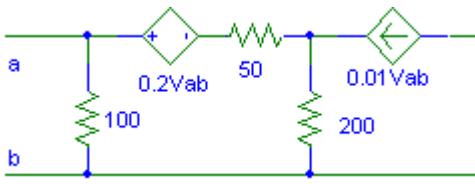

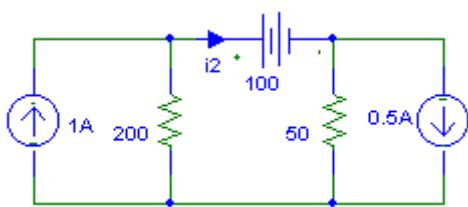
۴- با استفاده از جمع آثار ۲۰۰۰ را در شکل زیر روبرو بدست آورید.



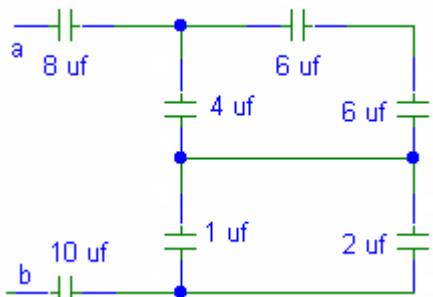۴- خازن معادل دیده شده از سرهای a,b در شکل زیر را بدست آورید . ولتاژ اولیه همه خازن ها را برابر با ۰ ولت در نظر بگیرید




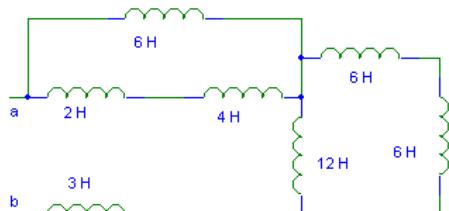۵- سلف معادل دیده شده از سرهای a,b در شکل زیر را بدست آورید.




تکلیف سری سوم درس مدار الکتریکی ۱

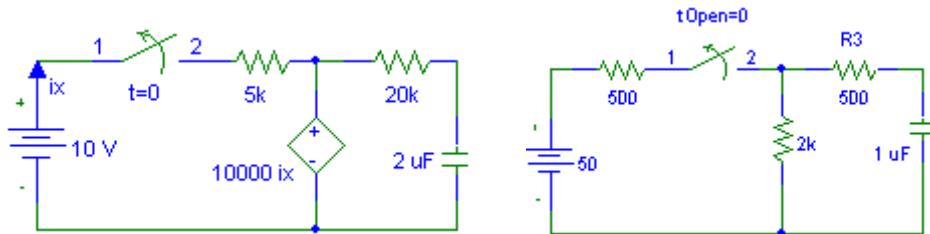
- ۱ - در مدارهای شکل زیر ولتاژ خازن را برای زمانهای بزرگتر از صفر($t>0$) بدست آورید.
 (مدار در $t<0$ به حالت پایدار رسیده است)



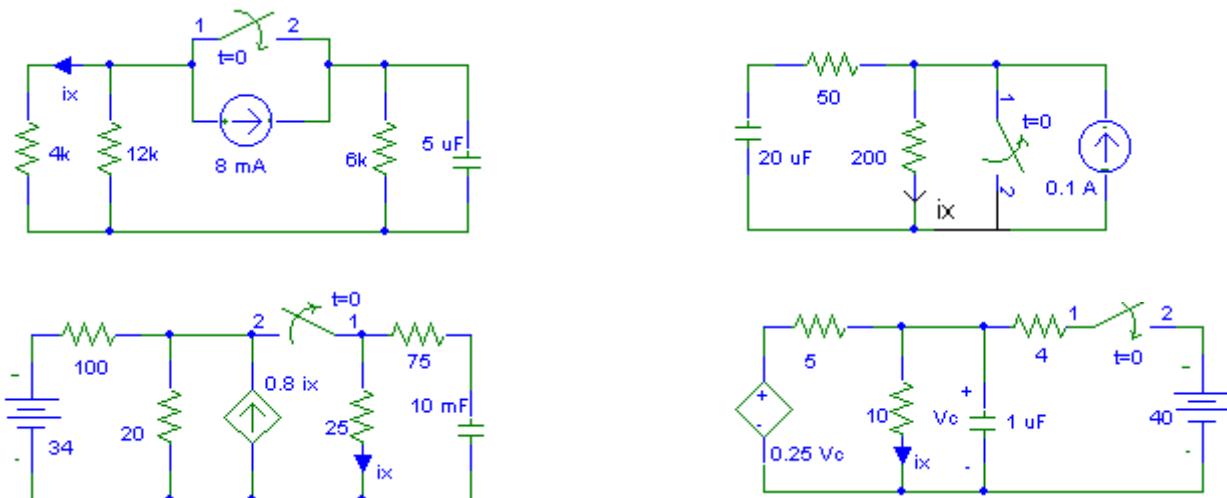- ۲ - در مدارهای شکل زیر جریان I_x برای $t>0$ را برای آورید . (مدار در $t<0$ به حالت پایدار رسیده است)



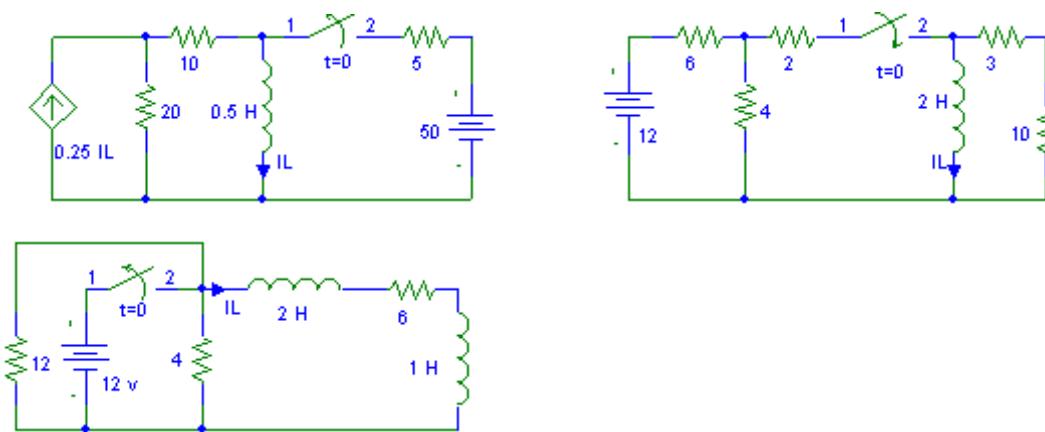- ۳ - در مدارهای شکل زیر $I_L(t)$ برای $t>0$ محاسبه کنید.



موفق باشید



Hamid Khalili

۱- فیزور متغیرهای زیر را محاسبه کنید و به هر دو صورت (قطبی و قائم) بنویسید .

الف) $v(t) = 2 \cos(2t + 45^\circ)$ ب) $i(t) = 5 \cos(3t - 30^\circ)$ ج) $v(t) = 2 \sin t + 4 \cos t$
 د) $v(t) = 5 \cos(t - 90^\circ) - 4 \sin(t - 30^\circ)$


۲- با توجه به فیزور متغیرهای زیر معادله آنها را در حوزه زمان بدست آورید . (فرض کنید $w=5 \text{ rad/s}$)
 الف) $I_x = 5 \angle -80^\circ$ ب) $I_x = 2+j3$ ج) $V_x = 4 \angle 30^\circ + 3 \angle -30^\circ$

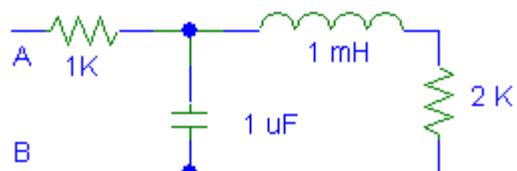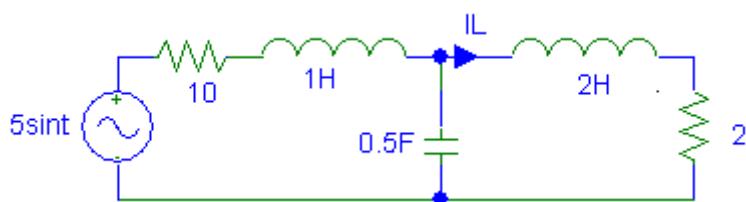۳- در مدار شکل زیر جریان سلف (I_L) را در حالت دائمی سینوسی بدست آورید .




۴- در مدار شکل رو برو امپدانس دیده شده از سرهای A,B در فرکانس $\frac{1000}{2\pi} \text{ hz}$ را بدست بیاورید .

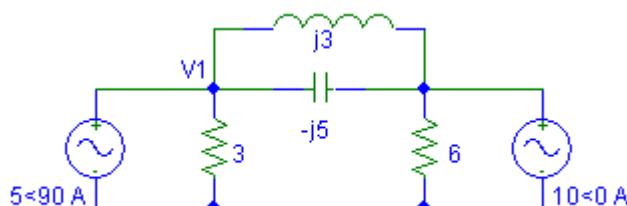۵- با استفاده از فیزورها و تحلیل گره ای V_2 مدار شکل زیر را بباید .



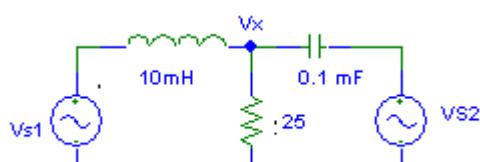۶- در مدار شکل زیر اگر $v_{S2} = 20 \sin 1000t$ و $v_{S1} = 20 \cos 1000t$ باشد $v_x(t)$ را بدست آورید .



موفق باشید

Hamid Khalili

۱- با استفاده از روش تبدیل لاپلاس $i(t)$ را از رابطه زیر بدست آورید.

$$2 \frac{di}{dt} + 8i = 6e^{-2t}, \quad i(0^-) = 1A$$


$$\frac{d^2i}{dt^2} + 3\left(\frac{di}{dt}\right) + 2i = 4u(t), \quad i(0^-) = 0, \quad \frac{di(0^-)}{dt} = 5 \frac{A}{S}$$

۲- معکوس توابع زیر را محاسبه کنید.


$$F(S) = 2e^{-(S+1)}$$

$$F(S) = (e^{-S} + 1)^2$$

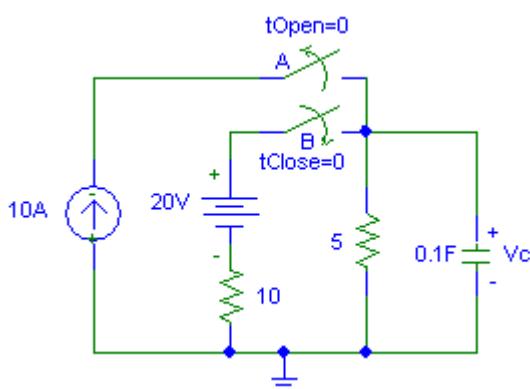
$$F(S) = \frac{S+1}{s(s^2 + 3S + 2)} \quad F(S) = \frac{(s+1)}{s} + \frac{2}{s+1}$$



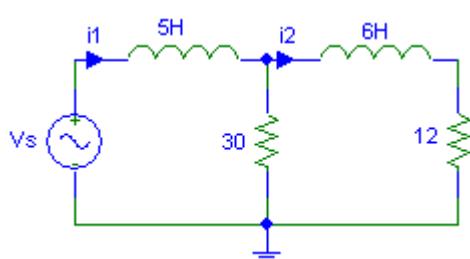۳- در مدار شکل زیر کلید A پس از مدت ها در لحظه $t=0$ باز و کلید B در همان لحظه بسته می شود. محاسبه کنید: (الف) $V_c(0^-)$ و (ب) $V_c(0^+)$ معادله $V_c(t)$ برای $t>0$ با استفاده از لاپلاس.



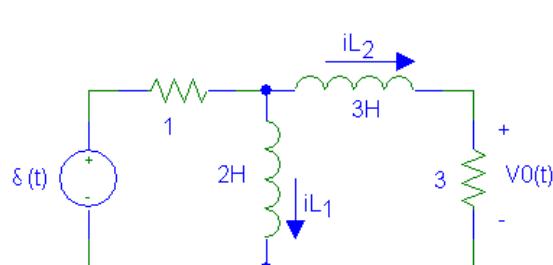
$$v_s(t) = 132u(t) \quad \text{به ازای } I_2(s) \quad H(s) = \frac{I_2(s)}{V_s(s)} \quad \text{(الف)}$$




۵- در مدار شکل زیر فرض کنید $v_o(t)$, $i_{L_1}(0^-) = 0$ و $i_{L_2}(0^-) = 2A$ را بیابید.

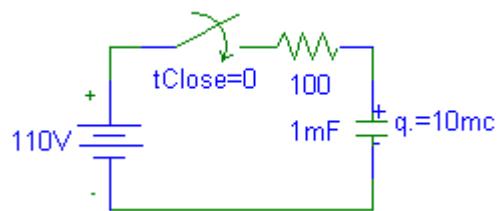۶- پاسخ $I(s)$ را برای $t > 0.1$ در مدار الکتریکی شکل زیر را بدست آورید. فرض کنید بار ذخیره شده روی خازن قبل از بسته شدن کلید $10mF$ باشد.



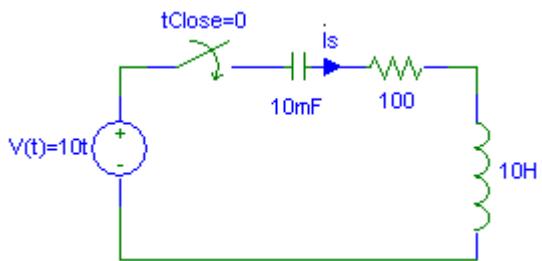
۷- در مدار الکتریکی شکل زیر در لحظه $t=0$ کلید K بسته می شود. رابطه $I(s)$ را بدست آورید.



موفق باشید


Akhalteli

تمرینات سری اول درس مدار II

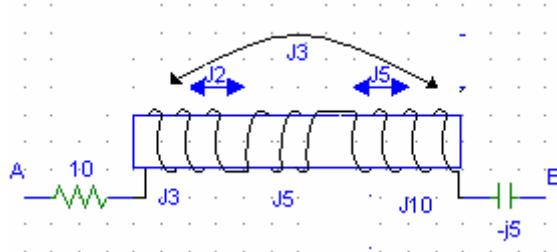


- ۱- در مدار مغناطیسی شکل روبرو امپدانس معادل دیده شده از سرهای A,B چند اهم است؟

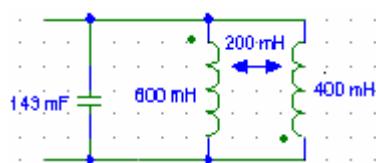(راهنمایی: ابتدا امپدانس معادل سه سلف تزویج شده سری را از روشنی که قبل برای دو سلف سری تزویج شده حساب کردیم بدست آورید)




- ۲- فرکانس تشذید مدار شکل روبرو را بدست آورید.

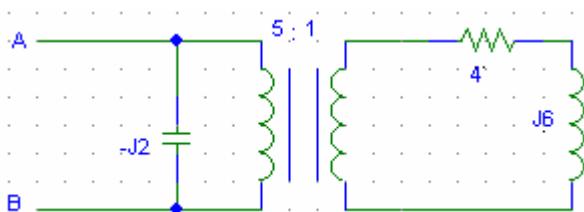
- ۳- در شکل مقابل امپدانس دیده شده از سرهای A,B را بدست آورید.



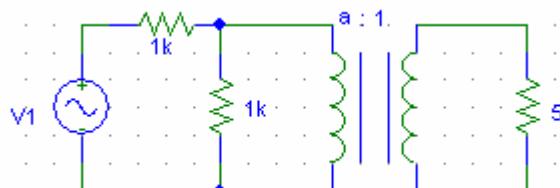
- ۴- در مدار شکل روبرو نسبت تبدیل ترانس را طوری بدست آورید که بیشترین توان به مقاومت ۵ اهمی انتقال پیدا کند.



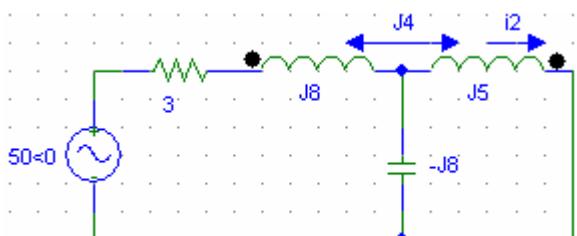
- ۵- در مدار شکل زیر جریان I2 چند آمپر است.



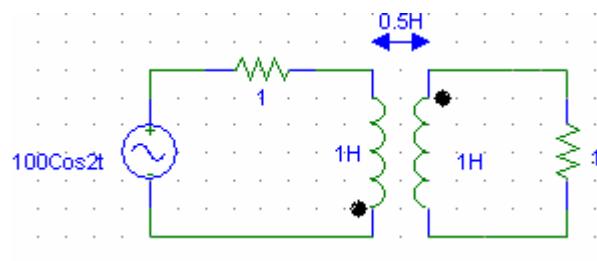
- ۶- در مدار شکل زیر توان متوسط مقاومت سمت چپ را بدست آورید.



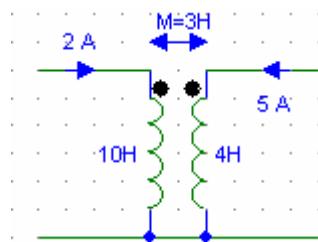
۷- انرژی ذخیره شده در کل سیستم مقابله چند ژول است؟



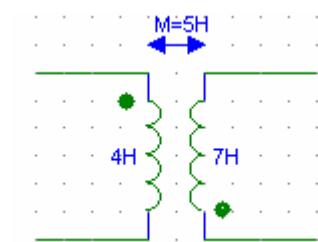۸- مدل معادل T را برای زوج سلف تزویج شده شکل مقابل را بدست آورید.



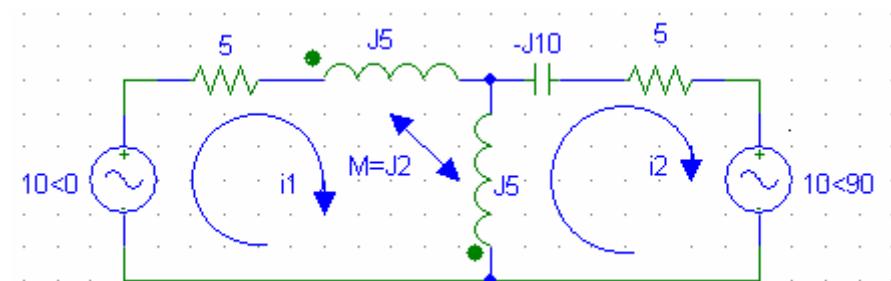
۹- در مدار الکتریکی شکل مقابل با استفاده از روش مش معادله های I_1 و I_2 را بدست آورید.



موفق باشید

۸۶ بهار

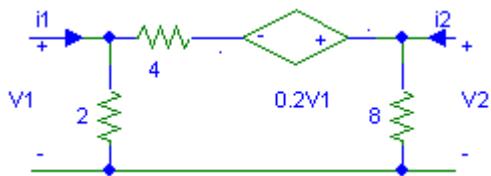
۱- ماتریس امپدانس مدار شکل زیر را بدست آورید.



۲- در مدار شکل زیر ماتریس امپدانس به صورت زیر می باشد در صورتی که $V_1=10V$ و $V_2=-5V$ باشد جریان های I_1 و


$$Z = \begin{bmatrix} 20 & 15 \\ 15 & 25 \end{bmatrix}, I_2$$

جواب: $I_1=1.18A$, $I_2=-0.91A$

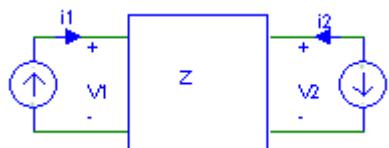


۳- ماتریس Z دو قطبی N به صورت $Z = \begin{bmatrix} S+3 & s \\ s & s+1 \end{bmatrix}$ داده شده است . پارامتر Y_{11} دو قطبی کلی را بدست آورید.

$$\text{جواب: } \frac{7s+12}{6s+9}$$

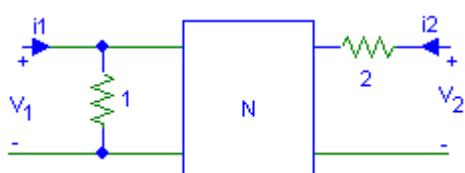


۴- ماتریس Y دو قطبی شکل زیر به ازای کدام مقادیر a و b به صورت $\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ در می آید.

جواب: $a=b=1$

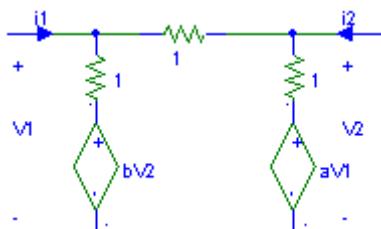


۵- ماتریس ادمیتانس دو قطبی زیر را بدست آورید.
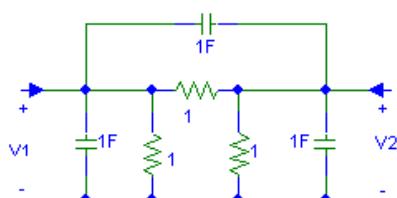
$$y = \begin{bmatrix} 2s+2 & -(s+1) \\ -(s+1) & 2s+2 \end{bmatrix}, \text{جواب: }$$




۶- ماتریس هایبرید h در مدار شکل زیر را بدست آورید.
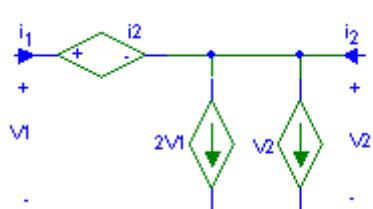
$$h = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, \text{جواب: }$$



۷- ماتریس هایبرید h دو قطبی شکل زیر را بدست آورید. فرض کنید: $\frac{n_1}{n_2} = 2$
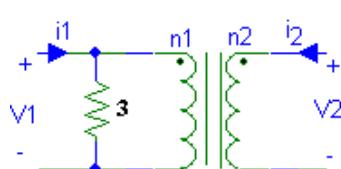
$$h = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & \frac{4}{3} \end{bmatrix}, \text{جواب: }$$




موفق باشید.


Hamed Khalili

تمرینات سری دوم درس مدار II

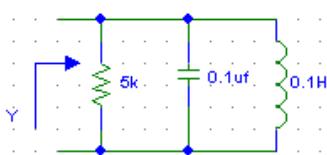
۱- در مدار شکل رو برو در چه فرکانسی زاویه ادمیتانس ورودی 45° درجه است؟



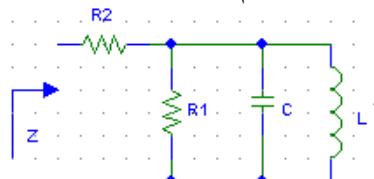
۲- منحنی تغییرات امپدانس ورودی مدار شکل مقابل را به ازای تغییرات فرکانس رسم نمایید.



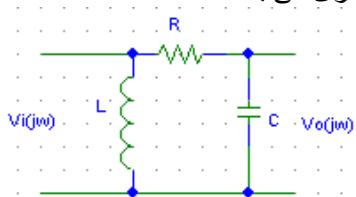
۳-تابع تبدیل $V_o(jw)/V_i(jw)$ در مدار شکل زیر دارای مشخصه چه نوع فیلتری می باشد؟



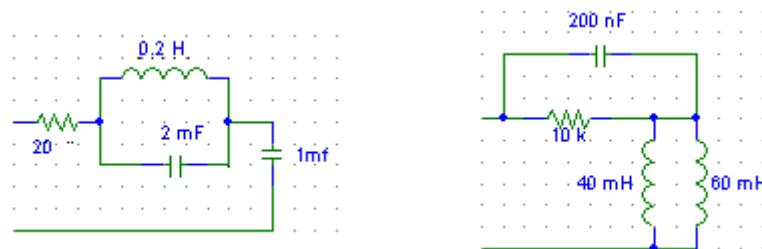۴- فرکانس تشدید مدارهای شکل زیر را بدست آورید.



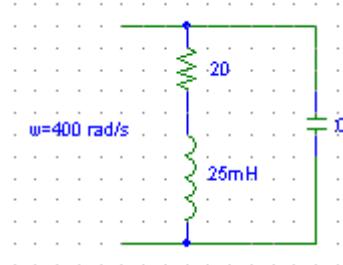۵- در مدار شکل مقابله ضریب توان برابر یک می باشد مقدار خازن را بدست آورید.



۶- فیلتر میان گذر مرتبه دوم با فرکانس مرکزی 10khz و پهنهای باند 0.5khz طراحی کنید.