

اسلايدهای آموزشی درس:

بررسی سیستم‌های قدرت یک

(3) واحد - دوره کارشناسی برق - توزیع انتقال

:

احمد رشتچیزاده

عضو هیئت علمی
وزارت نیرو

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

آذرماه 87

فصل اول

بررسی اندوکتانس و مقاومت خطوط انتقال انرژی

تعاریف اولیه

طبق تعریف ولتاژ القاء شده در یک مدار از رابطه‌ی $e = \frac{d\varphi}{dt}$ حساب می‌شود. که میّن شار در برگیرنده‌ی (شار دورزننده) مدار بوده و بر حسب و بر - دور ($Wb-T$) بیان می‌شود.

$$e = \frac{d\varphi}{dt} = \frac{d\varphi}{di} \cdot \frac{di}{dt} = L \frac{di}{dt} \quad \rightarrow e = L \frac{di}{dt}$$

همچنین داریم:

$L \frac{di}{dt}$ را به عنوان اندوکتانس مدار تعریف می‌کنیم و واحد آن هانری می‌باشد. به طور کلی اندوکتانس تابعی از جریان (i) است در مدارهای مغناطیسی خطی و یا به عبارت ساده‌تر در مدارهای مغناطیسی با نفوذپذیری مغناطیسی ثابت تغییرات شار در برگیرنده نسبت به جریان خطی خواهد بود و در نتیجه اندوکتانس ثابت می‌باشد:

$$L = \frac{\varphi}{i} [H] \quad \text{یا} \quad \varphi = Li \quad [Wb - Turn]$$

اگر در رابطه‌ی فوق جریان را متناوب در نظر بگیریم خواهیم داشت:
 λ و I مقادیر مؤثر شار در برگیرنده و $I = \frac{\lambda}{L}$ یا $\lambda = I L$ جریان بوده و البته دو کمیت هم‌فاز نیز هستند.

خطوط انتقال انرژی از هادی‌های موازی تشکیل شده‌اند و فرض می‌کنیم که طول آن‌ها زیاد است. ابتدا یک هادی حامل جریان با طول بلند را در نظر می‌گیریم و شار در برگیرنده آن را بررسی می‌کنیم. فرض می‌کنیم هادی استوانه‌ای شکل و مسیر برگشتی آن در فاصله بسیار دور (بینهایت) از این هادی قرار داشته باشد. شار در برگیرنده هادی را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد:


- الف) شار داخلی Internal flux
- ب) شار خارجی External flux

لازم به توضیح است که با عبور جریان از هادی موجب تولید میدان مغناطیسی در اطراف آن می‌گردد . خطوط شار مغناطیسی به صورت دایره‌های بسته و هم مرکزی هستند که جهت آنها توسط قانون دست راست تعیین می‌شود . هنگامی که جریان تغییر می‌کند شار تغییر نموده و ولتاژی در مدار التاء می‌شود طبق تعریف اندوکتانس (L) مواد غیر مغناطیسی نسبت کل شار پیوندی به جریان I می‌باشد . برابر است با :

$$L = \frac{\lambda}{I}$$

البته یک هادی به طول بی‌نهایت دارای میدان شعاعی E نیز علاوه بر میدان مغناطیسی H هست . در شروع محاسبه از اثر مغناطیسی استفاده می‌کنیم .

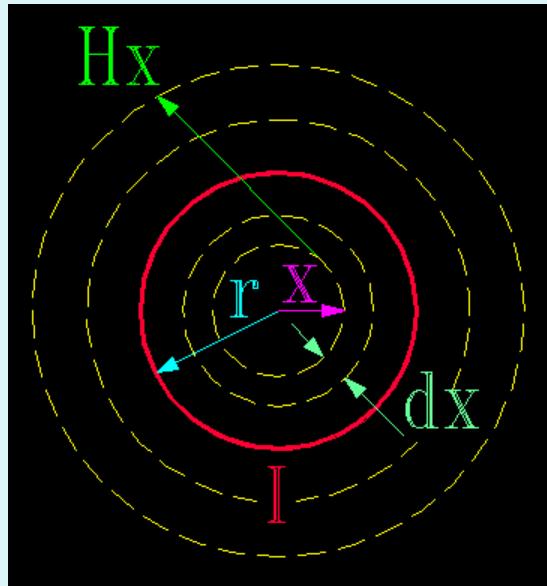یک هادی بلند با شعاع r و جریان I را مطابق شکل داریم:



$$\int_0^{2\pi r} H_m ds = I_x \Rightarrow H_x 2\pi r = I_x, H_m = \frac{I_x}{2\pi r}$$

\downarrow

$$\lceil \frac{A. Turn}{m} \rceil$$

در اینجا فرض بر آن است که چگالی جریان یکنواخت می‌باشد. زیرا در فرکانس ۵۰^{CPS} این فرضیه کاملاً منطقی است. شدت میدان مغناطیسی (H_m) در اطراف دایره‌ای به شعاع X ثابت بوده و مماس بر آن دایره است.

الف) محاسبه اندوکتانس ناشی از شار پیوند داخلی: [L_{int}] :

$$\frac{I}{\pi r^2} = \frac{I_m}{\pi x^2} \Rightarrow I_m = \frac{x^2}{r^2} I$$

$$H_x = \frac{I_x}{2\pi x} = \frac{\frac{I^2 x}{r^2}}{2\pi x} = \frac{I_x^2}{2\pi x r^2} = \frac{x}{2\pi r^2} I \quad [\frac{A \cdot T}{m}]$$

$$B_x = \mu_0 H_m = \frac{\mu_0 I}{2\pi r^2} \times \left[\frac{wb}{m^2} \right] \quad , \quad B_x = \frac{d\phi_x}{dA}, \quad dA = 1 * dx$$

$d\phi_x = B_x dx * 1$ و شار در برگیرندهٔ داخلی است. ($d\lambda$ قسمتی از $d\phi$)

$$\frac{I_x}{I} = \left(\frac{x}{r} \right)^2 \Rightarrow d\lambda_x = \left(\frac{x}{r} \right)^2 d\phi_x = \frac{\mu_0 I}{2\pi r^4} x^3 dx$$


$$\lambda_{\text{int}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r^4} \int_0^r x^3 dx = \frac{\mu_0 I}{8\pi} = \frac{4\pi * 10^{-7} I}{8\pi} = \frac{1}{2} I * 10^{-7}$$

$$\Rightarrow L_{\text{int}} = \frac{\lambda_{\text{int}}}{I} = \frac{\frac{1}{2} I * 10^{-7}}{I} = 0.5 * 10^{-7} \text{ [H/m]}$$

$$L_{\text{int}} = 0.5 * 10^{-7} \text{ [H/m]}$$

اندوکتانس ناشی از شار مغناطیس داخلی عددی ثابت است (در واحد متر) که اندوکتانس داخلی هادی برابر $0.5 * 10^{-7}$ هانری بر متر است .

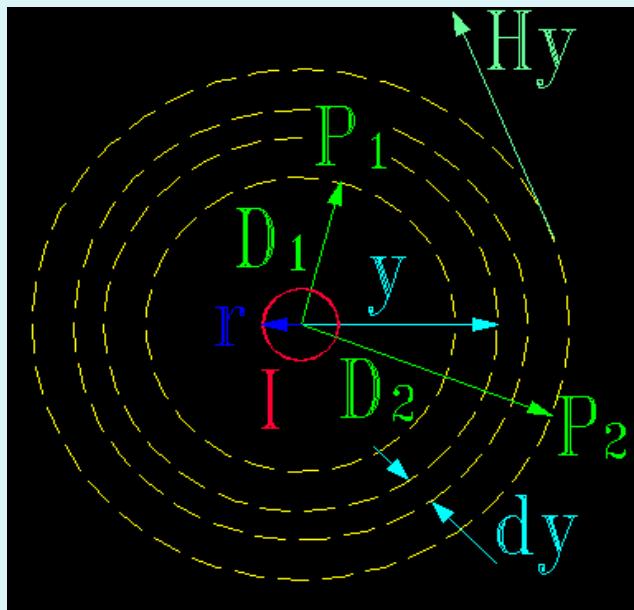ب) محاسبه‌ی اندوکتانس ناشی از پیوند خارجی: [L_{ext}]:



شکل روبرو را در نظر بگیرید که در آن هادی به شعاع r نشان داده شده و دو نقطه‌ی p_1 و p_2 به فواصل D_1 و D_2 از آن هادی به نمایش گذاشته شده‌اند. فرض می‌کنیم جریان I از هادی عبور می‌کند. در این صورت میدان مغناطیسی در خارج هادی دوایر متعدد مرکزی هستند که هادی را دور می‌زنند. در نتیجه کل شار محصور شده مابین نقاط p_1 و p_2 و استوانه مابین این‌ها است.

$$I_y = I = \oint H_y \cdot dy = H_y y 2\pi \Rightarrow H_y = \frac{I}{2\pi y} \quad \left[\frac{A \cdot Turn}{m} \right]$$

نسبت بین شار کلی و شار پیوندی یک شده یعنی این دو باهم برابرند.

$$By = \mu_0 H_y, \quad d\lambda = 1 * d\varphi$$

$$By = \frac{d\varphi}{dA} = dy * 1 \quad \Rightarrow d\lambda = d\varphi = By dy$$

$$\Rightarrow d\lambda = \frac{\mu_0 I}{2\pi y} dy \Rightarrow \lambda_{ext} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_{D_1}^{D_2} \frac{dy}{y} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln y \Big|_{D_1}^{D_2}$$

$$= \frac{4\pi * 10^{-7} I}{2\pi} \ln \frac{D_2}{D_1} \Rightarrow L_{ext} = 2 * 10^{-7} \ln \frac{D_2}{D_1} [H/m]$$

اندوکتانس ناشی از شار پیوندی خارجی بیرون از هادی بین نقاط D_2 و D_1 :

اگر $r = D_1$ نقطه‌ی روی هادی و $D = D_2$ نقطه‌ای در بیرون هادی باشد داریم:

$$L_{ext} = 2 * 10^{-7} \ln \frac{D}{r} [H/m]$$

L_{ext} ، اندوکتانس ناشی از شار پیوند خارجی بین نقطه‌ی روی هادی و یک نقطه‌ی دلخواه بیرون هادی می‌باشد.

محاسبه اندوکتانس کل هادی:

$$\begin{aligned}
 L_T &= L_{\text{int}} + L_{\text{ext}} = \frac{1}{2} * 10^{-7} + 2 * 10^{-7} L_n D/r \\
 &= 2 * 10^{-7} \left[\frac{1}{4} + L_n D/r \right] = 2 * 10^{-7} \left[\frac{1}{4} L_n e + L_n D/r \right] \\
 &= 2 * 10^{-7} \left[L_n e^{\frac{1}{4}} + L_n D/r \right] = 2 * 10^{-7} \left[L_n \frac{e^{\frac{1}{4}} D}{r} \right] = 2 * 10^{-7} L_n \frac{D}{r e^{\frac{-1}{4}}} \\
 \Rightarrow L_T &= 2 * 10^{-7} L_n \frac{D}{r * 0.7788} , K = 0.7788 \Rightarrow L_T = 2 * 10^{-7} L_n \frac{D}{kr}
 \end{aligned}$$

$$r' = Kr \Rightarrow L_T = 2 * 10^{-7} L_n \frac{D}{r'} = 0.461 \log \frac{D}{r'} \quad \text{رابطه‌ی نهایی اندوکتانس}$$

همه چیز درباره نیروگاه www.spowpowerplant.blogfa.com


دقت کنید که: مقدار اندوکتانس کل به: ۱- فاصله‌ی مورد نظر تا هادی، ۲- شاعع هادی ۳- به K مورد نظر بستگی دارد.

انواع هادی‌ها و ضریب K :

اگر m تعداد لایه‌ها و t تعداد رشته‌ها در نظر گرفته شود در این صورت رابطه‌ی زیر همواره برقرار است.

$$t = 3m^2 - 3m + 1$$

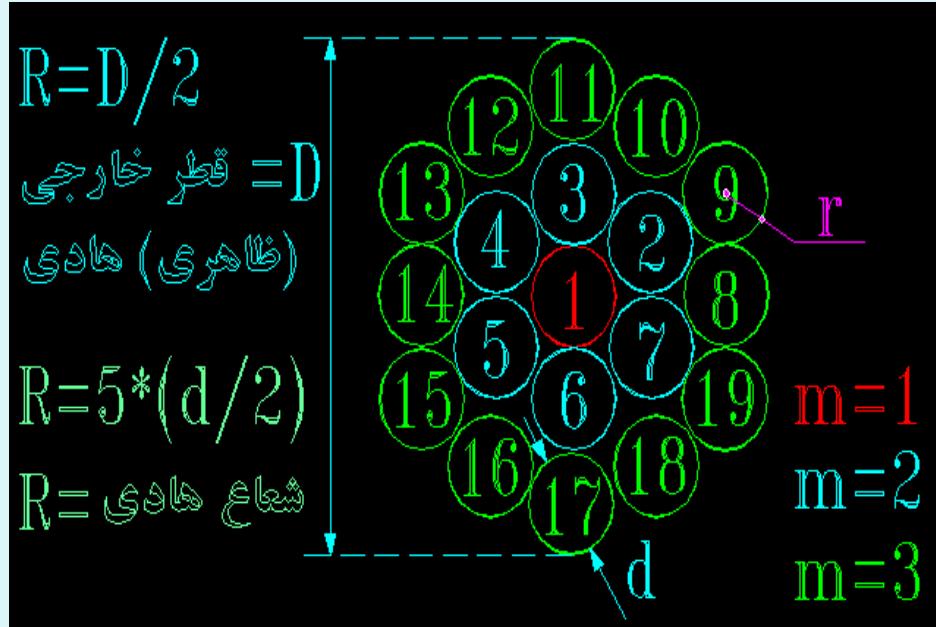البته باید خاطرنشان ساخت که در رابطه‌ی فوق تک رشته‌ی مرکز هادی به عنوان لایه شماره یک محسوب می‌شود و در لایه‌ی بعدی یا بعدی ها مثلاً $m=2$ تعدادی کل هادی‌ها برابر ۷ رشته می‌باشند که یکی مربوط به لایه اول است و ۶ تای دیگر در لایه دوم، $m=2$ هستند.



$$D = (2m-1)d \rightarrow \begin{array}{l} \text{قطر هر رشته} \\ \text{قطر هادی} \\ \text{لا یه } m \end{array}$$

پس اگر مثلث هادی سه لا یه باشد، قطر ظاهربه برابر $D = ((2*3)-1)d = 5d$ و پنج برابر قطر

هر رشته هادی می شود که شعاع هادی برابر می شود با:

$$R = \frac{5}{2}d$$

m	t	R	K
1	1	r	0.7788
2	7	$3r$	0.725
3	19	$5r$	0.757
4	37	$7r$	0.768
5	61	$9r$	0.772
6	91	$r11$	0.774
7	127	$13r$	0.775
:	:	:	:
∞	∞	∞r	0.7788


تعداد کل رشته ها

تعداد لایه

شعاع هادی

ضریب K

شعاع هر رشته = r

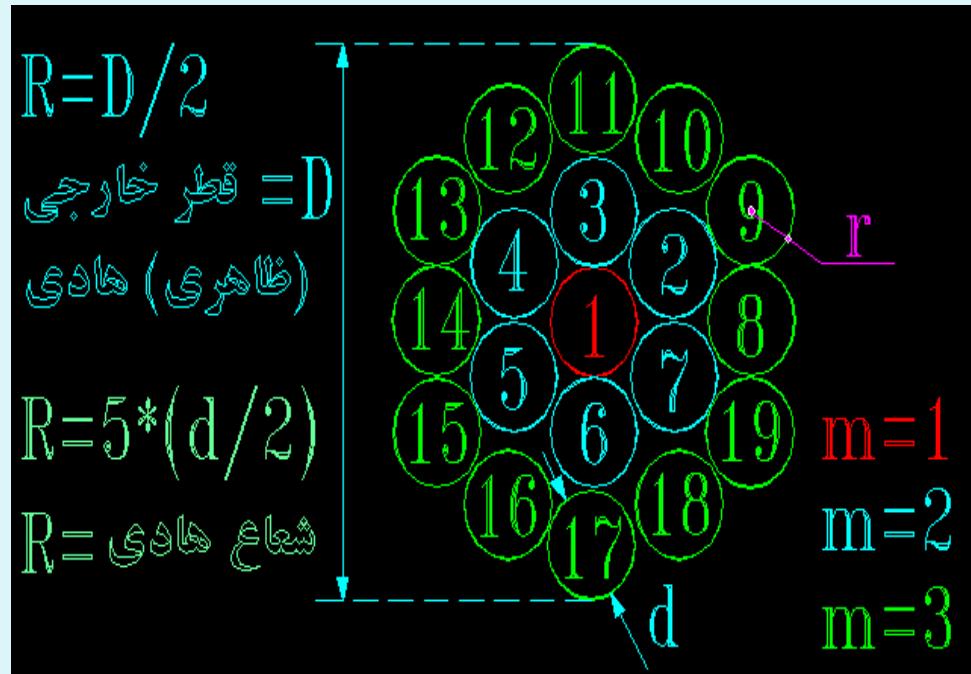


* جدول مربوط به K های مختلف را با توجه به تعداد لایه هایشان مشاهده می کنید. که اگر

اطلاعات مربوط به رشته را نداده باشند، جهت انتخاب K مقدار $K=0.7788$ را در نظر

می گیریم و در صورت نداشتن سطح مقطع رشته ها مقاله یک و پنجم این بروگاه دهیم.

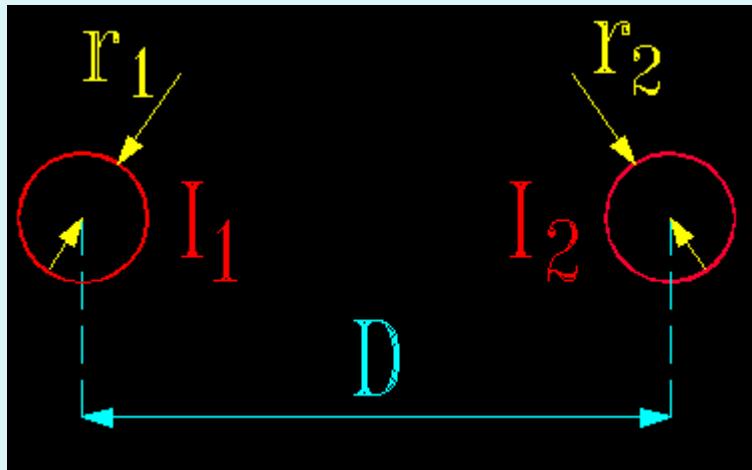محاسبه‌ی اندوکتانس یک سیستم تکفاز دوسيمه:



$$L_1 = 2 * 10^{-7} L_n \frac{D}{r'_1}$$

$$L_2 = 2 * 10^{-7} L_n \frac{D}{r'_2}$$

$$\Rightarrow L_T = L_1 + L_2 = 2 * 10^{-7} (L_n \frac{D}{r'_1} + L_n \frac{D}{r'_2}) = 2 * 10^{-7} L_n (\frac{D}{\sqrt{r'_1 r'_2}})^2$$

$$\Rightarrow L_T = 4 * 10^{-7} L_n \frac{D}{\sqrt{r'_1 r'_2}} \left[\frac{H}{m} \right], r'_1 = r'_2$$

$$\Rightarrow L_T = 4 * 10^{-7} L_n \frac{D}{r'_1} \left[\frac{H}{m} \right], L_T = 0.921 \log D/r' \left[\frac{H}{m} \right]$$

$$\Rightarrow L_T = 4 * 10^{-7} L_n \frac{D_1}{D_2} = 4 * 10^{-7} L_n \frac{D_m}{D_s} = 4 * 10^{-7} L_n \frac{G \cdot M \cdot D}{G \cdot M \cdot R}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} D = D_1 = D_m = G \cdot M \cdot D \\ r' = D_2 = kr = D_s = G \cdot M \cdot S \end{cases}$$


همیشه منعکس کننده فاصله‌ی بیرونی هادی است .
همیشه منعکس کننده فاصله‌ی درونی هادی می‌باشد .

شار دربرگیرنده‌ی یک هادی در یک سیستم حاوی n هادی :



$$\lambda = 2 * 10^{-7} L_n \frac{D}{r'_1}$$


روی هادی و بیرون هادی به فاصله

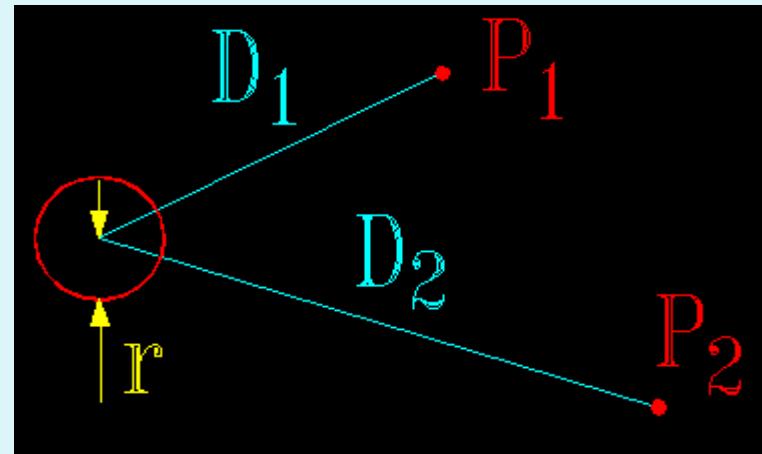

$$\lambda_{12} = 2 * 10^{-7} L_n \frac{D_2}{D_1}$$

بین دو نقطه بیرون هادی

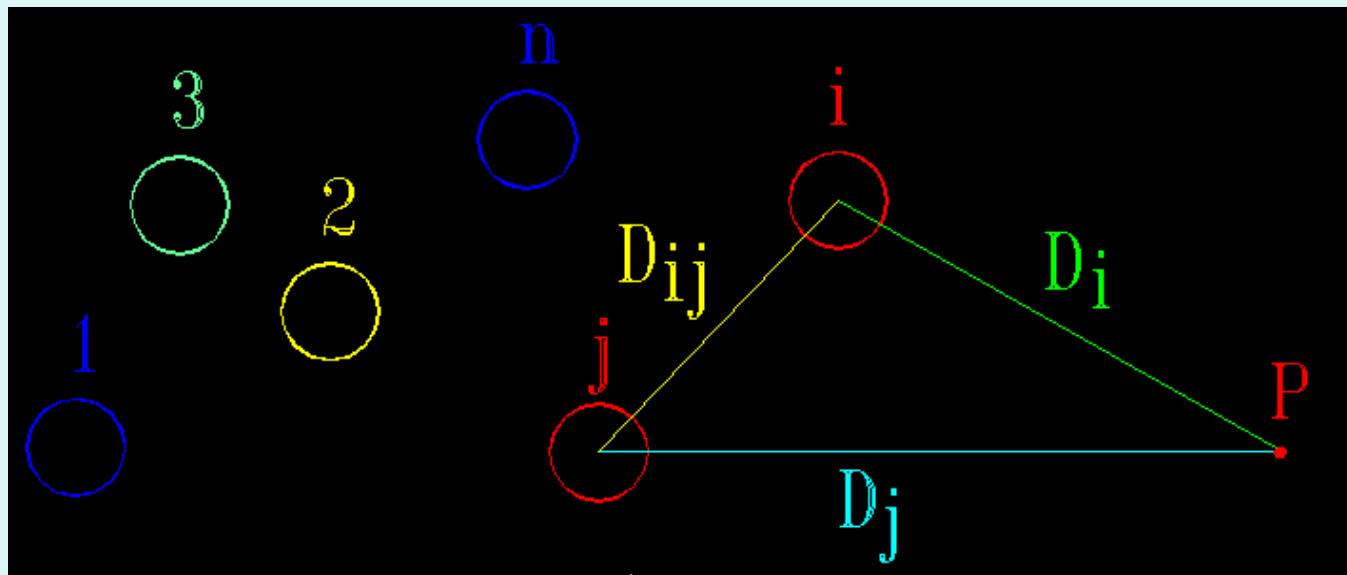شکل زیر را در نظر بگیرید که در آن n هادی موازی با جریان‌های I_1 و I_2 و ... و I_n نشان داده شده‌اند و فرض بر آن است که مجموع این جریان‌ها برابر صفر باشد. نقطه‌ی P در بیرون از هادی‌ها مفروض است و فاصله‌ی هادی‌ها از این نقطه را با D_1 و D_2 و ... و D_n و نشان می‌دهیم.



نسبت پیدا کردن رابطه‌ی مربوط به کل شار دربرگیرنده‌ی هادی i فقط شار تا نقطه‌ی P را مورد بررسی قرار می‌دهیم که این شار دربرگیرنده‌ی هادی i به خاطر جریان همان هادی (I_i) از رابطه‌ی

هادی $\lambda_{ii} = 2 * 10^{-7} IL_n \frac{D_i}{r'_i}$ به دست آمده بود شار دربرگیرندهی هادی λ به خاطر جریان هادی $\lambda_{ij} = 2 * 10^{-7} IL_n \frac{D_i}{r'_i}$ استفاده شد. تکرار رابطهی اخیر برای سایر هادیها می‌توان کل شار دربرگیرندهی هادی λ را تا نقطهی P حساب کرد.

$$\begin{aligned}\lambda_i &= \lambda_{i1} + \lambda_{i2} + \lambda_{i3} + \dots + \lambda_{ij} + \dots + \lambda_{in} + \lambda_{ii} \\ &= 2 * 10^{-7} (I_1 L_n \frac{D_1}{D_{i1}} + I_2 L_n \frac{D_2}{D_{i2}} + \dots + I_j L_n \frac{D_j}{D_{ij}} \\ &\quad + \dots + I_n L_n \frac{D_n}{D_{in}} + I_i L_n \frac{D_i}{r'_i}) \\ &= 2 * 10^{-7} [\left(I_1 L_n \frac{1}{D_{i1}} + I_2 L_n \frac{1}{D_{i2}} + \dots + I_n L_n \frac{1}{D_{in}} \right) \\ &\quad + (I_1 L_n D_1 + I_2 L_n D_2 + \dots + I_n L_n D_n)]\end{aligned}$$

$$I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n = 0 \Rightarrow I_n = -(I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_{n-1} + \dots + I_n)$$

$$A = (I_1 \ln D_1 + I_2 \ln D_2 + \dots - I_1 \ln D_n) - I_2 \ln D_n - I_3 \ln D_3 - \dots - I_{n-1} \ln D_n$$

$$= I_1 \ln \frac{D_1}{D_n} + I_2 \ln \frac{D_2}{D_n} + \dots + I_{n-1} \ln \frac{D_{n-1}}{D_n}$$

$$\lambda_i = 2 * 10^{-7} [(I_1 \ln \frac{D_1}{D_{i1}} + I_2 \ln \frac{1}{D_{i2}} + \dots + I_n \ln \frac{1}{D_{in}})$$


$$+ (I_1 \ln \frac{D_1}{D_n} + I_2 \ln \frac{D_2}{D_n} + \dots + I_{n-1} \ln \frac{D_{n-1}}{D_n})$$

جهت محاسبهی کل شار دربرگیرندهی هادی i نقطهی P را به سمت بینهایت سوق می‌دهیم لذا قسمت دوم عبارت به صفر میل می‌کند.

$$\lambda_i = 2 * 10^{-7} (I_1 \ln \frac{D_1}{D_{i1}} + I_2 \ln \frac{1}{D_{i2}} + \dots + I_n \ln \frac{1}{D_{in}})$$

- این رابطه‌ی کلی است مثلا در سیستم سه‌فاز که جزئی و حالت خاصی از این رابطه می‌باشد $n=3$ می‌شود.

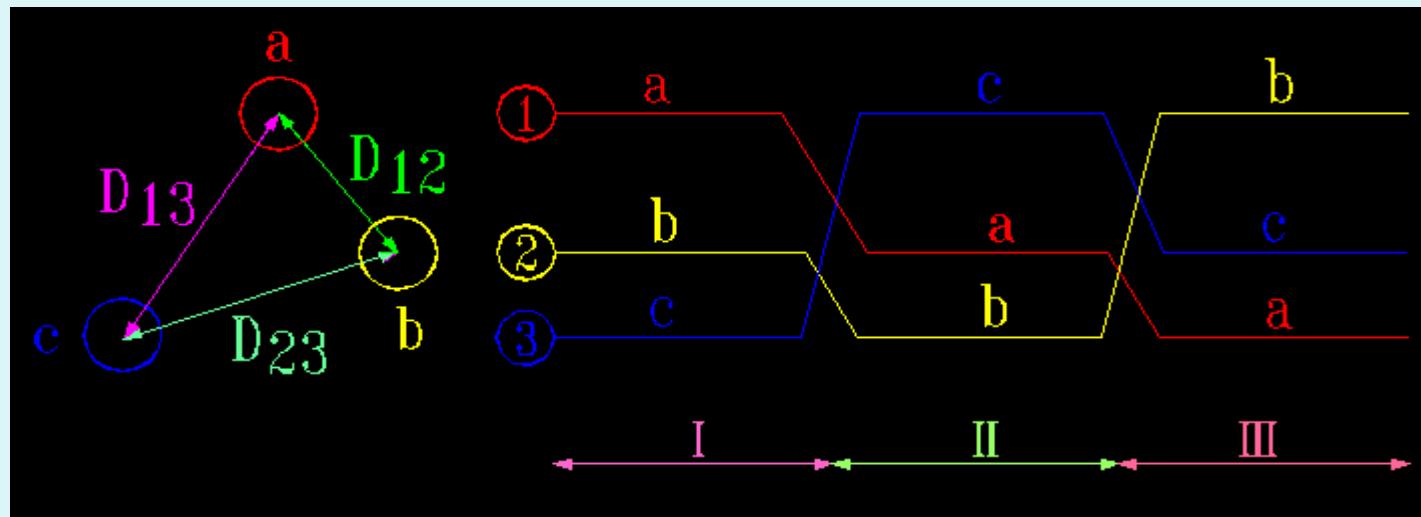اندوکتانس خطوط انتقال انرژی سه فاز ترانسپوز شده با فواصل نامساوی بین هادی‌ها:



$$\lambda_a = (\lambda_{aI} + \lambda_{aII} + \lambda_{aIII})/3 \rightarrow D_{equ} = \sqrt{D_{12}D_{23}D_{31}}$$

$$\lambda_{aI} = 2 * 10^{-7} \left(I_a \ln \frac{1}{r'_a} + I_b \ln \frac{1}{D_{21}} + I_c \ln \frac{1}{D_{31}} \right)$$

همه بیز درباره www.spowpowerplant.blogfa.com
نیروگاه

$$\lambda_{\text{aII}} = 2 * 10^{-7} \left(I_a \ln \frac{1}{r'_a} + I_b \ln \frac{1}{D_{32}} + I_c \ln \frac{1}{D_{12}} \right)$$

$$\lambda_{\text{aIII}} = 2 * 10^{-7} \left(I_a \ln \frac{1}{r'_a} + I_b \ln \frac{1}{D_{13}} + I_c \ln \frac{1}{D_{23}} \right)$$

$$\lambda_a = 2 * 10^{-7} \left(I_a \ln \frac{1}{r'_a} + I_b \ln \frac{1}{(D_{21} D_{32} D_{13})^{1/3}} + I_c \ln \frac{1}{(D_{31} D_{12} D_{23})^{1/3}} \right)$$

$$I_a + I_b + I_c = 0 \Rightarrow I_b + I_c = -I_a$$

$$\lambda_a = \left(I_a \ln \frac{1}{r'_a} + \ln \frac{1}{(D_{12} D_{23} D_{31})^{1/3}} [I_b + I_c] \right) * 2 * 10^{-7}$$

$$\Rightarrow \lambda_a = \left(I_a \ln \frac{1}{r'_a} - I_a \ln \frac{1}{(D_{12} D_{23} D_{31})^{1/3}} \right) * 2 * 10^{-7}$$

$$= 2 * 10^{-7} I_a \left(\ln \frac{1}{r'_a} - \ln \frac{1}{(D_{12} D_{23} D_{31})^{\frac{1}{3}}} \right) = 2 * 10^{-7} I_a (\ln \frac{1}{r'_a} - \ln \frac{1}{D_{eyt}})$$

$$\Rightarrow \lambda_a = 2 * 10^{-7} I_a \ln \frac{D_{equ}}{r'_a} , \quad I_a = \frac{\lambda_a}{I_a}$$


$$\Rightarrow L_a = 2 * 10^{-7} \ln \frac{D_{equ}}{r'_a} [H/m] = 0.461 \ Log \frac{D_{equ}}{r'_a} (H/m)$$

$$\begin{cases} D_{equ} = D_m = \text{G.M.D} \Rightarrow r_a = r_b = r_c \Rightarrow L_a = L_b = L_c \\ r'_a = D_s \cdot \text{G.M.S} \end{cases}$$

اگر فواصل هادی‌ها باهم برابر باشند لذا داریم:

$$L_a = 2 * 10^{-7} \ln \frac{D}{r'_a} [H/m] , \quad L_a = L_b = L_c \Leftarrow r_c = r_b = r_a \quad \text{اگر}$$

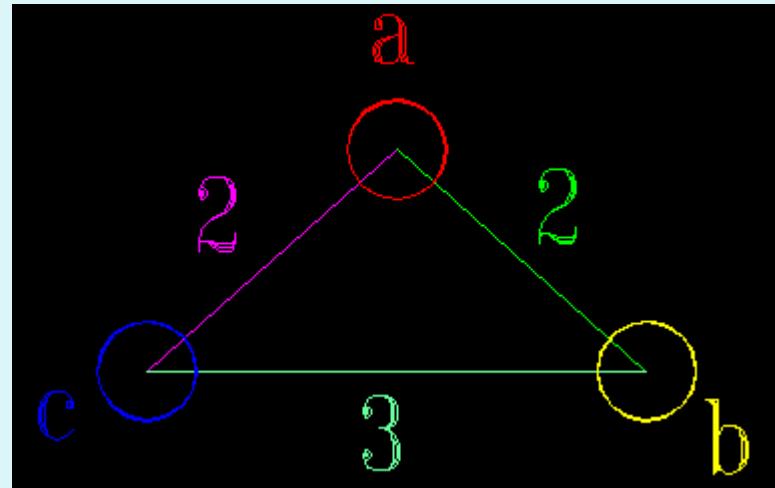تمرین ۱: اندوکتانس خط سه‌فاز زیر را حساب کنید اگر هر هادی ۱۹ رشته و قطر خارجی ۱۰ میلی‌متر باشد و



$$t = 19 \Rightarrow K = 0.757$$

$$r = \frac{d}{2} = \frac{10 * 10^{-3}}{2} = 5 * 10^{-3} \text{ m}$$

$$, r' = Kr = 0.757 * 5 * 10^{-3}$$

$$D_{eq} = \sqrt[3]{2 * 2 * 3} = 2.280 \text{ m}$$


$$D_s = r' = Kr = 3.785 * 10^{-3}$$

$$L = 2 * 10^{-7} \ln \frac{D_{eq}}{D_s} = 2 * 10^{-7} \ln \frac{2.280}{3.785 * 10^{-3}} = 1.280 * 10^{-6} [\text{H/m}]$$

$$\Rightarrow L = 1.280 * 10^{-8} \frac{\text{H} * 1000}{\text{m}} = 1.28 [\text{mH/Km}]$$

$$w = 314 \Rightarrow X_l = Lw = 0.402 [m\Omega/Km]$$

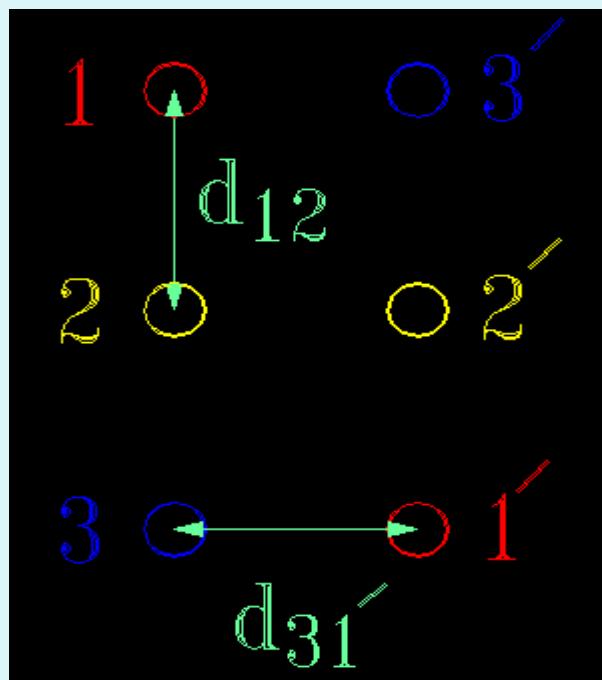اگر همین مسئله با تعداد رشته‌های 37 تکرار می‌شد فقط مقدار K مربوطه عوض می‌شد و شاید هم قطر سیم و نوع آرایش و در نتیجه اندازه‌ی هادی‌ها از هم فرق داشته بود. که باید دقت کرد.



خط دو مداره‌ی ترانسپوز شده:

$$D_m = \sqrt[3]{D_{12} D_{23} D_{31}}$$

$$D_{12} = \sqrt[4]{d_{12} \ d_{1'2} \ d_{12'} \ d_{1'2'}}$$

$$D_{23} = \sqrt[4]{d_{23} \ d_{2'3} \ d_{23'} \ d_{2'3'}}$$

$$D_{31} = \sqrt[4]{d_{31} \ d_{3'1} \ d_{31'} \ d_{3'1'}}$$

$$D_s = \sqrt[3]{D_{11'} \ D_{22'} \ D_{33'}} , \quad D_{11'} = \sqrt{r' \ d_{11'}}$$

$$D_{22'} = \sqrt{r' d_{22'}} , \quad D_{33'} = \sqrt{r' d_{33'}} , \quad (r' = kr)$$

در انواع آرایش‌ها فقط اندازه‌ها فرق می‌کند و بقیه همان است.

هادی‌های باندل شده:


رابطه‌ی کلی برای D_s در باندل‌ها (انواع n تایی)

$$D_b^s \text{ یا } D_s^b = \sqrt[n^2]{(r'a \ d_{ab} \dots d_{an})(d_{ba}r'b \dots d_{bn}) \dots (d_{na} \dots r'n)}$$




$$D_s^b = \sqrt[4]{(r'd)(r'd)} = \sqrt{r'd}$$

$n=2$

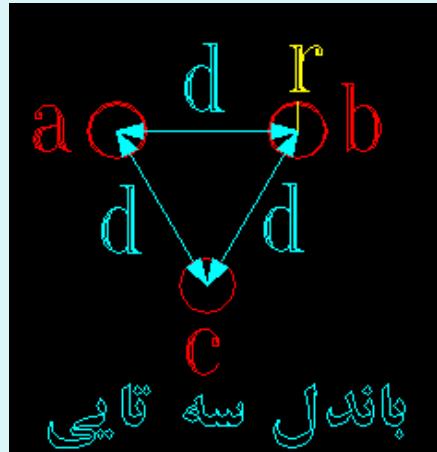

$$D_s^b = \sqrt[3]{(r'dd)(dr'd)(ddr')} = \sqrt[3]{r'd^2}$$

$n=3$

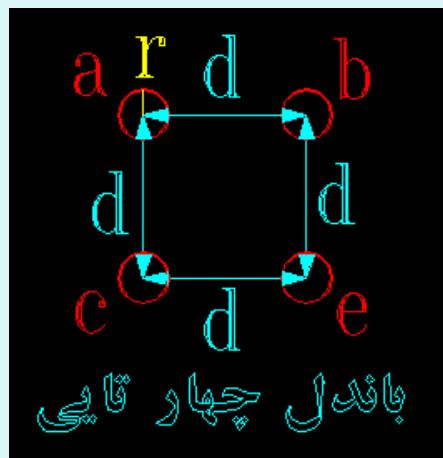

$$\begin{aligned} D_s^b &= \sqrt[4]{(r'dd\sqrt{2}d)(dd\sqrt{2}dr')(d\sqrt{2}ddr')}(\sqrt{2}ddd'r') \\ &= \sqrt[4]{r'd^3\sqrt{2}} = 1.1\sqrt[4]{r'd^3} \end{aligned}$$

$n=4$

در مدارهای مختلف D_m فرق نمی کند.

الگوریتم پیدا کردن : D_s

1- آیا هادی چند رشته می باشد ؟
مثبت: با توجه به تعداد رشته داریم: $D_s = Kr$ ←
منفی: (نمی دانیم یا بی نهایت است) →

$$D_s = Kr, \quad K = 0.7788$$

2- آیا فاز باندل می باشد ؟
مثبت: از طریق D_s^b حساب می کنیم. ←
منفی: D_s را با روش معمولی بالا داریم. →

3- آیا دو مداره است ؟
مثبت: D_s و D_m مربوط به دو مداره را حساب می کنیم. ←
منفی: D_s معمولی با روش بالا را حساب می کنیم. →

۴- آیا دو مداره باندل است ؟

مثبت: پس جهت محاسبه‌ی D_s در زیر داریم:


منفی: پس ساده می‌باشد و با روش بالا.

جهت محاسبه‌ی D_s^b مربوط به دو مدار بودن به جای' Γ مقدار D_s^b جایگزین می‌شود :

$$D_s^b = \sqrt{r' \cdot d} \Rightarrow D_s = \sqrt[3]{D_{11'} D_{22'} D_{33'}} ,$$

$$D_{11'} = \sqrt{r' \cdot d_{11'}} \Rightarrow D_{11'} = \sqrt{D_s^b \cdot d_{11'}}$$

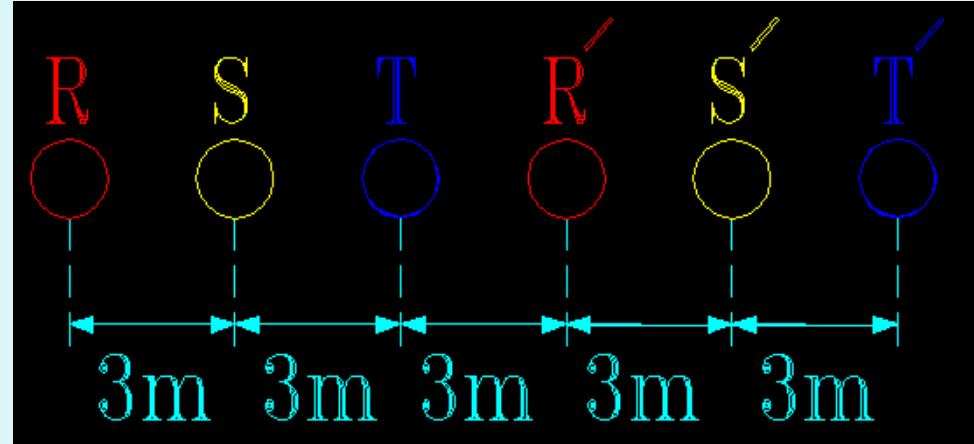مثال: در خط دو مداره‌ی روبرو تعداد رشته‌های هادی‌ها ۱۹ رشته و به شعاع هر رشته ۱.۴mm است . مطلوب است محاسبه‌ی اندوکتانس L در مدار زیر؟



$$L = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D_m}{D_s} ,$$

$$D_m = \sqrt[3]{D_{12} D_{23} D_{31}} ,$$

$$D_s = \sqrt[3]{D_{11'} D_{22'} D_{33'}}$$

$$D_{12} = \sqrt[4]{d_{12} d_{1'2} d_{12'} d_{1'2'}} = \sqrt[4]{3 * 6 * 12 * 3} = 3\sqrt[4]{8}$$

$$D_{23} = \sqrt[4]{d_{23} d_{2'3} d_{23'} d_{2'3'}} = \sqrt[4]{3 * 6 * 12 * 3} = 3\sqrt[4]{8}$$

$$D_{31} = \sqrt[4]{d_{31} d_{3'1} d_{31'} d_{3'1'}} = \sqrt[4]{6 * 3 * 15 * 6} = 3\sqrt[4]{20}$$

$$\Rightarrow D_m = \sqrt[3]{(3\sqrt[4]{8})(3\sqrt[4]{8})(3\sqrt[4]{20})} = 5.44m$$


$$D_{11'} = \sqrt{r' d_{11'}} = \sqrt{K_r d_{11'}} = \sqrt{0.757 * 1.4 * 10^{-3} * 5 * 9} = 0.2183 \text{m}$$

شعاع ظاهری هادی

$$\Rightarrow D_{11'} = D_{22'} = D_{33'} = 0.2183 \text{m} \Rightarrow L = 2 * 10^{-7} \ln \frac{5.44}{0.2183}$$

$$\Rightarrow D_s = \sqrt[3]{(D_{11'})^3} = 0.2183 \text{m} = 0.643 \text{ mH/Km/phase}$$

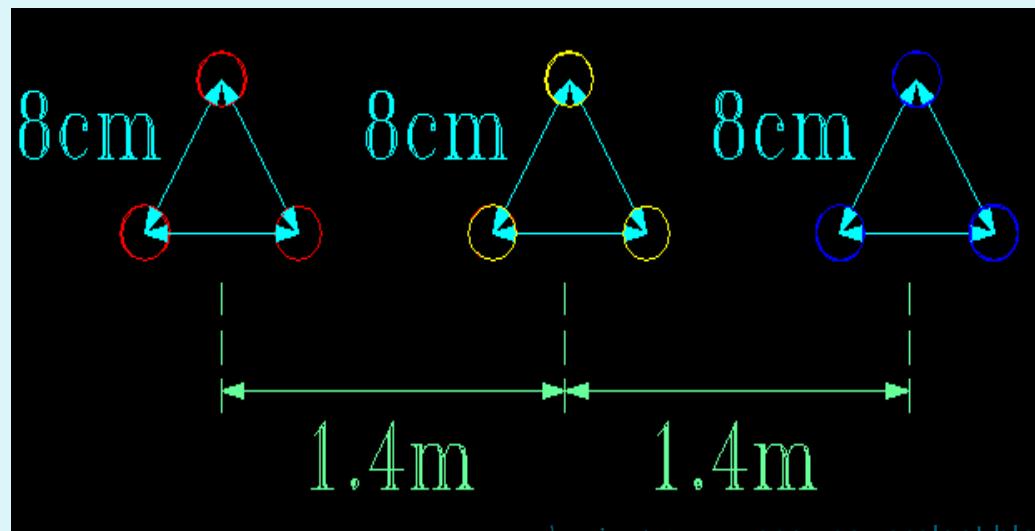تمرین 2: در مدار رو برو هر هادی 7 رشته و شعاع هر رشته 1.5mm است. مطلوب است محاسبه L ؟



$$L = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D_m}{D_s}$$

$$D_m = \sqrt[3]{D_{12} D_{23} D_{31}} = \sqrt[3]{1.4 * 1.4 * 2.8} \Rightarrow D_m = 1.4 \sqrt[3]{2} \text{ m}$$

$$D_s^b = \sqrt{r' \cdot d^2} = \sqrt[3]{0.725 * 1.5 * 10^{-3} * 3 * 8 * 10^{-2}}$$

$$L = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{1.4 \sqrt[3]{2}}{D_s^b} = 8.319 * 10^{-7} \text{ H/m} \quad F=50$$

$$X_L = 8.319 * 10^{-7} \text{ H/m} * \omega = \Omega/\text{m} * 10^{+3} = \Omega/\text{Km/phase}(0.2612)$$


تمرین 3: یک شبکه‌ی دو مداره دو باندل ترانسپوز شده مطابق شکل روبرو مطلوب است . هادی 7

رشته و قطر خارجی آن 1.5 cm است مطلوب است محاسبه‌ی L در این شبکه؟

$$D_m = \sqrt[3]{D_{12} D_{23} D_{31}},$$

$$D_{12} = \sqrt[4]{d_{12} d_{1'2} d_{12'} d_{1'2'}} = \sqrt[4]{5 * \sqrt{74} * \sqrt{74} * 5} = 6.55 \text{ m}$$

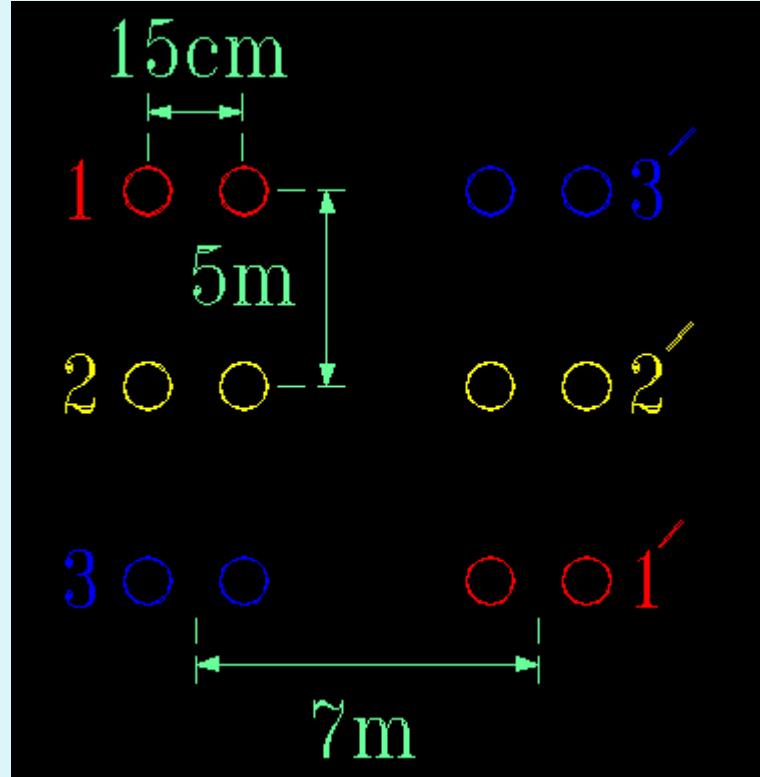مجه چیز درباره نیروگاه www.spowerplant.blogfa.com



$$\begin{aligned}
 D_{23} &= \sqrt[4]{d_{23} \ d_{2'3} \ d_{23'} \ d_{2'3'}} \\
 &= \sqrt[4]{5 * \sqrt{74} * \sqrt{74} * 5} = 8.36 \text{ m} \\
 D_{13} &= \sqrt[4]{d_{13} \ d_{1'3} \ d_{13'} \ d_{1'3'}} \\
 &= \sqrt[4]{5 * \sqrt{149} * 7 * 10} = 6.55 \text{ m} \\
 D_m &= 7.104 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$D_s^b = \sqrt{r' \cdot d} = \sqrt{Krd} = \sqrt{0.725 * \frac{1.5}{2} * 10^{-2} * 15 * 10^{-3}} = 0.0285 \text{ m}$$

$$D_s = \sqrt[3]{D_{11'} \ D_{22'} \ D_{33'}} , \quad D_{11'} = \sqrt{r' \ d_{11'}} = \sqrt{D_s^b \ d_{11'}} = 0.589 \text{ m}$$

همه چیز در رسانه www.spowpowerplant.blogfa.com
نیروگاه

$$D_{22'} = 0.4466 \quad , \quad D_{33'} = 0.589 \text{ m}$$

$$D_s = \sqrt[3]{(0.589)^2 (0.4466)} = 0.53 \text{ m}$$

$$L = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D_m}{D_s} = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{0.704}{0.537} = 5.1644 * 10^{-7} \text{ H/m}$$

$$= 5.1644 * 10^{-4} \text{ H/Km} \quad , \quad \omega = 314 \quad , \quad X_L = 1621.62 * 10^{-4} \Omega/\text{Km}$$

$$X_{L_t} = 1621.62 \Omega/\text{Km} * 100\text{Km} = 16.2 \Omega \text{ پس 100Km است}$$

تمرین 4- یک خط انتقال بار 80 MW را با ضریب قدرت 0.8Lag به فاصله‌ی 100Km با ولتاژ 132 Km و مقاومت هر هادی 0.2 Ω/Km و هادی 7 رشته و قطر خارجی 1.5cm است. مطلوب است ولتاژ جریان و ضریب قدرت در اندای خط.

تمرین 5: یک خط سه فاز به قدرت 6MW با ولتاژ انتهای خط 11kV و به طول 10Km کشیده شده است. تلفات راکتیو خط ، 10% قدرت انتهای خط می‌باشد و ضریب قدرت مصرف کننده Lag 0.8 و فرکانس شبکه 50 Hz، فاصله هادی‌ها از هم 5.1 m و هادی‌ها از رشته‌های مسی به مقاومت 14 $\Omega \text{mm}^2/\text{Km}$ ساخته شده‌اند. مطلوب است محاسبه‌ی :

الف) مقاومت اسمی خط ؟

ب) شعاع هادی‌ها ؟

پ) راکتانس خط ؟

ت) تلفات راکتیو خط ؟

ث) ولتاژ ابتدای خط ؟

$$P = 6 \text{MW} , \quad \text{فاصله هادی‌ها از هم} = 1.5 \text{m}$$

$$U_R = 11 \text{kV} , \quad \text{مقاومت مخصوص} = 14 \Omega \text{mm}^2/\text{Km}$$

$$\Delta P = \% 10 p_R , \quad \text{طول خط} = 10 \text{Km}$$

$$P_{FR} = 0.8 \log , \quad F = 50 \text{ cps}$$

$$P = \sqrt{3} UI \text{Cas}\varphi \Rightarrow I = \frac{6 * 10^6}{\sqrt{3} * 11 * 10^3 * 0.8} \Rightarrow I = 393 \text{ A}$$

$$\Delta P = 3RI^2 = \%10 * 6 = 3 * R * (393)A \Rightarrow R = 1.29\Omega$$

$$R = \rho \frac{L}{A} \Rightarrow 1.29 = 14 * \frac{10}{5} \Rightarrow S = 109 \text{ mm}^2 \quad \text{سطح مقطع هادی}$$

چون سطح مقطع هر رشته گفته نشده است پس مقدار آن را 1 mm^2 در نظر می‌گیریم.

$$\frac{\text{كل } S}{\text{رشته } S \text{ يك رشته}} = \frac{109}{1} = 109 \quad \text{تعداد رشته‌ها}$$

$$S = \pi r^2 \Rightarrow 109 = \pi r^2 \Rightarrow r = 5.89 \text{ mm} \quad \text{شعاع هادی}$$

چون فاصله 1.5 m داده شده است و هر سه فاز با هم 1.5 m را دارد پس آرایش فازها به صورت مثلث می‌باشد.

$$L = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D_m}{D_s} = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{1.5 * 1000}{0.775 * 5.89}$$

$$\Rightarrow L = 1.159 * 10^{-6} \text{ h/m}$$

$$X_L = \omega l = 314 * 1.159 * 10^{-3} = 364 \Omega/\text{km}$$

$$, \quad L = 1.159 * 10^{-3} = \text{h/km} = X_L * 10\text{km} = 3.64\Omega$$


$$\Delta Q = 3 X_L I^2 = 3 * 3.64 * (393)^2 = 1.6865 \text{ MVAR}$$

تمرین 6: یک خط سه فاز 12.5MVA با ضریب قدرت 0.8 پس فاز در فاصله‌ی 100 km را تغذیه می‌کند. اگر ولتاژ انتهای خط 90kw و مقاومت هادی‌ها $0.3 \Omega/\text{km}$ و فاصله‌ی مساوی آن‌ها از هم 3m باشد و هادی‌ها از رشته‌های مسی به مقاومت $14 \Omega \text{mm}^2/\text{Km}$ ساخته شده باشند، مطلوب است تجزیه و تحلیل خط نیروگاه

تمرین 7: در یک خط انتقال با آرایش شکل زیر هر فاز با یک باندل دوتایی جایگزین می‌شود.

تغییرات راکتانس سلفی - تغییرات راکتانس فازی، توان اکتیو و توان راکتیو را بررسی کنید.

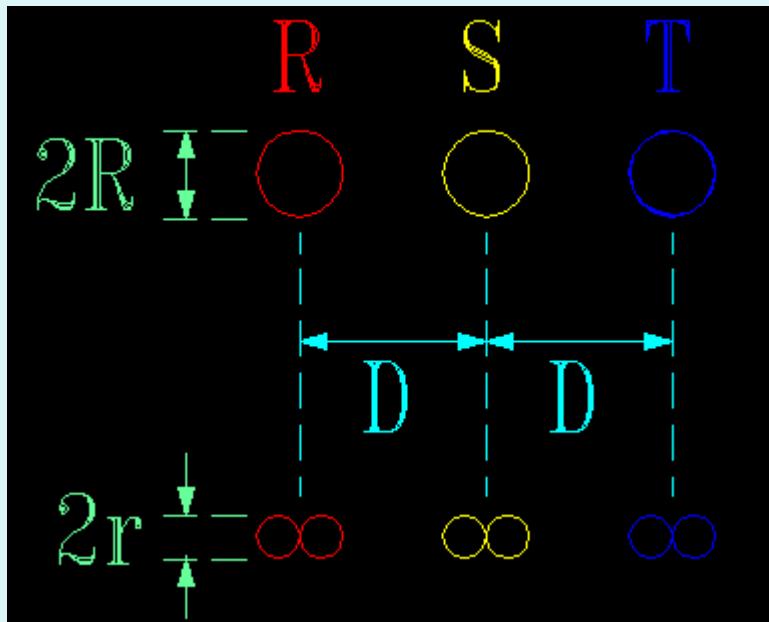(جواب: توان اکتیو باندل شده $\frac{5}{38}$ درصد افزوده می‌شود و ۲۸٪ راکتانس بیشتری نسبت به حالت باندل خواهیم داشت).



$$\frac{D}{R} = 300, \frac{D}{d} = 8.6$$

$$S_1 = \pi R^2 \Rightarrow 2 S_2 = S_1$$

$$S_2 = \pi r^2 \Rightarrow \pi R^2 = \pi r^2 \Rightarrow r = \frac{R}{\sqrt{2}}$$

$$L_1 = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D_m}{D_g} = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{\sqrt[3]{2}}{0.7788 R}$$

همه چیز درباره www.spowpowerplant.blogfa.com
نیروگاه

حالت دوم: $L_2 = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D_m}{D_s}$, $D_s = \sqrt{r' \cdot d} = \sqrt{r * 0.7788 * d}$

$$L_2 = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D\sqrt[3]{2}}{0.7788 * d}$$

$$\Rightarrow L_1 = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{R300\sqrt[3]{2}}{0.7788R} = 1.2369 * 10^{-6} \text{ (H/m)}$$

$$L_2 = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{R300\sqrt[3]{2}}{\sqrt{\frac{R}{\sqrt{2}} 0.7788 \frac{R300}{8.6}}}$$

$$= 2 \times 10^{-7} \ln \frac{R300\sqrt[3]{2}}{R6.198} = 0.8914 * 10^{-4} \text{ (H/m)}$$

$$F = 50 \Rightarrow \omega = 314 = X_{L_1} = L_1 \omega = 0.388 \Omega/\text{km}, \quad X_{L_2} = 0.28 \Omega/\text{km}$$

$$\text{تغیرات} = \frac{0.388 - 0.28}{0.388} * 100 = \%28$$

راکتانس نسبت به حالت دوم 28% کاهش یافته است است.

$$P = \frac{|V_1||V_2|}{X} \sin \delta \Rightarrow \frac{P_1 - P_2}{P_1} * 100$$

$$\text{تغیرات توان اکتیو} = \frac{\frac{1}{X_1} - \frac{1}{X_2}}{\frac{1}{X_1}} * 100 = \frac{\frac{1}{0.388} - \frac{1}{0.28}}{\frac{1}{0.388}} * 100 = 38.5\%$$

$$P_1 \alpha \frac{1}{X_1}, \quad P_2 \alpha \frac{1}{X_2}$$

مقاومت خطوط انتقال انرژی :

مقاومت مؤثر ac این چنین تعریف می شود . که | مؤثر هادی بر حسب آمپر می باشد .

$$R_{ac}^{[\Omega]} = \frac{\text{متوجه تلفات در هادی } [W]}{I^2 [A]}$$

همچنین مقاومت dc یک هادی گرد و تو پر در دمای مشخص برابر است با:

$$R_{dc}^{[\Omega]} = \rho \frac{l^{[m]}}{A^{[m^2]}}$$

- مقاومت هادی با سه عامل تغییر می کند : 1 - فرکانس 2 - قاباندن 3 - دما

مقاومت مؤثر ac هنگامی با مقاومت اهمی dc برابر است که توزیع جریان در سطح مقطع هادی یکسان باشد.

هنگامیکه جریان AC از یک هادی عبور می کند . توزیع جریان در سطح مقطع هادی یکسان نبوده

و چگالی جریان در سطح هادی بیشترین مقدار را دارد این اثر موجب می شود تا مقاومت AC کمی

بیشتر از مقاومت DC گردد. این رفتار به اثر پوستی (skineffect) موسوم است . در فرکانس

60Hz، مقاومت AC تقریبا 2% بیشتر از مقاومت DC می باشد . از آنجا که هادی رشته ای تابانده

شده است ، بنابراین طول واقعی هر رشته بیشتر از طول هادی است . از اینرو مقاومت هادی کمی

بیشتر از مقاومت از رابطه‌ی $R_t = R(1 + \alpha_0 t)$ بالا می باشد .

با افزایش درجه حرارت مقاومت نیز افزایش پیدا می کند .

ضریب حرارتی هادی در صفر درجه‌ی سانتیگراد $\alpha_0 =$

مقاومت در صفر درجهی سانتیگراد

یا معلوم بودن مقاومت در درجه حرارت $(R_1)t_1$ می‌توان در درجه حرارت $(R_2)t_2$ را

$$\frac{R_{t_1}}{R_{t_2}} = \frac{1 + \alpha_0 t_1}{1 + \alpha_0 t_2} \quad \text{حساب کرد.}$$

- لازم به توضیح است که در فرکانس‌های بالا اثر پوستی به خوبی مشهود می‌باشد . به خاطر اثر

پوستی مقاومت ∂C از مقاومت AC بیشتر می‌باشد و لذا در خطوط انتقال انرژی AC تلفات توان

(در اثر مقاومت) بیشتر خواهد بود.


فصل دوّم

بررسی کاپاسیتانس خطوط انتقال انرژی

-هادی های خط انتقال به دلیل وجود اختلاف پتانسیل بین آن ها (میدان الکتریکی) نسبت به یکدیگر ظرفیت خازنی دارند.

$$C = \frac{Q}{V}$$

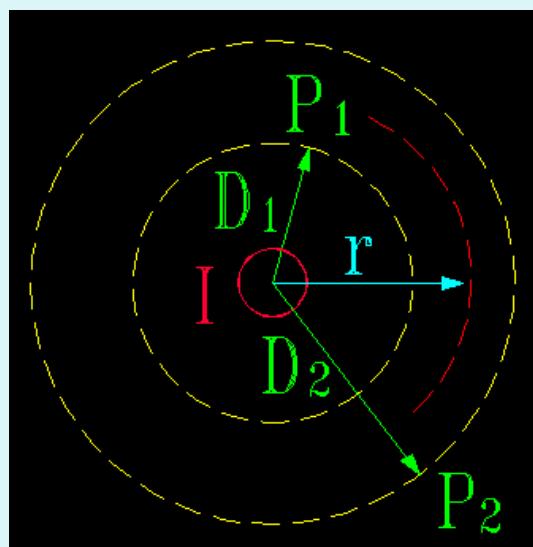یک هادی بلند با شعاع r در هر متر طول دارای بار Q کولن است در نظر بگیرید با روش هادی موجب تولید میدان الکتریکی با خطوط شار شعاعی (خطوط هم پتانسیل) در اطراف آن می گردد.



با استفاده از قانون گاوس چگالی شار الکتریکی در یک استوانه ای به شعاع X برای یک متر طول از هادی برابر است با :

$$D = \frac{q}{A} = \frac{q}{2\pi r(1)} = \frac{q}{2\pi r}$$

چگالی بار الکتریکی

$$E = \frac{D}{\epsilon_0}, \quad \epsilon_0 = 8.85 * 10^{-12} \text{ F/m}$$

ضریب نفوذ پذیری الکتریکی مواد ایجاد میدان الکتریکی
نیروگاه

$\epsilon_r = \epsilon$ ضریب نفوذ مطلق ماده ، ضریب نفوذ الکتریکی نسبی هوا $1 = \epsilon_0 \epsilon_r$

اختلاف پتانسیل بین استوانه ها از نقطه D_2 تا D_1 به صورت کار انجام شده $\Rightarrow E = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 r}$ بر اثر حرکت دادن یک بار واحد یک کولنی از نقطه D_2 به نقطه D_1 و از میان میدان الکتریکی تولید شده بر روی هادی تعریف می شود و این چنین داریم.


$$V_{12} = \int_{D_1}^{D_2} Edr = \int_{D_1}^{D_2} \frac{q}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \int_{D_1}^{D_2} \frac{dr}{r}$$

$$= \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \left. Lnr \right|_{D_1}^{D_2} \Rightarrow V_{12} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{D_2}{D_1}$$

- نماد V_{12} نشان می دهد که افت ولتاژ از نقطه 1 به 2 است . یعنی نقطه 1 نسبت به نقطه 2 مثبت می باشد . بار q علامت خود را خواهد داشت . این رابطه ، رابطه کلیدی محاسبه ای

اختلاف پتانسیل بین دو هادی در میان هادی‌های گوناگون (آرایش هادی‌های متعدد):

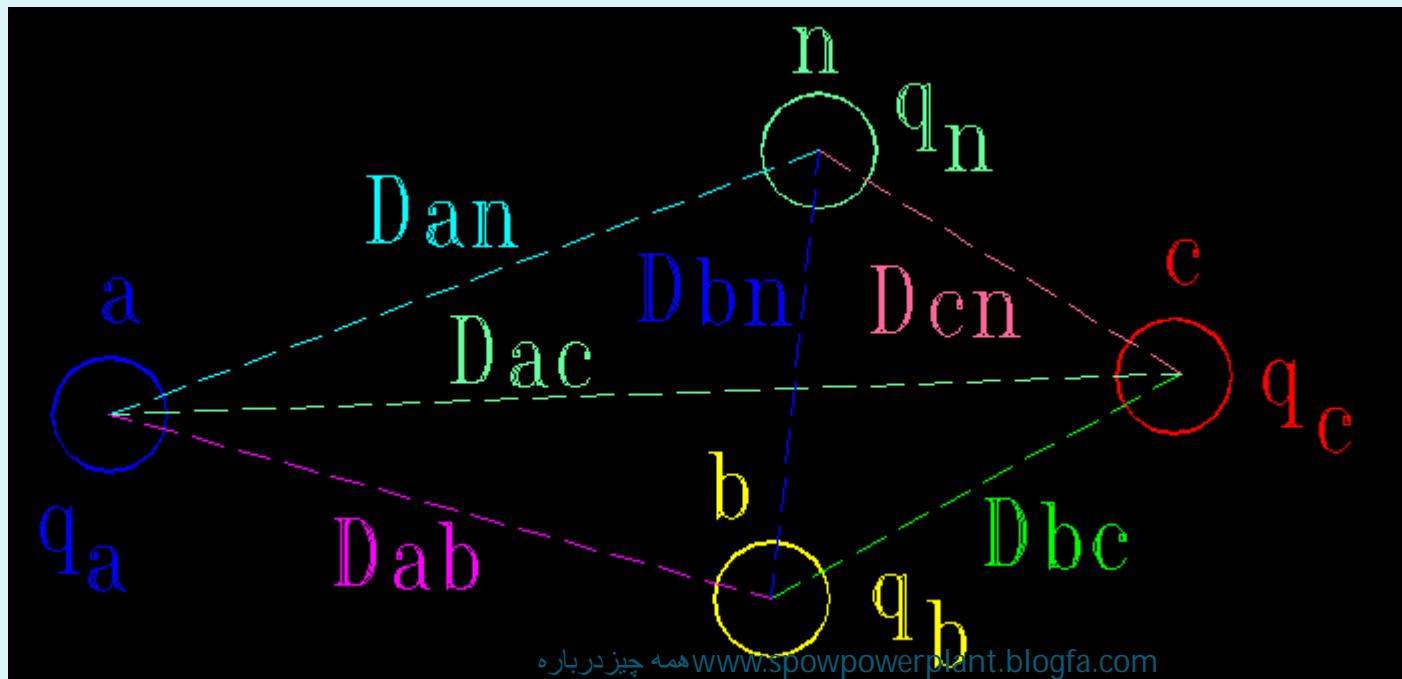اگر n هادی موازی باردار نشان داده شده را داشته باشیم و با فرض زیاد بودن فاصله‌ی هادی‌ها از زمین و همچنین فاصله‌ی هادی‌ها از هم، نسبتاً زیاد است. یعنی شعاع هادی‌ها نسبت به فواصل بین هادی‌ها کوچک است (مثل خطوط انتقال انرژی)



همچنین با فرض یکنواخت بودن توزیع بار بر روی هر هادی و با احتساب شده $q_1 + q_2 + q_n = 0$ و همچنین اثر غیر یکنواختی ناچیز و قابل صرف نظر باشد خواهیم داشت.

اختلاف پتانسیل بین هادی‌های A و B به واسطه‌ی حضور تمامی بارها با استفاده اصل جمع آثار:


$$V_{ab} \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \sum_{k=1}^n q_k \ln \frac{D_{kb}}{D_{ka}} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} [q_a \ln \frac{D_{ab}}{D_{aa}} + q_b \ln \frac{D_{bb}}{D_{ba}} + q_c \ln \frac{D_{cb}}{D_{ca}}]$$

- اگر a و b با هم برابر باشند این فاصله بین مرکز تا سطح هادی می‌باشد یا به عبارت دیگر شعاع هادی ۲ مورد نظر می‌باشد.

- اگر بار به صورت سینوسی تغییر کند و همچنین ولتاژ هم به صورت سینوسی باشد (خطوط انتقال انرژی AC) در این صورت رابطه‌ی $|I|$ هنوز کاربرد داشته مشروط بر آن که با بار (کولمب در هر متر) و ولتاژ به صورت فازور (Phasor) بخورد شود.

لذا همین رابطه برای مقادیر لحظه‌ای و همچنین مقادیر سینوسی که بارها و ولتاژها به صورت فازور می‌باشند معتبر خواهد بود.

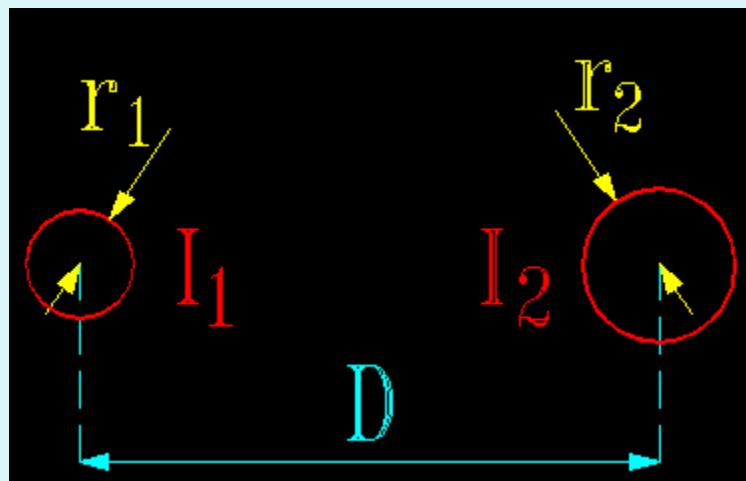محاسبه‌ی کاپاسیتانس (ظرفیت خازنی) سیستم تک‌فاز:





اگر سیستم تک‌فاز دو سیمه مطابق شکل روبرو را در نظر بگیرید که توسط منبع AC تغذیه می‌گیرد. در سیستم بر روی سیم‌ها بارهای متضاد سینوسی قرار می‌گیرد. $q_a = -q_b$ است با در نظر گرفتن فرض بی‌اثر بودن اثر زمین و همچنین بزرگ فرض شود و فاصله‌های از زمین بسیار زیاد است.

$$V_{ab} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left(q_a \ln \frac{D_{ab}}{D_{aa}} + q_b \ln \frac{D_{bb}}{D_{ba}} \right) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} (q_a \ln \frac{D}{r_a} + q_b \ln \frac{D}{r_b})$$

$$\Rightarrow V_{ab} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{D^2}{r_a r_b} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{D}{\sqrt{r_a r_b}} \right)^2 , \quad CV = Q$$
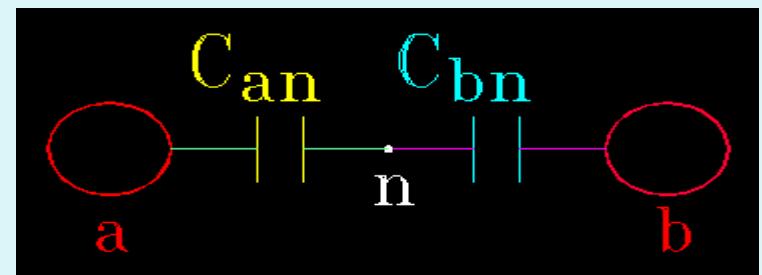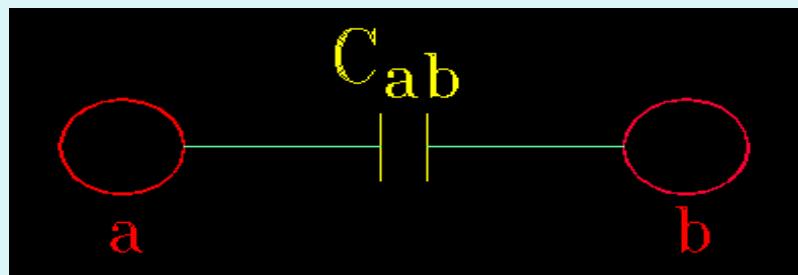
$$\Rightarrow C_{ab} \frac{q_a}{V_{ab}} = \frac{q_a}{\frac{q}{2\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{D}{\sqrt{r_a r_b}} \right)^2} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{D}{\sqrt{r_a r_b}}} \Rightarrow C_{ab} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{D}{\sqrt{r_a r_b}}} [F/m]$$



$$C_{an} = C_{bn} = 2 C_{ab} = C_n$$

$$C_n = C_{an} = C_{bn} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{D}{\sqrt{r_a r_b}}} [F/m] , \Rightarrow r_a = r_b$$

$$\Rightarrow C_{an} = C_{bn} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{D}{r}} [F/m]$$

$$\ln = 2.3 \log \Rightarrow \epsilon_0 = 8.85 * 10^{-12}, \pi = 3.1415$$

$$\Rightarrow C_{an} = \frac{2 * \pi * 8.85 * 10^{-12}}{2.3 \log \frac{D}{r}} * 10^{+6} * 10^{+3}$$


فرقی نمی کند اگر C_{an} به دست آمده در 2.3 ضرب شود فرمول به صورت \ln تبدیل می شود .

$$I_c = j\omega c_{ab} V_{ab} A/Km$$

همه حقوق برای نیروگاه www.spowpowerplant.blogfa.com

توجه کنید که رابطه‌ی به دست آمده در فرض توزیع بار در سطح هادی به صورت یکنواخت است ولی این فرضیه کاملاً صحیح نمی‌باشد ولی با یک تقریب خوبی قابل قبول است که همچنین در این رابطه سیم‌ها استوانه‌ای هستند (مقطع دایره‌ای شکل) اما در عمل سیم‌ها رشته‌ای (طنابی) هستند، اما باز هم خطای محاسبات ناچیز است.

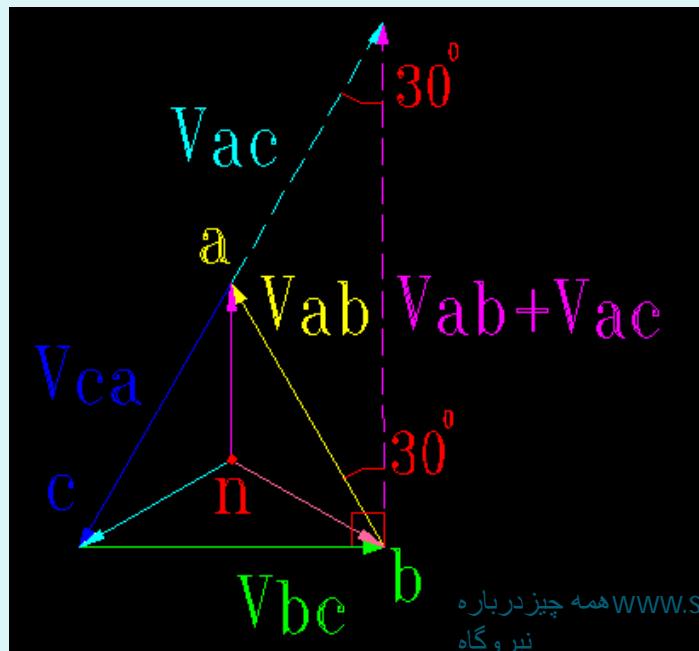کاپاسیتانس خطوط انتقال انرژی سه‌فاز با فواصل مساوی فازها از هم :



$$q_a + q_b + q_c = 0$$

$$V_a + V_b + V_c = 0$$

$$V_{ab} + V_{ac} = 2\sqrt{3} \cos(30^\circ) V_{an}$$

$$V_{ab} + V_{ac} = 3 V_{an} , \quad r_a = r_b = r_c = r$$

$$V_{ab} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left(q_a \ln \frac{D_{ab}}{D_{aa}} + q_b \ln \frac{D_{bb}}{D_{ba}} + q_c \ln \frac{D_{cb}}{D_{ca}} \right)$$


$$= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left(q_a \ln \frac{D}{r} + q_b \ln \frac{r}{D} \right)$$

$$V_{ac} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left(q_a \ln \frac{D_{ac}}{D_{aa}} + q_b \ln \frac{D_{bc}}{D_{ba}} + q_c \ln \frac{D_{cc}}{D_{ca}} \right)$$

$$= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left(q_a \ln \frac{D}{r} + q_c \ln \frac{r}{D} \right)$$

$$3V_{an} = V_{ab} + V_{ac} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left(2q_a \ln \frac{D}{r} + q_b \ln \frac{r}{D} + q_c \ln \frac{r}{D} \right)$$
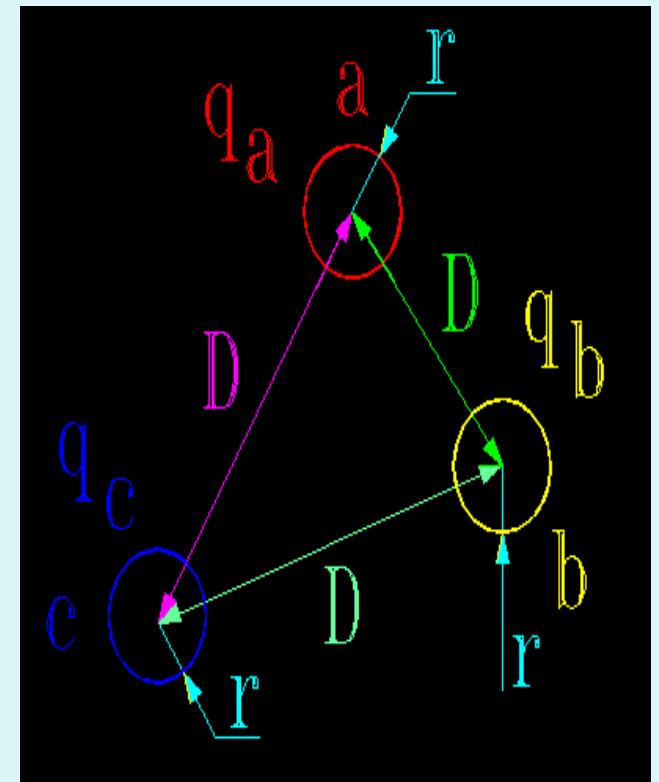
$$= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left[2q_a \ln \frac{D}{r} + q_a \ln \frac{D}{r} \right] = \frac{3q_a}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{D}{r} \Rightarrow V_{an} = \frac{q_a \ln \frac{D}{r}}{2\pi\epsilon_0} [v/m]$$




$$C_{an} = \frac{q_a}{V_{an}} = \frac{q_a}{\frac{q_a \ln \frac{D}{r}}{2\pi \epsilon_0}} = \frac{2\pi \epsilon_0}{\ln \frac{D}{r}} \Rightarrow C_{an} = \frac{0.0242}{\log D/r} [\mu f/Km]$$

$$I_a = \frac{V_{an}}{-jX_c} = \frac{V_{an}}{-j \frac{1}{\omega C_n}} = j\omega C_n V_{an}$$

- توجه کنید که فرمول به دست آمده برای ظرفیت خط سه‌فاز با فاصله هادی‌های مساوی یا فرمول ظرفیت در سیستم تک‌فاز یکی می‌باشد.

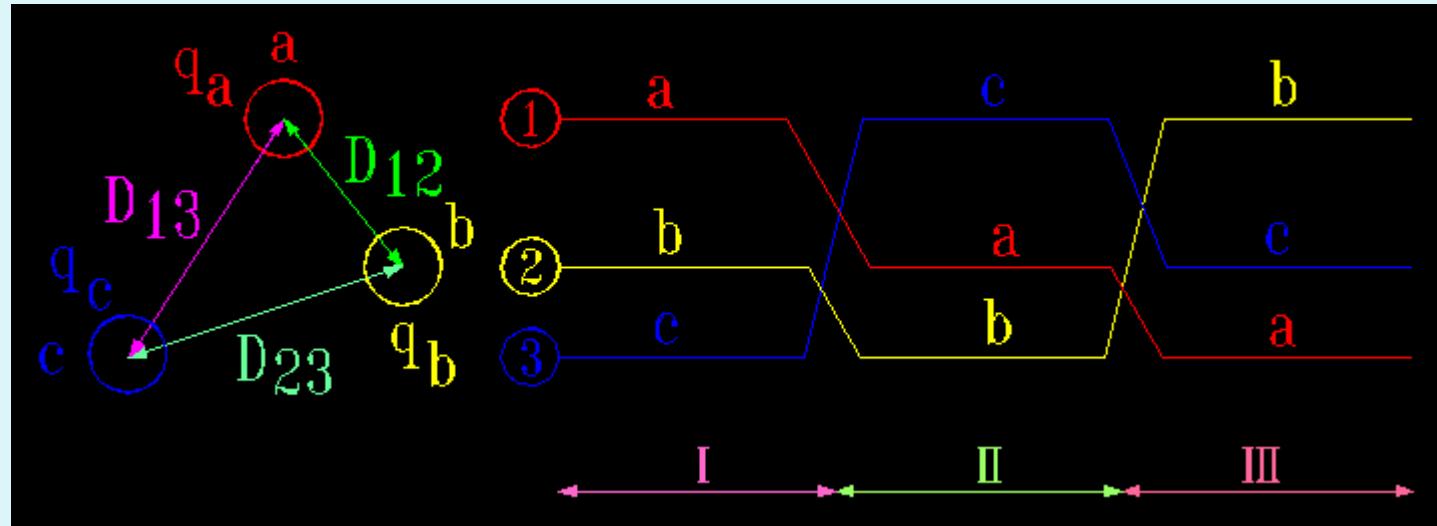کاپاسیتанс خط انتقال انرژی سه‌فاز در سیستم ترانسپوز شده:



در حالتی که فاصله‌ی فازها نابرابرند یک متر از خط سه‌فاز بلند را که دارای سه هادی است، داریم . شعاع هر یک از هادی‌ها ۲ و فاصله‌ی آن‌ها مطابق شکل می‌باشد ، داریم:

$$q_a + q_b + q_c = 0$$

با جمع ولتاژ در هر سه زون و تقسیم بر سه آنها در دو مرحله برای دو ولتاژ، ولتاژ با زمین به دست آمده و با توجه به رابطه‌ی $c = \frac{q}{v}$ ظرفیت نسبت به زمین به دست می‌آید.

$$(I) \quad V_{ab} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left(q_a \ln \frac{D_{ab}}{D_{aa}} + q_b \ln \frac{D_{bb}}{D_{ba}} + q_c \ln \frac{D_{cb}}{D_{ca}} \right)$$

$$= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left(q_a \ln \frac{D_{12}}{r} + q_b \ln \frac{r}{D_{21}} + q_c \ln \frac{D_{23}}{D_{31}} \right)$$

$$(II) \quad V_{ab} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left(q_a \ln \frac{D_{23}}{r} + q_b \ln \frac{r}{D_{23}} + q_c \ln \frac{D_{31}}{D_{12}} \right)$$

$$(III) \quad V_{ab} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left(q_a \ln \frac{D_{13}}{r} + q_b \ln \frac{r}{D_{13}} + q_c \ln \frac{D_{12}}{D_{23}} \right)$$

$$V_{ab} = (V_{ab} + V_{ab} + V_{ab})/3 = \frac{1}{6\pi\epsilon_0} \left[q_a \ln \left(\frac{\sqrt[3]{D_{12} D_{23} D_{13}}}{r} \right)^3 + q_b \ln \left(\frac{r}{\sqrt[3]{D_{21} D_{23} D_{13}}} \right)^3 + 0 \right]$$

(I) (II) (III)

$$\Rightarrow V_{ab} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left[q_a \ln \frac{D_{eq}}{r} + q_b \ln \frac{r}{D_{eq}} \right]$$

به همان طریق به دست آوردن V_{ac} و V_{ab} را نیز به دست آوریم که عبارت است از:

$$\Rightarrow V_{ac} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left[q_a \ln \frac{D_{eq}}{r} + q_c \ln \frac{r}{D_{eq}} \right], V_{an} = (V_{ab} + V_{ac})/3$$

$$3V_{an} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left[2q_a \ln \frac{D_{eq}}{r} + q_b \ln \frac{r}{D_{eq}} + q_c \ln \frac{r}{D_{eq}} \right], q_b + q_c = -q_a$$

$$V_{an} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} q_a \ln \frac{Deq}{r} \Rightarrow C_{an} = \frac{q_a}{V_{an}} = \frac{q_a}{\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{Deq}{r}} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{Deq}{r}}$$

$$C_{an} = \frac{0.0556}{\ln \frac{Deq}{r}} [\mu f/Km/phase] \quad , C_{an} = \frac{0.0242}{\log \frac{Deq}{r}} [\mu f/Km/phase]$$

$$I_a = \frac{V_{an}}{-jX_{c_n}} = \frac{V_{an}}{-j(1/\omega c_n)} = j\omega c_n V_{an}$$

اثر گروه‌بندی یا باندل کردن:

در این مورد به جای τ از معادل آن یعنی r^b استفاده می‌شود که برابر است با:

گروه‌بندی موجب تبدیل شعاع τ به r^b است، اگر d فاصله گذاری میان هادی‌های

فرعی یک گروه باشد، شعاع معادل چنین حساب می‌شود:

$$r^b = \sqrt{r * d} \quad (1) \text{ باندل دوتایی:}$$

$$r^b = \sqrt[3]{r * d^2} \quad (2) \text{ باندل سه تایی:}$$

$$r^b = 1.09 \sqrt[4]{r * d^3} \quad (3) \text{ باندل چهارتایی:}$$

-**تأثیر خطوط دو مداره ترانسپوز شده در کاپاسیتانس سیستم سه فاز:**

برای این مورد هم در رابطه‌ی روبرو به جای R از \mathcal{R} استفاده می‌شود که داریم:

$$C_{an} = \frac{0.0556}{\ln \frac{D_{eq}}{R}}$$

$$3 = \sqrt[3]{r_A r_B r_C}$$

$$r_A = \sqrt{rd_{11'}} , \quad r_B = \sqrt{rd_{22'}}, \quad r_C = \sqrt{rd_{33'}}$$

سیستم سه فاز با باندل و دو مداره و تأثیر آن بر کاپاسیتانس :

در این حالت چنین می شود :

$$r_A = \sqrt{r^b d_{11}}, \quad r_B = \sqrt{r^b d_{22}}, \quad r_C = \sqrt{r^b d_{33}}$$

$$R = \sqrt[3]{r_A r_B r_C}, \quad C_{an} = \frac{0.0556}{\ln \frac{Deq}{R}}$$

فصل سوّم

مدل‌های الکتریکی خطوط انتقال انرژی و محاسبات مربوطه

مقدمه

معمولًا باز خطوط انتقال سه‌فاز متعادل بوده و برای تحلیل اینگونه خطوط کافی است از مدار معادل تک‌فاز استفاده شود. جهت بررسی و تحلیل مدارهای معادل از تئوری مدارهای ۴ قطبی کمک می‌گیریم و همان‌طور که می‌دانیم ولتاژ و جریان در ابتدا و انتهای شبکه ۴ قطبی از رابطه‌ی زیر حاصل می‌شود.

$$\begin{bmatrix} V_s \\ I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix}$$

و می‌دانیم همواره:

$$AD - BC = 1$$

* از این به بعد کمیت‌هایی که با اندیس S نشان داده می‌شوند مربوط به مقادیر ابتدایی خط بوده و کمیت‌های با اندیس R مبنی مقادیر انتهایی خط می‌باشد.

*جهت بررسی خطوط انتقال انرژی آنها را از نظر طول تقسیم‌بندی می‌کنند:

- 1 - خطوط انتقال انرژی کوتاه (short line) که تا 80km (50mile) یا کمتر
 - 2 - خطوط انتقال انرژی متوسط (Medium Line) از 80km تا 240km (50mile) یا 150mile
 - 3 - خطوط انتقال انرژی بلند (Long Line) از 240km تا 150mile به بالا
- لازم به ذکر است که بعض خطوط کوتاه را تا 100km و خطوط متوسط را از 100 تا 300 کیلومتر و خطوط بلند را بیشتر از 300km هم نظر می‌گیرند که در این صورت حتماً باید نوع خط مشخص شود مثلاً اگر بگویید 90km ما آن را جزو خطوط متوسط در نظر می‌گیریم ولی اگر بگویند 90km کوتاه ما آن را برای خطوط کوتاه در نظر می‌گیریم ($1\text{mile}=1.6\text{km}$) فوچالذکر شوند.

ضرایب ABCD به پارامترهای خطوط از قبیل اندوکتانس، کاپاسیتانس، مقاومت و کندوکتانس بستگی

دارد. در این فصل از کندوکتانس ناچیز خطوط ناشی از نشست مقره‌ها چشم‌پوشی می‌کنیم.

امپدانس سری هر فاز (واحد طول) = Z

کل امپدانس سری در هر فاز $Z_{\text{ا}} = Z$

ادمیتانس موازی هر فاز (واحد طول) = y

کل ادمیتانس موازی در هر فاز $Y = y_{\text{ا}}$

طول خط انتقال انرژی = $|l|$


اندیس مبین کمیت‌های ابتدای خط (سر خط) = S

اندیس مبین کمیت‌های انتهای خط (ته خط) = R

اندوکتانس واحد طول = L

خطوط انتقال انرژی کوتاه:

اگر طول خط کمتر از 50mile(80km) باشد یا ولتاژ بیشتر از 69KV نباشد، اغلب می‌توان از طریق ظرفیت خازنی خط (امپدانس موازی (Y)) در فرکانس 50Hz بدون ایجاد خطای زیاد چشم‌پوشی کرد. امپدانس سری در مدل خط کوتاه از حاصل ضرب طول خط و امپدانس سری در واحد طول به دست می‌آید.
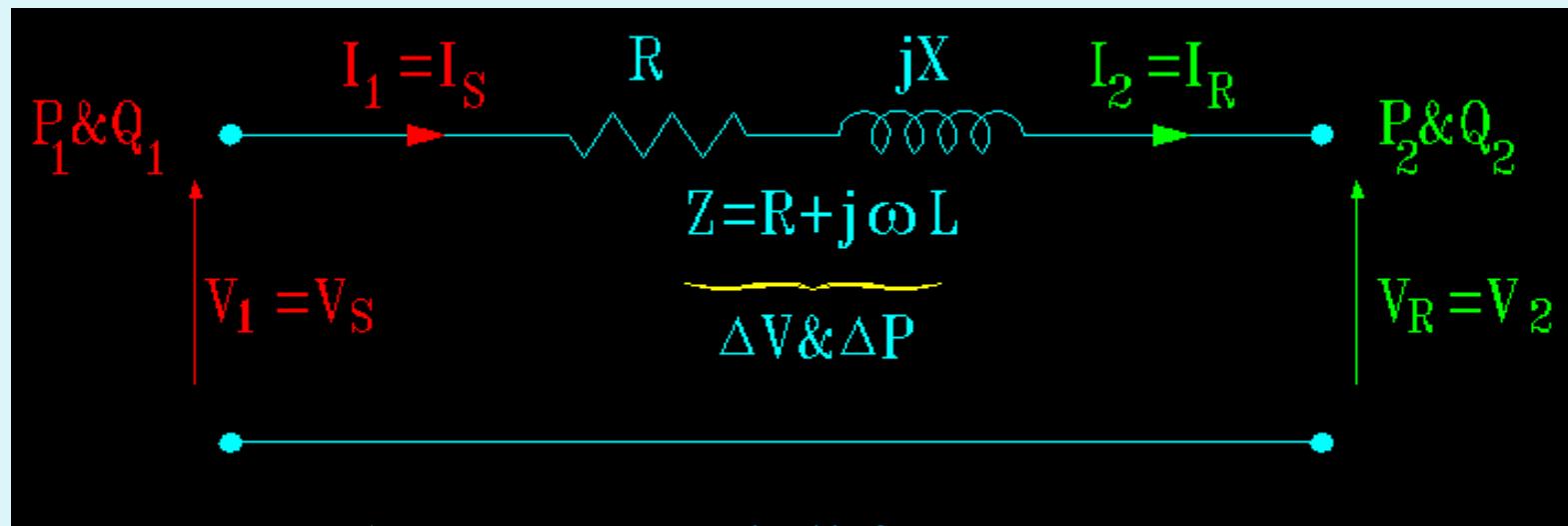
$$Z = (r + jwl)l = R + jX$$


مدل خط کوتاه را مشاهده می کنید برای این مدل می توان روابط و نمودار فازور را رسم کرد:

$$I_1 = I_2 = I_3$$


$$V_1 = V_2 + \Delta V = V_2(R + jX)I = V_2 + RI + jXI$$

$$P_1 = V_1 I_1 \cos \varphi_1$$

$$Q_2 = V_2 I_2 \sin \varphi_1$$

$$Q_1 = V_1 I_1 \sin \varphi_1$$

$$P_2 = V_2 I_2 \cos \varphi_2$$

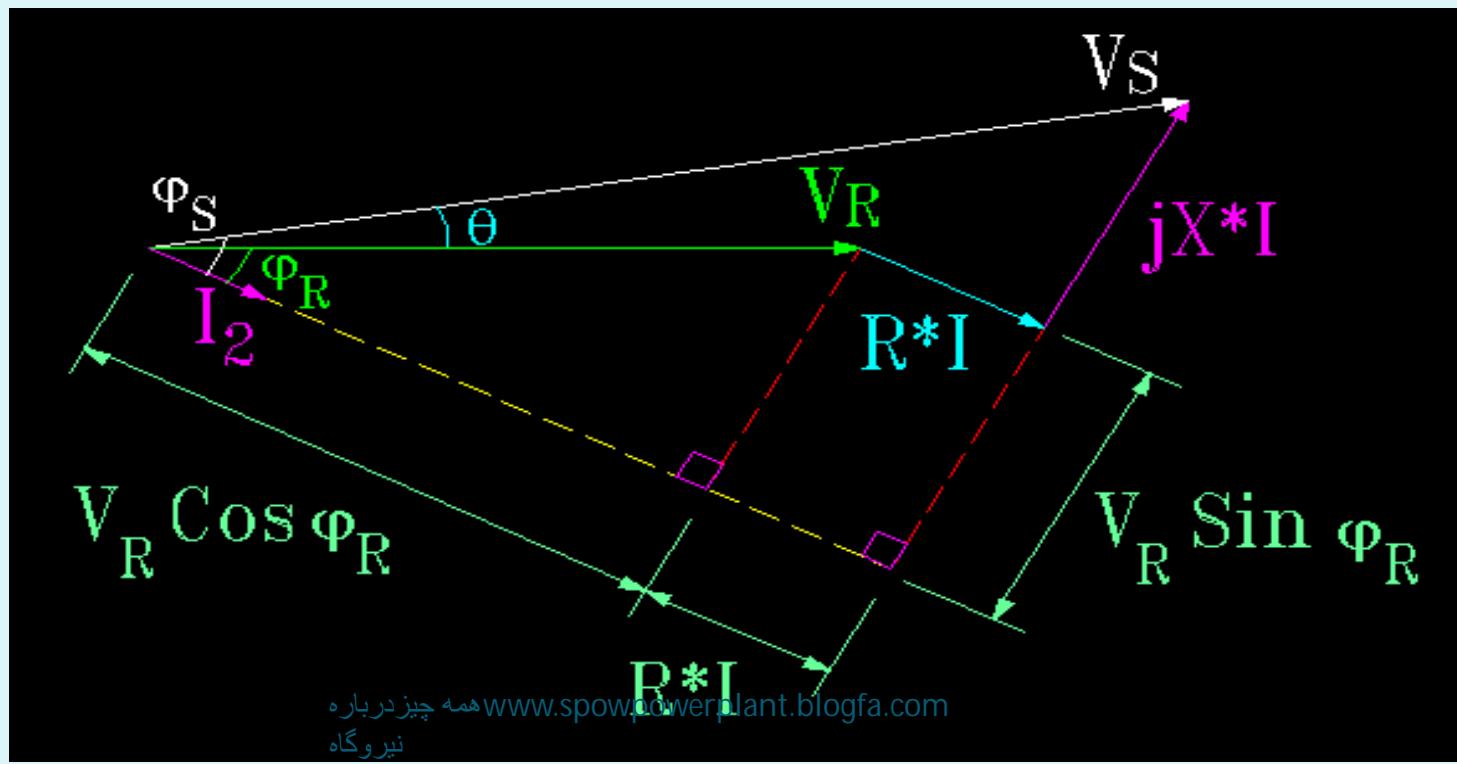

$$|V_s| = [((|V_R| \cos\varphi_R)(RI))^2 + ((|V_R| \sin\varphi_R)(IX))^2]^{1/2}$$

$$P_R = V_R I_R \cos\varphi_R \Rightarrow V_R \cos\varphi_R = \frac{P_R}{I_R}, V_R \sin\varphi_R = \frac{Q_R}{I_R}, |V_s| = V_1$$

$$\rightarrow V_1 = \left[\left(\frac{P_2}{I_2} + RI_2 \right)^2 + \left(\frac{Q_2}{I_2} + XI_2 \right)^2 \right]^{1/2}$$

$$V_1 = V_2 + \frac{RP_2 + XQ_2}{V_2} + j \frac{(XP_2 - RI_2)}{V_2} \Rightarrow \Delta V = V_p + V_q \quad \text{بعد از خلاصه کردن خواهیم داشت:}$$

اگر مقاومت اهمی خط را خیلی کوچکتر از راکتانس خط در نظر بگیریم ($R \ll X$), می‌توان نوشت:

$$\Delta V = \frac{RP_2 + XQ_2}{V_2} \simeq \frac{XQ_2}{V_2} \Rightarrow \Delta V = \frac{XQ_2}{V_2} \Rightarrow \Delta V \propto Q_2$$

کنترل ولتاژ در سیستم‌های قدرت تابع قدرت راکتیو (Q) است و کنترل فرکانس تابع توان اکتیو (P) است.


$$\Delta Q = 3KI^2 \quad \text{سه فاز}$$

$$\Delta P = 3RI^2 \quad \text{سه فاز}$$

همان‌طوری که قبلاً هم اشاره شد، خط انتقال ممکن است با یک شبکه‌ی دوقطبی مطابق شکل زیر نشان

داده شود و روابط بالا را می‌توان بر حسب ثابت‌های عمومی مدار (*Generalized Constants*) که

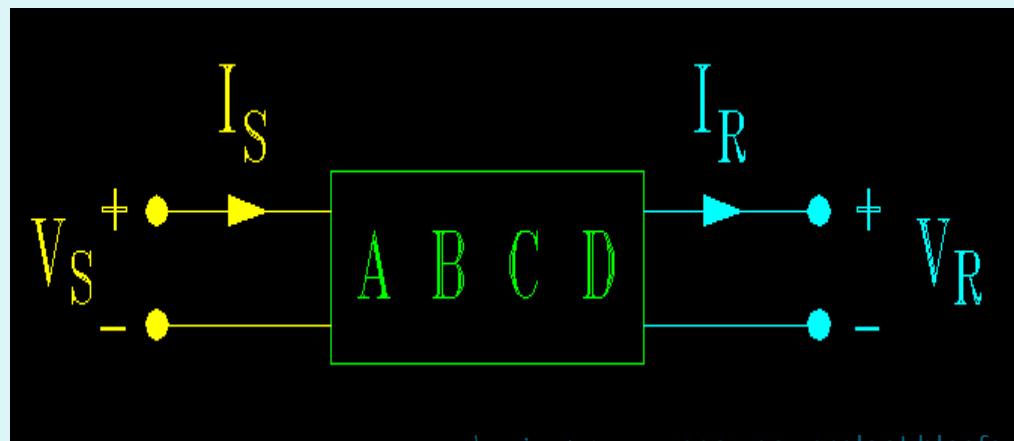معمولًا ثابت‌های $ABCD$ نامیده می‌شوند، بدست آورد.



$$V_s = AV_R + BI_R$$

$$I_s = CV_R + DI_R$$

و یا به صورت ماتریسی خواهیم نوشت:

$$\begin{bmatrix} V_s \\ I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix}$$

که برای مدل خط کوتاه خواهیم داشت:

$$\begin{bmatrix} V_s \\ I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{ll} A = 1 & B = Z \\ C = 0 & D = 1 \end{array}$$

جهت تنظیم ولتاژ خطوط انتقال انرژی خواهیم داشت: درصد تنظیم ولتاژ

$$|V_{R0}|$$

ولتاژ انتهای خط محصول حالت بی‌باری:

$$|V_{RL}|$$

ولتاژ انتهای خط در بار کامل تحت ضریب توان معین:

در خطوط کوتاه داریم:

$$|V_{Ro}| = |V_s| \text{ و } |V_{RL}| = |V_R|$$

$$\Rightarrow \frac{|V_s| - |V_R|}{|V_R|} = \frac{|I|R \cos \varphi_R - |I|X \sin \varphi_R}{|V_R|} * 100 = \frac{RP_2 + XQ_2}{|V_R|}$$

در رابطه‌ی بالا می‌توان گفت که :

- 1 - اگر جریان نسبت به ولتاژ تأخیر داشته باشد (پس فاز) مثبت است.
- 2 - و اگر جریان نسبت به ولتاژ تقدم فاز اشته باشد (پیش فاز) منفی خواهد شد. و رابطه‌ی تنظیم ولتاژ برای

این حالت مطابق زیر حساب می‌شود:

$$\frac{|I|R \cos \varphi_R - |I|X \sin \varphi_R}{|V_R|} * 100$$

هر گاه در رابطه‌ی بالا شرط زیر برقرار باشد تنظیم ولتاژ منفی خواهد بود.

$$X \sin \varphi_R > R \sin \varphi_R \quad \text{با} \quad \tan \varphi_R > \frac{R}{X}$$

و باز با توجه به همین رابطه‌ی تنظیم ولتاژ با منفی، اگر شرط زیر برقرار باشد تنظیم ولتاژ صفر می‌شود.

يعنى:


زاویه‌ی امپدانس خط انتقال به شمار می‌رود. Θ

$$\tan \varphi_R = \frac{R}{X} = \cot \theta \Rightarrow \text{پیش فاز} = \varphi_R = \frac{\pi}{2} - \theta$$

پس نتیجه می‌گیریم که:

- 1 - تنظیم ولتاژ به ضریب توان بستگی دارد و در ضریب توان‌های گوناگون تغییر خواهد کرد.
- 2 - بهبود تنظیم ولتاژ (کاهش تنظیم ولتاژ) با افزایش ضریب توان در حالت (پس فاز) شروع شده در وضعیت پیش‌فاز به صفر می‌رسد.

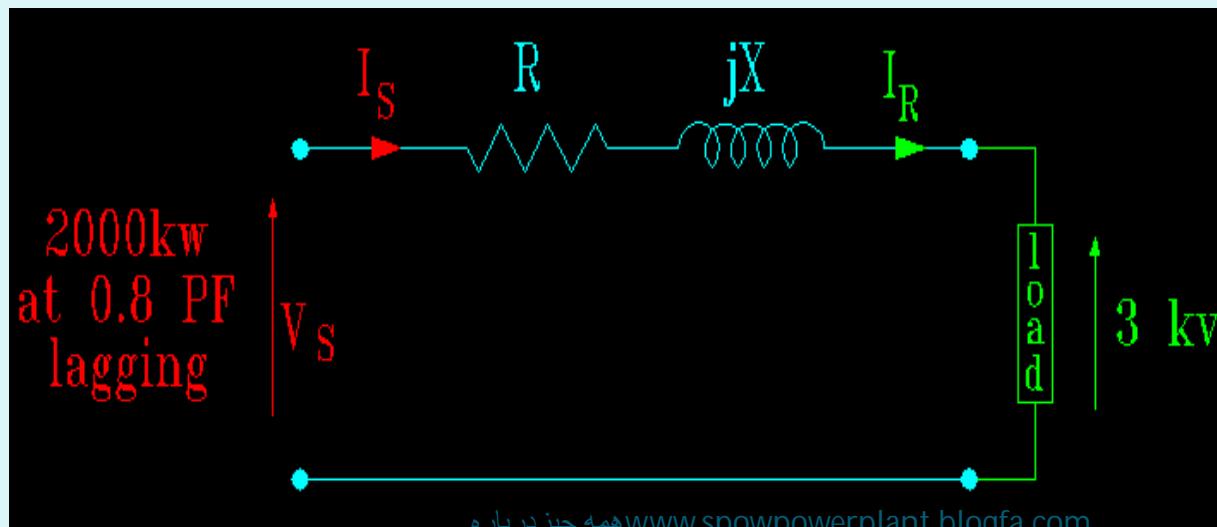تمرین 8: یک خط انتقال انرژی مطابق شکل زیر مفروض است (خط کوتاه) در ابتدای خط مقادیر مربوطه



به شرح زیر است:

توان: 2000 kW

ضریب توان = 0.8 پس فاز

امپدانس سری خط

اهم می‌باشد. $0.4 + j0.4$

اگر ولتاژ انتهای خط 3KV باشد. مطلوب است:

- 1 - بار متصل شده به انتهای خط ؟
- 2 - ضریب توان در انتهای خط ؟
- 3 - ولتاژ ابتدای خط ؟

با توجه به دو رابطه‌ی رو به رو به سهولت می‌توان دریافت که:

$$(I) \quad |V_s| |I| \cos\varphi_s = |V_R| |I| \cos\varphi_R + |I|^2 R$$

$$(II) \quad |V_s| |I| \sin\varphi_s = |V_R| |I| \sin\varphi_R + |I|^2 X$$

$$(III) \quad |V_s|^2 |I|^2 - |V_R|^2 |I|^2 + 2|V_R| |I|^2 (\|I|R \cos\varphi_R + \|I|X \sin\varphi_R) + |I|^4 (R^2 + X^2)$$

حال اعداد مسئله را جایگزین می کنیم:

$$R^2 + X^2 = 0.32$$

$$|V_s| |I| = \frac{2000 * 10^3}{0.8} = 2500 * 10^3$$

$$|V_s| |I| \sin\varphi_s = 2500 * 10^3 * 0.6 = 1500 * 10^3$$

$$|V_s| |I| \cos\varphi_s = 2500 * 10^3$$

از روابط (I) و (II) داریم:

$$|I| \cos\varphi_R = \frac{2000 * 10^3 - 0.4 |I|^2}{3000} \quad (IV)$$

$$|I| \sin\varphi_R = \frac{1500 * 10^3 - 0.4 |I|^2}{3000} \quad (V)$$

تمامی مقادیر را در رابطه‌ی (III) جایگزین می‌کنیم.

$$\begin{aligned}(2500 * 10^3)^2 \\= 3000^2 |I|^2 + 2 * 3000 * |I|^2 \left[0.4 * \frac{2000 * 10^3 - 0.4|I|^2}{3000} + 0.4 \right. * \left. \frac{1500 * 10^3 - 0.4|I|^2}{3000} \right] + 0.32 |I|^4\end{aligned}$$

با ساده کردن رابطه‌ی اخیر داریم:

$$0.32 |I|^4 - 11.8 * 10^6 |I|^2 + 6.25 * 10^{12} = 0 \quad \Rightarrow |I| = 725(A)$$

با توجه به رابطه‌ی / و مقدار $|I|$ داریم:

لذا توان حقیقی (اکتیو) بار چنین حساب می‌شود:

$$P_R = |V_R| |I| \cos\varphi_R = 3000 * 725 * 0.82 = 1790 \text{ Kw}$$

می‌دانیم که:

$$|V_s| |I| \cos\varphi_R = 2000$$

$$|V_s| = \frac{2000}{725 * 0.8} = 3.44 \text{ Kv}$$

پس:

خطوط انتقال انرژی متوسط:

با افزایش طول خط جریان باردهی خط بیشتر شده و باید ظرفیت خازنی موازی را در نظر گرفت در این رابطه هم Z امپدانس سری کل خط بوده و همچنین γ ادمیتانس موازی کل خط است و از رابطه زیر



$$Y = (g + j \omega C)$$

تعریف می‌شود:


در شرایط عادی رسانایی موازی در واحد طول که جریان نشتی مقره‌ها و ناشی از پدیده‌ی کرونا را نشان می‌دهد قابل چشم‌پوشی بوده و g برابر صفر فرض می‌شود.

در این جا C ظرفیت خازنی نسبت به خنثی در هر کیلومتر و L طول خط انتقال می‌باشد.

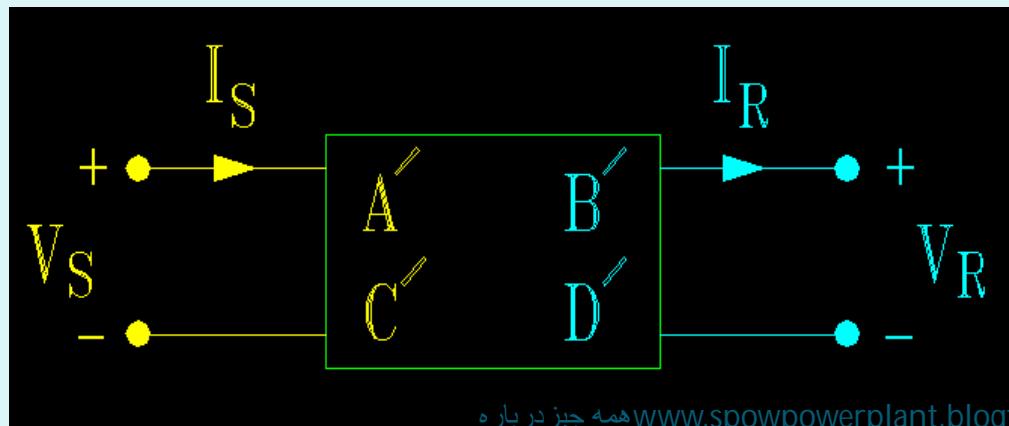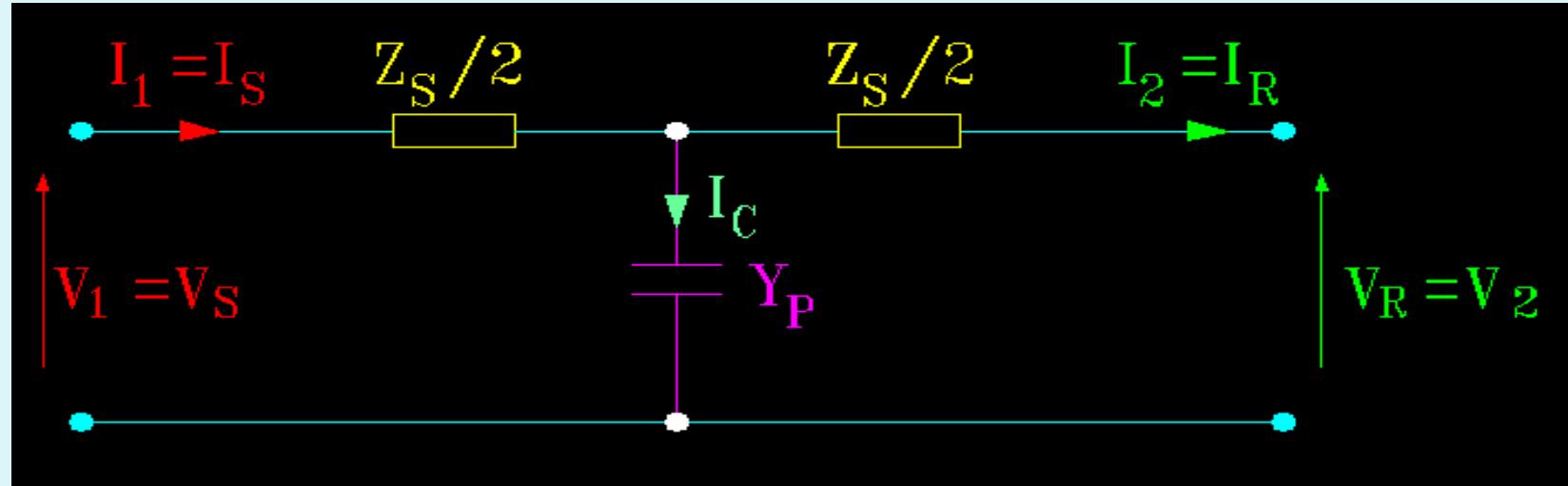مدل T: شکل خط در مدل T به صورت رو برو است و خواهیم داشت:


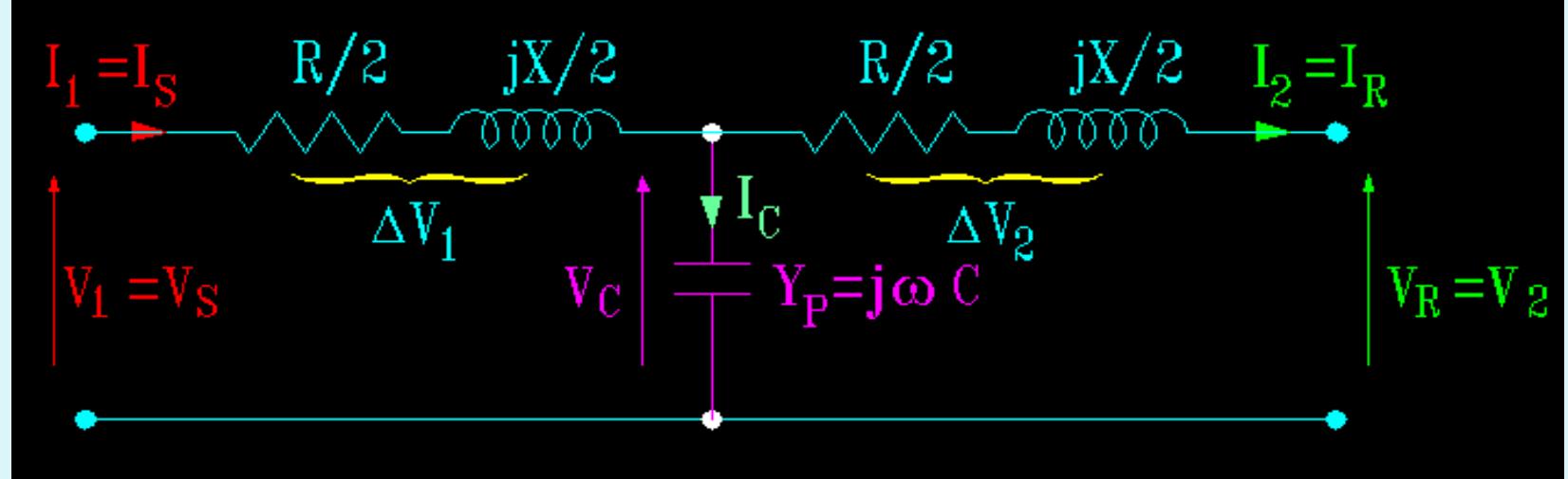
$$\begin{bmatrix} V_s \\ I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix}$$



$$\begin{cases} V_s = A' V_R + B' I_R \\ I_s = C' V_R + D' I_R \\ V_c = V_R + \frac{Z}{2} I_R \end{cases}$$

$$I_c = V_c Y = \left(V_R + \frac{Z}{2} I_R \right) j W C$$

$$I_c = V_R Y + \frac{ZY}{2} I_R$$

$$I_s = V_R Y + V_R + \frac{ZY}{2} I_R + I_R = V_R Y + I_R \left(1 + \frac{ZY}{2} \right) \quad (I)$$

عناصر طرف اول را برحسب عناصر طرف دوم به دست می آوریم:

$$\begin{aligned}
 V_s &= V_c + \frac{Z}{2} I_s = V_R + \frac{Z}{2} I_R + \frac{Z}{2} \left[V_R Y + I_R \left(\frac{ZY}{2} + 1 \right) \right] \\
 &= V_R + \frac{Z}{2} I_R + V_R \frac{ZY}{2} + I_R \frac{ZY}{2} + \frac{Z^2 Y}{4} I_R \\
 \Rightarrow V_s &= V_R \left(1 + \frac{ZY}{2} \right) + I_R Z \left(1 + \frac{ZY}{4} \right) \quad (II)
 \end{aligned}$$

از دو رابطه‌ی (I) و (II) داریم:

$$\begin{bmatrix} V_s \\ I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{ZY}{2} & Z \left(1 + \frac{ZY}{4} \right) \\ Y & 1 + \frac{ZY}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix}, \quad \begin{cases} A' = D' = 1 + \frac{ZY}{2} & \text{(بدون واحد)} \\ B' = Z \left(1 + \frac{ZY}{4} \right) & \text{(واحد اهم)} \\ C' = Y & \text{(واحد موهو)} \end{cases}$$


حالت خاصی از ماتریس‌ها:

$$\begin{bmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{bmatrix} \Rightarrow A'D' - B'C' = 1$$

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{ZY}{2}\right) \left(1 + \frac{ZY}{2}\right) - \left(ZY \left(1 + \frac{ZY}{4}\right)\right) &= \left(1 + \frac{ZY}{2}\right)^2 - ZY \left(1 + \frac{ZY}{4}\right) \\ &= 1^2 + \frac{2ZY}{2} + \frac{Z^2Y^2}{4} - ZY - \frac{Z^2Y^2}{4} = 1 \end{aligned}$$

حالا می‌توان کمیت‌های انتهایی را بر حسب کمیت‌های ابتدایی نوشت یعنی:
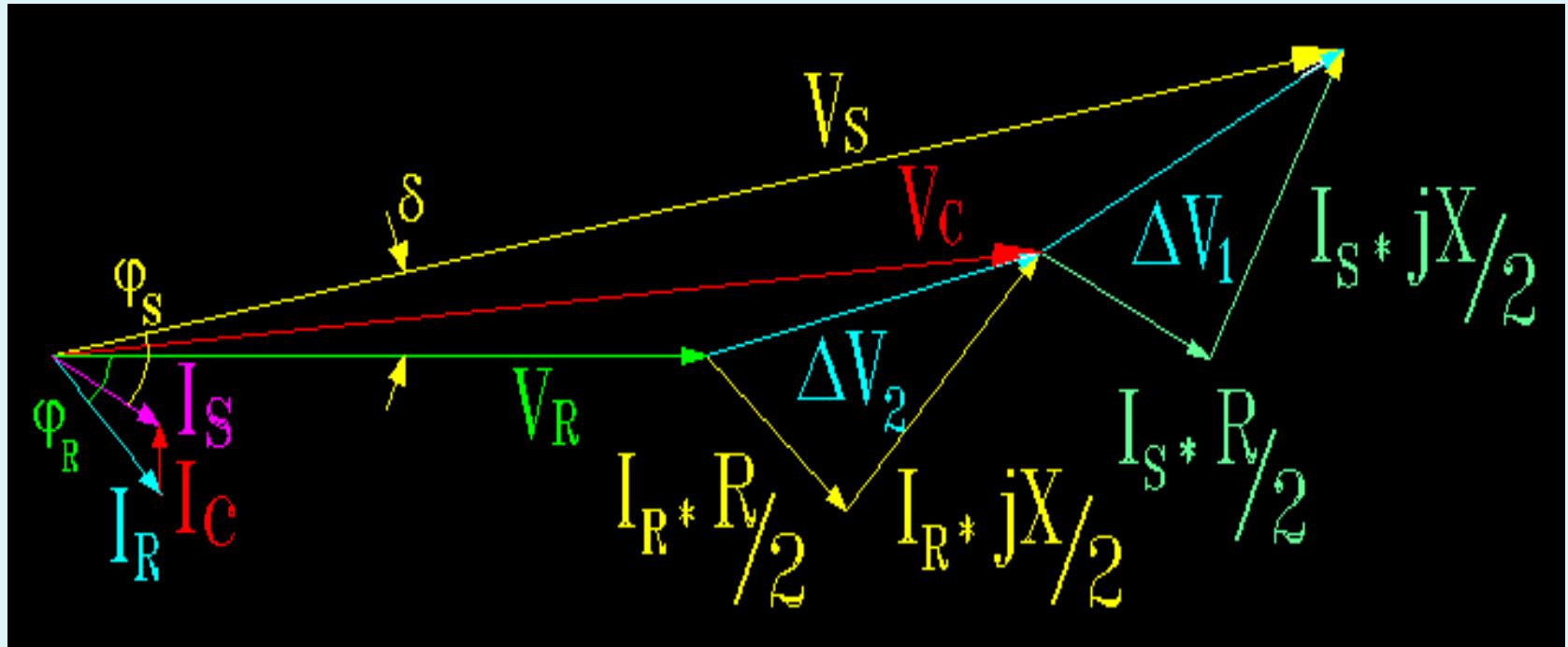
$$D'A' - C'B' = 1, \quad \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D' & -B' \\ -C' & A' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_s \\ I_s \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} V_R = D'V_s - B'I_s \\ I_R = -C'V_s + A'I_s \end{cases}$$




I_R برای خاصیت اندوکتیوی را در نظر می‌گیریم.

I_C جریان خازنی عمود بر ولتاژ خازن که به اندازه 90 درجه نسبت به ولتاژ یش فاز است.

$$I_s = I_c + I_r$$

: مدل π

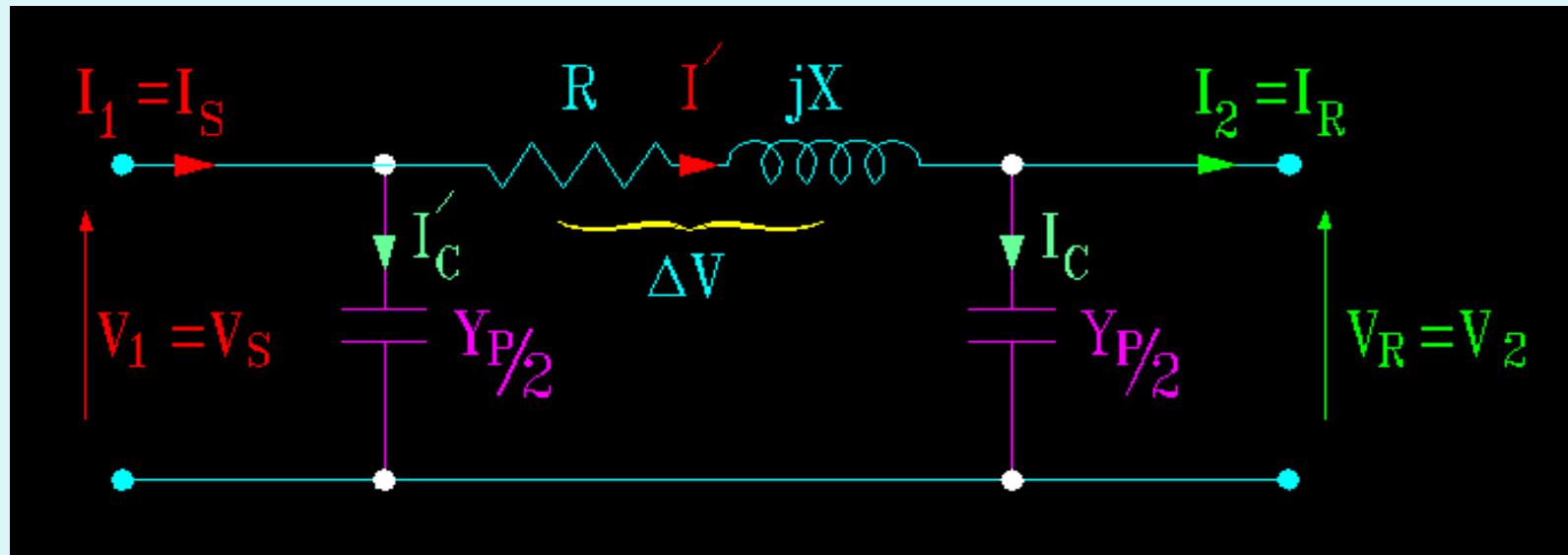

$$I' = I_C + I_R = \frac{V_R Y_P}{2} + I_R \quad , \quad I_C = \frac{V_R Y_P}{2} \quad , \quad V_s = V_R + ZI'$$

$$V_s = V_R + Z \left(\frac{V_R Y}{2} + I_R \right) = V_R + \frac{ZYV_R}{2} + ZI_R = V_R \left(1 + \frac{ZY}{2} \right) + (ZI_R) (I)$$

$$I_s = I' + I'_c = \frac{V_R Y}{2} + I_R + \frac{V_R Y_P}{2} = \frac{V_R Y}{2} + I_R + \frac{1}{2} Y V_R + V_R \frac{ZY^2}{4} + \frac{1}{2} Z Y I_R$$

$$= \frac{V_R Y}{2} + I_R + \frac{1}{2} Y \left[V_R \left(1 + \frac{ZY}{2} \right) + Z I_R \right]$$

$$\Rightarrow I_s = V_2 Y \left(1 + \frac{ZY}{4} \right) + I_R \left(1 + \frac{ZY}{2} \right) \quad (II)$$

با توجه به دو رابطه‌ی (I) و (II) داريم:

$$\begin{bmatrix} V_s \\ I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A'' & B'' \\ C'' & D'' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} V_s \\ I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{ZY}{2} & Z \\ Y \left(1 + \frac{ZY}{4} \right) & 1 + \frac{ZY}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix}$$

باز هم "A" و "D" فاقد واحدند و واحد "B" اهم است و واحد "C" هم موهومی باشد.


برای بدست آوردن از T و بالعکس فقط جای قطره‌ها را عوض کرده و جای Z و Y را عوض می‌کنیم.

$$\begin{cases} V_s = A'' V_R + B'' I_R \\ I_s = C'' V_R + D'' I_R \end{cases}$$

$$A'D' - B'C' = A''D'' - B''C'' = 1$$

و باز هم مانند مدل T برای حالت خاص ماتریس خواهیم داشت.
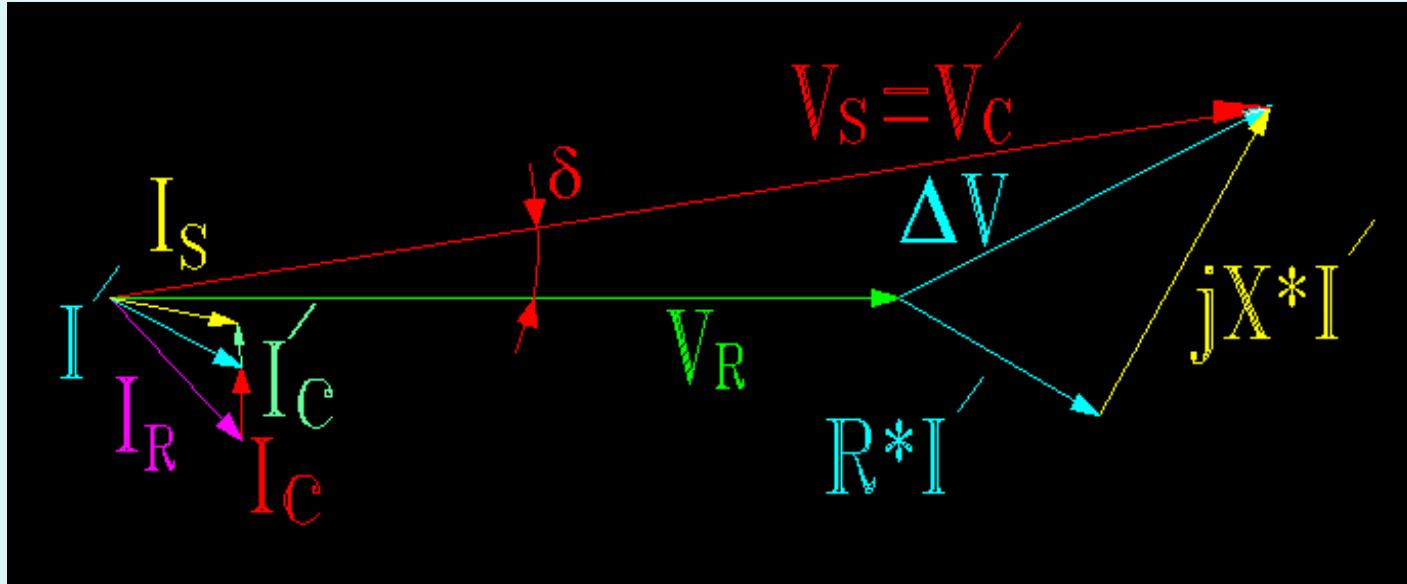
$$\begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D'' & -B'' \\ -C'' & A'' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_s \\ I_s \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} V_R = D''V_s - B'' I_s \\ I_R = -C'' V_s + A'' I_s \end{cases}$$



برای I_R خاصیت اندوکتیوی در نظر می‌گیریم.

δ عبارت است از زاویهٔ بین V_S و V_R .

$I_R + I_C = I'$ و $I' + I'_C = I_S$ نسبت به V'_C یا V_S ۹۰ درجه پیش فاز است.

I_C نسبت به V_R ، ۹۰ درجه پیش فاز است.

$$S_S = P_S + JQ_S = V_S \times I_S^*$$

$$I_S \text{ مزدوج} = I_S^*$$

$$S_R = P_R + JQ_R = V_R \times I_R^*$$

$$I_R \text{ مزدوج} = I_R^*$$

$$\begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D' & -B' \\ -C' & A' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_S \\ I_S \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} V_R = D'V_S - B' I_S \\ I_R = -C' V_S + A' I_S \end{cases}$$

$$\Rightarrow B' I_S = D' V_S - V_R \Rightarrow I_S = \frac{D'}{B'} V_S - \frac{V_R}{B'}$$

بتا: β آلفا: α

$$\begin{cases} A' = |A'| \angle^\alpha \\ B' = |B'| \angle^\beta \end{cases}, \quad \begin{cases} C' = |C'| \angle^\gamma \\ D' = |D'| \angle^\Delta \end{cases}$$

گاما: γ دلتا: Δ

$$\begin{bmatrix} V_s \\ I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix} \Rightarrow V_s = A'V_R + B'I_R \quad \Rightarrow I_R = \frac{V_s}{B'} - \frac{A'}{B'}V_R$$

$$\Rightarrow I_s = \frac{|D'|}{|B'|} \times |V_s| \angle (\Delta - \beta + \gamma) - \frac{|V_R|}{|B'|} \angle (-B)$$

$$I_R = \frac{|V_s|}{|B'|} \angle (\Delta - \beta) - \frac{|A'|}{|B'|} |V_R| \angle (\alpha - \beta)$$

$$S_R = V_R \times I_R^* = (V_R \angle 0) \left(\frac{|V_s|}{|B'|} \angle (\beta - \Delta) - \frac{|A'|}{|B'|} |V_R| \angle (\beta - \alpha) \right)$$

$$\Rightarrow S_R = |V_R| \left(\frac{|V_s|}{|B'|} \right) \angle (\beta - \Delta) - \frac{|A'|}{|B'|} |V_R|^2 \angle (\beta - \alpha)$$

$$S_R = \left(\frac{|V_R| |V_S|}{|B'|} \right) \cos(\beta - \Delta) - \frac{|A'|}{|B'|} |V_R|^2 \cos(\beta - \alpha) +$$

$$j \left(\frac{|V_R| |V_S|}{|B'|} \sin(\beta - \Delta) - \frac{|A'|}{|B'|} |V_R|^2 \sin(\beta - \alpha) \right)$$

$$P_S = \frac{|D'|}{|B'|} |V_S|^2 \cos(\beta - \Delta) - \frac{|V_s| |V_R|}{|B'|} \cos(\beta + \Delta)$$

$$Q_S = \frac{|D'|}{|B'|} |V_S|^2 \sin(\beta - \Delta) - \frac{|V_s| |V_R|}{|B'|} \sin(\beta + \Delta)$$

تمرین 9: یک خط سه فاز به طول 100Km را با ولتاژ 132Kv با ضریب قدرت 0.75 پس فاز تغذیه می کند. مقاومت هر فاز 10 اهم و راکتانس هم در هر فاز 40 اهم است و ادمیتانس $3 \times 10^{-4} \text{U}^2$ بر هر فاز می باشد. با هر دو روش حل کنید. کلیه مقدادیر مجهول را ؟

تمرین 10: یک خط انتقال انرژی سه فاز به طول 250 کیلومتر مفروض است. در انتهای خط یک بار متعادل به مشخصات زیر مفروض است:

$$25 \text{ MVA} = \text{توان بار}$$

$$0.8 = \text{ضریب توان بار (پس فاز)}$$

$$132 \text{ K} = \text{ولتاژ بار (خط به خط)}$$

مشخصات خط به شرح ذیل است:

- 1 - فواصل فازها از هم دیگر 3 متر است.
- 2 - مقاومت فازها 0.11 اهم در هر کیلومتر است.
- 3 - قطر مؤثر هادی‌ها 1.6 سانتی‌متر می‌باشد.

با استفاده از مدل π نامی مطلوب است محاسبه‌ی 1- ولتاژ ابتدای خط؟

2- تنظیم ولتاژ خط؟

$$L = 0.461 \log \frac{D}{r'} = 0.461 \log \frac{300}{0.7788 * 0.8} = 1.24 \text{ mH/Km}$$

$$C = \frac{0.0242}{\log \frac{D}{r}} = \frac{0.0242}{\log \frac{300}{0.8}} = 0.0094 \mu F/Km$$

$$R = 0.11 * 250 = 27.5\Omega$$

$$X = 2\pi fl = 2\pi * 50 * 1.24 * 10^{-3} * 250 = 97.4\Omega$$

$$Z = (R + jX)l = 27.5 + j97.4 = 101.2 \angle 74.2^\circ \Omega$$

$$Y = j\omega cl = (314 * 0.0094 * 10^{-6} * 250) \angle 90^\circ$$

$$= 7.38 * 10^{-4} \angle 90^\circ \text{ V}$$

$$I_R = \frac{25 * 1000}{\sqrt{3} * 132} \angle -36.9^\circ = 109.3 \angle -36.9^\circ A$$

$$V_R \left(\text{جاز} \right) = \frac{132}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ = 76.2 \angle 0^\circ$$

$$V_S = V_R \left(1 + \frac{ZY}{2} \right) + ZI_R = 76.2 \left(1 + \frac{7.38 \times 10^{-4} \angle 90^\circ + 101.2 \angle 74.2^\circ}{2} \right)$$

$$+ 101.2 \angle 74.2^\circ \times (109.3 \angle -36.9^\circ) \times 10^{-3}$$

$$= 82.6 \angle 5.2^\circ KV$$

$$|V_S| \left(\text{خط به خط} \right) = 82.6 * \sqrt{3} = 143 K\text{v}$$

$$|V_{RO}| \left(\text{در حالت بی‌باری} \right) = \frac{143}{1 + \frac{ZY}{2}} = \frac{143}{0.964} = 148.3 K\text{v}$$


$$\text{درصد تنظیم ولتاژ} = \frac{148.3 - 132}{132} \times 100 = 12.3\%$$

خطوط انتقال انرژی بلند:

اگر خط جزو خطوط بلند محسوب شود دیگر نمی توان پارامتر های خط را بصورت فشرده و در یک نقطه خاص متوجه کرد و مدل سازی را بر این اساس انجام داد . بلکه برای جوابهای دقیق تر ، باید اثر کامل پارامتر های گسترشده Distributed خطوط را در نظر گرفت . یعنی باید پارامتر ها به طور یکنواخت به صورت پخش شده در طول خط در نظر گرفت . در مدار معادل تک فاز یک خط انتقال انرژی سه فاز امپدانس سیم برگشت صفر در نظر گرفته شده است .) که

در زیر مشاهده می کنید طول جزئی dX را بر روی خط مشخص می کنیم بنابراین خواهیم

داشت:

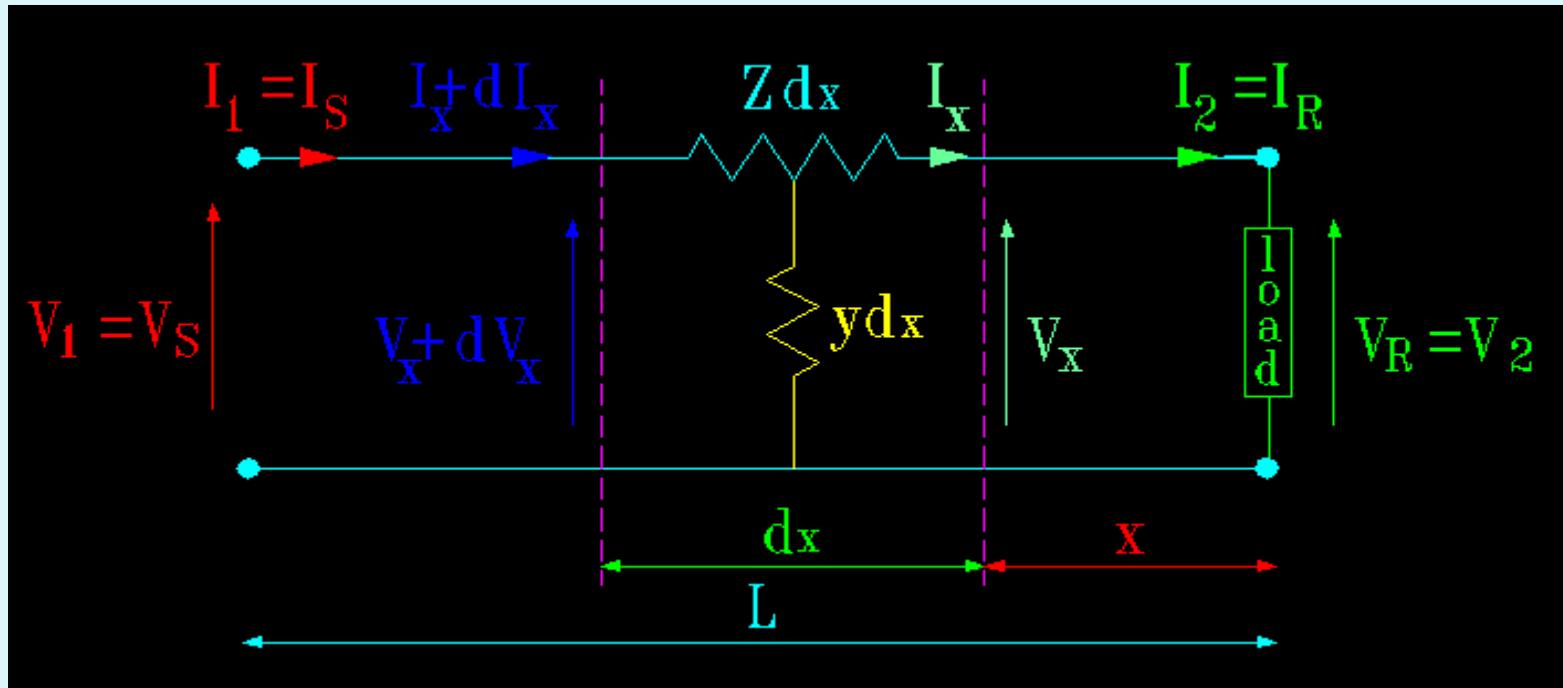

امپدانس موازی طول جزئی dx	$= Ydx$
امپدانس سری طول جزئی dx	$= Zdx$
افت ولتاژ در طول dx	$= dv_x$

$m = \sqrt{ZY}$ را ضریب انتشار خط گویند.
همه چیز درباره www.spowpowerplant.blogfa.com نیروگاه

$$\left. \begin{array}{l} dV_x = I_x z dx \\ dI_x = V_x y dx \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \frac{dV_x}{dx} = I_x y \\ \frac{dI_x}{dx} = V_x y \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \frac{d^2V_x}{dx^2} = \frac{ZdI_x}{dx} \\ \frac{d^2I_x}{dx^2} = \frac{dV_x y}{dx} \end{array} \right\}$$

$$\stackrel{(I)}{\Rightarrow} \frac{d^2V_x}{dx^2} = ZV_x y \stackrel{(II)}{\Rightarrow} \frac{d^2I_x}{dx^2} = yI_x Z \Rightarrow \begin{cases} V_x = C_1 e^{mx} + C_2 e^{-mx} \\ I_x = C_3 e^{mx} + C_4 e^{-mx} \end{cases}$$

$$\frac{dV_x}{dx} = m \dot{C}_1 e^{mx} - m C_2 e^{-mx} = I_x Z = Z (C_3 e^{mx} + C_4 e^{-mx}) \Rightarrow$$

$$m C_1 e^{mx} - m C_2 e^{-mx} = Z C_3 e^{mx} + Z C_4 e^{-mx}$$

$$\Rightarrow C_3 = \frac{m}{z} C_1 + C_4 = \frac{-m}{z} C_2$$

امپدانس مشخصه خط $Z_c = \sqrt{\frac{Z}{y}}$

$$I_x = \frac{m}{z} C_1 e^{mx} - \frac{m}{z} C_2 e^{-mx}$$

$$\Rightarrow I_x = \frac{\sqrt{z}}{\sqrt{z}} \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{z}} C_1 e^{mx} - \frac{\sqrt{z}}{\sqrt{z}} \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{z}} C_2 e^{-mx}$$

$$\Rightarrow I_x = \frac{C_1}{Z_c} e^{mx} - \frac{C_2}{Z_c} e^{-mx} \Rightarrow \begin{cases} V_x = C_1 e^{mx} + C_2 e^{-mx} \\ I_x = \frac{C_1}{Z_c} e^{mx} - \frac{C_2}{Z_c} e^{-mx} \end{cases}$$

با اعمال شرایط حدی در $x = 0$ (انتهای خط) خواهیم داشت :

$$\begin{cases} V_2 = V_x = C_1 + C_2 \\ I_2 = I_x = \frac{C_1}{Z_C} - \frac{C_2}{Z_C} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{V_2 + Z_C I_2}{2} \\ C_2 = \frac{V_2 - Z_C I_2}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_x = \left(\frac{V_2 + Z_C I_2}{2} \right) e^{mx} + \left(\frac{V_2 - Z_C I_2}{2} \right) e^{-mx} \\ I_x = \left(\frac{V_2 + Z_C I_2}{2} \right) e^{mx} - \left(\frac{V_2 - Z_C I_2}{2} \right) e^{-mx} \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_x = V_2 \left(\frac{e^{mx} + e^{-mx}}{2} \right) + I_2 Z_C \left(\frac{e^{mx} - e^{-mx}}{2} \right) \\ I_x = \frac{V_2}{Z_C} \left(\frac{e^{mx} - e^{-mx}}{2} \right) + I_2 \left(\frac{e^{mx} + e^{-mx}}{2} \right) \end{cases}$$

حال می توان از توابع هیپربولیک نیز استفاده کرد و در $x = L$ خواهیم داشت :

$$\begin{cases} V_x = V_2 \cosh(mx) + I_2 Z_c \sinh(mx) \\ I_x = \frac{V_2}{Z_c} \sinh(mx) + I_2 \cosh(mx) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = D_1 = \cosh(mL) \\ B_1 = Z_c \sinh(mL) \\ C_1 = \frac{1}{Z_c} \sinh(mL) \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} V_1 = A_1 V_2 + B_1 I_2 \\ I_1 = C_1 V_2 + D_1 I_2 \end{cases}$$

جهت محاسبه ضرایب A_1, B_1, C_1 روشهای مختلفی وجود دارند ، اما یک روش ساده و در عین حال با تقریب خوب عبارتست از :

$$\left\{ \begin{array}{l} \cosh(ml) = 1 + \frac{m^2 l^2}{2!} + \frac{m^4 l^4}{4!} + \dots \approx 1 + \frac{ZY}{2} \\ \sinh(ml) = ml + \frac{m^3 l^3}{3!} + \frac{m^5 l^5}{5!} + \dots \approx ml(1 + \frac{m^2 l^2}{3!}) = \sqrt{YZ}(1 + \frac{YZ}{6}) \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A_1 = 1 + \frac{ZY}{2} \\ B_1 = Z_c \sinh(ml) = \sqrt{\frac{z}{y}} \sqrt{ZY} \left(1 + \frac{ZY}{6} \right) \Rightarrow B_1 = Z \left(1 + \frac{ZY}{6} \right) \\ C_1 = \frac{1}{Z_c} \sinh(ml) = \sqrt{\frac{y}{z}} \sqrt{Z} \sqrt{Y} \left(1 + \frac{ZY}{6} \right) \Rightarrow C_1 = Y \left(1 + \frac{ZY}{6} \right) \end{array} \right.$$

تمرین ۱۱: یک خط انتقال انرژی به طول 300km با مشخصات زیر مفروض است ، ولتاژ انتهای خط

220kV بوده و بار 50MW را تحت ضریب توان 0.8 پس فاز تغذیه می کند . مطلوبست محاسبه

ولتاژ ، جریان ، توان و ضریب توان در ابتدای خط از رابطه تقریبی ؟

$$Z = 40 + j125 \Omega, Y = 10^{-3} \text{ موهو}$$

$$Z = 40 + j125 = 131.2 \angle 72.3^\circ \Omega$$

$$Y = 10^{-3} \angle 90^\circ$$

$$I_R = \frac{50}{\sqrt{3} \times 220 \times 0.8} \angle -36.9^\circ = 0.164 \angle -36.9^\circ kA$$

$$V_R = \frac{220 \angle 0^\circ}{\sqrt{3}} = 127 \angle 0^\circ kV$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A_1 = D_1 = 1 + \frac{ZY}{2} = 1 + \frac{(131.2 \angle 72.3^\circ)(10^{-3} \angle 90^\circ)}{2} = 0.938 \angle 1.2^\circ \\ B_1 = Z \left(1 + \frac{ZY}{6} \right) = (131.2 \angle 72.3^\circ) \left(1 + \frac{(131.2 \angle 72.3^\circ)(10^{-3} \angle 90^\circ)}{6} \right) \\ C_1 = Y \left(1 + \frac{ZY}{6} \right) = (10^{-3} \angle 90^\circ) \left(1 + \frac{(131.2 \angle 72.3^\circ)(10^{-3} \angle 90^\circ)}{6} \right) \\ C_1 = (10^{-3} \angle 90^\circ) \end{array} \right.$$

$$V_s = A_1 V_R + B_1 I_R = ((0.938 \angle 1.2^\circ)(127 \angle 0^\circ)) +$$

$$((128.5 \angle 72.7^\circ)(0.164 \angle -36.9^\circ))$$

$$\Rightarrow V_s = 137 \angle 6.2^\circ kV \Rightarrow |V_s|_{L-L} = 137 \times \sqrt{3} = 237.3 kV$$

$$I_s = C_1 V_R + D_1 I_R$$

$$= ((0.001 \angle 1.2^\circ)(127 \angle 0^\circ)) + ((0.938 \angle 1.2^\circ)(0.164 \angle -36.9^\circ))$$

$$= 0.13 \angle 16^\circ$$


پیش فاز = ضریب توان در ابتدای خط

$$\text{توان در ابتدای خط } P_s = \sqrt{3} \times 237.3 \times 0.13 \times 0.984 = 52.58 MW$$

$$= P_s - P_R = 52.58 - 50 = 2.58 MW$$

ضرایب $ABCD$ در شبکه های سری و موازی :

الف) شبکه های سری:

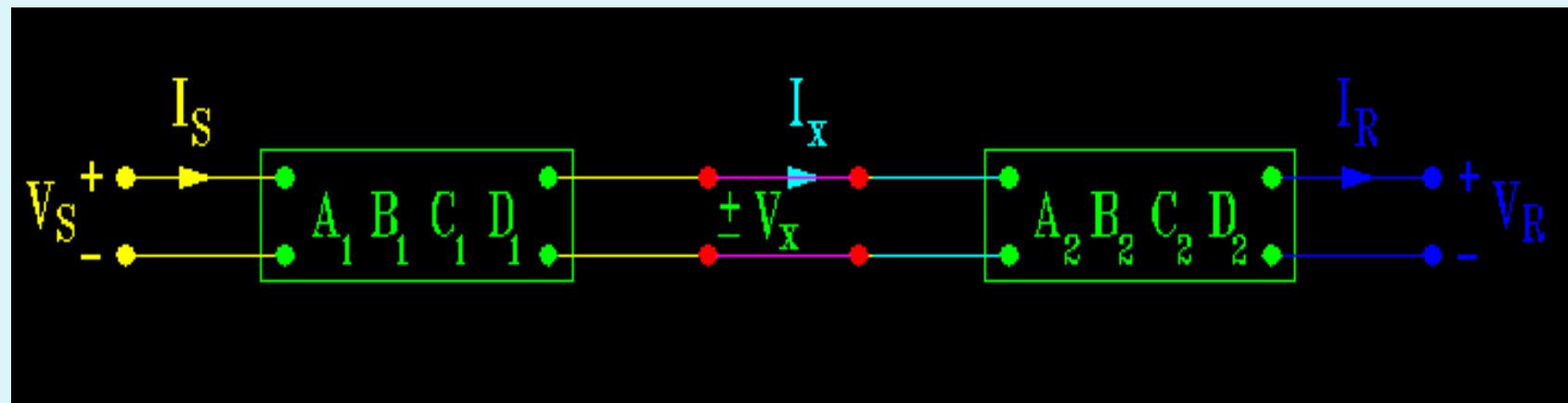


$$\begin{bmatrix} V_s \\ I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_x \\ I_x \end{bmatrix} \quad \& \quad \begin{bmatrix} V_x \\ I_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} V_s \\ I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} V_s \\ I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 A_2 + B_1 C_2 & A_1 B_2 + B_1 D_2 \\ C_1 A_2 + D_1 C_2 & C_1 B_2 + D_1 D_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = A_1 A_2 + B_1 C_2 \\ B = C_1 A_2 + D_1 C_2 \\ C = A_1 B_2 + B_1 D_2 \\ D = C_1 B_2 + D_1 D_2 \end{cases}$$

ب) شبکه های موازی:

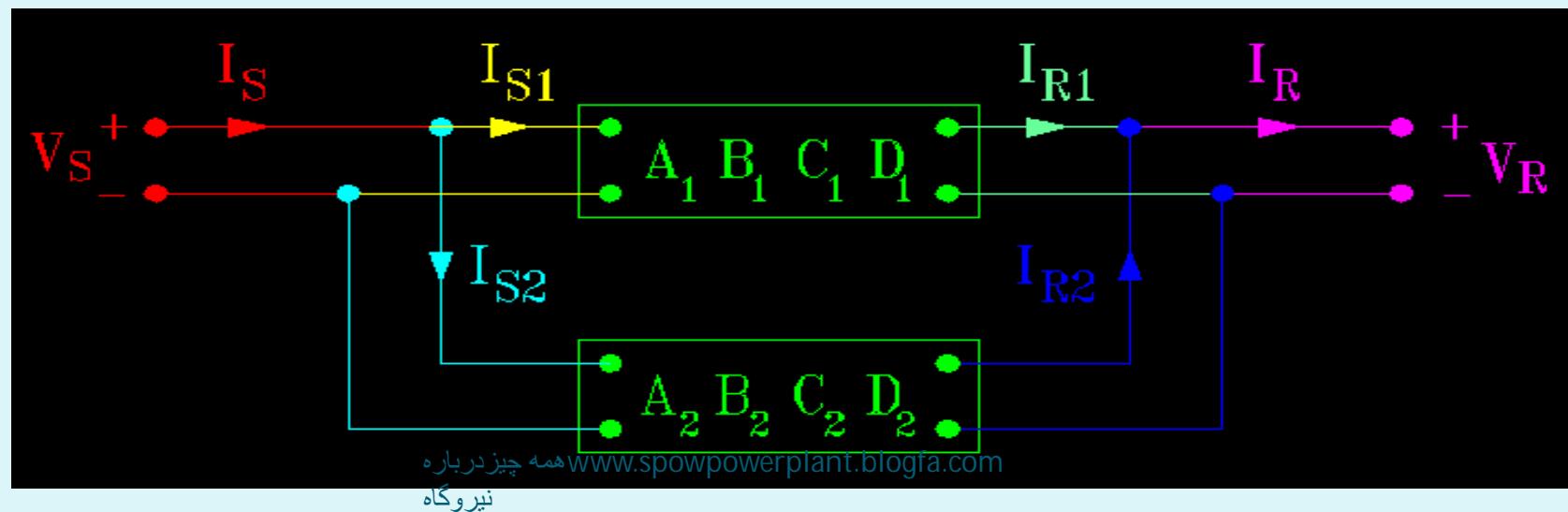

$$A = \frac{A_1 B_2 + A_2 B_1}{B_1 + B_2}$$

$$B = \frac{B_1 B_2}{B_1 + B_2}$$

$$C = C_1 + C_2 + \frac{(A_1 - A_2)(D_1 - D_2)}{B_1 + B_2}$$

$$D = \frac{D_1 B_2 + D_2 B_1}{B_1 + B_2}$$

تمرین 12: اگر $ABCD$ در یک خطی مشخص باشند، (خط بلند) رابطه ای برای امپدانس

$$Z_c = \sqrt{\frac{B}{C}} \quad \text{مشخصه خط پیدا کنید یا اینکه ثابت کنید}$$

$$\left. \begin{array}{l} B = Z_c \operatorname{Sinh}(ml) \\ C = \frac{1}{Z_c} \operatorname{Sinh}(ml) \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{B}{C} = \frac{Z_c}{\left(\frac{1}{Z_c} \right)} = Z_c^2 \Rightarrow Z_c = \sqrt{\frac{B}{C}}$$

تمرین 13: در یک خط بلند بی بار ثابت کنید ولتاژ انتهای خط از ولتاژ ابتدای خط بیشتر است؟

$$\left. \begin{array}{l} \text{Cosh}(jx) = \cos(x) \\ \text{Sinh}(jx) = \sin(x) \end{array} \right\} \& V_1 = \text{Cosh}(ml) V_2 + Z_c \text{Sinh}(ml) I_2$$

$$No \ Load \Rightarrow I_2 = 0$$

$$\Rightarrow V_1 = \text{Cosh}(ml) V_2 = \cos(ml) V_2 \Rightarrow V_1 \leq V_2 \quad \text{کسری از } V_2 \text{ خواهد بود.}$$

تمرین 14: رابطه جریان و ولتاژ ابتدای خط بلندی را به دست آورید که باز امپدانس مشخصه خط

$$\left\{ \begin{array}{l} V_2 = V_1 \text{Cosh}(ml) - I_1 Z_c \text{Sinh}(ml) \\ I_2 = -\frac{V_1}{Z_c} \text{Sinh}(ml) + I_1 \text{Cosh}(ml) \end{array} \right. \quad \text{باشد؟}$$

[باشد ثابت کنید $V_1 = Z_c I_1$ و $V_2 = Z_c I_2$ است.]


$$\Rightarrow V_2 = V_1 \cosh(ml) - I_1 Z_c \sinh(ml) = I_2 Z_c$$

$$= Z_c \left[-\frac{V_1}{Z_c} \sinh(ml) + I_1 \cosh(ml) \right]$$


$$\Rightarrow V_1 \cosh(ml) + V_1 \sinh(ml) = I_1 Z_c (\sinh(ml) + \cosh(ml))$$

$$\sinh(ml) + \cosh(ml) = 1 \Rightarrow V_1 = I_1 Z_c$$

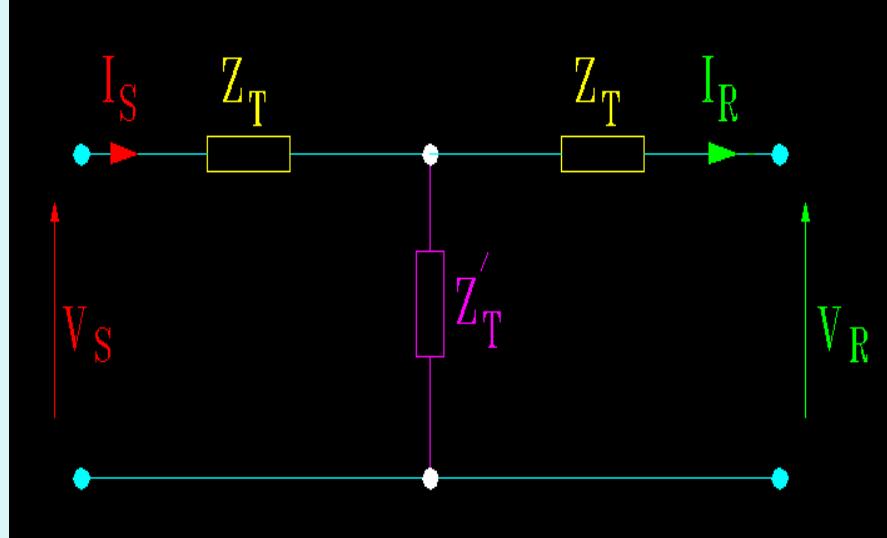تمرین 15: با معلوم بودن پارامترهای خط متوسط $ABCD$ مدار معادل آن را در حالت πT و π بدست آورید؟


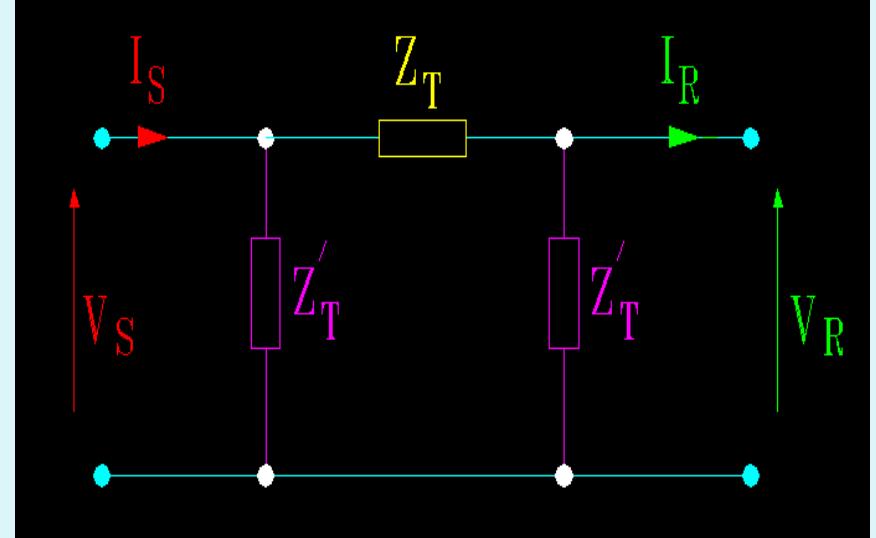
$$Z_T = B \quad , \quad Z'_T = \frac{B}{A-1}$$



$$Z'_T = \frac{1}{C} \quad , \quad Z_T = \frac{D-1}{C}$$

تمرین 16: یک خط بلند به طول 250km را تحت ولتاژ 230kv با 100MW ضریب

قدرت 0.9 پس فاز تغذیه می کند . هدف تجزیه و تحلیل خط می باشد .

$$l=250 \text{ km}$$

$$\cos(\phi_2) = 0.9 lag$$

$$L=1.9 \text{ mh/km}$$

$$P_2=100 \text{ MW}$$

$$C=14.1 \text{ nf/km}$$

$$R=0.16 \text{ } \Omega/\text{km}$$

$$U_2=230 \text{ kV}$$

$$Z_s = r + j X_L = 0.16 + j(2\pi * F * 1.9) = 0.617 \angle 74.9^\circ \Omega/\text{km}$$

$$Y = jc\omega = j(14.1 * 10^{-9} * 2\pi * f) = j4.429 * 10^{-6} \nu/\text{km}$$

$$Z_c = \sqrt{\frac{z}{y}} = \sqrt{\frac{0.617 \angle 74.9^\circ}{4.429 \times 10^{-6} \angle 90^\circ}} = 373.5 \angle -7.55^\circ$$

$$m = \sqrt{zy} = \sqrt{(0.617 \angle 74.9^\circ)(4.429 \times 10^{-6} \angle 90^\circ)}$$

$$= 1.653 \times 10^{-3} \angle 82.45^\circ \Omega/km$$

$$ml = 0.0539 + j0.41\Omega$$

$$B \approx Z \left(1 + \frac{YZ}{6} \right) = 150.27 \angle 75.42^\circ$$

$$D = A \approx 1 + \frac{ZY}{2} = 0.918 \angle 1.34^\circ$$

$$C = 0.0011 \angle 90.42^\circ$$

$$V_2 = \frac{u_2}{\sqrt{3}} = \frac{230 \text{ } kv}{\sqrt{3}} = 132 \text{ } .79 \text{ } kv$$

$$I_2 = \frac{P_2}{\sqrt{3} \text{ } u_2 \text{ } \cos \varphi_2} = \frac{100}{\sqrt{3} * 230 * 0.9}$$

همه چیز در مداره www.spowpowerplant.blogfa.com
نیروگاه

$$\begin{cases} V_1 = AV_2^{kV} + BI_2^{kA} = 153.13 \angle 13.12^\circ kV \\ I_1 = CV_2^{kV} + DI_2^{kA} = 0.23 \angle 9.73^\circ kV \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow U_2 = 265.23 \angle 13.12^\circ kV$$

$$S_1 = \sqrt{3} U_1 I_1^* = 3(153.13 \angle 13.12^\circ)(0.23 \angle -9.7^\circ)$$

$$\Rightarrow S_1 = 107.99 MW + j6.397 MVAR$$

$$\Rightarrow S_2 = 100 MW + j42.26 MVAR$$

$$\cos \varphi_1 = \cos(13.12 - 9.73) = 0.998 \text{ lag}$$

تمرین ۱۷: یک خط سه فاز به طول 500km و $S = 90 + j30$ مگا ولت آمپر را تغذیه می کند. ولتاژ و توان ابتدای خط را بدست آورید، اگر داشته باشیم :

$$R = 74 * 10^{-6} \Omega / m$$

$$L = 1.212 * 10^{-6} H / m \quad G = 0, f = 50 \text{cps}, U_2 = 220 \text{kV}$$

$$C = 9.577 * 10^{-12} F / m \quad U_1 = ? \& S_1 = ? \& I_1 = ?$$

$$Z_s = R + jX_L = 74 * 10^{-6} + j(2\pi * 50 * 1.212 * 10^{-6})$$

$$= 74 * 10^{-6} + j380.76 * 10^{-6} \Omega / m$$

$$Y = jC\omega = j(9.577 * 10^{-12} * 2\pi * 50) = j3.0087 \frac{v}{m}$$

$$m = \sqrt{zy} = 1.2927 \angle 85.39 \quad ml = 0.05185 + j0.6443$$

اگر با روش تحلیلی حل شود باید دقت شود که مقادیر زاویه ها بر حسب رادیان می باشد .

$$A = \text{Cosh}(ml) = \text{Cos}(0.05185 + j0.6443)$$

$$= \text{Cosh}(0.05185 \text{ rad}) * \text{Cos}(j0.6443 \text{ rad}) +$$

$$j \text{Sinh}(0.05185 \text{ rad}) * \text{Sin}(0.6443 \text{ rad})$$

$$D = A = 0.8006 + j0.03116$$

$$B = 32.08 + j213.5$$

تمرین 18: یک خط انتقال انرژی سه فاز به طول 400km مفروض است. ولتاژ در ابتدای

خط 220kv بوده و پارامترهای خط برای هر کیلومتر به شرح زیر اند:

$$r = 0.125 \Omega \quad & \quad x = 0.4 \Omega \quad & \quad y = 2.8 \times 10^{-6} \text{ موهو}$$

$$R = 0.125 \times 400 = 50 \Omega \quad & \quad X_L = j0.4 \times 400 = j160 \Omega$$

$$Y = j2.8 \times 10^{-6} \times 400 = 1.12 \times 10^{-3} \angle 90^\circ$$

$$Z_s = R + jX = 50 + j160 \Omega = 168 \angle 72.6^\circ \Omega$$

$$YZ = 1.12 \times 10^{-3} \angle 90^\circ * 168 \angle 72.6^\circ = 0.188 \angle 162.6^\circ$$

الف) اگر انتهای خط باز باشد ، (حالت بی باری یا مدار باز) در اینصورت ولتاژ انتهای خط و جریان

ابتداً خطبه صورت زیر حساب می شود :

$$A \cong 1 + \frac{YZ}{2} = 1 + \frac{0.188 \angle 162.6^\circ}{2} = 0.91 + j0.028, |A| = 0.91$$

$$C = Y \left(1 + \frac{YZ}{6} \right) = 1.12 \times 10^{-3} \angle 90^\circ \left(1 + \frac{0.188 \angle 162.6^\circ}{6} \right)$$

$$\Rightarrow C = 1.09 \times 10^{-3} \angle 90.55^\circ$$

$$V_R = \frac{V}{|A|} = \frac{220}{0.91} = 242 \text{ kV}$$

$$|I_s| = |c| |V_R| = 1.09 \times 10^{-3} \times \frac{242}{\sqrt{3}} \times 10^3 = 152 \text{ A}$$

می بینیم که در حالت بی باری (مدار باز) ولتاژ انتهای خط از ابتدای خط بیشتر می گردد. این پدیده به اثر فرانتی (Ferranti-Effect) موسوم است.

ب) حداکثر طول از خط را طوری حساب کنید که ولتاژ انتهای خط در حالت مدار باز (بی باری)

$$U_R \leq 235 \Rightarrow L = ? \Rightarrow L < 400 \text{ km} \quad \text{از } 235 \text{ kV تجاوز نکند:}$$

$$|A| = \left| \frac{V_S}{V_R} \right| = \frac{220}{2.35} = 0.936$$

$$A \cong 1 + \frac{YZ}{6} = 1 + \frac{1}{2} L^2 \times j 2.8 \times 10^{-6} \times (0.125 + j 0.4)$$

همه چیز در بازه www.spowpowerplant.blogfa.com
نیروگاه

$$A = \left(1.056 \times 10^{-6} L^2 \right) + j 0175 \times 10^{-6} L^2$$

چون مقدار موهومنی ناچیز است ، لذا با تقریب خوبی داریم :

$$A = \left(1 - 0.56 \times 10^{-6} L^2 \right) = 0.936$$

$$\Rightarrow L^2 = \frac{1 - 0.936}{0.56 \times 10^{-6}} \Rightarrow L = 338 \text{ km}$$

پ) در فرض حالت (الف) ماکریمم فرکانس مجاز را طوری حساب کنید که ولتاژ انتهای خط در حالت بی باری (باز بودن) از 250kV تجاوز نکند .

$$|A| = \left| \frac{V_S}{V_R} \right| = \frac{220}{250} = 0.88$$

$$A \approx 1 + \frac{YZ}{6} = 1 + \frac{1}{2} \times j1.12 \times 10^{-3} \times \frac{f}{50} \left(50 + j160 * \frac{f}{50} \right)$$

از قسمت موهمی صرفنظر می کنیم :

$$A \approx 1 + \frac{YZ}{6} = 1 - \frac{1}{2} \times 1.12 \times 10^{-3} \times 160 * \left(\frac{f}{50} \right)^2 = 0.88$$

$$\Rightarrow f = 57.9 [c.p.s]$$

فصل چهارم

- معادله انتقالی توان الکتریکی در خط انتقال

$$S_S = P_S + JQ_S = V_S \times I_S^*$$

$$I_S \text{ مزدوج} = I_S^*$$

$$S_R = P_R + JQ_R = V_R \times I_R^*$$

$$I_R \text{ مزدوج} = I_R^*$$

$$\begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D' & -B' \\ -C' & A' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_S \\ I_S \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} V_R = D'V_S - B' I_S \\ I_R = -C' V_S + A' I_S \end{cases}$$

$$\Rightarrow B' I_S = D' V_S - V_R \Rightarrow I_S = \frac{D'}{B'} V_S - \frac{V_R}{B'}$$

بتا: β آلفا: α

$$\begin{cases} A' = |A'| \angle^\alpha \\ B' = |B'| \angle^\beta \end{cases}, \quad \begin{cases} C' = |C'| \angle^\gamma \\ D' = |D'| \angle^\Delta \end{cases}$$

گاما: γ دلتا: Δ

$$\begin{bmatrix} V_s \\ I_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix} \Rightarrow V_s = A'V_R + B'I_R \quad \Rightarrow I_R = \frac{V_s}{B'} - \frac{A'}{B'}V_R$$

$$\Rightarrow I_s = \frac{|D'|}{|B'|} \times |V_s| \angle (\Delta - \beta + \gamma) - \frac{|V_R|}{|B'|} \angle (-B)$$

$$I_R = \frac{|V_s|}{|B'|} \angle (\Delta - \beta) - \frac{|A'|}{|B'|} |V_R| \angle (\alpha - \beta)$$

$$S_R = V_R \times I_R^* = (V_R \angle 0) \left(\frac{|V_s|}{|B'|} \angle (\beta - \Delta) - \frac{|A'|}{|B'|} |V_R| \angle (\beta - \alpha) \right)$$

$$\Rightarrow S_R = |V_R| \left(\frac{|V_s|}{|B'|} \right) \angle (\beta - \Delta) - \frac{|A'|}{|B'|} |V_R|^2 \angle (\beta - \alpha)$$

$$S_R = \left(\frac{|V_R| |V_S|}{|B'|} \right) \cos(\beta - \Delta) - \frac{|A'|}{|B'|} |V_R|^2 \cos(\beta - \alpha) +$$

$$j \left(\frac{|V_R| |V_S|}{|B'|} \sin(\beta - \Delta) - \frac{|A'|}{|B'|} |V_R|^2 \sin(\beta - \alpha) \right)$$

$$P_S = \frac{|D'|}{|B'|} |V_S|^2 \cos(\beta - \Delta) - \frac{|V_s| |V_R|}{|B'|} \cos(\beta + \Delta)$$

$$Q_S = \frac{|D'|}{|B'|} |V_S|^2 \sin(\beta - \Delta) - \frac{|V_s| |V_R|}{|B'|} \sin(\beta + \Delta)$$

فصل پنجم

Per Unit System

سیستم پریونیت (به درصد) یا (به واحد)

- حل سیستم قدرت به هم پیوسته با چندین سطوح ولتاژ مختلف به تبدیلات پر زحمتی شامل تغییر تمامی امپدانس‌ها به یک سطح ولتاژ خاص نیاز دارد . با وجود این، مهندسان سیستم‌های قدرت سیستم نسبت به واحد را ابداع کرده‌اند . به طوری که کمیت‌های فیزیکی مختلف مانند توان، ولتاژ، جریان و امپدانس به صورت اعداد اعشاری یا ضربی از کمیت‌های مبنا بیان می‌شوند. در این سیستم سطوح ولتاژ مختلف از بین رفته و شبکه‌های قدرت شامل ژنراتورها، ترانسفورماتورها و خطوط (با سطوح ولتاژ‌های مختلف) به سیستمی از امپدانس‌های ساده تبدیل می‌شوند. مقدار پریونیت شده یا نسبت به واحد با علامت اختصاری (pu) و همچنین مقادیر مبنا با اندیس B مشخص می‌شوند.

امروزه در بررسی سیستم‌های قدرت رسم بر آن است که چهار پارامتر اصلی زیر بر حسب

پریونیت بیان شوند:

۱- ولتاژ‌های شبکه‌ی قدرت

۳- امپدانس‌های سیستم قدرت

یکی از خصوصیات ویژه در سهولت محاسبات سیستم پریونیت این است که امپدانس به پریونیت در طرفین ترانسفورماتور یکسان است.

این چهار مقدار بالا بر حسب پریونیت که نوشه می‌شوند اگر در ۱۰۰ ضرب شوند به صورت

درصد بیان می‌شوند و حتی جهت نشان دادن امپدانس داخلی غیراهمی پیشوند لزیز به آن اضافه

می‌شود که در ادامه‌ی موضوع به آن خواهیم رسید.

برای پریونیت کردن مقادیر فوق از رابطه‌ی کلی زیر استفاده می‌کنیم:

$$\frac{\text{مقدار واقعی کمیت}}{\text{مقدار مبنای مربوط به همان کمیت}} = \frac{\text{کمیت بر حسب نسبت به واحد}}{\text{مقدار پریونیت شده‌ی یک کمیت}}$$

- ابتدا یک سیم تک‌فاز را مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

$$\text{برای مقادیر مبنا داریم: } (VA)_B = S_B = \text{توان مبنا} \left(\text{ولت آمپر} \right)$$

$$V_B = \text{ ولتاژ مبنا (ولت)}$$

$$\text{لذا خواهیم داشت: } I_B = \frac{(VA)_B}{V_B} = \frac{S_B}{V_B} = \frac{\text{جریان مبنا}}{\text{ ولت آمپر}}$$

$$Z_B = \frac{V_B}{I_B} = \frac{V_B^2}{(VA)_B} = \frac{V_B^2}{S_B}$$

امپدانس مبنا (اهم)
نیروگاه چیز درباره www.spowerplant.blogfa.com

$$S_{pu} = \frac{S}{S_B} , \quad V_{pu} = \frac{V}{V_B} , \quad I_{pu} = \frac{I}{I_B} , \quad Z_{pu} = \frac{Z}{Z_B}$$

حالا سیستم سه فاز را برای پریوئیت بررسی می کنیم:

اگر داشته باشیم: V_B ولتاژ مبنا (ولت) و S_B توان مبنا (ولت آمپر)

$$S_B = \sqrt{3} U_B I_B \Rightarrow I_B = \frac{S_B}{\sqrt{3} U_B}$$

خواهیم داشت:

$$V_B = Z_B I_B \Rightarrow Z_B = \frac{V_B}{I_B} = \frac{U_B / \sqrt{3}}{\frac{S_B}{\sqrt{3} U_B}} = \frac{U_B * U_B * \sqrt{3}}{\sqrt{3} * S_B} = \frac{U_B^2}{S_B} = Z_B$$

$$S_B, U_B, I_B = \frac{S_B}{\sqrt{3} U_B}, Z_B = \frac{U_B^2}{S_B}$$

پس :

و دوباره خواهیم داشت:

$$S_{pu} = \frac{S}{S_B} , \quad U_{pu} = \frac{U}{U_B} , \quad I_{pu} = \frac{I}{I_B} , \quad Z_{pu} = \frac{Z}{Z_B}$$

لازم به ذکر است که در حالت پریونیت قوانین مدار نیز صادق هستند یعنی:

$$S_{pu} = V_{pu} * I_{pu}^* , \quad V_{pu} = Z_{pu} * I_{pu} , \quad S_{(3\Phi)} = 3V_{pu} I_{pu}^*$$

تغییر مبنا :

امپدانس هر یک از ژنراتورها و ترانسفورماتورها معمولاً توسط سازندگان بر حسب درصد یا pu برابر مبنای مقادیر نامی آنها ارائه می شود. امپدانس خطوط انتقال معمولاً بر حسب مقادیر اهمی آنها بیان می گردد. تمامی امپدانس ها باید بر حسب نسبت به واحد در مبنای مشترک سیستم بیان شود. به عنوان مثال امپدانس به درصد یک ترانس مختص S_B و U_B آن ترانس بوده و مشخص شده است.

و اگر یکی از این دو کمیت یا هر دو کمیت تغییر کنند باید امپرانس به درصد تازه‌ای را برای آن محاسبه کرد.

فرض کنید Z_{pu}^{old} امپدانس نسبت به واحد در توان مبنای V_B^{old} و ولتاژ مبنای S_B^{old} باشد و با رابطه‌ی زیر بیان می‌شود :

$$Z_{pu}^{old} = \frac{Z_\Omega}{Z_B^{old}} = Z_\Omega \frac{S_B^{old}}{(V_B^{old})^2}$$

با بیان Z_Ω در مبنای جدید توان و ولتاژ امپدانس نسبت به واحد جدید به صورت زیر بیان می‌شود :

$$Z_{pu}^{new} = \frac{Z_\Omega}{Z_B^{new}} = Z_\Omega \frac{S_B^{new}}{(V_B^{new})^2}$$

حالا با مساوی قرار دادن Z_Ω ها برای Z_{pu}^{new} خواهیم داشت:

$$Z_{pu}^{old} = Z_\Omega \frac{S_B^{old}}{(U_B^{old})^2} \Rightarrow Z_\Omega S_B^o = Z_{pu}^o (U_B^o)^2 \Rightarrow Z_\Omega = \frac{Z_{pu}^o (U_B^o)^2}{S_B^o}$$

همه چیز درباره www.spowpowerplant.blogfa.com
نیروگاه

$$Z_{pu}^{new} = Z_\Omega \frac{S_B^{new}}{(U_B^n)^2} \quad \Rightarrow \quad Z_\Omega = \frac{Z_{pu}^n (U_B^n)^2}{S_B^n}$$

$$\Rightarrow Z_\Omega = Z_\Omega \quad \Rightarrow \quad \frac{Z_{pu}^0 (U_B^0)^2}{S_B^0} = \frac{Z_{pu}^n (U_B^n)^2}{S_B^n}$$

$$\Rightarrow Z_{pu}^{new} = \frac{Z_{pu}^{old} (U_B^0)^2}{S_B^0} / \frac{(U_B^n)^2}{S_B^n}$$

$$\Rightarrow Z_{pu}^{new} = Z_{pu}^{old} \frac{S_{pu}^{new}}{S_{pu}^{old}} \left(\frac{U_B^{old}}{U_B^{new}} \right)^2$$

مشاهده می کنید که اگر توان مبنای قدیم و جدید یکی باشد عبارت $\frac{S_{pu}^{new}}{S_{pu}^{old}}$ مساوی یک شده و

در رابطه بی اثر می شود و همچنین اگر ولتاژ مبنای قدیم و جدید یکی باشد تأثیر آن هم


در رابطه بی اثر می شود حالا اگر هر دو کمیت ثابت بمانند رابطه $Z_{pu}^{new} = Z_{pu}^{old}$ همواره

برقرار است.

تمرین 19: سه قسمت از یک سیستم تکفاز A و B و C مطابق شکل رو برو، به کمک ترانسفورماتورهای AB و BC به هم مرتبط شده‌اند. یک بار 300Ω هم به آن‌ها متصل است. اگر ولتاژ دوسری 66kv باشد، مطلوب است:

- الف) مقاومت به پریونیت بر مبنای A و B و C؟
 ب) مدار معادل این شبکه به پریونیت؟
 پ) تنظیم ولتاژ؟ * چون ولتاژ 13.8kv می‌باشد، پس همه‌ی مقادیر واقعی مبنا هستند.

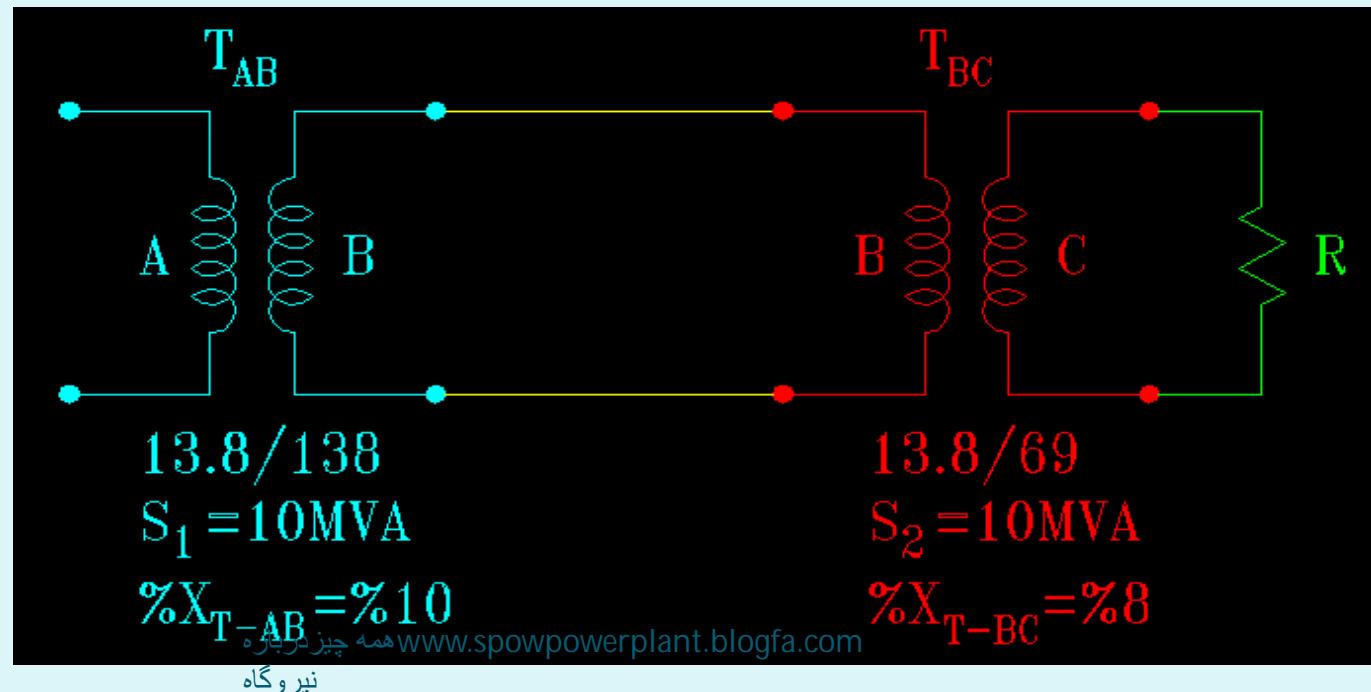
$$(U_b = 13.8\text{kv}, S_b = 10\text{MVA})$$



$$A: \begin{cases} S_b = 10^{\text{MVA}} \\ U_b = 13.8^{\text{kV}} \\ Z = \frac{V_b^2}{S_b} = \frac{(13.8)^2}{10} = 19.044\Omega \end{cases} \Rightarrow R_A = 300 \left(\frac{138}{69}\right)^2 \left(\frac{13.8}{138}\right)^2 = 12\Omega \Rightarrow R_{\text{pu}} = \frac{12\Omega}{19.044} = 0.63^{\text{pu}}$$

$$B: \begin{cases} S_b = 10^{\text{MVA}} \\ U_b = 138^{\text{kV}} \\ Z = \frac{V_b^2}{S_b} = \frac{(138)^2}{10} = 1904.4\Omega \end{cases} \Rightarrow R_{\text{pu}} = \frac{300 \left(\frac{138}{69}\right)^2}{1904.4} = 0.63^{\text{pu}}$$
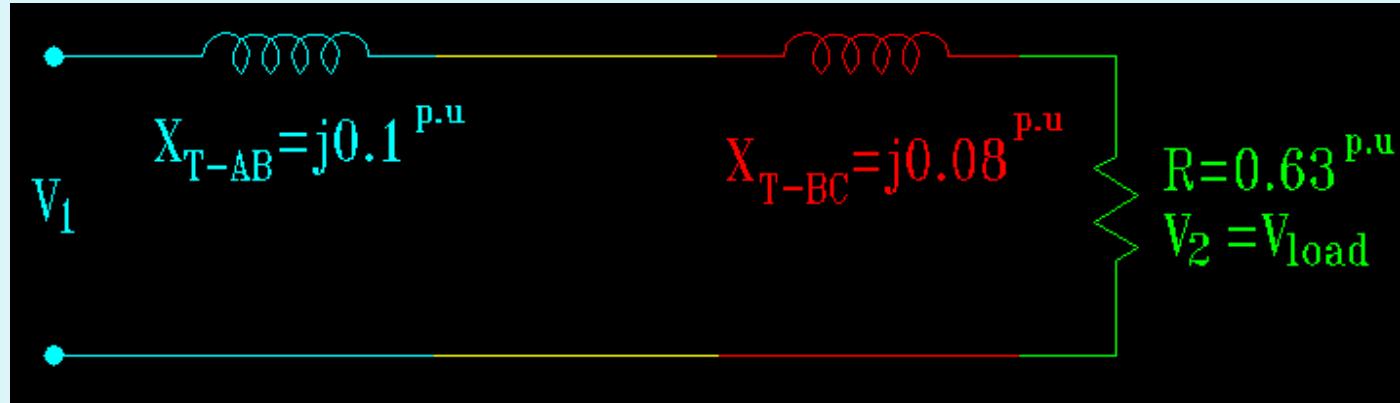
$$C: \begin{cases} S_b = 10^{\text{MVA}} \\ V_b = 69^{\text{kV}} \\ Z = \frac{V_b^2}{S_b} = \frac{(69)^2}{10} = 476\Omega \end{cases} \Rightarrow R_{\text{pu}} = \frac{R_{re}}{Z_b} = \frac{300}{476/1} = 0.63^{\text{pu}}$$




$$V_{load-pu} = \frac{V_{R\Theta}}{V_b} = \frac{66}{69} = 0.957^{pu} \Rightarrow I_{load-pu} = \frac{V_{pu}}{R_{pu}} = \frac{0.957}{0.63} = 1.52^{pu}$$

$$V_{1pu} = V_{2-pu} + I_{pu}(jX_{T_1} + jX_{T_2} + R) = 0.957 + 1.52(0.63 + j(0.1 + 0.88))$$

$$= 0.957 + 1.52(0.63 + j0.18) = 0.957 + j0.2736 - 0.996 \angle 15.95^\circ$$

$$\rightarrow |V_{1-pu}| = 0.996 \quad \text{و} \quad \%IR = \frac{|V_{1-pu}| - |V_{2-pu}|}{|V_{1-pu}|} * 100 = \%3.91$$


تم

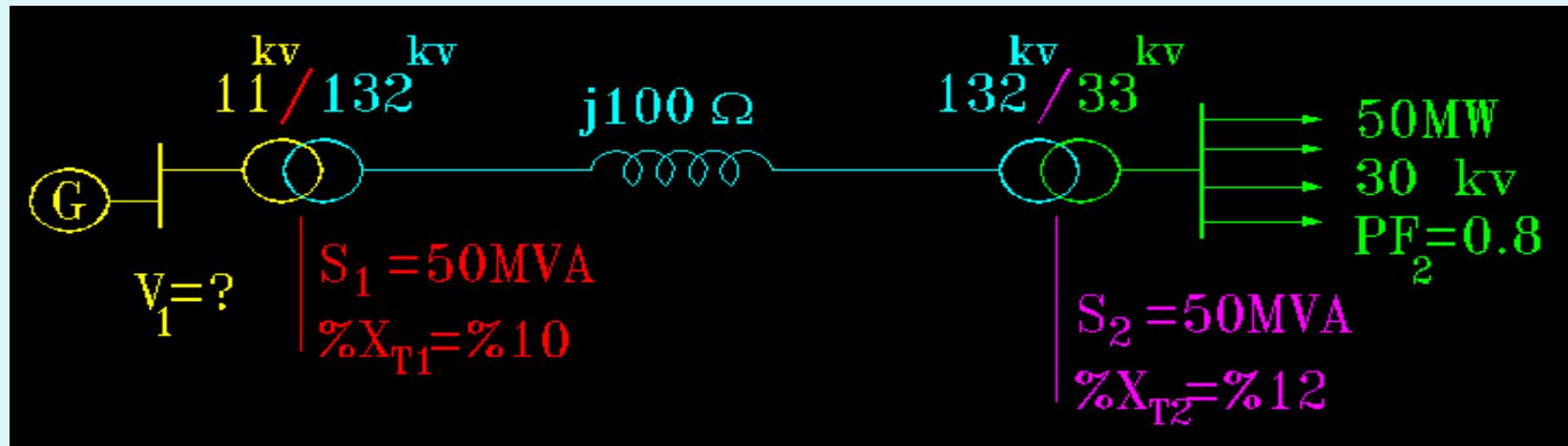

V_b

$S_b = 100 \text{ MVA}$

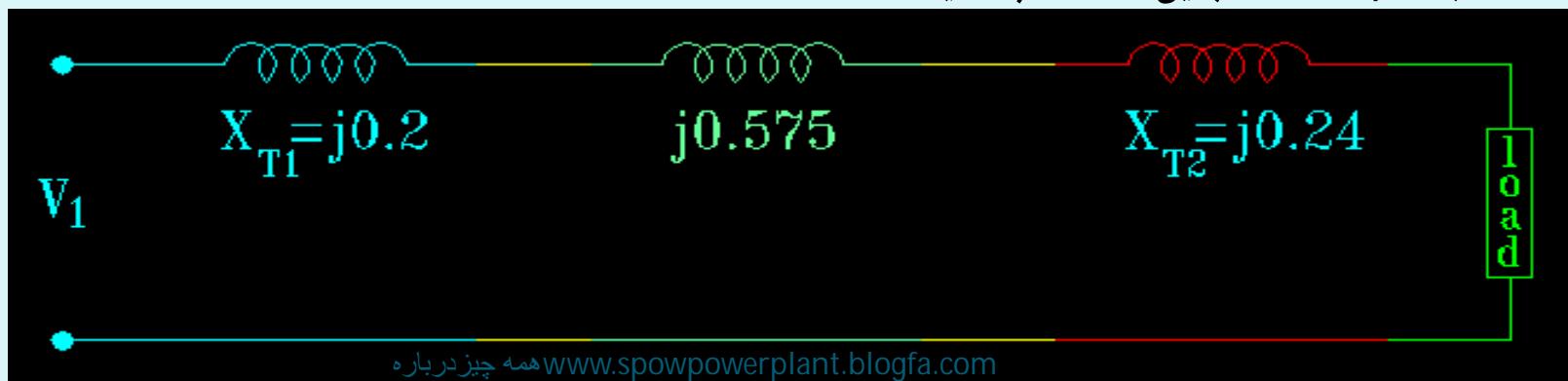با انتخاب V_1 و ولتاژ نامی ترانس‌ها در هر قسمت از شبکه به عنوان مقدار KV و PU و همچنین را حساب کنید؟



$$Z_{pu}^{new} = Z_{pu}^{old} \frac{S_{pu}^{new}}{S_{pu}^{old}} \left(\frac{U_B^{old}}{U_B^{new}} \right)^2$$

$$\Rightarrow X_{T_1}^n = 0.1 * \frac{100}{50} 1^2 = 0.2 \quad , \quad X_{T_2}^n = 0.12 \frac{100}{50} = 0.24$$

$$X_{h-line} = \frac{U_B^2}{S_h} = \frac{132^2}{100} = 174^{pu} \rightarrow X_{L-pu} = \frac{100}{174} = j0.575^{pu}$$

$$I_{Load} = \frac{P_L}{\sqrt{3} \cos \varphi} = \frac{50}{\sqrt{3} * 30 * 0.8} \rightarrow I_{Load} = 1.2^{KA} \quad , \quad V_{Load-pu} = \frac{30}{33} = 0.91^{pu}$$

$$I_{bus-load} = \frac{S_h}{\sqrt{3} U_h} = \frac{100}{\sqrt{3} * 33} \Rightarrow 1.75^{KA} \rightarrow I_{L-pu} = \frac{1.2}{1.75} = 0.688 \angle -36.8^\circ$$


$$V_{1-pu} = I_{pu} (X_{T_1} + X_L + X_{T_2}) + V_{load} = (0.688 \angle -36.8) (j1.015) + (0.91 \angle 0)$$

$$= (0.551 - j0.412)(j1.015) + 0.91 \Rightarrow V_{1-pu} = 1.44 \angle 22.65$$

$$|V_1| = |V_{pu}| * V_B = 1.44 * 11 = 15.84 \text{ kV}$$

$$\varphi = \varphi_v - \varphi_i = 22.65 - 36.8 = 59.4$$

$$\Rightarrow \text{P.F} = \cos 59.4 = \cos 60 = \frac{1}{2} = 0.5$$

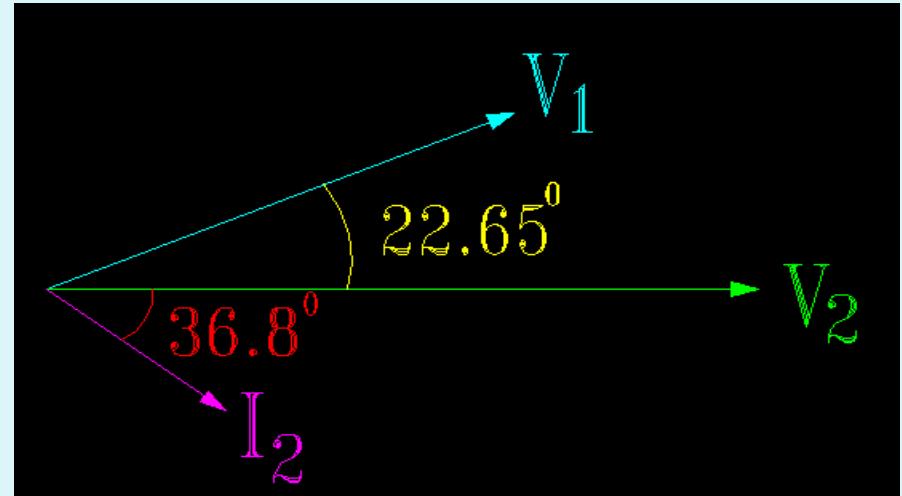


تمرین 21: دیاگرام تک خطی یک شبکه قدرت مطابق شکل زیر است. شبکه‌ی فوق را از بخش

C به یک شبکه‌ی بزرگ قدرت با قدرت اتصال کوتاه $S_{cc} = 1000 \text{ MVA}$ متصل می‌باشد. دیاگرام

امپدانس یاشمای مستقیم این شبکه را رسم کنید؟ مقادیر به پریونیت در مبنای $S_b = 30 \text{ MVA}$ و

$U_b = 132 \text{ kV}$ می‌باشند.

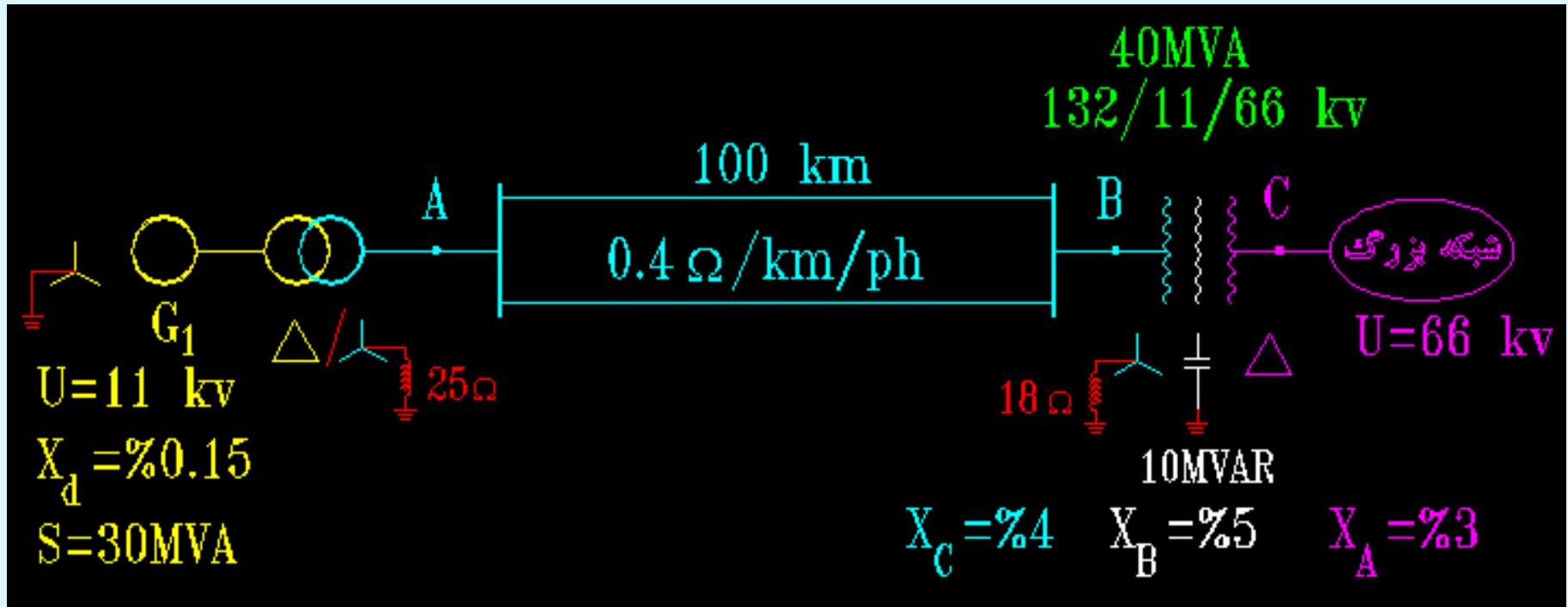

فصل ششم

مطالعات پخش بار در سیستمهای قدرت

هدف از محاسبات پخش بار:

هدف از محاسبات تقسیم بار (پخش بار) را می توان به صورت زیر خلاصه نمود :

I- تعیین امکان انتقال انرژی از تعداد معینی مولد به بارهای موجود در شبکه.

II- تعیین ولتاژ کلیه شین های سیستم و بررسی آن که این ولتاژها از مقادیر حدی تعیین شده برای هر شین تجاوز ننماید.

III- تعیین مقدار توان راکتیو انتقال داده شده در خطوط انتقال.

IV- بررسی آن که خطوط و کلیدهای قطع در تحت شرایط عادی و یا در موقع قطع بعضی از خطوط بیش از حد اسمی بار تحمل ننماید.

در موقع طرح سیستم اگر مسئله تقسیم بار برای شرایط مختلفی حل شود نتیجتاً "امکان بروز اختلافات در سیستم به حداقل ممکن تقلیل می یابد.

با استفاده از مطالعات پخش بار به نتایج زیر می رسیم :

- ا- نقاط ضعف شبکه.
- ب- نقاط نصب نیروگاههای جدید ، ترانسفورماتورهای جدید ، افزایش ظرفیت ترانسفورماتورها ، توسعه خطوط ، تغییر سطح مقطع سیم های خطوط ، نصب کاپاسیتور ، نصب راکتور ، تغییر درجه کارتب چنجر ترانس ، ...

در حقیقت :

از مطالعه پخش بار جهت کار ایده آل ، بهینه سیستم استفاده می نماییم.

از آن جائی که سیستم های قدرت به صورت سه فاز متعادل تحت شرایط ماندگار یا پایدار

مورد بهره برداری قرار می گیرند. بنابراین در بحث پخش بار (Load Flow) (Steady State) فقط

معادل مثبت (مستقیم) شبکه مورد تجزیه قرار می گیرد یعنی :

سیستم در حالت نرمال و متقارن :

ترتیب مثبت وجود دارد.

ترتیب منفی و صفر (هموپول) وجود ندارد.

دسته بندی نوع بارها (شین ها) :

Type(1) 1- شین بار (Load bus)

Type(2) 2- شین ژنراتور یا شین مربوط به نیروگاهها

(Voltage Controlled bus) یا (Generation bus)

Type(0) 3- شین مبنی یا اسلگ (Reference bus) یا (Swing or slack bus)

که در حقیقت شین بی نهایت سیستم می باشد. یا بزرگترین شین سیستم یا شین نزدیک به بزرگترین نیروگاه در شبکه.

کمیت هر شین :

به طور کلی در هر یک از شین های یک شبکه قدرت چهار نوع پارامتر اصلی داریم که عبارتند از :

P : قدرت اکتیو تزریق شده و یا جذب شده.

Q : قدرت راکتیو تزریق شده و یا جذب شده.

$|V|$: مدول ولتاژ در شین.

θ : زاویه فاز ولتاژ در شین.

و همان طوری که قبلاً" بیان گردید در بررسی تقسیم بار شینه های یک سیستم قدرت به سه گروه اصلی تقسیم گردیدند.

شین ژنراتور یا شین مولد :

به شینی اطلاق می شود که به آن مولد اتصال داده شده است و در یک سیستم انرژی معمولاً " وجود وسائل کنترل تحریک و کنترل توربین باعث تنظیم و ثابت نگهداشتن ولتاژ و توان می شوند فلذا روی اینگونه شین ها P و $|V|$ ثابت فرض می شوند (مقادیر معلوم) و θ به عنوان مقادیر مجهول بایستی به دست آورد.

شین بار یا شین مصرف:

چون تغیرات کم ولتاژ روی توان حقیقی و غیر حقیقی بسیاری از بارهای مصرفی تاثیر زیاد نمی گذارند ، لذا MW و $MVAR$ این شینه ها مستقل از ولتاژ در نظر گرفته می شوند بنابراین P و Q ثابت (مقادیر معلوم) و $|V|$ و θ متغیر (مقادیر مجهول) که بایستی تعیین گردند.

شین مبنی :


که در آن $|V| \neq \theta$ ثابت فرض می شوند و این شین جهت تعیین اختلاف فاز به عنوان مبدا انتخاب می شود و در آن $\theta = 0$ فرض می شود.

بنابراین :

در شین مولد Q و θ ، در شین مصرف $|V| \neq \theta$ و در شین مبنی بر P و Q باستی تعیین و پس از مشخص گردیدن مقادیر فوق به آسانی قدرت انتقالی و تلفات موجود را در هر یک از المان های شبکه می توان تعیین نمود.

ماتریس ادمیانس شبکه‌ی سه باس باره:

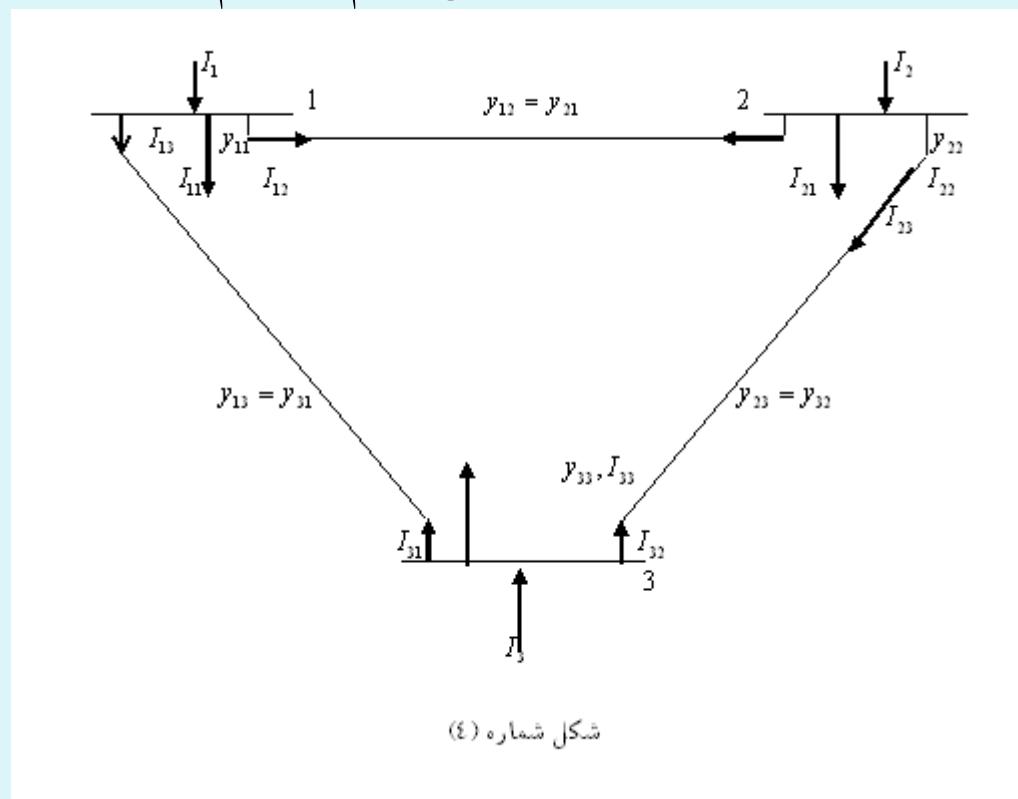اگر ماتریس اطلاعات را برای شبکه سه شینه نیز بررسی کنیم خواهیم داشت :



از طرفی می دانیم که :

$y_{11} = 1$ بار متصل به شین 1

$y_{22} = 2$ بار متصل به شین 2

$y_{33} = 3$ بار متصل به شین 3

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = I_{11} + I_{12} + I_{13} \\ I_2 = I_{22} + I_{21} + I_{23} \\ I_3 = I_{31} + I_{32} + I_{33} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = y_{11}V_1 + (V_1 - V_2)y_{12} + (V_1 - V_3)y_{13} \\ I_2 = y_{22}V_2 + (V_2 - V_1)y_{21} + (V_2 - V_3)y_{23} \\ I_3 = y_{33}V_3 + (V_3 - V_1)y_{31} + (V_3 - V_2)y_{32} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = y_{11}V_1 + y_{12}V_1 - y_{12}V_2 + y_{13}V_1 - y_{13}V_3 \\ I_2 = y_{22}V_2 + y_{21}V_2 - y_{21}V_1 + y_{23}V_2 - y_{23}V_3 \\ I_3 = y_{33}V_3 + y_{31}V_3 - y_{31}V_1 + y_{33}V_3 - y_{32}V_2 \end{array} \right.$$

ویا

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = V_1(y_{11} + y_{12} + y_{13}) - V_2y_{12} - V_3y_{13} \\ I_2 = V_1y_{21} + V_2(y_{22} + y_{21} + y_{23}) - V_3y_{23} \\ I_3 = V_1y_{31} - V_2y_{32} + V_3(y_{31} + y_{32} + y_{33}) \end{array} \right.$$

از طرفی می دانیم که: $y_{23} = y_{32}$ و $y_{13} = y_{31}$ ، $y_{12} = y_{21}$

و فرض می کنیم که:

$$y_{11} + y_{12} + y_{13} = Y_{11} \quad \text{ادمیتانس کل معادل شین 1}$$

$$y_{21} + y_{22} + y_{23} = Y_{22} \quad \text{ادمیتانس کل معادل شین 2}$$

$$y_{31} + y_{32} + y_{33} = Y_{33} \quad \text{ادمیتانس کل معادل شین 3}$$

$$- y_{21} = - y_{12} = Y_{12}$$

$$- y_{13} = - y_{31} = Y_{13} = Y_{31}$$

$$- y_{23} = - y_{32} = Y_{23} = Y_{32}$$

بعد از جایگذاری در روابط قبلی خواهیم داشت :

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = Y_{11}V_1 + Y_{12}V_2 + Y_{13}V_3 \\ I_2 = Y_{21}V_1 + Y_{22}V_2 + Y_{23}V_3 \\ I_3 = Y_{31}V_1 + Y_{32}V_2 + Y_{33}V_3 \end{array} \right\}$$

حال اگر معادلات فوق را به صورت ماتریسی شکل در بیاوریم خواهیم داشت :

برای یک سیستم سه شینه

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & Y_{13} \\ Y_{21} & Y_{22} & Y_{23} \\ Y_{31} & Y_{32} & Y_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} \quad [I_{bus}] = [Y_{bus}][V_{bus}]$$

و در نهایت برای یک سیستم n شینه اگر توسعه دهیم خواهیم داشت :

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & Y_{13} \dots Y_{1n} \\ Y_{21} & Y_{22} & Y_{23} \dots Y_{2n} \\ Y_{31} & Y_{32} & Y_{33} \dots Y_{3n} \\ \cdot & \cdot & \cdot \dots \dots \\ \cdot & \cdot & \cdot \dots \dots \\ \cdot & \cdot & \cdot \dots \dots \\ Y_{n1} & Y_{n2} & Y_{n3} \dots Y_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ V_n \end{bmatrix}$$

رابطه کلی برای باس P :

$$I_p = \sum_{q=1}^n Y_{pq} V_q \quad P = 1, 2, \dots, n$$

برای حالت خاص 2 بس خواهیم داشت :

$$I_2 = \sum_{q=1}^n Y_{2q} V_q = Y_{21} V_1 + Y_{22} V_2 + Y_{23} V_3 + Y_{24} V_4 + \dots \quad p = 2$$

يا جمع ادمیتانس های متصل به شین p (diagonal element) = Y_{pp}

(المان های قطری) ماتریس ادمیتانس

- يا منهای ادمیتانس بین شین p و q (Off diagonal element) = Y_{pq}

البته رابطه کلی I_p را می توان به صورت زیر نوشت :

$$I_p = Y_{pp} V_p + \sum_{q=1}^n Y_{pq} V_q$$

همه چیز درباره www.spotpowerplant.blogfa.com نیروگاه

$$(I) \quad V_p = \frac{1_p}{Y_{pp}} - \frac{1}{Y_{pp}} \sum_{q \neq 1}^n Y_{pq} V_q$$

$$q \neq p , \quad p = 1, 2, \dots, n$$

می دانیم که :

$$S = VI^* \quad I = |I| < a \Rightarrow I^* = |I| < -a \quad I^* = \frac{S}{V} \quad \text{و یا} \quad I = \frac{S^*}{V^*}$$

$$[I_{bus}] = [Y_{bus}] [V_{bus}]$$

$$\left[\frac{S^*}{V^*} \right] = [Y_{bus}] [V_{bus}]$$

و برای شین P می توان نوشت :

$$S_p = V_p I_p^* \rightarrow I_p^* = \frac{S_p}{V_p} \Rightarrow I_p = \frac{S_p}{V_p^*}$$

$$S_p = P_p + jQ_p \Rightarrow S_p^* = P_p - jQ_p$$

فلذا :

$$(II) \quad I_p = \frac{P_p - jQ_p}{V_p^*}$$


اگر رابطه II را در معادله I جایگذاری کنیم خواهیم داشت :

$$V_p = \frac{\frac{P_p - jQ_p}{V_p^*}}{Y_{pp}} - \frac{1}{Y_{pp}} \sum_{q=1}^n Y_{pq} V_q$$
$$q \neq p , \quad p = 1, 2, \dots, n$$

$$(III) \quad V_p = \frac{1}{Y_{pp}} \left[\frac{P_p - jQ_p}{V_p^*} - \sum_{q=1}^n Y_{pq} V_q \right]$$
$$q \neq p , \quad P = 1, 2, \dots, n$$

معادلات // و /// معادلات اساسی Load flow می باشند که معادلات غیرخطی بوده و به راحتی با دست امکان حل آن ها وجود نخواهد داشت و با استفاده از روش های تحلیل عددی در قسمت های بعدی مختصررا "توضیح داده خواهد شد توسط برنامه های کامپیووتری حل خواهد گردید.

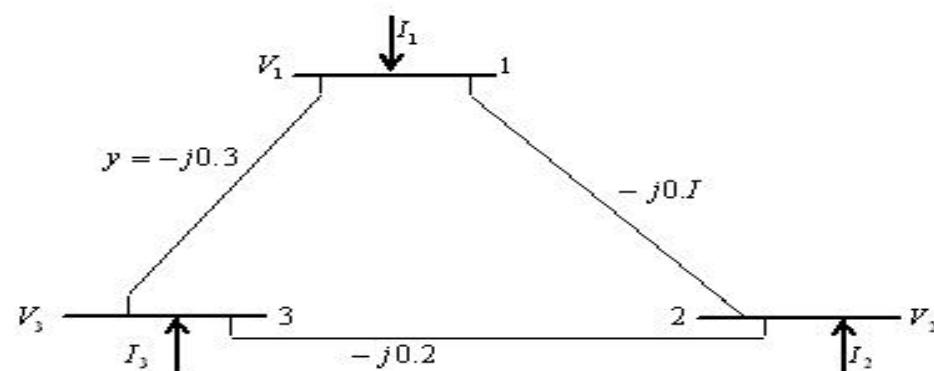تمرین 22: شبکه سه شینه زیر را به دست آورید.



$$[Y_{bus}] = \begin{vmatrix} Y_{11} & Y_{12} & Y_{13} \\ Y_{21} & Y_{22} & Y_{23} \\ Y_{31} & Y_{32} & Y_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -jo.4 & +jo.1 & +jo.3 \\ +jo.1 & -jo.3 & +jo.2 \\ -jo.3 & +jo.2 & -jo.5 \end{vmatrix}$$

روش های تحلیل عددی:

1 - روش گوس سیدال (Gauss-Seidel)

2 - روش تکرار نیوتن رافسون (Newton Raphson)

اساس این روش ها بر مبنای تکرار استوار است و بدین جهت آن ها را روش های تکراری می

نامند طبق این روش ها دائماً "تخمین های دقیق تری از مقادیر مجهول محاسبه شده و بالاخره

پس از چندین تکرار جواب نسبتاً" دقیقی به دست می آید. هنگامی که مسئله به جواب رسید

"اصطلاحاً" گویند که حل مسئله همگرا می باشد.

به طور کلی می توان گفت که روش های تکراری بر این پایه استوارند که از مجهولات به

دست آمده در تکرار مرحله K می توان این مجھولات را برای تکرار مرحله $K+1$ تخمین زد.

در مسائل مربوط به پخش بار نیز از روش های متداول تکراری کمک می گیریم.

"تقریباً" در تمامی برنامه های کامپیوتری جهت مسائل پخش بار از دو روش تکراری فوق الذکر استفاده می گردد.

1 - روش گوس سیدال:

با استفاده از مثال زیر به بررسی روش گوس سیدال می پردازیم.

$$x + \sin x - 2 = 0$$

$$\text{تخمین اولیه } x = 0$$

1 مرحله

$$x = -\sin 0 + 2 = 2$$

2 مرحله

$$x = -\sin 2^{\text{rad}} + 2 = 2 - \sin 2^{\text{rad}} = 1.09$$

3 مرحله

$$x = 2 - \sin 1.09^{\text{rad}} = 1.113$$

4 مرحله

$$x = 2 - \sin 1.113^{\text{rad}} = 1.1028$$

5 مرحله

$$x = 2 - \sin 1.1028^{\text{rad}} = 1.1075$$

مرحله 6

$$x = 2 - \sin 1.1075^{\text{rad}} = 1.1054$$

مرحله 7

$$x = 2 - \sin 1.154^{\text{rad}} = 1.1063$$

مرحله 8

$$x = 2 - \sin 1.1063^{\text{rad}} = 1.1059$$

مرحله 9

$$x = 2 - \sin 1.1059^{\text{rad}} = 1.10612$$

مرحله 10

$$x = 2 - \sin 1.10612^{\text{rad}} = 1.10603$$

مرحله 11

$$x = 2 - \sin 1.10603^{\text{rad}} = 1.10607$$

مرحله 12

$$x = 2 - \sin 1.10607^{\text{rad}} = 1.10605$$

مرحله 13

$$x = 2 - \sin 1.10605^{\text{rad}} = 1.10602$$

مرحله 14

$$x = 2 - \sin 1.106062^{\text{rad}} = 1.106059$$

مرحله 15

$$x = 2 - \sin 1.106059^{\text{rad}} = 1.106060$$

يعنى 1.106060 جواب مسئله می باشد.

جواب زمانی حاصل می گردد که :

Δx : عبارتست از اختلاف جواب مسئله با جواب یک مرحله قبل از آن مثلاً " در مثال بالا

جواب مسئله 1.106060 و جواب یک مرحله قبل از آن 1.106059 می باشد در واقع :

$$\Delta x = 1.106060 - 1.106059 = 1 \times 10^{-6}$$

ϵ : عبارتست از یک عدد معین که جزو داده ها می باشد.

اگر تکرار به پاسخ منجر گردد در آن صورت مسئله همگرا است.

اگر تکرار به پاسخ منجر نگردد در آن صورت مسئله واگرا است.

2 - روش نیوتن رافسون:

برای محاسبات مربوط به پخش بار در سیستم های بزرگ ، گاهی استفاده از روش گوس سیدال

طولانی بوده و تعداد تکرارها زیاد می باشد حتی گاهی اوقات روش گوس سیدال واگراییز

خواهد بود و به جواب منتهی نمی گردد.

در سیستم های بزرگ برای محاسبات پخش بار از روش نیوتن رافسون استفاده می شود.

$$\left\{ \begin{array}{l} F_1(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots, x_{2n}) = 0 \\ F_2(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots, x_{2n}) = 0 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ F_{2n}(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots, x_{2n}) = 0 \end{array} \right. \text{اگر } 2n = N$$

$$\begin{cases} F_1(x_1, x_2, \dots, x_N) = 0 \\ F_2(x_1, x_2, \dots, x_N) = 0 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ F_N(x_1, x_2, \dots, x_N) = 0 \end{cases}$$

حال $2n$ معادله $2n$ مجهولی خواهیم داشت ،

در مرحله اول جواب ها را تخمین می زنیم :

محاسبه می نمائیم	حدس می زنیم
Δx_1	x_1
Δx_2	x_2
Δx_3	x_3
.	.
.	.
.	.
Δx_N	x_n

معادلات فوق الذکر را به صورت زیر در می آوریم :

$$\left\{ \begin{array}{l} F_1(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2, x_3 + \Delta x_3, \dots, x_N + \Delta x_n) = 0 \\ F_2(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2, x_3 + \Delta x_3, \dots, x_N + \Delta x_n) = 0 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ F_N(x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2, x_3 + \Delta x_3, \dots, x_N + \Delta x_n) = 0 \end{array} \right.$$

به سری تیلر بسط می دهیم خواهیم داشت :

$$\left\{ \begin{array}{l} F_1(x_1, x_2, \dots, x_N) + \frac{\partial F_1}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial F_1}{\partial x_2} \Delta x_2 + \frac{\partial F_1}{\partial x_3} \Delta x_3 + \dots + \frac{\partial F_1}{\partial x_N} \Delta x_N + \dots = 0 \\ F_2(x_1, x_2, \dots, x_N) + \frac{\partial F_2}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial F_2}{\partial x_2} \Delta x_2 + \frac{\partial F_2}{\partial x_3} \Delta x_3 + \dots + \frac{\partial F_2}{\partial x_N} \Delta x_N + \dots = 0 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ F_N(x_1, x_2, \dots, x_N) + \frac{\partial F_N}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial F_N}{\partial x_2} \Delta x_2 + \frac{\partial F_N}{\partial x_3} \Delta x_3 + \dots + \frac{\partial F_N}{\partial x_N} \Delta x_N + \dots = 0 \end{array} \right.$$

به شکل ماتریس در می آوریم :

$$\begin{vmatrix} F_1 \\ F_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ F_N \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_N} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} & \frac{\partial F_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial F_2}{\partial x_N} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_N}{\partial x_1} & \frac{\partial F_N}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial F_N}{\partial x_N} \end{vmatrix} * \begin{vmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ \Delta x_N \end{vmatrix} = 0$$

ماتریس ژاکوین J

با صرف نظر کردن مشتق دوم و به بعد :

$$[F] + [J][\Delta x] \simeq 0$$

$$[\Delta x] \cong -[J]^{-1} \cdot [F]$$

$[F]$	ماتریس ستونی
$[J]$	ماتریس ژاکوبین

در مرحله نخست پیدا می شود.

تمرین 23: دو معادله دو مجهولی غیرخطی زیر را به روش نیوتون رافسون حل کنید.

$$\begin{cases} 2x_1 + x_1 x_2 - 1 = 0 \\ 2x_2 + x_1 x_2 - 1 = 0 \end{cases}$$

تخمین اولیه :

$$\begin{cases} x_1^{(0)} = 0 \\ x_2^{(0)} = 0 \end{cases}$$

به جای x_1 و x_2 در معادلات صفر قرار داده و ماتریس ستونی F را پیدا می کنیم:

$$F^{(0)} = \begin{bmatrix} -1 \\ +1 \end{bmatrix}$$

ماتریس J (ژاکوبین) را که عبارتست از می باشد به دست می آوریم:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} & \frac{\partial F_2}{\partial x_2} \end{bmatrix}$$

$$[J] = \begin{bmatrix} 2 + x_2 & x_1 \\ -x_2 & 2 - x_1 \end{bmatrix}$$

تخمین اولیه $x_2^{(0)} = 0, x_1^{(0)} = 0$ را در ماتریس ژاکوبین جایگذاری می نمائیم.

$$[J] = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad [J]_{(0)}^{-1} = \frac{[J]_{adj}^{(0)}}{\Delta} = \frac{\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}}{4} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$[\Delta]^{(0)} = -[J]_{(0)}^{-1} [F]^{(0)} = - \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ +1 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ +\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{bmatrix}$$

در مرحله بعدی :

$$\begin{cases} x_1^{(0)} + \Delta x_1^{(0)} = x_1^{(0)} = 0 + \cancel{\frac{1}{2}} = \cancel{\frac{1}{2}} \\ x_2^{(0)} + \Delta x_2^{(0)} = x_2^{(0)} = 0 - \cancel{\frac{1}{2}} = -\cancel{\frac{1}{2}} \end{cases}$$

$$F^{(1)} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} \\ +\frac{1}{4} \end{bmatrix}, [J]^{(1)} = \begin{bmatrix} +\frac{3}{2} & +\frac{1}{2} \\ +\frac{1}{2} & +\frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

$$[J]_{(1)}^{-1} = \frac{[J]_{adj}^{(1)}}{\Delta} = \frac{\begin{bmatrix} +\frac{3}{2} - \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \end{bmatrix}}{2} \quad \Delta = \cancel{\frac{9}{4}} - \cancel{\frac{1}{4}} = \cancel{\frac{8}{4}} = 2$$

$$[J]_{(1)}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} +\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & +\frac{3}{2} \end{bmatrix}, \quad [\Delta x]^{(1)} = -[J]_{(1)}^1 [F]^{(1)} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} +\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & +\frac{3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} \\ +\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

$$\Delta x^{(1)} = \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{bmatrix}^{(1)} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} & +\frac{1}{4} \\ +\frac{1}{4} & -\frac{3}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} \\ +\frac{1}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +0.25 \\ -0.25 \end{bmatrix}$$

با یکی دو بار تکرار دیگر جواب دقیق تر به دست می آید.

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = x_1^{(1)} + \Delta x_1^{(1)} = \frac{1}{2} + 0.25 = 0.75 \\ x_2^{(2)} = x_2^{(1)} + \Delta x_2^{(1)} = \frac{1}{2} - 0.25 = -0.75 \end{cases} \quad \text{در روش نیوتون رافسون زودتر از روش گوس سیدال به جواب می رسیم.}$$