

www.ir-micro.com

.. : وب سایت جامع الکترونیک برق و کامپیوتر : ..



www.Ir-Micro.Com
www.Ir-Micro.Net

” جزوه الکترونیک 1 - بخش دوم ”

تهیه کننده : حامد مظاهری

Hamed.Mazaher@Gmail.com


شما هم میتوانید مقالات خود را به ما ارسال کنید تا با نام شما در سایت قرار داده شود

Hamed.Mazaher@Gmail.com

www.ir-micro.com

مرجع فارسی
میکروکنترلرهای PIC





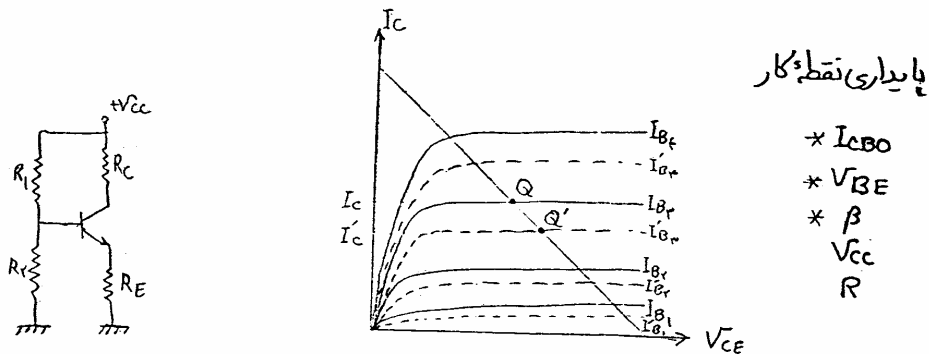

برای تغییرات β بین β_{min} و β_{max} جریانهای I_{B1} تا I_{B4} تبدیل می‌شوند.

$$V_{CC} \approx (R_C + R_E) I_C + V_{CE}$$

$$I_C = \beta I_B + I_{CE0}$$

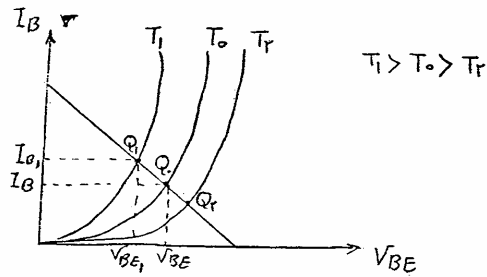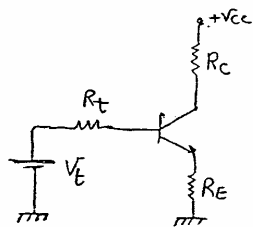

$$V_t = R_t I_B + V_{BE} + R_E (1 + \beta) I_B$$

$$I_C \rightarrow f(I_{CBO}, V_{BE}, \beta, \dots)$$

ضرایب پایداری حرارتی

برای نمایش تغییرات I_C از dI_C یا $I_{C1} - I_{C2} = \Delta I_C$ استفاده می‌کنیم که اگر تغییرات I_C نسبت

به پارامترهای f به صورت خطی باشد آن‌گاه $dI_C = \Delta I_C$

$$dI_C = \frac{\partial I_C}{\partial I_{CBO}} dI_{CBO} + \frac{\partial I_C}{\partial \beta} d\beta + \frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}} dV_{BE}$$


$$S_{I_{CBO}} = S_I = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_{CBO}}, \quad S_{V_{BE}} = S_V = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{BE}}$$

$$S_B = \frac{\Delta I_C}{\Delta \beta}$$

تغییرات کم

$$S_I \approx \frac{\partial I_C}{\partial I_{CBO}} \quad , \quad S_V = \frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}}$$
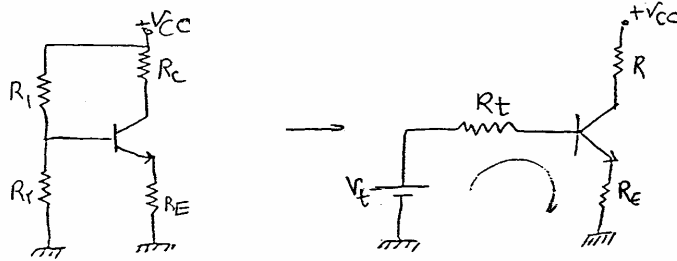
$$, \quad S_B = \frac{\partial I_C}{\partial \beta}$$



$$\begin{cases} I_C = \beta I_B + (1 + \beta) I_{CBO} \\ V_T = R_t I_B + V_{BE} + R_E (1 + \beta) I_B \end{cases}$$

$$\rightarrow I_C = \frac{\beta}{R_E (1 + \beta) + R_t} (V_T - V_{BE}) + \frac{(1 + \beta)(R_E + R_t)}{R_E (1 + \beta) + R_t} I_{CBO}$$

$$\rightarrow S_I = \frac{\partial I_C}{\partial I_{CBO}} = (1 + \beta) \times \frac{1 + \frac{R_t}{R_E}}{(1 + \beta) + \frac{R_t}{R_E}}$$

if $R_t \ll R_E \rightarrow S_I = 1$

if $R_t \ll (1 + \beta) R_E$ $\xrightarrow{\text{def } I_0} R_t = \frac{(1 + \beta) R_E}{I_0}$

$$\rightarrow S_I = 1 + \frac{R_t}{R_E}$$

$$S_V = \frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}} = -\frac{\beta}{R_E (1 + \beta) + R_t}$$

if $R_t \ll (1 + \beta) R_E \rightarrow S_V = -\frac{1}{R_E}$

53

برای محاسبه S_{β} :

$$V_t - V_{BE} \gg (R_E + R_t) I_{CBO} \rightarrow I_C = \frac{\beta}{R_E(1+\beta) + R_t} (V_t - V_{BE})$$

$$T_1 \rightarrow I_{C1}, \beta_1 \rightarrow I_{C1} = \frac{\beta_1}{R_E(1+\beta_1) + R_t} (V_t - V_{BE})$$

$$T_2 \rightarrow I_{C2}, \beta_2 \rightarrow I_{C2} = \frac{\beta_2}{R_E(1+\beta_2) + R_t} (V_t - V_{BE})$$

$$\Delta I_C = I_{C2} - I_{C1}, \quad \frac{I_{C1}}{I_{C2}} = \frac{\beta_1}{\beta_2} \times \frac{R_E(1+\beta_2) + R_t}{R_E(1+\beta_1) + R_t}$$

$$\rightarrow \frac{I_{C2} - I_{C1}}{I_{C2}} = \frac{\Delta I_C}{I_{C2}} = \frac{\Delta \beta (R_t + R_E)}{\beta_1 (R_t + (1+\beta_2) R_E)}$$

$$\rightarrow S_{\beta} = \frac{\Delta I_C}{\Delta \beta} = \frac{I_{C1} (R_t + R_E)}{\beta_1 [R_t + (1+\beta_2) R_E]}$$

$$\Delta I_C = (1 + \frac{R_t}{R_E}) \Delta I_{CBO} - \frac{1}{R_E} \Delta V_{BE} + \frac{I_{C1}}{\beta_1} \cdot \frac{R_E + R_t}{R_t + (1+\beta_2) R_E} \Delta \beta +$$

رابطه بالا وقتی است که $R_t \ll (1+\beta) R_E$

$$\Delta I_C = S_I \Delta I_{CBO} + S_V \Delta V_{BE} + S_{\beta} \Delta \beta + S_{V_{CC}} \Delta V_{CC} + S_R \Delta R +$$

$$R_C = 4k\Omega, \quad V_{CC} = 2V, \quad \begin{cases} I_C = 2mA \\ V_{CE} = 1.0V \end{cases} \quad \text{مثال}$$

$$34 < \beta < 9, \quad 1.75mA < I_C < 2.75mA, \quad R_1, R_2$$

$$\rightarrow V_{CC} = (R_E + R_C) I_C + V_{CE} \rightarrow R_E = 1k\Omega$$

$$S_{\beta} = \frac{\Delta I_C}{\Delta \beta} = \frac{I_{C1} - I_{C2}}{\beta_2 - \beta_1} = \frac{2.75mA - 1.75mA}{9 - 34} = \frac{I_{C1} (R_t + R_E)}{\beta_1 [R_t + (1+\beta_2) R_E]}$$

$$\Delta I_C = S_\beta \Delta \beta + S_{V_{BE}} \Delta V_{BE}$$

$$S_{I_C} = \frac{I_C}{\beta_1} \times \frac{R_t + R_E}{R_t + (1 + \beta_1) R_E} \Delta \beta - \frac{1}{R_E} \Delta V_{BE} \rightarrow \boxed{\Delta I_C = \frac{I_C}{R_E} + \frac{I_C}{\beta}}$$

$$R_t \ll (1 + \beta) R_E \xrightarrow{\text{فرض کنیم}} R_t = \frac{\beta_{min} \cdot R_E}{1}$$

$$I, II \rightarrow R_E = 144 \Omega, \quad \boxed{R_E = 175 \Omega}$$


$$\rightarrow R_t = 219 k\Omega, \quad I_{C1} = 5 mA$$

$$I_{C2} = 5.198 mA$$

$$\rightarrow 5 < I_C < 5.198$$

$$\rightarrow 5 < \frac{V_T - V_{BE}}{R_E + \frac{R_t}{\beta}} < 5.198 \xrightarrow{\text{فرض کنیم}} 4.7 < V_T < 4.97$$
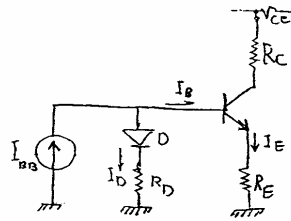
$$\boxed{\begin{aligned} V_T &= 4.8 V \\ R_t &= 219 k\Omega \\ R_E &= 175 \Omega \end{aligned}}$$




جریان اثر داری =

$$\begin{cases} I_{BB} = I_D + I_B \\ V_D + R_D I_D = V_{BE} + R_E I_E \end{cases} \quad \begin{matrix} V_{BE} \\ I_{C30} \\ \beta \end{matrix}$$

$$\rightarrow I_E = \frac{V_D - V_{BE} + I_{BB} R_D}{R_E + \frac{R_D}{1 + \beta}}$$

$$\rightarrow \frac{\Delta I_E}{\Delta T} = \frac{\frac{\Delta V_D}{\Delta T} - \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T}}{R_E + \frac{R_D}{1 + \beta}}$$
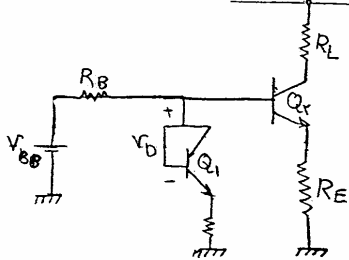
$$\rightarrow \frac{\Delta V_D}{\Delta T} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} = -K$$




استفاده از ترانزیستور Q1 به هم رو بروی هم جای دیود مدار را


این مزیت را دارد که ولتاژش ورودی ترانزیستور کم است.



$$h_{ie} = \frac{\beta V_T}{I_C}$$

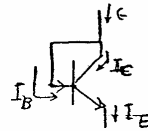

$$\frac{h_{ie}}{1 + \beta_F}$$

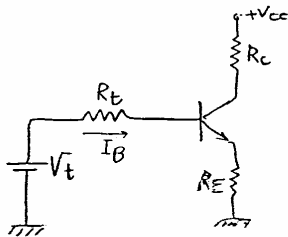

$$R_t = R_D \parallel R_B$$


$$V_t = \frac{R_D V_{BB} + R_B V_D}{R_D + R_B}$$

$$V_t = R_t I_B + V_{BE} + R_E I_E$$

$$\rightarrow I_E = \frac{(V_{BB} R_D + V_D R_B) / (R_B + R_D)}{R_E}$$

$$\rightarrow \frac{\Delta I_E}{\Delta T} = \frac{1}{R_E} \left[\frac{\Delta V_D}{\Delta T} \cdot \frac{R_B}{R_B + R_D} - \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} \right]$$
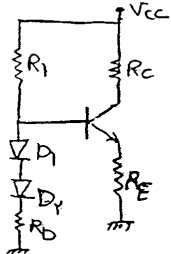
$$\therefore \frac{\Delta V_D}{\Delta T} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} = -K \quad \rightarrow \quad \frac{\Delta I_E}{\Delta T} = \frac{K}{R_E} \left[\frac{1}{1 + \frac{R_B}{R_D}} \right]$$




$$V_t = \frac{V_{CC} R_D + V_D R_B}{R_D + R_B}$$


$$R_t = R_D \parallel R_B$$

$$I_E = \frac{(V_{CC} R_D + V_D R_B) / (R_B + R_D) - V_{BE}}{R_E}$$
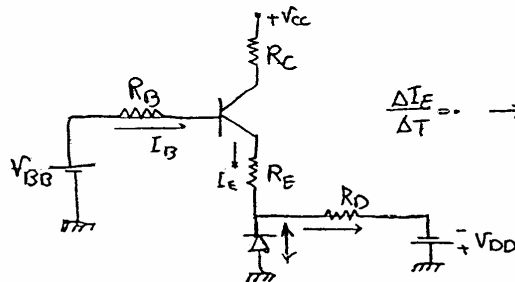
$$\frac{\Delta V_D}{\Delta T} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} \rightarrow \frac{\Delta I_E}{\Delta T} = \dots \rightarrow R_B = R_D$$


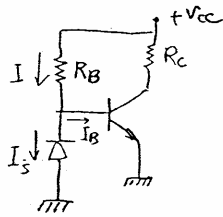
$$\frac{\Delta I_E}{\Delta T} = \dots \rightarrow \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} = \frac{\Delta V_D}{\Delta T} \quad \text{تنوع: با شکل اینک}$$




جریان اشباعی I_{CBO} :



$$\begin{cases} I_C = \beta I_B + (1 + \beta) I_{CBO} \\ I_C = \beta (I - I_S) + (1 + \beta) I_{CBO} \end{cases}$$

با فرض دما برابر در دو نقطه زیرین و β بزرگ
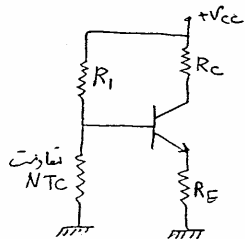
$$\rightarrow \frac{\Delta I_C}{\Delta T} = -\beta \frac{\Delta I_S}{\Delta T} + (1 + \beta) \frac{\Delta I_{CBO}}{\Delta T} \approx 0, \quad \beta \gg 1$$



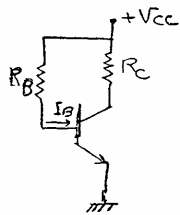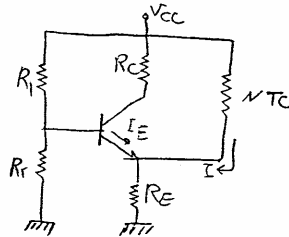
تثبیت کنتگی حرارتی با استفاده از مقاومت های PTC, NTC



$$\Delta I_C = S_I \frac{\Delta I_C}{\Delta I_{CBO}} + \dots$$

$$S_o = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_C} \text{ برابر با تغییرات در } I_C$$

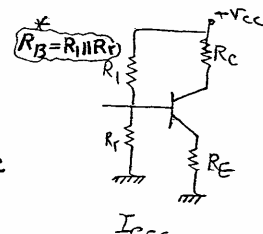
$$\frac{\Delta I_C}{\Delta I_{CBO}} \approx 1 \rightarrow I_C = \beta I_B + (1 + \beta) I_{CBO}$$



$$\rightarrow S_o = \frac{1}{\left(\frac{R_B + R_E(1 + \beta)}{R_B + R_E} \right)} = \frac{R_E(1 + \beta)}{R_B + R_E} \quad R_B \ll (1 + \beta) R_E$$

$$\rightarrow S_o = \frac{(1 + \beta) R_E}{R_B + R_E}$$
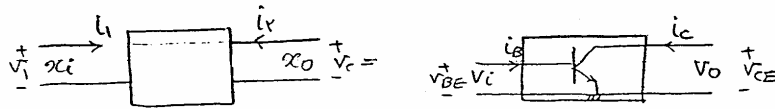
$$S_o = 1 + \frac{\beta R_E}{R_E + R_B}, \quad \beta \gg 1, \quad S_o > 1$$



$$Z \begin{cases} V_1 = Z_{11} i_1 + Z_{12} i_2 \\ V_2 = Z_{21} i_1 + Z_{22} i_2 \end{cases}$$


$$Y \begin{cases} i_1 = y_{11} V_1 + y_{12} V_2 \\ i_2 = y_{21} V_1 + y_{22} V_2 \end{cases}$$

$$h \begin{cases} V_1 = h_{11} i_1 + h_{12} V_2 \\ i_2 = h_{21} i_1 + h_{22} V_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_{11} = \frac{V_1}{i_1} \Big|_{i_2=0} & \text{امپدانس ورودی خروجی باز} \\ Z_{22} = \frac{V_2}{i_2} \Big|_{i_1=0} & \text{امپدانس خروجی ورودی باز} \\ Z_{12} = \frac{V_1}{i_2} \Big|_{i_1=0} & \text{امپدانس انتقالی معکوس} \\ Z_{21} = \frac{V_2}{i_1} \Big|_{i_2=0} & \text{امپدانس انتقالی مستقیم} \end{cases}$$



$$\begin{cases} y_{11} = \frac{i_1}{V_1} \Big|_{V_2=0} & \text{ادمیتانس ورودی} \\ y_{22} = \frac{i_2}{V_2} \Big|_{V_1=0} & \text{ادمیتانس خروجی} \\ y_{12} = \frac{i_1}{V_2} \Big|_{V_1=0} & \text{ادمیتانس انتقالی معکوس} \\ y_{21} = \frac{i_2}{V_1} \Big|_{V_2=0} & \text{ادمیتانس انتقالی مستقیم} \end{cases} \quad \begin{cases} h_{11} = \frac{V_1}{i_1} \Big|_{V_2=0} & \text{امپدانس ورودی } (h_{ie}) \\ h_{22} = \frac{i_2}{V_2} \Big|_{i_1=0} & \text{ادمیتانس خروجی } (h_{oe}) \\ h_{12} = \frac{V_1}{V_2} \Big|_{i_1=0} & \text{بهره ولتاژ انتقالی معکوس} \\ h_{21} = \frac{i_2}{i_1} \Big|_{V_2=0} & \text{بهره جریان انتقالی مستقیم } (h_{\beta}) \end{cases}$$

$$h_{11} = h_{ie} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B} \Big|_{V_{CE} \text{ ثابت}}$$

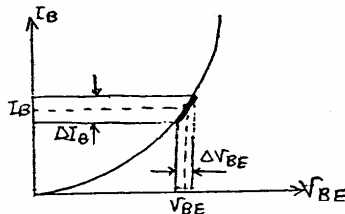


59

$$h_{1r} = h_{re} = \left. \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta V_{CE}} \right|_{I_B \text{ const}}$$

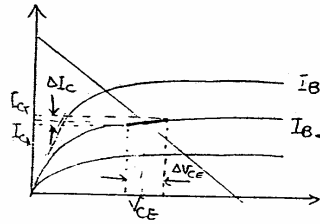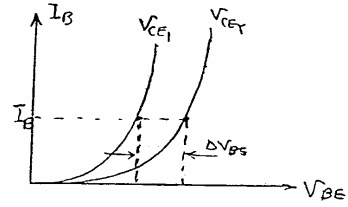


مدار هیبرید =

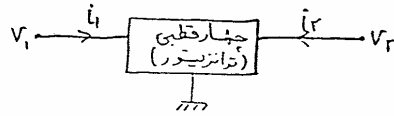



$$\begin{cases} V_r = h_{11} i_i + h_{12} V_r \\ i_r = h_{21} i_i + h_{22} V_r \end{cases}$$

پارامترهای h
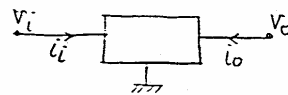
$$\begin{cases} V_i = h_{ie} i_i + h_{re} V_o \\ i_o = h_{fe} i_i + h_{oe} V_o \end{cases}$$



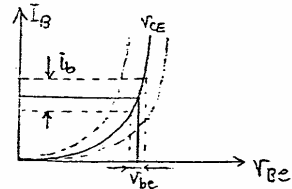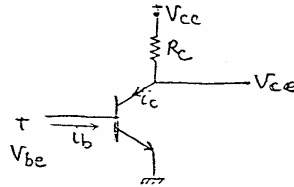
$$\begin{cases} V_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} V_{ce} \\ i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} V_{ce} \end{cases}$$



$$h_{ie} = \left. \frac{V_{be}}{i_b} \right|_{V_{ce}=0}$$

امپدانس ورودی

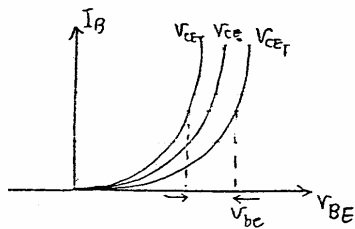


$$h_{fe} = \left. \frac{V_{be}}{V_{ce}} \right|_{i_b=0}$$

نرخه ولتاژ معکوس

$$h_{fe} = \left. \frac{i_c}{i_b} \right|_{V_{ce}=0}$$


بهره جریان مستقیم

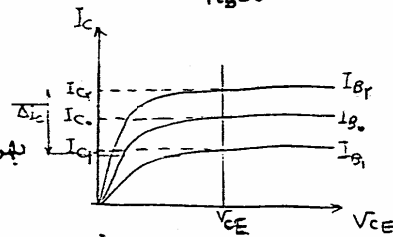


$$\begin{cases} i_b - \Delta i_b = I_{B2} - I_{B1} \\ i_c = \Delta I_c = I_{c2} - I_{c1} \end{cases}$$


$$h_{oe} = \left. \frac{i_c}{V_{ce}} \right|_{i_b=0}$$

امپدانس خروجی

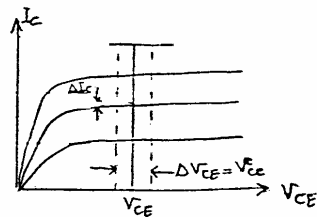

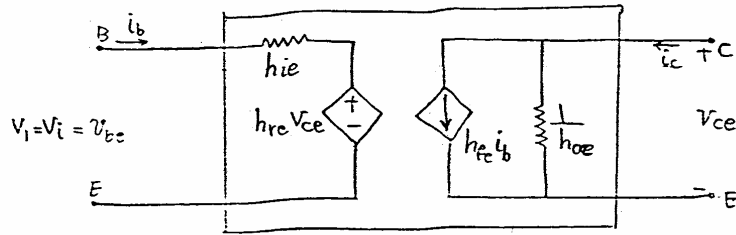


مدل هیبرید C.E (دقیق)

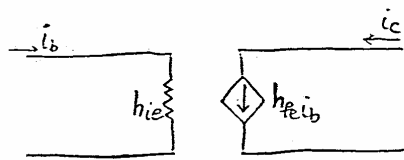

مدل تقریبی

مدار معادل ac :

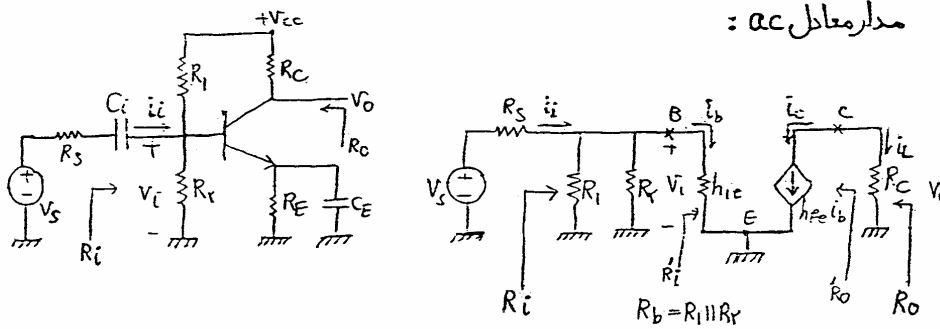

گین ولتاژ $A_V = \frac{V_o}{V_i}$

گین جریان $A_i = \frac{i_L}{i_i}$


$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_c i_c}{h_{ie} i_b} \xrightarrow{A'_i} A_V = -\frac{h_{fe} R_c}{h_{ie}} = -\frac{R_o}{R'_i} A'_i$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{-i_c}{i_b} \times \frac{i_b}{i_i} = h_{fe} \times \frac{R_b}{R_b + h_{ie}} \rightarrow A_i = h_{fe} \frac{R_b}{R_b + h_{ie}}$$

اینجا R'_i را می بینیم

$$R'_i = \frac{V_i}{i_i} = R_i || R_t || R'_i = R_i || R_t || (h_{ie}) \rightarrow R'_i = R_i || R_t || h_{ie}$$

$$R_o = \left. \frac{V_o}{i_o} \right|_{V_s=0} = R'_o || R_c = \infty || R_c = R_c \rightarrow R_o = R_c$$

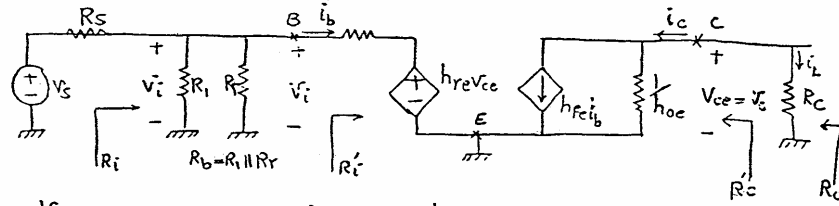

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} \rightarrow \begin{cases} V_o = -R_C \cdot i_c = -R_C (h_{fe} i_b + V_o h_{oe}) \\ V_i = h_{ie} i_b + h_{re} V_o = h_{ie} i_b + h_{re} V_o \end{cases}$$

$$\rightarrow A_V = \frac{-h_{fe} (R_C || \frac{1}{h_{oe}})}{h_{ie} - h_{re} h_{fe} (R_C || \frac{1}{h_{oe}})}$$

$$R_i = \frac{V_i}{i_i} = R_1 || R_2 || R'_i = R_1 || R_2 || \frac{V_i}{i_b} = R_1 || R_2 || R'_i$$

$$, R'_i = h_{ie} - h_{re} h_{fe} (R_C || \frac{1}{h_{oe}})$$

$$\rightarrow R_i = R_1 || R_2 || (h_{ie} - h_{re} h_{fe} (R_C || \frac{1}{h_{oe}}))$$

$$A_i = \frac{i_c}{i_b} \quad , \quad A_V = \frac{R_o}{R'_i} \times A_i$$

$$, A_i = \frac{i_c}{i_b} = \frac{i_c}{h_{fe} i_b} \times \frac{h_{fe} i_b}{i_b} = \frac{\frac{1}{h_{oe}}}{\frac{1}{h_{oe}} + R_C} \times h_{fe} \rightarrow A_i = \frac{\frac{1}{h_{oe}}}{\frac{1}{h_{oe}} + R_C} \cdot h_{fe}$$

$$A_{i_s} \triangleq \frac{i_c}{i_i} = \frac{i_c}{i_b} \times \frac{i_b}{i_i} = A_i \times \frac{R_b}{R_b + R'_i} \rightarrow A_{i_s} = A_i \frac{R_b}{R_b + R'_i}$$

$$R_o = \left. \frac{V_o}{i_o} \right|_{V_s=0} = R_C || R'_o$$

$$R'_o = \left. \frac{V_o}{i_c} \right|_{V_s=0} \quad , \quad I_c = h_{fe} i_b + V_o h_{oe} \quad , \quad h_{re} V_o = i_b (h_{ie} + R_S || R_b)$$

$$\rightarrow Y_o = \frac{1}{R'_o} = h_{oe} - \frac{h_{fe} h_{re}}{h_{ie} + R_S || R_b}$$

$$R_c = 1k\Omega, R_s = 100\Omega, R_b \gg h_{ie} \quad \text{مثال عددی}$$

$$h_{fe} = \beta = 50, h_{ie} = 1100\Omega, h_{re} = 2.5 \times 10^{-4}, h_{oe} = 25\mu S$$

$$\rightarrow \frac{1}{h_{oe}} = 40k\Omega$$

الف) مقادیر A_v, R_i, R_o, A_i را بطور دقیق بدست آورید. ب) با فرض h_{re} و h_{oe}

تقریباً غیرمقاومتی قسمت الف را بدست آورید.

$$\rightarrow A_v = \frac{-h_{fe}(R_c \parallel \frac{1}{h_{oe}})}{h_{ie} - h_{re}h_{fe}R_c} = -44 \quad \text{(الف)}$$

$$R_i = R_i' = h_{ie} - h_{re}h_{fe}R_c = 1100\Omega = 1.1k\Omega$$

$$A_i = -50.4 = \frac{-i_c \frac{R_c}{i_b}}{i_i} = \frac{-i_c R_c}{i_b i_i}$$

$$Y_o = h_{oe} - \frac{h_{fe}h_{re}}{h_{ie} + R_s \parallel R_b} = 114\mu S \rightarrow R_o' = \frac{1}{Y_o} = 8.8k\Omega$$


$$R_o = R_c \parallel R_o' \approx 1k\Omega$$

$$\rightarrow R_i = R_b \parallel h_{ie} = 1.1k\Omega$$

$$R_o = R_o' \parallel R_c = \infty \parallel R_c = R_c = 1k\Omega$$

$$A_v = \frac{-h_{fe}R_c}{h_{ie}} = -45.5$$
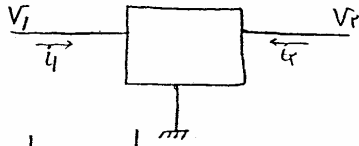
$$A_i = \frac{-i_c}{i_b} = -h_{fe} = -50$$



$$\begin{cases} V_i = h_{ii} i_i + h_{ir} V_r \\ i_i = h_{if} i_i + h_{io} V_r \end{cases}$$

Common Collector
C.C. $\begin{cases} V_{bc} = h_{ic} i_b + h_{rc} V_{ec} \\ i_e = h_{fc} i_b + h_{oc} V_{ec} \end{cases}$

$$h_{ic} = \left. \frac{V_{bc}}{i_b} \right|_{V_{ec}=0}$$

امپدانس ورودی

$$h_{rc} = \left. \frac{V_{bc}}{V_{ec}} \right|_{i_b=0}$$

بهره ولتاژ انتقالی معکوس

$$h_{fc} = \left. \frac{i_e}{i_b} \right|_{V_{ec}=0}$$

بهره جریان مستقیم

$$h_{oc} = \left. \frac{i_e}{V_{ec}} \right|_{i_b=0}$$

امپدانس خروجی

$$V_{bc} = V_{be} + V_{ec} = V_{be} = h_{ie} \times i_b$$

$$\rightarrow h_{ic} = \left. \frac{V_{bc}}{i_b} \right|_{V_{ec}=0} = \frac{h_{ie} \times i_b}{i_b} = h_{ie} \rightarrow \boxed{h_{ic} = h_{ie}}$$

$$h_{rc} = \left. \frac{V_{bc} + V_{ec}}{V_{ec}} \right|_{i_b=0} = \frac{h_{re} \cdot V_{ec} + V_{ec}}{V_{ec}} = 1 - h_{re}$$

$$V_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} V_{ec} = -h_{re} V_{ec}$$


$$\rightarrow \boxed{h_{rc} = 1 - h_{re}}$$

$$h_{fc} = \left. \frac{i_e}{i_b} \right|_{V_{ec}=0} \rightarrow h_{fc} = \left. \frac{-(1+h_{fe}) i_b}{i_b} \right|_{V_{ec}=0} = -(1+h_{fe})$$

$$V_{ec}=0 \rightarrow i_e = h_{fe} i_b$$

$$\rightarrow \boxed{h_{fc} = -(1+h_{fe})}$$

$$h_{oc} = \left. \frac{i_e}{v_{ec}} \right|_{i_b=0} = \frac{-i_c}{i_c \times \frac{1}{h_{oe}}} = h_{oe} \rightarrow \boxed{h_{oe} = h_{oe}}$$

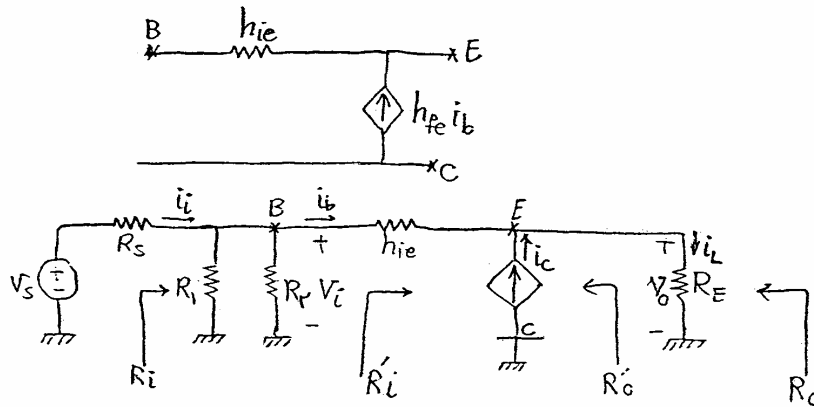

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_b} \cdot \frac{i_b}{i_i} = \frac{i_b + h_{fe} i_b}{i_b} \cdot \frac{R_b}{R_b + R_i}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{(1+h_{fe}) i_b \cdot R_E}{(1+h_{fe}) i_b \cdot R_E + h_{ie} \cdot i_b} = \frac{(1+h_{fe}) R_E}{h_{ie} + (1+h_{fe}) R_E} \approx 1$$


$$\rightarrow A_v = \frac{(1+h_{fe}) R_E}{h_{ie} + (1+h_{fe}) R_E}$$

$$R_i = \frac{V_i}{i_i} = R_i \parallel R_b \parallel R_i'$$

$$R_i' = \frac{V_i}{i_b} = \frac{(1+h_{fe}) i_b \cdot R_E + h_{ie} \cdot i_b}{i_b} = (1+h_{fe}) R_E + h_{ie}$$


$$R_o = \left. \frac{V_o}{i_o} \right|_{v_s=0} = R_o' \parallel R_E$$

$$R_o' = \left. \frac{V_o}{i_e} \right|_{v_s=0} = \frac{-i_b \cdot h_{ie} - i_b \cdot R_i \parallel R_b \parallel R_s}{-(1+h_{fe}) i_b} = \frac{h_{ie} + R_i \parallel R_b \parallel R_s}{(1+h_{fe})}$$

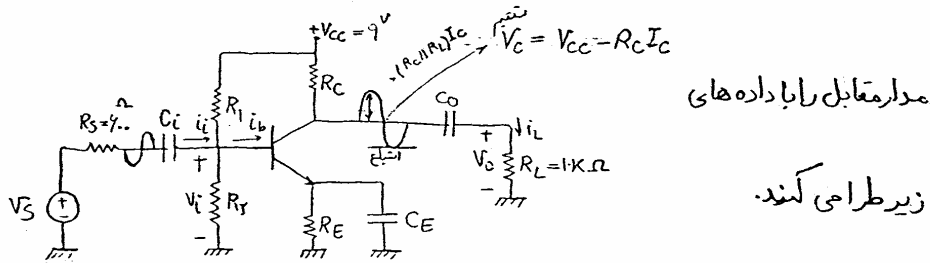

داده ها =
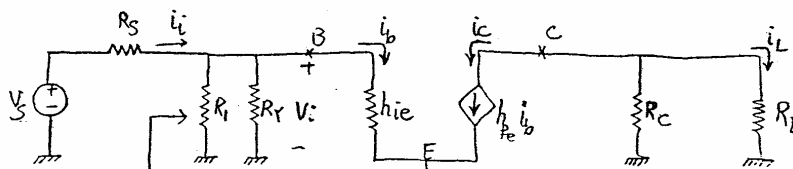
$$\beta = h_{fe} = 200, \quad \frac{i_L}{i_i} = A_i \gg 10, \quad R_i \gg 2K, \quad V_{opp} \gg 2V$$



برای راحتی کار از تقریب معادل استفاده می کنیم: $\frac{R_b}{R_1 \parallel R_2} \gg h_{ie}$

$$A_i \gg 10 \rightarrow \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_b} = \frac{i_L}{i_c} \times \frac{i_c}{i_b} = \frac{-R_C}{R_C + R_L} \times h_{fe} \gg 10$$

$$\rightarrow R_C \geq 1.5 K\Omega$$

مقاومت استاندارد
1.5K
2.2K
R_C = 2.2K

$$R_i \approx h_{ie} \gg 2K\Omega, \quad h_{ie} = \frac{2V_T \beta}{I_C} \gg 2K\Omega \rightarrow \boxed{I_C \leq 1.5 mA}$$

①

$$(R_C \parallel R_L) I_C \geq 1V \rightarrow \boxed{I_C \geq 1.3 V mA} \leftarrow V_{op}^+$$

②

$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE} + R_E I_C \quad \text{چون } V_{CE_{sat}} \text{ را ندوده آن را صفری بگیریم.}$$

$$\rightarrow V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E) \geq 1V \rightarrow I_C \leq \frac{1}{R_C + R_E}$$


$$\text{if } R_E = 0 \rightarrow \boxed{I_C \leq 1.99 mA} \leftarrow V_{op}$$

③

$$\textcircled{1}, \textcircled{2}, \textcircled{3} \rightarrow I_C = 2 mA$$

$$I_C \leq \frac{A}{R_E + R_C} \xrightarrow{I_C = 1 \text{ mA}} R_E = 1 \text{ k}\Omega$$
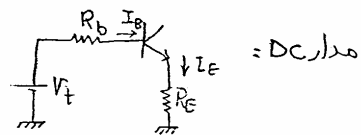
$$R_b = \frac{\beta_{min} R_E}{I_0} = 70 \text{ k}\Omega$$



$$\begin{cases} R_1 = R_b \frac{V_{CC}}{V_T} \\ R_2 = \frac{R_b}{1 - \frac{V_T}{V_{CC}}} \end{cases}$$


$$V_T = R_b I_B + V_{BE} + R_E I_E = 2.9 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow R_1 &= 43 \text{ k}\Omega & R_2 &= 219.9 \text{ k}\Omega \\ R_1 &= 41 \text{ k} & R_2 &= 22 \text{ k} \\ &\text{استاندارد} & &\text{استاندارد} \end{aligned}$$

اگر اعداد ریست آمده را در مسئله قرار داده و کلیار دیگر تحلیل کنیم خواهیم دید که:


$$\rightarrow R_i = R_1 \parallel R_2 \parallel \beta_{ie} = 2.9 \text{ V} \quad , \quad A_i = -124.2 \quad , \quad V_{CE} = 1.4 \text{ V}$$

تقویت کننده کلکتور مشترک:

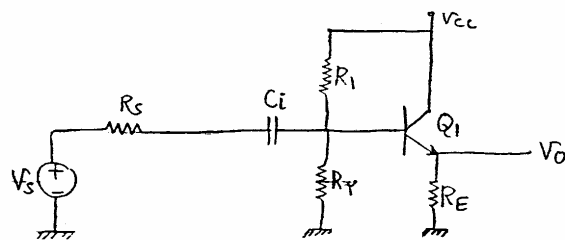

با فرض اینکه پارامترهای هیبرید را در تقویت کننده امیتر مشترک داریم پارامترهای هیبرید

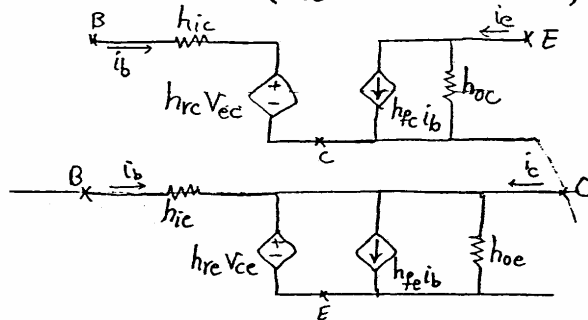کلکتور مشترک را بدست می آوریم $(h_{oc}, h_{rc}, h_{fc}, h_{ic})$:



71

C.E.

$$R_E = R_L = 1 \text{ k}\Omega, \quad R_S = 100 \Omega$$

مثال:

$$R_b = R_1 \parallel R_2 = 500 \text{ k}\Omega, \quad h_{fe} = 50, \quad h_{ie} = 1100 \Omega$$

مقادیر R_o , A_i , R_i , A_v را بدست آورید:

$$\rightarrow A_v = \frac{(1+h_{fe})(R_E \parallel R_L)}{h_{ie} + (1+h_{fe})(R_E \parallel R_L)} = \frac{(51)(100)}{1100 + 51(100)} = 79.8$$

$$R_i = R_b \parallel R_i' = R_b \parallel [h_{ie} + (1+h_{fe})(R_E \parallel R_L)] = 47 \text{ k}\Omega$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_e} \cdot \frac{i_e}{i_b} \cdot \frac{i_b}{i_i} = \frac{R_E}{R_E + R_L} \cdot (1+h_{fe}) \cdot \frac{R_b}{R_b + R_i'} = 44 \text{ k}\Omega$$

$$A_i = \frac{V_o}{V_i} = \frac{(i_L R_L) R_i}{(i_i R_L R_i)} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_L}$$

می توان A_i را از رابطه معادل بدست آورد:

$$R_o = R_E \parallel \frac{(R_S \parallel R_b) + h_{ie}}{1+h_{fe}} = 23.5 \Omega$$


مثال: تقویت کننده کلکتورستری با داده های زیر طراحی کنید:

$$A_{vS} \geq 79.8, \quad R_i \geq 15 \text{ k}\Omega, \quad V_{iP} = 2 \text{ V} \rightarrow V_{oP} = 2 \text{ V}$$

$$V_{CE \min} = 1 \text{ V}, \quad R_S = 100 \Omega, \quad R_L = 1 \text{ k}\Omega, \quad \text{رانزستور BC107}$$

$$150 < \beta < 200$$
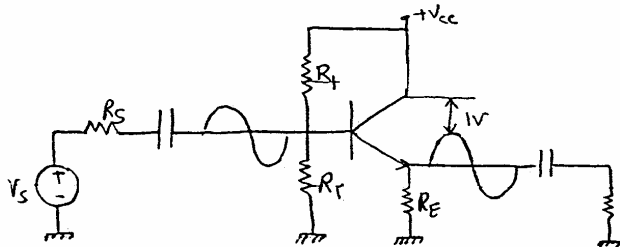
$$V_{CC} = 9 \text{ V}, \quad \beta = 144, \quad V_T = 25 \text{ mV}$$




$$A_v = \frac{(1+h_{fe})(R_E \parallel R_L)}{h_{ie} + (1+h_{fe})(R_E \parallel R_L)} > 100 \rightarrow \frac{h_{fe}(R_E \parallel R_L)}{\frac{2V_T \beta}{I_C} + h_{fe}(R_E \parallel R_L)} > 100$$

$$\rightarrow 1 + \frac{1}{R_E} < 100 I_C$$

$$V_{CC} = R_E I_C + V_{CE}$$

$$\rightarrow I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_E}$$

$$R_E + 100 V_{CE} < 100 V \quad (1)$$

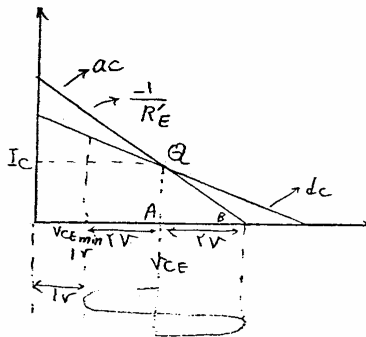


$$\rightarrow V_{CE} > 2V \quad (2)$$

$$AB = I_C \cdot R'_E > 2V, \quad R'_E = \frac{R_E \cdot R_L}{R_E + R_L}$$

$$\rightarrow I_C \cdot \frac{R_E}{1+R_E} > 2V$$
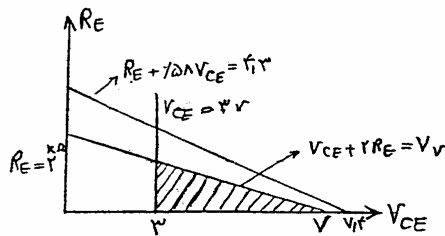
$$\rightarrow 100 R_E + V_{CE} < 100 V \quad (3)$$



$$\rightarrow R_E = 100k \Omega \quad \rightarrow V_{CE} = 2V, \quad I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_E} = 1mA$$

$$R_i = R'_i \parallel R_b = [h_{ie} + (1+h_{fe})(R_E \parallel R_L)] \parallel R_b > 10k$$

$$, \quad h_{ie_{min}} = \frac{2V_T \beta_{min}}{I_C} = 1.24k \Omega$$

$$\rightarrow R_b > 100k \Omega$$

تمرین: پارامترهای هیبرید را محاسبه کنید.

$$h_{ib} = \frac{h_{ie}}{h_{ie}h_{oe} + (1+h_{\beta e})(1-h_{r_e})}$$

جواب:

$$h_{\beta b} = \frac{-h_{\beta e}(1-h_{r_e}) - h_{oe}h_{ie}}{(1+h_{\beta e})(1-h_{r_e}) - h_{oe}h_{ie}}$$

$$h_{rb} = \frac{h_{ie}h_{oe}}{1+h_{\beta e}} - h_{r_e}$$

$$h_{ob} = \frac{h_{oe}}{h_{ie}h_{oe} + (1+h_{\beta e})(1+h_{\beta e})}$$



می توان از تقریبهای $h_{ie}h_{oe} \ll h_{\beta e}$

$$\rightarrow h_{ib} = \frac{h_{ie}}{1+h_{\beta e}}$$

$$h_{\beta b} = \frac{-h_{\beta e}}{1+h_{\beta e}}$$


$$h_{ob} = \frac{h_{oe}}{1+h_{\beta e}}$$

تقویت کننده بیس مشترک:

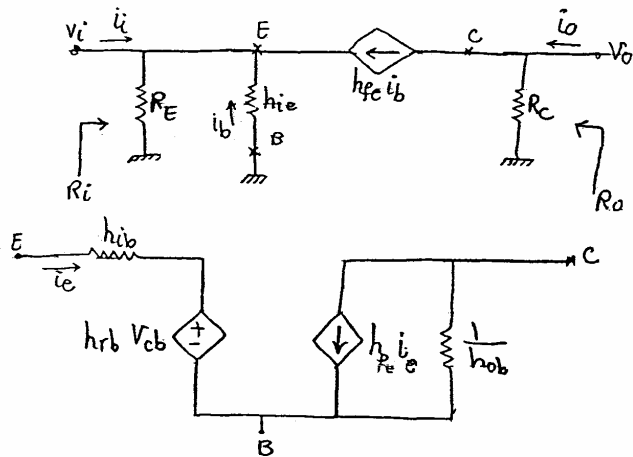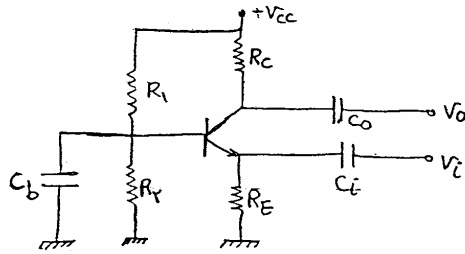

$$h_{ib} = \frac{V_{eb}}{i_e} = \frac{h_{ie}}{1+h_{fe}} \quad , \quad h_{rb} = \frac{V_{eb}}{V_{cb}} = \frac{h_{ie} h_{oe}}{1+h_{fe}} - h_{re}$$
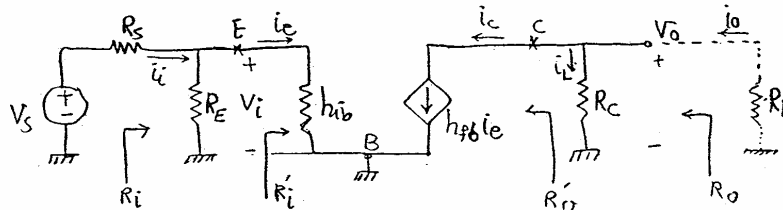
$$h_{fb} = \frac{i_c}{i_e} = \frac{-h_{fe}}{1+h_{fe}} \quad , \quad h_{ob} = \frac{i_c}{V_{cb}} = \frac{h_{oe}}{1+h_{fe}}$$



$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_c} \cdot \frac{i_c}{i_e} \cdot \frac{i_e}{i_i} = -1 \times h_{fb} \times \frac{R_E}{R_E + h_{ib}}$$

$$\rightarrow A_i = \frac{-h_{fb} R_E}{R_E + h_{ib}} \approx -h_{fb}$$

$$R_i = \frac{V_i}{i_i} = R_E \parallel R'_i$$

$$R'_i = \frac{V_i}{i_e} = \frac{i_e h_{ib}}{i_e} = h_{ib} \rightarrow R'_i = h_{ib}$$


$$\rightarrow R_i = R_E \parallel h_{ib} \approx h_{ib}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_c i_c}{h_{ib} i_e} = -\frac{h_{fb}}{h_{ib}} R_c = -\frac{h_{fe}}{h_{ie}} R_c \rightarrow A_v = -\frac{h_{fe} R_c}{h_{ie}}$$

$$A_v = A_i \frac{R_c}{R_i} \quad \text{راه دیگر برای بدست آوردن } A_v$$

$$R_o = \left. \frac{V_o}{i_o} \right|_{V_{s=0}} = R_c \parallel R'_o = R_c \rightarrow R_o = R_c$$

$$R'_o = \left. \frac{V_o}{i_c} \right|_{V_{s=0}} = \infty \rightarrow R'_o = \infty$$

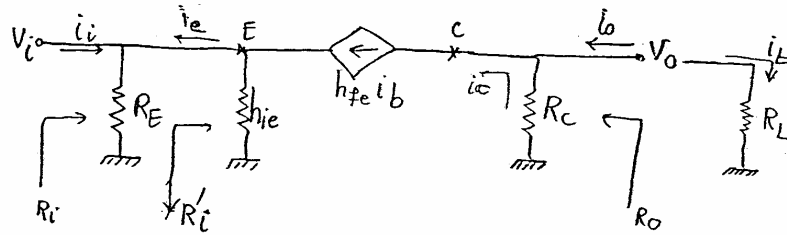

$$A_i = \frac{i_c}{i_i} = \frac{i_c}{i_e} \cdot \frac{i_e}{i_c} = \frac{h_{fe} i_b}{(1+h_{fe}) i_b} \times \frac{-R_E}{R_E + R'_i} = \frac{-h_{fe}}{1+h_{fe}}$$

$$\rightarrow A_i = -\frac{h_{fe}}{1+h_{fe}}$$

$$R_i = \frac{V_i}{i_i} = R_E \parallel R'_i = R_E \parallel \frac{V_i}{-i_e} = R_E \parallel \frac{h_{ie}}{1+h_{fe}} \approx \frac{h_{ie}}{1+h_{fe}}$$

$$\rightarrow R_i = R_E \parallel \frac{h_{ie}}{1+h_{fe}} \approx \frac{h_{ie}}{1+h_{fe}}$$

$$R'_i = \frac{-i_b h_{ie}}{-(1+h_{fe}) i_b} = \frac{h_{ie}}{1+h_{fe}} \rightarrow R'_i = \frac{h_{ie}}{1+h_{fe}}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_c i_c}{-i_b h_{ie}} = \frac{h_{fe} R_c}{h_{ie}} \rightarrow A_v = \frac{h_{fe} R_c}{h_{ie}}$$

$$R_o = \left. \frac{V_o}{i_o} \right|_{V_s=0} = R_c \parallel R'_o = R_c \parallel \frac{V_o}{i_c} = R_c \rightarrow R_o = R_c$$

اگر خازن C_b و الزم در برابر داریم آن گاه:

$$R_i = \frac{V_i}{i_i} = R_E \parallel R'_i = R_E \parallel \frac{V_i}{-i_e} = R_E \parallel \frac{h_{ie} + R_b}{1+h_{fe}} = \frac{h_{ie} + R_b}{1+h_{fe}}$$

$$R'_i = \frac{-i_b h_{ie} - i_b (R_b)}{-(1+h_{fe}) i_b} = \frac{h_{ie} + R_b}{1+h_{fe}}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_c i_c}{-i_b h_{ie} - i_b R_b} = \frac{h_{fe} R_c}{h_{ie} + R_b}$$

سؤال: تقویت کننده بیس مشترک با بیس شده: $R_E = 1K \rightarrow R_S = 10 \Omega$

$h_{ib} = 21.4 \Omega$, $R_L = 1K$, $h_{fb} = 1.5 \times 10^{-4}$, $h_{fb} = -198$

$h_{ob} = 1.49 \times 10^{-4} S$

$\rightarrow A_i = -h_{fb} = 198$


$A_v = \frac{-h_{fb} R_L}{h_{ib}} = 207$, $R_o = \frac{1}{h_{ob}} \parallel R_C = R_C = 1K \Omega$

$R_i = h_{ib} \parallel R_E = h_{ib} = 21.4$, $A_{v_s} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_s}$

$A_{v_s} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_i + R_S} = 31.2$

نوع تقویت کننده	A_i	A_v	R_i	R_o
C-E با بار مشترک	بالا h_{fe}	بالا $-\frac{h_{fe} R_C}{h_{ie}}$	متوسط	بالا
C-E بدون بار	متوسط	پائین	بالا	بالا
C.C	متوسط	≈ 1	بالا	پائین
C-B با بار بیس	≈ 1	بالا	پائین	بالا

کاربرد
فرانس
متوسط

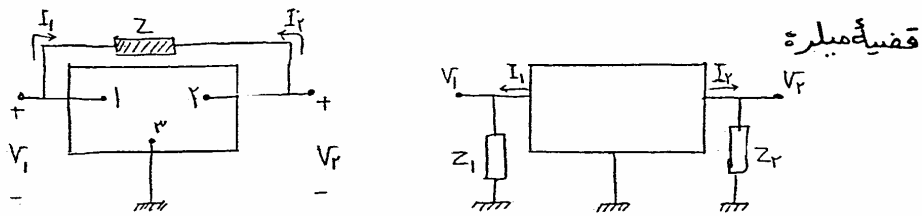


قضیه میلر:

$$\begin{cases} \frac{V_r}{V_i} = k \\ I_1 = -I_r = \frac{V_i - V_r}{Z} \end{cases} \rightarrow Z_1 = \frac{V_i}{I_1} \quad , \quad Z_r = \frac{V_r}{I_r} = \frac{k V_i}{V_r}$$


$$\rightarrow Z_1 = \frac{Z}{1-k}$$
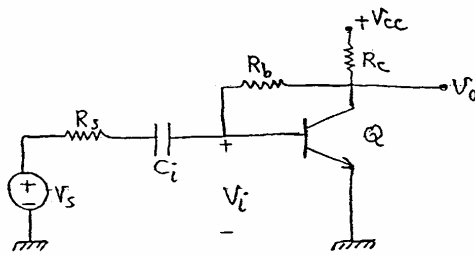
$$Z_r = \frac{Z}{1-\frac{1}{k}} = \frac{kZ}{k-1}$$



مثال:

$A_v = ?$
 $A_{v_s} = ?$
 $R_i = ?$

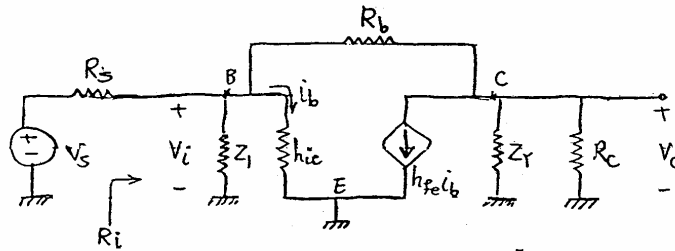

$$Z_1 = \frac{Z}{1-k} \quad , \quad Z_r = \frac{kZ}{k-1} \approx Z$$

- $h_{ie} = 1.5 \text{ k}\Omega$
- $h_{fe} = 100$
- $(h_{oe})^{-1} = 10 \text{ k}\Omega$
- $R_b = 200 \text{ k}\Omega$
- $R_c = 1 \text{ k}\Omega$
- $R_s = 10 \text{ k}\Omega$


با حل

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-h_{fe} i_b (\frac{1}{h_{oe}} \parallel Z_r \parallel R_c)}{i_b h_{ie}} = -101$$

$$R_i = Z_1 \parallel h_{ie} = 101.9 \Omega$$



$$A_{v_s} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_s} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s} = -101.9$$

۷۲

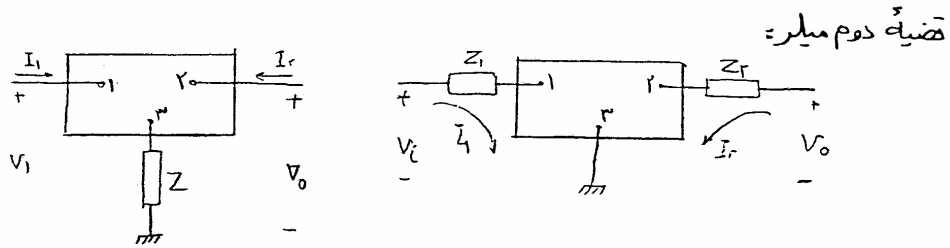


$$\frac{I_r}{I_1} = k, \quad \begin{cases} V_i = V_{r1} + Z(I_1 + I_r) \\ V_o = V_{r2} + Z(I_1 + I_r) \end{cases}, \quad \begin{cases} V_i = Z_1 I_1 + V_{r1} \\ V_r = Z_r I_r + V_{r2} \end{cases}$$

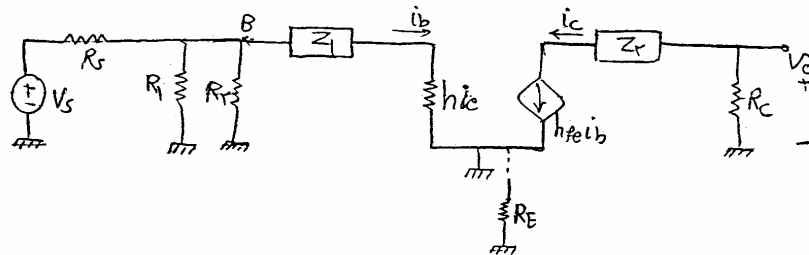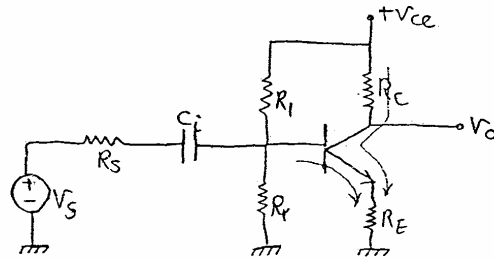
$$\rightarrow \begin{cases} Z_1 = Z(1+k) \\ Z_r = \frac{k+1}{k} Z \end{cases}$$


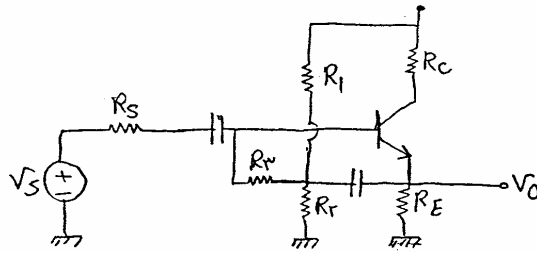
$$Z_1 = R_E(1+h_{fe}), \quad Z_r = \frac{1+h_{fe}}{h_{fe}} R_E \approx R_E, \quad (h_{oe})^{-1} \gg (R_E + R_C)$$




مدار معادل AC =

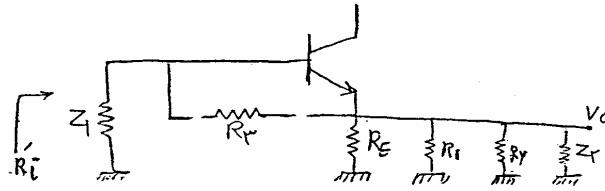



$$R'_i = Z_i \parallel [h_{fe} + (1+r_e)(R_E \parallel R_I \parallel R_T \parallel Z_T)]$$
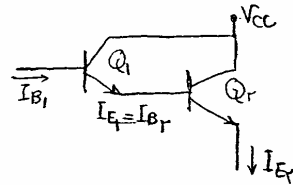
$$Z_i = \frac{R_W}{1-A_V}, \quad Z_r = \frac{R_W}{1-\frac{1}{A_V}}$$




دارلینگتون =

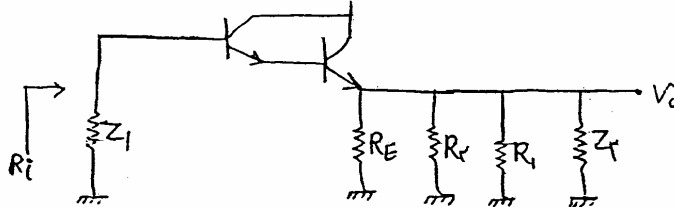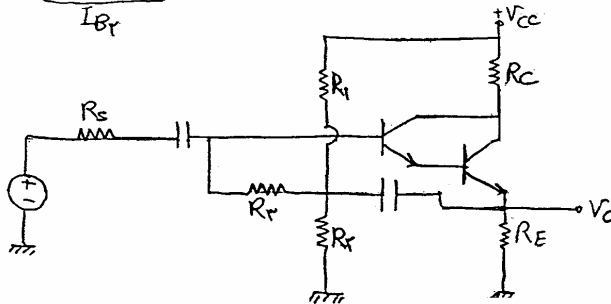
$$I_{E2} = \frac{I_{B1}(1+\beta_1)(1+\beta_2)}{I_{B2}}$$


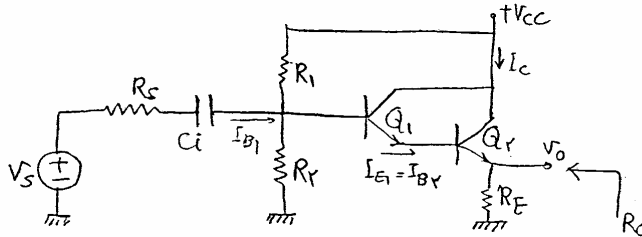
$$R'_i = Z_i \parallel [h_{ie1} + (1+h_{fe1})[h_{ie2} + (1+h_{fe2})(R_E \parallel R_F \parallel R_r \parallel Z_r)]]$$


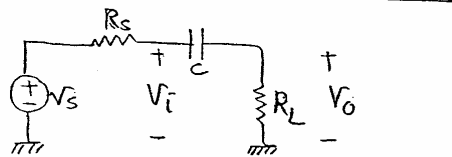
$$R_o = R_E \parallel \frac{1}{1+h_{fe2}} \left[h_{ie2} + \frac{1}{1+h_{fe1}} [h_{ie1} + R_1 \parallel R_2 \parallel R_s] \right]$$



$(R_L + R_S)C = \text{بازه فرکانس}$

$$\omega_{\text{قطب}} = \frac{1}{\tau}$$


$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{R_L}{R_L + R_S + \frac{1}{Cs}} = \frac{R_L Cs}{(R_L + R_S)Cs + 1} = \frac{R_L}{R_L + R_S} \cdot \frac{s}{s + \omega_p}$$


$$\frac{V_o(j\omega)}{V_s(j\omega)} = \frac{jR_L C \omega}{1 + j(R_L + R_S)\omega C} \quad \text{if } \omega_p = \frac{1}{(R_S + R_L)C}$$

$$\rightarrow \frac{V_o(j\omega)}{V_s(j\omega)} = \frac{jR_L C \omega}{1 + j\frac{\omega}{\omega_p}} = \frac{j\pi R_L C f}{1 + j\frac{f}{f_p}}$$

$$\left| \frac{V_o}{V_s} \right| = \frac{\pi R_L C f}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_p}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_p}\right)^2}}$$



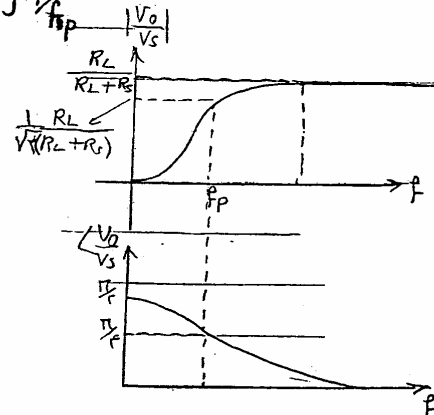
$$\angle \frac{V_o}{V_s} = \frac{\pi}{2} - \text{Arctg} \frac{f}{f_p} = \frac{\pi}{4}$$



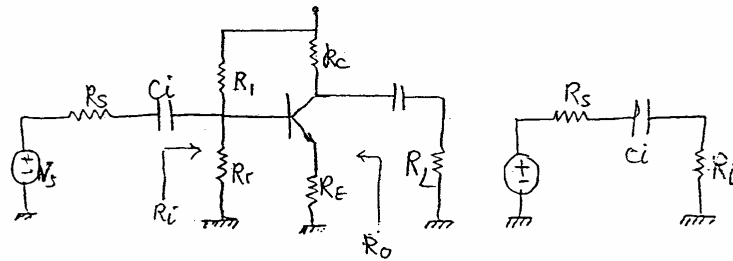



$$f_L = \frac{1}{\pi(R_i + R_s)C_i}$$

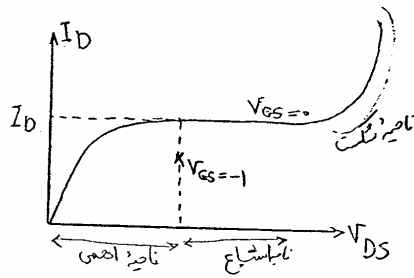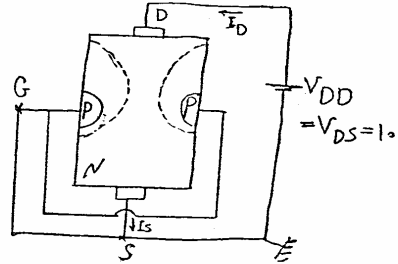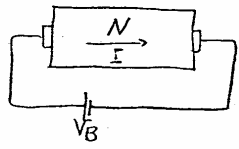فیلد ایفکت ترانزیستور (field effect transistor) = FET




$I_{DSS} \rightarrow V_{GS} = 0$

$V_{GS} = V_p \rightarrow I_D = 0$

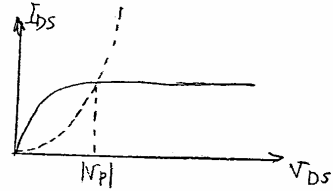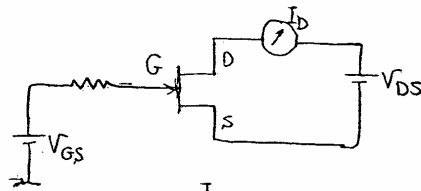

مشخصه انتقالی

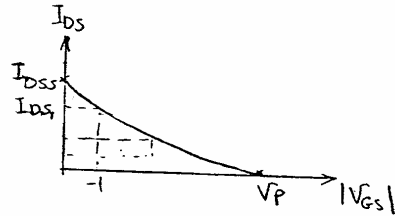

$V_{GS} = 0 \rightarrow I_{DS} = I_{DSS}$

$V_{GS} = V_p \rightarrow I_{DS} = 0$

$$I_{DS} = I_{DSS} \left(1 - \frac{|V_{GS}|}{V_p}\right)^2$$

$V_p = -1.5V$
 $I_{DSS} = 12mA$

$\rightarrow \begin{cases} V_{GS} = 0 \\ V_{GS} = -1.5V \\ V_{GS} = -3V \end{cases}$


مثال عددی:

$$V_{GS} = 0 \rightarrow I_{DS} = I_{DSS} = 11 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = -1.5 \text{ V} \rightarrow I_{DS} = 11 \left(1 - \frac{-1.5}{-1}\right)^2 = 2.188 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = 1 \rightarrow I_{DS} = 4 \text{ mA}$$
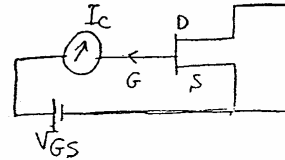
$$\begin{cases} I_{GSS} = 10 \text{ nA} \\ P_D = 10 \text{ W} \\ T = -45^\circ \text{t} + 100^\circ \end{cases}$$




$$I_{GSS} = 0.01 \text{ } \mu\text{A}$$

$$V_{GS} = 1.5 \text{ V}$$

$$T = 100^\circ \rightarrow I_{GSS} = 1 \text{ } \mu\text{A}$$

$$V_{GS} = 1.5 \text{ V}$$

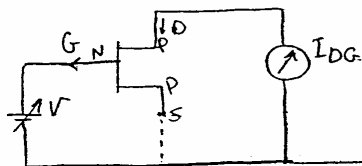

در حالتی که خط صفر نیست


$$BV_{DG_0} = -2.5 \text{ V}$$

$$2 \text{ mA} \times 1 \text{ V}$$


$$10 \text{ } \mu\text{A}$$

$$BV_{DG_0} = -BV_{GSS}$$

در حالتی که خط صفر وجود ندارد:

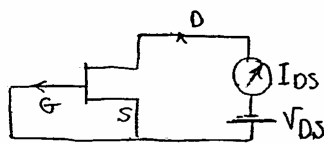
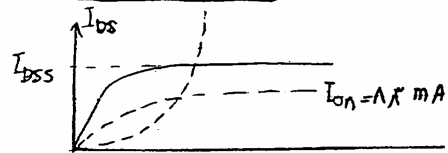
$$V_{GS} = 0 \rightarrow I_{DSS} = I_{DS}$$




$$V_{DS} = 1.5 \text{ V}$$

$$V_{GS} = 1.5 \text{ V}$$


85

$$I_{D_{off}} = 1 \mu A \rightarrow V_{GS} = 1V \approx V_P$$

$$V_{DS} = 12V$$

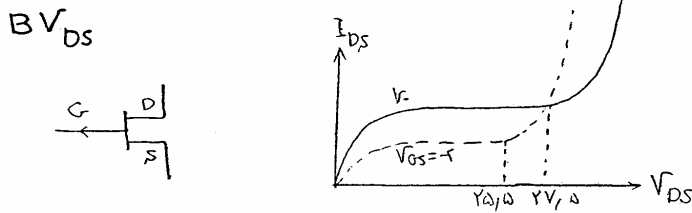

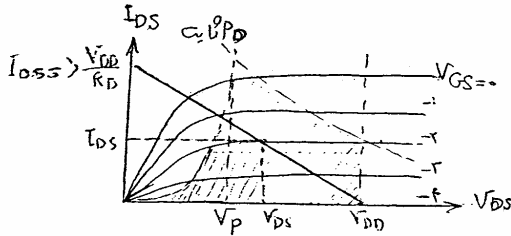
$$BV_{DS} = -V_{GS} \quad , \quad V_{DS} = V_{DG} + V_{GS}$$



$$P_D = I_{DS} V_{DS}$$

$$T = 25^\circ$$

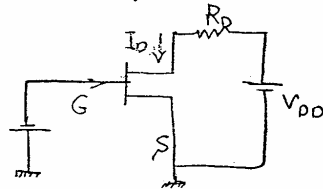


ماده کابل $V_{DD} = R_D I_D + V_{DS}$

نمایه اشباع $V_{GS} = 0 \quad , \quad V_{DS} = |V_P|$

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_P$$

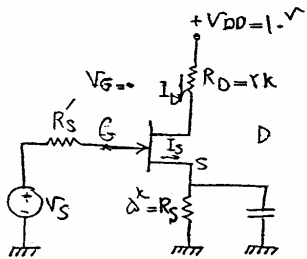مثال: V_P, I_{DSS}, V_{GS} را برای مدار نشان داده شده بیست آورید



$$I_{DSS} = 5mA \quad , \quad V_P = -5V$$

$$\begin{cases} V_{GS} = V_G - V_S = -V_S = -R_S I_{DS} \\ I_{DS} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 = I_{DSS} \left(1 + \frac{R_S I_{DS}}{V_P}\right)^2 \end{cases}$$

$$\rightarrow I_{DS} = \frac{-V_{GS}}{R_S} = 1.54$$

$$\rightarrow \frac{-V_{GS}}{R_S} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 \rightarrow V_{GS} = \begin{cases} -3.2 \checkmark \\ -1.8 \end{cases}$$



$$\begin{cases} I_{DS} < I_{DSS} \\ |V_{GS}| < |V_P| \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{شرایطی که باید حتماً در} \\ \text{مدار رعایت شود.} \end{array}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = V_{DD} - R_D I_{DS} = R_S I_{DS}$$

$$\rightarrow V_{DS} = 5.18 \text{ V}$$

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_P \rightarrow V_{DS} \geq -3.2 - (-5) = 1.8 \text{ V}$$

چک کردن برای ناحیه مجاز

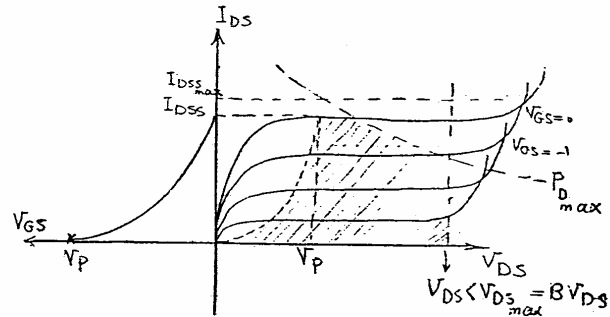
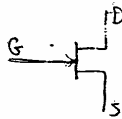


$$\begin{cases} V_{DS} \geq V_{GS} - V_P \\ BV_{DS} \\ I_{DS_{max}} \\ P_{D_{max}} = V_{DS} \cdot I_{DS} \end{cases}$$

پارامتری
محدودکننده

$$I_{DS} = I_{DSS} \left(1 - \left|\frac{V_{GS}}{V_P}\right|\right)^2$$

$$I_{DS} < I_{DSS}$$

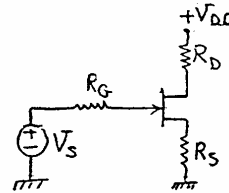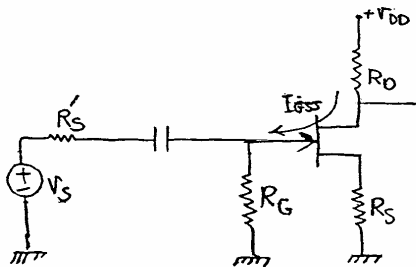

$$\begin{cases} I_{GSS} \\ \textcircled{1} V_G = I_{GSS} \times R_G = 10^{nA} \times 100^m = 1V \\ I_{GSS} = 10nA \\ \textcircled{2} V_{GS} = V_G - V_S = V_G - R_S I_S \\ = 1 - 4 = -3 \end{cases} \quad \textcircled{3} I_{DS} - I_{GSS} = I_S$$

R_G اگر کوچک باشد دیگر آمپدانس ورودی آن خیلی بزرگ نخواهد بود و اگر خیلی بزرگ باشد با


تغییرات دما که I_{GSS} تغییر می کند V_G تغییر خواهد کرد و احتمال این است که FET از ناحیه اشباع خارج

شود. همچنین با توجه به اینکه در ورودی سلگینال های noise وجود دارند اگر R_G خیلی بزرگ باشد

این سلگینال به خروجی منتقل می شود و در خروجی با توان بالایی تقویت و ظاهری شود اما اگر R_G

مناسب باشد noise توسط R_G به زمین منتقل می شود و در خروجی ظاهر نخواهد شد.
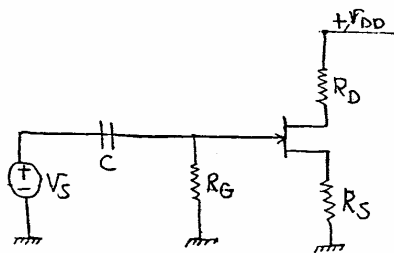
$$\textcircled{1}, \textcircled{2}, \textcircled{3} \rightarrow V_{GS} = R_S I_{DS} + (R_S + R_G) I_{GSS}$$



مثال:

$$25^\circ < T < 75^\circ$$

$$I_{GSS}(25^\circ) = 10nA$$

$$\Delta T = 5^\circ C \rightarrow I_{GSS} \times 10$$


$$I_{DS} = I_{DSS} \left(1 - \left|\frac{V_{GS}}{V_P}\right|\right)^2$$

$$25^\circ \begin{cases} I_{DSS} = 5mA \\ V_P = -4.5V \end{cases} \quad 75^\circ \begin{cases} I_{DSS} = 9mA \\ V_P = -7.5V \end{cases}$$

a) $R_S = 500 \Omega$

b) $R_S = 5k\Omega$

مشخصه انتقالی را رسم کنید

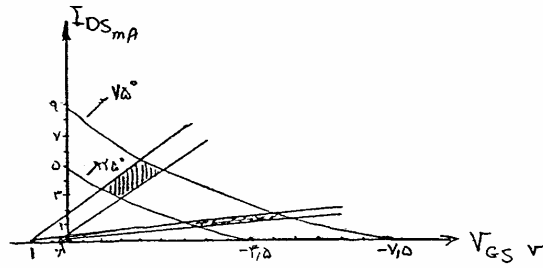

a) $R_s = \infty \Omega$


$V_{D0} \longrightarrow V_{GS} = -\infty \cdot I_{DS} + 1$

$V_{D1} \longrightarrow V_{GS} \approx -\infty \cdot I_{DS} + 1$

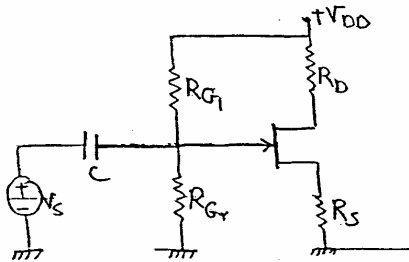b) $R_s = \Delta \text{ k}\Omega$

$V_{D0} \longrightarrow V_{GS} = -\Delta \cdot I_{DS} + 1$


$V_{D1} \longrightarrow V_{GS} = -\Delta \cdot I_D + 1$



$V_{GS} = V_G - V_S$

$V_{GS} = V_{DD} \times \frac{R_{Gr}}{R_{G1} + R_{Gr}} - R_S I_S$
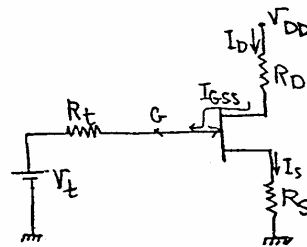
$$\begin{cases} V_t = \frac{R_{Gr}}{R_{G1} + R_{Gr}} V_{DD} \\ R_t = R_{G1} \parallel R_{Gr} \end{cases}$$




$$\begin{cases} I_D = I_S + I_{GSS} \\ V_G = R_t \times I_{GSS} + V_t \\ V_S = -R_S I_S \end{cases} \quad , \quad V_{GS} = V_G - V_S$$

تحلیل ac و تقویت کننده ها =

C.S	G ورودی	D خروجی	$ A_V > 1$
C.D	G ورودی	S خروجی	$A_V \approx 1$
C.G	S ورودی	D خروجی	$A_V > 1$ ← کاربرد چینیایی نظرد


مدار معادل =

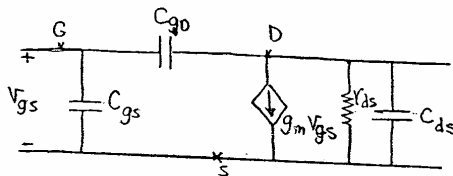

$$C_{gs}, C_{gd} \approx PF$$



$$C_{ds} \ll C_{gs}, C_{gd}$$
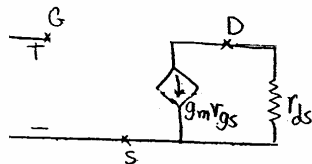
$$\left. \begin{aligned} C_{iss} &= C_{gs} + C_{gd} \quad \text{کمانی ورودی (وقتی خروجی اتصال کوتاه است)} \\ C_{rss} &\approx C_{gd} \quad \text{کمانی خروجی (وقتی ورودی اتصال کوتاه است)} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{معادیری که در} \\ &\text{کاتالوگ FET} \\ &\text{جاده می شوند.} \end{aligned}$$




مدل سیگنال کوچک FET =

تقویت کننده سورس مشترک C.S:

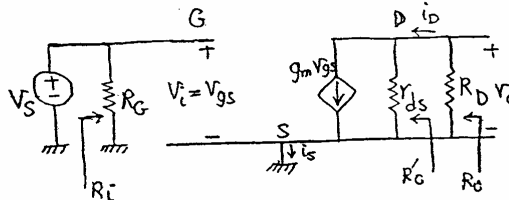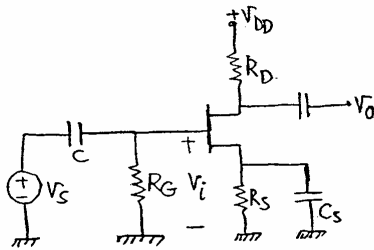

$$A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_m V_{GS} (R_D \parallel R_{D'})}{V_{GS}} = -g_m (R_D \parallel R_{D'})$$

$g_m = \frac{\Delta I_{DS}}{\Delta V_{GS}} = g_{m_0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)$
 $g_{m_0} = \frac{2 I_{DSS}}{|V_P|}$
 (نقطه قطع در نقطه I_{DSS})

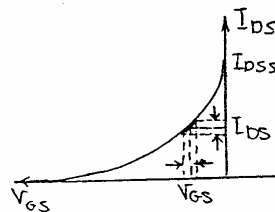

$$R_i = R_G$$

$$R_o = \left. \frac{V_o}{i_o} \right|_{V_s=0}, \quad R_o = R_D \parallel R_D'$$


$$R_o' = \frac{V_o}{i_D} = r_{ds} \rightarrow R_o = R_D \parallel r_{ds}$$

باتوجه به اینکه V_s از نظر ac زمین است در نتیجه $V_i = V_{GS}$ لذا در این نوع تقویت کننده ها علاوه

بر پارامترهای جا لایباید $V_{i,pp}$ را نیز محاسبه و محدود کنیم.

$$V_{i,pp} = \frac{V_{opp}}{A_V}$$

در حالت بایاس نشده:

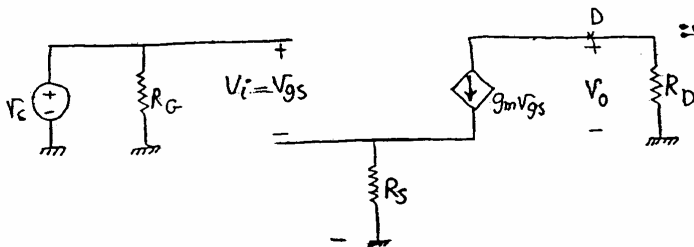


91

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-g_m V_{gs} R_D}{V_{gs} + V_{gs} g_m R_s} = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_s}$$

$$\rightarrow A_v = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_s}$$

$R_i = R_G$, $R_o = R_D$

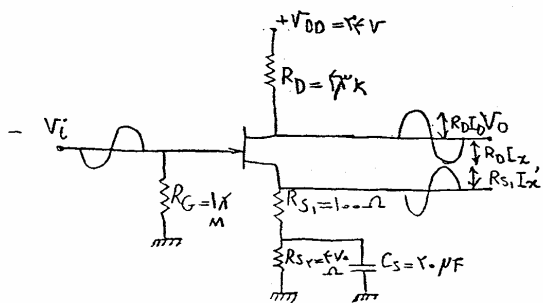

$I_{DSS} = 4 \text{ mA}$ مثال
 $V_P = -4 \text{ V}$
 $R_i, R_o, A_v, V_{opp}, f_L = ?$

$$\begin{cases} I_{DS} = I_{DSS} \left(1 - \left|\frac{V_{GS}}{V_P}\right|\right)^2 \\ V_{GS} = V_G - V_S = 0 - I_{DS} (R_{S1} + R_{S2}) = -1.0 \text{ V } I_{DS} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} I_{DS} = 1.9 \text{ mA} \\ V_{GS} = -1.14 \text{ V} \end{cases}$$

$$g_m = \frac{2 I_{DSS}}{|V_P|} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right) = 1.11 \text{ mS}$$

$\rightarrow g_m = 1.11 \text{ mS}$

$$A_v = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_{S1}} = -0.17$$

$R_i = R_G = 1.1 \text{ M}\Omega$

$R_o = R_D = 100 \text{ k}\Omega$

$V_D = V_{DD} - R_D I_D$

$V_{op}^+ = R_D I_D$

$\rightarrow V_{op}^+ = 1.1 \text{ V}$

(dc) $V_S = R_{S1} I_{DS} + R_{S2} I_{DS}$

(ac) $V_S = R_{S1} I_D$

$V_{op}^- = V_{DS} \times \frac{R_D}{R_{S1} + R_D}$

(dc) $V_{DS} = V_D - V_S = V_{DD} - R_D I_D - I_D (R_{S1} + R_{S2}) = 9.1 \text{ V}$

$\rightarrow V_{op}^- = 9.1 \text{ V}$


$\rightarrow V_{opp} = 2 \times 9.1 \text{ V} = 18.2 \text{ V}$

مقاومت خروجی از منبع

$$R_{CS} = R_{S_r} \parallel (R_{S_1} + r_s)$$

$$i_t = -g_m V_{gs}$$

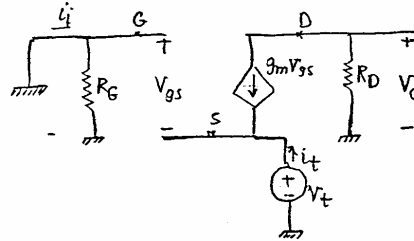
$$V_t = -V_{gs} \rightarrow r_s = \frac{V_t}{i_t} = \frac{1}{g_m}$$




$$\rightarrow R_{CS} = 170 \parallel (100 + 1718) = 300 \Omega$$

$$\rightarrow f_L = \frac{1}{171 R_{CS} C_{CS}} = 2415 \text{ Hz}$$

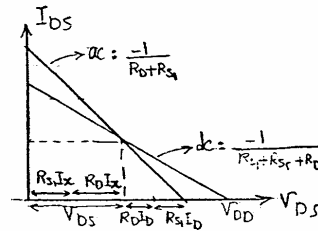روش دیگر یافتن V_{opp} از روی خط بار dc و ac




تقویت کننده درین مشترک C.D

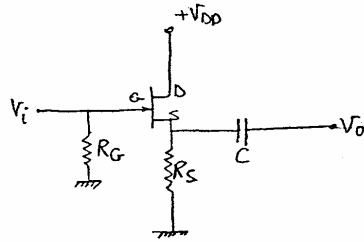

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_m V_{gs} (r_d \parallel R_S) R'_L}{V_{gs} + g_m V_{gs} (r_d \parallel R_S)}$$

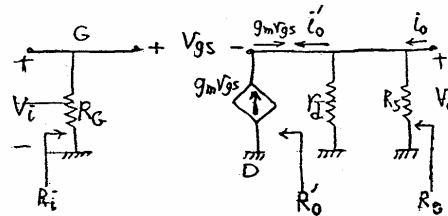
$$\rightarrow A_v = \frac{g_m R'_L}{1 + g_m R'_L} < 1, \quad R_i = R_G$$



$$R_o = \left. \frac{V_o}{i_o} \right|_{V_i=0} = R'_0 \parallel (r_d \parallel R_S)$$

$$R'_0 = \frac{V_o}{i_{R'_0}} = \frac{-V_{gs}}{-g_m V_{gs}} = \frac{1}{g_m}$$
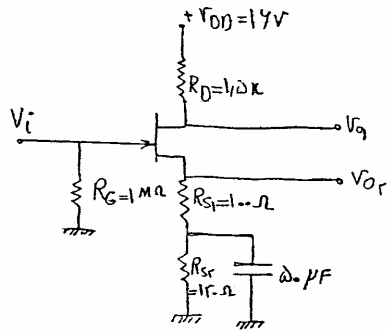
$$\rightarrow R_o = \left(\frac{1}{g_m} \right) \parallel (r_d \parallel R_S) \approx \frac{1}{g_m} \parallel R_S$$



$I_{DSS} = 12 \text{ mA}$

مثلاً

$g_{m0} = 1.2 \text{ mA/V}$

$R_{O1}, R_{O2}, A_{V1}, A_{V2}, R_i, f_L = ?$

$I_{DS} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$

$V_{GS} = V_G - V_S = 0 - (R_{S1} + R_{S2}) I_{DS}$

$g_{m0} = \frac{2 I_{DSS}}{|V_P|} = 1.2 \text{ mA/V}$

$V_P = -1.2 \text{ V}$

$\begin{cases} I_{DS} = 9.15 \text{ mA} \\ V_{GS} = -1.14 \text{ V} \end{cases}$

$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right) = 1.12 \text{ mA/V}$

(C.S) : $A_{V1} = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_{S1}} = -3.1 \text{ V/V}$

(C.D) : $A_{V2} = \frac{V_{O2}}{V_i} = \frac{g_m R'_L}{1 + g_m R_{S1}} = \frac{g_m R_{S1}}{1 + g_m R_{S1}} = 1/2$


$R_i = R_G = 1 \text{ M}\Omega$

$R_{O1} = R_D = 120 \text{ k}\Omega$



$R_{O2} = \frac{1}{g_m} \parallel R_{S1} = 88 \Omega$, $r_s = \frac{1}{g_m} = 88 \Omega$

$f_L = ? \rightarrow R_{CS} = R_{S2} \parallel \left[R_{S1} + \frac{1}{g_m} \right] = 41.15 \Omega$

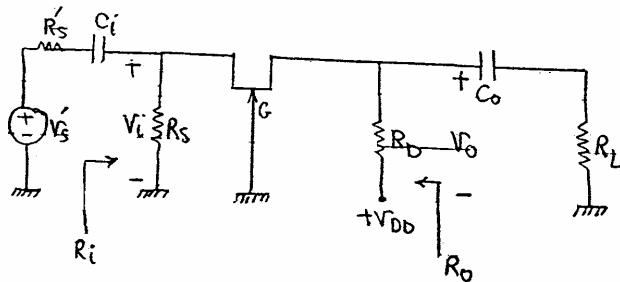$\rightarrow f_L = \frac{1}{2\pi R_{CS} C_S} = 4119 \text{ Hz}$



تقویت کننده گیت مشترک C.G.

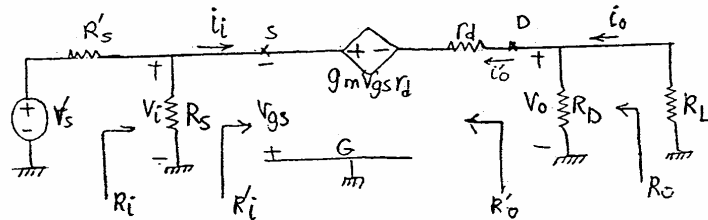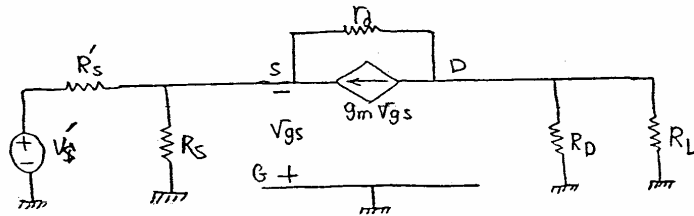


$$A_V = \frac{V_o}{V_i}$$

$$V_o = (R_D \parallel R_L) i_i \quad \text{KVL: } +V_{gs} + g_m V_{gs} r_d + r_d i_i + (R_D \parallel R_L) i_i = 0$$

$$V_i = -V_{gs} \quad \rightarrow \quad i_i = -V_{gs} \frac{1 + g_m r_d}{r_d + (R_D \parallel R_L)}$$

$$\rightarrow A_V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{(R_D \parallel R_L) \left[\frac{V_{gs}(1 + g_m r_d)}{r_d + (R_D \parallel R_L)} \right]}{-V_{gs}}$$
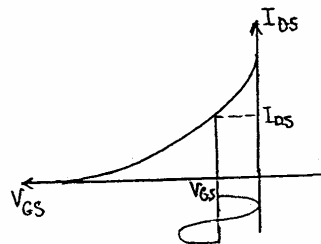
$$\rightarrow A_V = \frac{(R_D \parallel R_L)(1 + g_m r_d)}{r_d + (R_D \parallel R_L)}$$



$$V_D = V_{DD} - R_D I_D$$

$$V_i \downarrow \quad I_{DS} \uparrow \quad V_D \downarrow$$

$$A_V = \frac{(R_D \parallel R_L)(g_m r_d)}{r_d} \approx g_m (R_D \parallel R_L) \quad \rightarrow \quad A_V \approx g_m (R_D \parallel R_L)$$

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = R_s \parallel R_i' \quad \cdot \quad R_i' = \frac{V_i}{I_i} = \frac{-V_{gs}}{-V_{gs} \frac{1 + g_m r_d}{r_d + (R_D \parallel R_L)}} \approx \frac{1}{g_m}$$

$$\rightarrow R_i' = \frac{r_d + (R_D \parallel R_L)}{1 + g_m r_d} \approx \frac{1}{g_m}$$

95


$$\rightarrow R_i = R_s \parallel \left(\frac{r_d + (R_D \parallel R_L)}{1 + g_m r_d} \right) \approx R_s \parallel \frac{1}{g_m}$$

$$R_o = \left. \frac{V_o}{i_o} \right|_{V_s=0} = R_D \parallel R'_o$$

$$R'_o = \frac{V_o}{i_o} = \frac{r_d i'_o + g_m (V_{gs}) r_d + i'_o (R_s \parallel R'_s)}{i'_o} = r_d + g_m r_d (R_s \parallel R'_s) + (R_s \parallel R'_s)$$

$$\text{جای } r_d \rightarrow R'_o = r_d (1 + g_m (R_s \parallel R'_s))$$
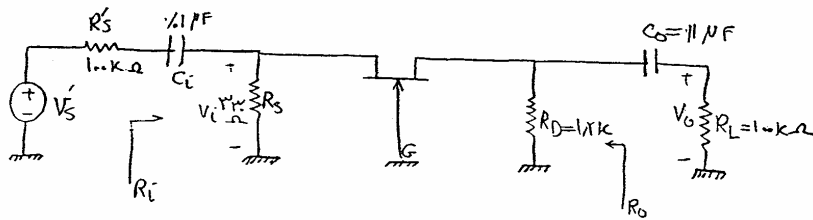
$$\rightarrow R_o = R_D \parallel [r_d (1 + g_m (R_s \parallel R'_s))] \approx R_D$$



مثال

$$V_{GS} = -1.1V, \quad g_m = 1.1V/V \text{ mS}, \quad r_d = \infty$$

$R_i, R_o, A_v, f_L = ?$

$$A_v = \frac{(1 + g_m r_d)}{r_d + R'_L} \times R'_L \approx R'_L \left(\frac{1}{r_d} + g_m \right) \rightarrow A_v = g_m R'_L = g_m (R_L \parallel R_D) = 2.2 \Delta$$

$$R_i = R_s \parallel \frac{1}{g_m} = 100k\Omega, \quad R_o = R_D = 10k\Omega$$





$$R_{C_i} = R_i + R'_s \approx 100k\Omega, \quad \tau_{C_i} = R_{C_i} \times C_i = 10\mu s$$

$$R_{C_o} = R_D + R_L \approx 10k\Omega, \quad \tau_{C_o} = R_{C_o} \times C_o = 10\mu s, \quad f_{C_i} = \frac{1}{\tau_{C_i}} = 10^5 \text{ Hz}$$

MOS FET = دو نوع از این تقویت کننده داریم.

۱- تخلیه‌ای Depletion ۲- افزایشی Enhancement

نوع تخلیه‌ای =

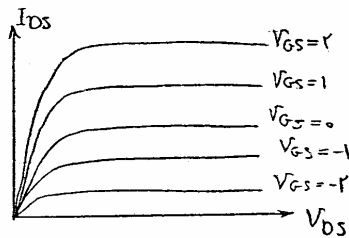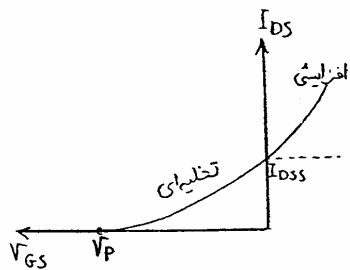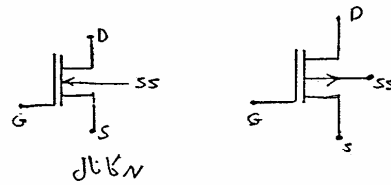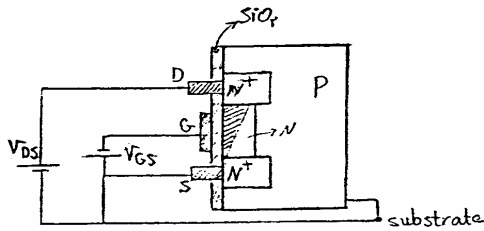

$$I_{DS} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2, \quad g_m = g_{m_0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)$$

$$g_{m_0} = \frac{2 I_{DSS}}{|V_P|}$$

$$I_{DSS} = 18 \text{ mA}, \quad V_P = -5 \text{ V}$$

مثال:

الف- کانال N

$$V_{GS} = -3 \rightarrow I_{DS} = 18 \left(1 - \frac{-3}{-5}\right)^2 = 2.18 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = 2.5 \rightarrow I_{DS} = 18 \left(1 - \frac{2.5}{-5}\right)^2 = 40.5 \text{ mA}$$



$$V_{GS} = -3 \rightarrow I_{DS} = 2.18 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = 2.5 \rightarrow I_{DS} = 40.5 \text{ mA}$$




$$I_{DSS} = 18 \text{ mA}, \quad V_P = -5 \text{ V}$$

ب- کانال P

۲- نوع افزایشی =

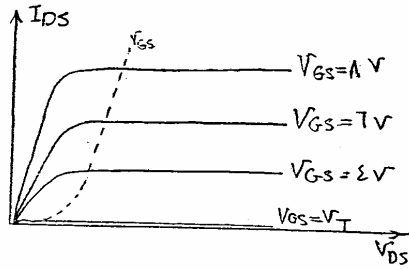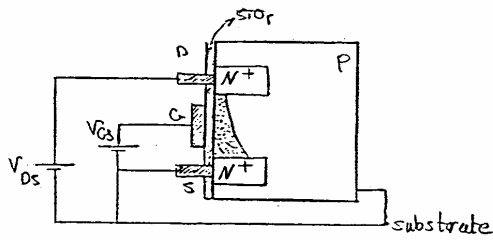

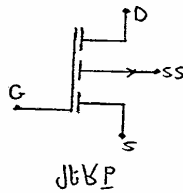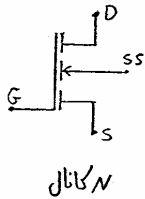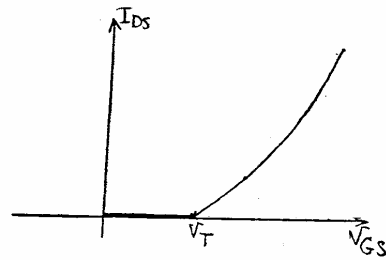
مث
 $V_T = V_{GD} \approx 1.3$
 ولتاژ آستانه تشکیل کانال




$I_D = \frac{1}{2} \beta (V_{GS} - V_T)^2$, $V_{GS} \geq V_T$, $\beta = 1.5 \times 10^{-4} \text{ A/V}^2$

$V_{DS_{sat}} = V_{GS} - V_T$

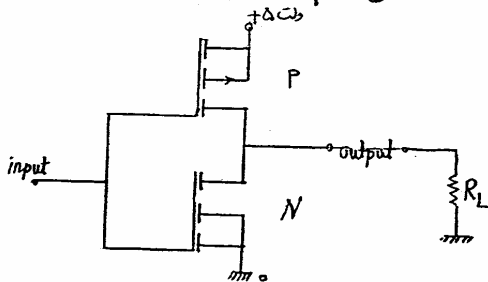از ترکیب NMOS (نموس) و PMOS (پموس) المانی به نام CMOS بوجود می آید.




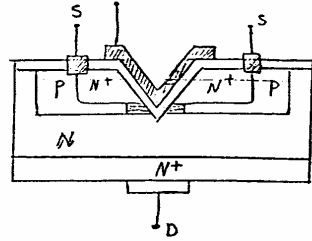

= VMOS

کاربرد VMOS در مدارهای سوئیچینگ با جریان بالا است چون مقاومت کمی دارد.

99

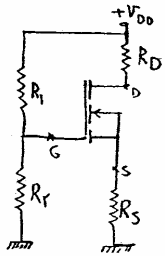


مدارهای بایاس MOSFET

$$I_D = \frac{1}{2} \mu C \beta (V_{GS} - V_T)^2$$

$$V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD}$$

$$V_S = R_S I_D$$

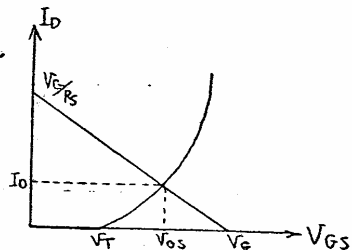

$$\rightarrow V_{GS} = V_G - V_S = V_G - R_S I_D$$

$$\rightarrow I_D = \frac{V_G}{R_S} - \frac{V_{GS}}{R_S}$$

$$I_D = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

در حالت کلی PMOS, NMOS

$$A = R_S^2, \quad B = -\mu C \beta \left[(|V_{G1}| - |V_T|) R_S + \frac{1}{\beta} \right], \quad C = (|V_{G1}| - |V_T|)^2$$

$$\begin{cases} \beta = \mu C \beta \\ V_T = 1V \end{cases}, \quad R_1 = 100k\Omega, \quad R_2 = 100k\Omega, \quad V_{DD} = 1V$$

$$R_S = 1k\Omega, \quad R_D = 1k\Omega$$

$$\rightarrow I_D = \frac{1}{2} \mu C \beta (V_G - V_T)^2, \quad I_D = \frac{V_G}{R_S} - \frac{V_{GS}}{R_S}$$


$$V_G = \frac{100}{100+100} \times 1V = 0.5V \rightarrow I_D = \frac{0.5V}{1k} - \frac{V_{GS}}{1k}$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = (V_{DD} - R_D I_D) - R_S I_D = 1.14V$$


$$|V_{DS}| > |V_{GS} - V_T| \rightarrow 1.14 > 0.5 - 0.5 = 0$$

$$g_m^{-1} = \frac{\Delta V_{GS}}{\Delta I_{DS}} \rightarrow g_m = \frac{\Delta I_{DS}}{\Delta V_{GS}}$$


$$\text{JFET, Depletion: } \begin{cases} I_{DS} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 \\ g_m = \frac{2 I_{DSS}}{|V_P|} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right) \end{cases}$$

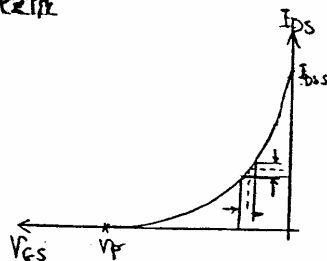

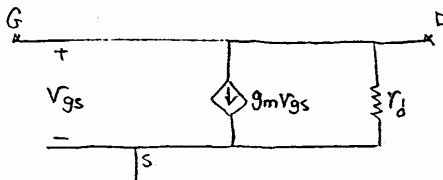MOSFET Enhancement : $\begin{cases} \frac{dI_D}{dV_{GS}} = \mu_n \times \gamma \beta (V_{GS} - V_T) = g_m \\ \beta (V_G - V_T) = g_m \end{cases}$



در حالت کلی برای اینکه در ناحیه فعال قرار داشته باشیم : $|V_{DS}| \gg |V_{GS} - V_T|$

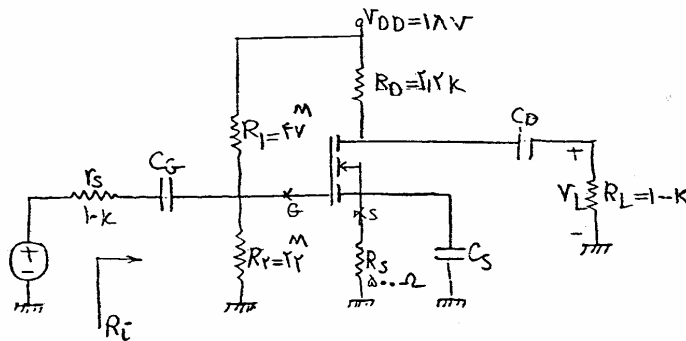

مثال :

۱- تخلیه فعال ؟

۲- Ri

$A_{Vs} = \frac{V_L}{V_S}$ ۳-

$V_T = 2V$, $\beta = \mu_n \times \gamma \times 10^{-4} A/V^2$, $r_d = 75K$, $I_D = 1.9 mA$

$\rightarrow V_{DS} \gg V_{GS} - V_T \rightarrow 12.18V \gg 1.79 - 2$

$V_{DS} = V_D - V_S = (V_{DD} - R_D I_D) - (R_S I_D) = 12.18V$

$V_{GS} = V_G - V_S = 1.79V$

$V_G = V_{DD} \times \frac{R_r}{R_1 + R_r} = 1.74V$


$I_D = \frac{-B - \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$, $A = +R_S^2$

$B = -\gamma \left[(|V_G| - |V_T|) R_S + \frac{1}{\beta} \right]$

$C = (|V_G| - |V_T|)^2$


101
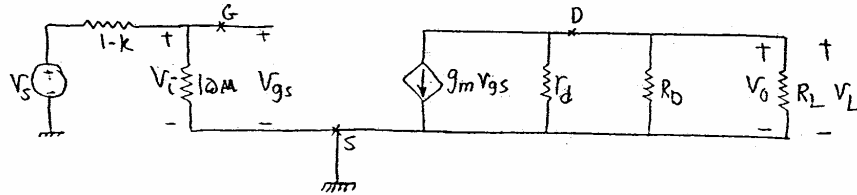
$$R_{in} = R_i \parallel R_r = 1 \text{ k} \parallel 1 \text{ M} = 1 \text{ M} \Omega$$



$$g_m = \beta (V_{GS} - V_T) = 1 \text{ mA/V}$$
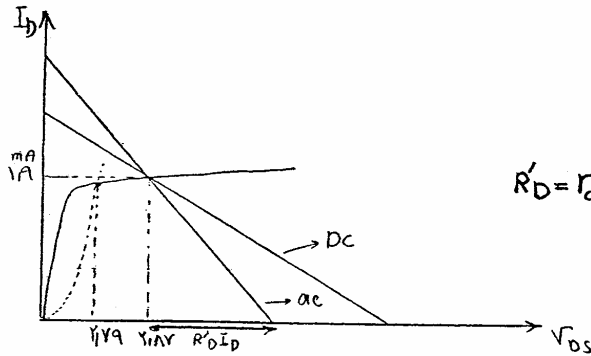
$$A_{VrS} = \frac{V_L}{V_S} = \frac{V_L}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_S} = \frac{-g_m V_{GS} (R_D \parallel R_L \parallel r_d)}{V_{GS}} \times \frac{1 \text{ M} \Omega}{1 \text{ M} \Omega + 1 \text{ k} \Omega} = -2.92$$





تعیین سوئیچینگ


$$R'_D = r_d \parallel R_D \parallel R_L$$

DC خط بار : $V_{DD} = V_{DS} + (R'_D + R_S) I_D$


ac خط بار : $V_{DS} = -R'_D I_D$

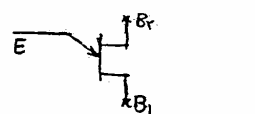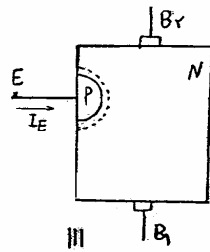

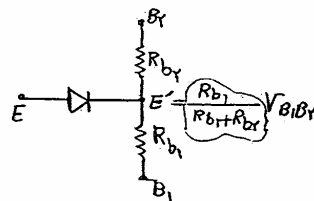
$$\eta = \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{bx}}$$





= UJT

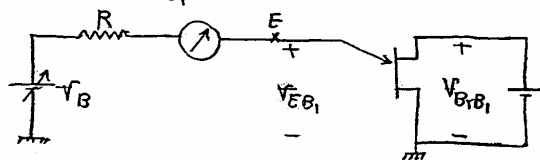


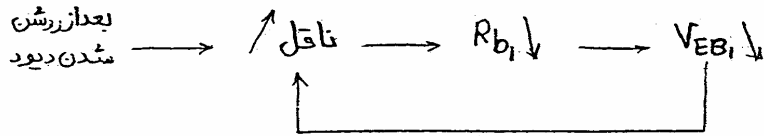


$$V_P = V_D + V_{E'}$$

$$V_P = V_D + \eta V_{BrB1}$$

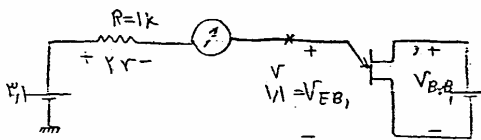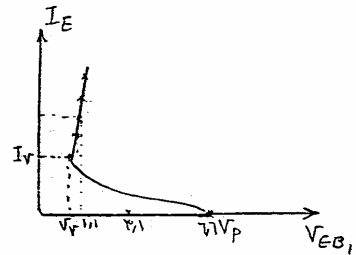

استفاده از UJT در نوسان سازی:

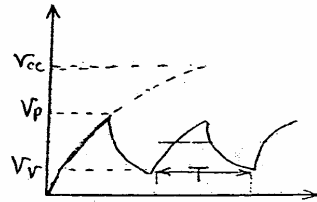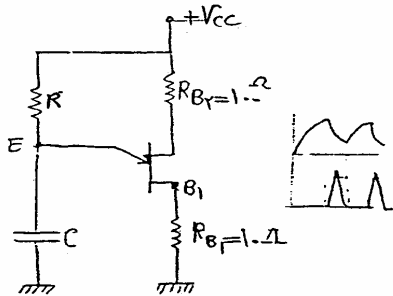

$$V_P = \eta V_{CC} + V_D$$

$$T \approx \frac{1}{RC} \ln \frac{1}{1-\eta}$$

اگر بجای R از منبع جریان استفاده کنیم خازن به صورت خط شارژی شود:

$$C V_P - Q = I x T \rightarrow T = \frac{C V_P}{I}$$

کاربرد دیگری از UJT =

