

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

فهرست :

آزمایش ۱ :

آشنایی با نرم افزار Altera MAX + Plus II

قسمت اول : طراحی 1 bit Adder – Subractor

آزمایش ۲ :

آشنایی با نرم افزار Altera MAX + Plus II

قسمت دوم : طراحی ALU(Arithmetic Logic Unit)

آزمایش ۳ :

آشنایی با زبان توصیف ساخت افزار Verilog

طراحی Register file , Function , Shifter

آزمایش ۴ :

طراحی Control Unit , Data Path

کامپیوتر Single – Cycle

آزمایش ۵ :

طراحی Control Unit , Data Path

کامپیوتر Multi – Cycle

تهیه کننده : داریوش زین العابدینی

فهرست:

آزمایش ۱:

آشنایی با نرم افزار Altera MAX+Plus II

قسمت اول: طراحی 1 bit Adder_Subtractor

آزمایش ۲:

آشنایی با نرم افزار Altera MAX+Plus II

قسمت دوم: طراحی ALU (Arithmatic Logic Unit)

آزمایش ۳:

آشنایی با زبان ترصفی سخت افزار Verilog

طراحی Register File، Function Unit، Shifter

آزمایش ۴:

طراحی Control Unit و Data Path

کامپیوچر Single-Cycle

آزمایش ۵:

طراحی Control Unit و Data Path

کامپیوچر Multi-Cycle

آشنایی با نرم افزار ALTERA MAX+PLUS II

قسمت اول

1 bit Adder_Subtractor طراحی

نگاه کلی

در این آزمایش با نرم افزار MAX+PLUS II آشنا شده و مراحل طراحی شامل ایجاد شماتیک، کامپایل، شبیه سازی و دیباگ را در طی یک طرح ساده مشاهده خواهید کرد. در این آزمایش تأکید بر شبیه سازی جهت تشخیص خطاهای طراحی است.

متنی که با شروع می شود دستورات قدم به قدم برای انجام آزمایش می باشد و بقیه متن شامل توضیحات اضافی هر مرحله است. شکلها در انتهای دستورکار آمده است.

شروع MAX+PLUS II

- برای اجرای نرم افزار MAX+PLUS II در سیستم عامل Windows، روی آیکون مربوط double-click کنید تا صفحه MAX+PLUS II Manager ظاهر شود.

ایجاد یک شماتیک

- برای خود دایرکتوری در مسیر d:\Comp_Arch_Lab\user\your name ایجاد کنید.
- New را از منوی File انتخاب کرده، (Graphics Editor file (.gdf) را به عنوان نوع فایل مشخص کنید. فایل جدید Untitled-x نامیده خواهد شد (x یک عدد است).
- نامی برای فایل انتخاب کرده، آنرا در دایرکتوری خود ذخیره کنید. (در اینجا در مسیر مانندی مجموعه مدل های طراحی شده)

جاگذاری عناصر

- برای مشاهده کتابخانه عناصر:
- Enter Symbol را از منوی Symbol انتخاب کنید.
 - لیستی از Symbol Libraries موجود را مشاهده خواهید کرد.
 - دایرکتوری prim عناصر اولیه (Primitive) نظیر گیتهای منطقی را شامل می شود.
 - دایرکتوری mf (MacroFunctions) اکثر عناصر سری 74xx را شامل می شود.
 - دایرکتوری mega_lpm (MegaFunctions/Library of Prametrized Models) شامل مدل های پارامتری خاص است.

- بر روی دایرکتوری **prim** در لیست دایرکتوریها **double-click** کنید تا لیست عناصر موجود در آن را مشاهده کنید.
- بر روی دایرکتوری **mf** در لیست دایرکتوریها **double-click** کنید تا لیست عناصر موجود در آن را مشاهده کنید.
- عنصر **AND2** را در لیست عناصر کتابخانه **prim** پیدا کرده و بر روی آن **double-click** کنید تا روی صفحه شماتیک قرار گیرد. دو عدد **AND2** دیگر به روش فوق روی صفحه قرار دهید.
- به همان روش قبل دو **XOR** و یک **OR3** به صفحه اضافه کنید. (شکل ۱) با **double-click** بر روی صفحه و تایپ نام عنصر آسانتر می‌توان آنرا جاگذاری نمود.

اتصال قطعات

- با نزدیک کردن **cursor** ماوس به انتهای یک پین، شکل آن به **+** عوض شده با کشیدن **cursor** ماوس از یک پین به پین دیگر یک سیم ایجاد می‌شود.
- پنهانی گیتها را نظیر شکل ۱ به همدیگر وصل کنید. دقت کنید که نقاط اتصال ***** دیده شوند. اگر "Rubberbanding" (فعال باشد) (آیکون سمت چپ تصویر)، با حرکت دادن یک قطعه طوری که یک پین با پین دیگر تماس پیدا کند یک اتصال ایجاد می‌شود و یا دور کردن قطعات از همدیگر سیم ویباس دیده خواهد شد.
 - عنصر **input** به عنوان پین ورودی و **output** به عنوان خروجی مدار استفاده می‌شود.
 - سه عدد **input** و سه عدد **output** جاگذاری و نظیر شکل ۱ سیم بندی کنید.
- با استفاده از **Copy** و **Paste** راحتتر می‌توان عناصری را که چندین بار تکرار شده‌اند جاگذاری نمود. با گذاشتن **Label** (برچسب) بر روی سیمهای نیز می‌توان اتصالات را ایجاد کرد. چندین سیم جداگانه که یکسان دارند در واقع به هم متصلند. برای **Label** گذاشتن روی یک سیم، بر روی آن کلیک کنید تا پررنگ شود و سپس **Label** را تایپ کنید. **Label** را از سیم دور نکنید چون باعث انفصال برچسب از سیم خواهد شد. برای چک کردن صحت **Label** اگر سیم متناظر را انتخاب کنید **Label** نیز پررنگ می‌شود.

ZDEN به ورودیها و خروجیها

- پنهانی خروجی را نظیر شکل ۱ با **double-click** بر روی **PIN_NAME** و تایپ نام **Label** بزنید.

ست کردن پروژه

- در MAX II از منیو **project** برای سازماندهی تمامی فایلهای مرتبط با یک طرح استفاده می‌شود.
- با انتخاب (File > Project menu) **Set Project to Current File** نام پروژه را به نام فایل خود ست کنید.

کامپایل کردن طرح

- Save & Check (File > Project menu) را انتخاب کنید تا فایلتان ذخیره شده و برای خطاها چک شود.
اگر طرحتان دارای خطا است، پیغام خطا را انتخاب کنید و دکمه LOCATE را فشار دهید تا محل خطا را مشاهده کنید.
زمانیکه طرحتان بدون خطا چک شد برای کامپایل و شبیه سازی آماده است.
دو نوع شبیه سازی می توان بر روی طرح انجام داد: timing و functional.
در شبیه سازی functional هیچگونه تأخیر انتشار برای عناصر در نظر گرفته نمی شود و همچنین تمامی گره های طرح درون فایل Simulator Netlist File (.snf) ذخیره می شوند لذا امکان مشاهده آنها برای دیباگ وجود دارد.
شبیه سازی timing، مناسب برای چک کردن زمانهای بحرانی، نظیر زمانهای setup و hold قبل از برنامه ریزی طرح درون یک قطعه قابل برنامه ریزی (PLD) است.
- در حالیکه صفحه کامپایل باز است، Functional SNF Extractor (Processing menu) را انتخاب کنید. دکمه Start را در Compiler dialog box فشار دهید تا پروژه کامپایل شود.

Waveform Editor (ویرایشگر شکل موج)

برای شبیه سازی طرح نیاز به ایجاد سیگنالهای محرک ورودی است و این کار با استفاده از Waveform editor انجام می شود.

- Waveform Editor (MAX+plusII menu) را انتخاب کنید.
 - دکمه Enter Nodes from SNF (Node menu) را انتخاب کنید.
- اکنون می توان مشخص کرد که چه گره هایی در زمان شبیه سازی دیده شوند.
- دکمه List را فشار دهید تا لیست گره های ورودی و خروجی را مشاهده کنید.
 - دکمه <= را فشار دهید تا تمامی لیست درون Selected Nodes & Groups کپی شود.
- برای مشاهده سیگنالهای رегистر شده گزینه Registered و برای گره های خروجی مدارهای ترکیبی گزینه Combinational باید انتخاب شود.

- اکنون شکل موج سیگنالهای انتخاب شده را با مقادیر default آنها می توانید در Waveform editor مشاهده کنید (برای ورودیها و نام مشخص X برای دیگر سیگنالها).
- End Time (File Menu) را انتخاب کنید و مقدار 1,0 us را به عنوان زمان شبیه سازی وارد کنید.
 - قسمتی از سیگنال X را توسط ماوس انتخاب و آیکون 1 (سمت چپ صفحه) را فشار دهید تا آن قسمت برابر 1 شود. با دنبال کردن روش فوق شکل موج سیگنالهای Cin, Y, X را نظیر شکل ۲ ایجاد کنید.
 - Save & Simulate (File > Project menu) را انتخاب کنید. فایل شکل موج با همان نام پروژه و پسوند scf ایجاد خواهد شد.

بعد از پایان Simulation شکل موج سیگنالهای خروجی باید شبیه شکل ۲ باشد. صحت عملکرد مدار را بررسی و در صورت نیاز طرح خود را دیباگ کنید تا مدار به درستی کار کند. می‌توان کامپایل و شبیه‌سازی رایکجا‌نجام داد. با انتخاب Save&Compile&Simulate (File > Project menu)

* تعیین نوع قطعه برنامه‌پذیر و شماره پینها

بعد از اینکه طرحتان به درستی شبیه‌سازی شد، می‌توانید یک فایل برنامه‌ریزی ایجاد و آنرا به یک قطعه Altera PLD توسط برنامه‌ریز download کنید.

فایل ۱b_fadd.gdf را بازکرده، Device (Assign menu) را انتخاب کنید. MAX7000S را به عنوان EPM7128SLC84-6 Device Family و Device Family را به عنوان Pin/Location/Chip (Assign menu).

نظر خود را وارد کنید. بدین ترتیب شماره پینها را کنار سیگنالهای متناظر مشاهده خواهید کرد.

Select Programming File... (File menu) و سپس Programmer (MAX+PLUSII menu) را انتخاب کنید و نام فایل.pof. مورد نظر خود را وارد کنید.

کامپایل و شبیه‌سازی timing

بعد از شبیه‌سازی functional و اطمینان از عملکرد طرح، می‌توان قبل از برنامه‌ریزی PLD شبیه‌سازی timing انجام داد تا درستی طرح از نظر زمانبندی نیز بررسی گردد.

- طرح خود را ذخیره و چک کنید.
- در حالیکه پنجره Compiler باز است، Timing SNF Extractor (Processing menu) را انتخاب کنید.
- سپس دکمه Start را فشار دهد تا طرحتان برای قطعه Altera EPM7128S کامپایل شود.
- سپس دکمه Open SCF را انتخاب کنید و دکمه Save & Simulate (File > Project menu) را فشار دهید تا پنجره Waveform editor باز شود. بدین ترتیب تأخیرهای واقعی قطعه را مشاهده خواهید کرد.

ایجاد Symbol برای طرح

نرم افزار Max+Plus II امکان طراحی سلسله مراتبی (hierarchical) را دارد. طوریکه می‌توان یک symbol برای هر طرح ایجاد کرد تا در طرحهای پیچیده‌تر به صورت یک عنصر قابل استفاده باشد.

- فایل طرح گرافیکی (.gdf) مدارتان را باز کنید. Create Default Symbol (File menu) را انتخاب کنید تا یک symbol درون فایلی با پسوند .sym. ایجاد شود.
- Edit Symbol (File menu) را انتخاب کنید تا پنجره Symbol editor باز شود. با تغییر symbol آنرا به شکل مناسب در آورید (شکل ۳).

آرشیو پروره

زمانیکه طرحتان کامل و از لحاظ عملکرد بررسی شد باید آنرا آرشیو کنید.

Archive (File > Project menu) را انتخاب کنید تا تمامی فایلهای مربوط به طرحتان درون یک دایرکتوری جداگانه کپی شود. مسیر دایرکتوری را A:\your project name قرار دهید تا یک کپی از طرحتان را درون فلاپی داشته باشد.

ایجاد یک طرح سلسله مراتبی (hierarchical)

اکنون می خواهیم یک شماتیک top-level طراحی نماییم که از طرح قبلی به عنوان یک عنصر استفاده کند. در این طرح با استفاده از یک Full Adder مداری ساخته می شود که با توجه به سیگنالهای S1, S0 عملیات زیر را انجام دهد:

	S1 S0	Y	Cin=0	Cin=1
۰۰	۰	S=A	S=A+1	
۰۱	B	S=A+B	S=A+B+1	
۱۰	/B	S=A+/B	S=A-B	A + B + 1
۱۱	۱	S=A-1	S=A	

- تمامی پنجره های باز نظیر Graphics Editor, Simulator, Waveform Editor و ... را بیندید.
- یک فایل شماتیک جدید (.gdf) برای طرح خود ایجاد و با نام 1b_add_sub.gdf ذخیره کنید.
- Project را به نام این فایل ست کنید.
- با double-click بر روی صفحه یک عدد عنصر 1b_fadd بر روی صفحه قرار دهید.
- طرح خود را نظیر شکل ۳ با قرار دادن عناصر لازم تکمیل کنید.
- پنهارا نظیر شکل ۲ Lable بزنید.
- بروزه را به نام این فایل ست و آنرا Save&Check کنید.
- بروزه را Save&Compile کنید. شبیه سازی را functional انتخاب کنید.
- با اجرای Waveform editor شکل موج سیگنالهای ورودی را نظیر شکل ۴ ایجاد کنید.
- بروزه را Save&Simulate کنید. شکل موج سیگنالهای خروجی باید نظیر شکل ۴ باشد.
- پس از اطمینان از صحت عملکرد طرح یک symbol برای آن ایجاد و آنرا به شکل مناسب درآورید.
- بروزه را درون فلاپی آرشیو کنید.

 


Figure 1

 


Figure 2


 


Figure 3

 

آشنایی با نرم افزار ALTERA MAX+PLUS II

قسمت دوم

طراحی ALU (Arithmetic Logic Unit)

نگاه کلی

در این آزمایش بامفایم یک نرم افزار MAX+PLUS II آشنا می شویم. این مفایم شامل ایجاد Symbol برای طرح و ویرایش آن جهت استفاده در طراحی سلسله مراتبی، استفاده از Bus، آرایه عناصر اولیه (Library of Parameterized Modules) LPM (primitive arrays)، معرفی کابخانه عناصر پارامتریک (Library of Parameterized Modules) LPM (primitive arrays) نظیر مالتی پلکسor BUSMUX، LPM_MUX حواهد بود.

متنی که با شروع می شود دستورات قدم به قدم برای انجام آزمایش می باشد و بقیه متن شامل توضیحات اضافی هر مرحله است. شکلها در انتهای دستورکار آمده است.

طراحی واحد حسابی (Arithmatic Unit)

در این قسمت با استفاده از طرح 1b_add_sub.gdf آزمایش اول یک واحد حسابی 16 بیتی ایجاد خواهیم کرد که دارای جدول عملیاتی زیر است:

Sel1 Sel0	Cin=0	Cin=1
00	S=A	S=A+1
01	S=A+B	S=A+B+1
10	S=A/B	S=A-B
11	S=A-1	S=A

- یک فایل شماتیک با نام arith_unit.gdf در دایرکتوری خود در مسیر d:\Comp_Arch_Lab\user\ ایجاد کنید.
- یک عدد عنصر 1b_add_sub بر روی صفحه قرار دهید و ورودیها و خروجیها آنرا نظیر شکل 1 Lable برند. با استفاده از Copy&Paste 16 کپی از این عنصر ایجاد و نظیر شکل 1 به هم وصل کنید. وقت کنید که برچسبهای (Label) سیمها کامل نزدیک سیم متناظر قرار گیرد. بدین ترتیب تمامی سیمهایی که دارای Lable یکسان هستند به همدیگر متصل خواهند بود.
- ۵ عدد input و ۳ عدد output بر روی صفحه قرار دهید و نظیر شکل 1 Lable برند. می دانیم که هرگاه C15, Cout متفاوت باشند overflow=C15⊕Cout اتفاق می افتد: .
- یک عدد xor وارد و نظیر شکل 1 سیم بندی کنید.
- دو عدد از input را A[15..0] و B[15..0] و یکی از output ها را S[15..0] برچسب بزنید. یک قطعه سیم به هر کدام از آنها متصل و با استفاده از منوی toolbar فحامت آنرا برابر ————— انتخاب کنید تا این سیم به عنوان بس (Bus) تعریف شود.
- پروژه را به نام این فایل ست و آنرا Save&Check کنید.

- پروژه را **Save&Compile** کنید. شبیه سازی را **functional** انتخاب کنید.
- با اجرای **Waveform editor** شکل موج سیگنالهای ورودی را نظیر شکل ۲ ایجاد کنید.
- پروژه را **Save&Simulate** کنید. شکل موج سیگنالهای خروجی باید نظیر شکل ۲ باشد.
- پس از اطمینان از صحت عملکرد طرح یک **symbol** برای آن ایجاد و آنرا به صورت شکل ۵ درآورید.
- پروژه را درون فلاپی آرشیو کنید.

طراحی واحد منطقی (Logic Unit)

در این قسمت با استفاده از عناصر اولیه (**primitive arrays**) و عنصر پارامتری **LPM_MUX** یک واحد منطقی 16 بیتی خواهیم ساخت که دارای جدول عملیاتی زیر است:

S1 S0	Function
00	$L = A \wedge B$
01	$L = A \vee B$
10	$L = A \oplus B$
11	$L = /A$

- یک فایل شماتیک جدید با نام **logic_unit.gdf** در دایرکتوری خود در مسیر **d:\Comp_Arch_Lab\user** ایجاد کنید.
- عناصر **and2, or2, xor, not** را روی صفحه قرار دهید.
- دو عدد **Input** روی صفحه قرار دهید و آنها را **[A[0][15..0]** و **[B[0][15..0]** برجسب بزنید و نظیر شکل ۳ با استفاده از باس به گیتهای فوق وصل کنید.
- خروجیهای گیتها را به ترتیب **C[3][15..0], C[2][15..0], C[1][15..0]** و **C[0][15..0]** بزنید و آنها را نظیر شکل ۳ به هم متصل و باس حاصل را **C[3..0][15..0]** بنامید. این باس در واقع شامل 4 باس با پهنای 16 بیت خواهد بود.

استفاده از عناصر اولیه (**primitive arrays**) به روش فوق آرایه‌ای از عناصر اولیه (**primitive arrays**) ایجاد می‌کند، لذا دیگر نیازی به تکرار این عناصر به تعداد پهنای بسیار نخواهد بود. به عنوان مثال گیت **and2** در شماتیک فوق آرایه‌ای از گیتهای **and2** است که به ترتیب **[0][0]=A[0][0]\B[0][0]** و **[1][0]=A[0][1]\B[0][1]** و ... را تولید می‌کنند. از **Edit ports/parameters** یک عدد **lpm_mux** به شماتیک اضافه کنید. پنجه **mega_lpm library** بازخواهد شد.

کتابخانه **mega_lpm** شامل عناصر **macrofunction** پارامتری است که امکان مقیاس پذیری و سازگاری با تکنولوژیهای مختلف را می‌رساند. این عناصر دارای پارامترهای قابل تنظیم هستند تا از آنها بتوان در طرحهای مختلف استفاده کرد.

- پارامتر **LPM_SIZE** را از لیست انتخاب و مقدار آن (**parameter value**) را برابر 4 قرار دهید.

این پارامتر تعداد باسهای ورودی به مالتی پلکسر را مشخص می کند که در این طرح برابر 4 می باشد.

- پارامتر **LPM_WIDTH** را از لیست انتخاب و متدار آن (parameter value) را برابر 16 قرار دهد.

این پارامتر عرض (تعداد بیتها) باسهای ورودی به مالتی پلکسر را مشخص می کند که در این طرح برابر 16 است.

- پارامترهای دیگر را بدون تغییر رها کنید و دکمه **OK** را فشار دهید.

بدین ترتیب عرض سیگنال $\text{sel}[2]$ برابر $\log_2(\text{LPM_SIZE}) = 2$ خواهد شد.

- ۲ عدد **input** و ۱ عدد **output** دیگر به طرح اضافه کنید و آنها را نظیر شکل ۳ **lable** بزنید.

طرح نهایی شما باید شبیه شکل ۳ باشد.

- پروژه را به نام این فایل ست و آنرا **Save&Check** کنید.

- پروژه را **Save&Compile** کنید. شبیه سازی را **functional** انتخاب کنید.

- با اجرای **Waveform editor** شکل موج سیگنالهای ورودی را نظیر شکل ۴ ایجاد کنید.

- پروژه را **Save&Simulate** کنید. شکل موج سیگنالهای خروجی باید نظیر شکل ۴ باشد.

- پس از اطمینان از صحت عملکرد طرح یک **symbol** برای آن ایجاد کنید. **symbol** را ویرایش کنید تا به صورت شکل ۵ در آید.

با **double-click** بر روی هریسن × پنجره **pinstub** **enter pinstub** باز می شود. در قسمت **name** **full pinstub name** می توانید نام پین را به صورتی که می خواهید در طرحهای **top-level** دیده شود وارد کنید. (دیده شود وارد کنید).
نماید تغییر کند).

- به روش فوق نام قابل مشاهده پنهانی $[15..0][0][15..0]$ و $[15..0][0][15..0]$ را به ترتیب به $A[15..0]$ و $B[15..0]$ تبدیل کنید و **symbol** را ذخیره نمایید.
- پروژه را درون فلایپ آرشیو کنید.

طراحی واحد حسابی - منطقی (Arithmatic Logic Unit)

در انتهای استفاده از دو عنصر سطح پایین (down-level) ایجاد شده یعنی **arith_unit** و **logic_unit** یک واحد حسابی-منطقی 16 بیتی خواهیم ساخت که دارای جدول عملیاتی زیر است:

G_Sel[3..0]	Function
0000	$G=A$
0001	$G=A+1$
0010	$G=A+B$
0011	$G=A+B+1$
0100	$G=A/B$
0101	$G=A \cdot B$
0110	$G=A-1$
0111	$G=A$
100x	$G=A \wedge B$
101x	$G=A \vee B$
110x	$G=A \oplus B$
111x	$G=/A$

- یک فایل شماتیک جدید با نام `alu.gdf` ایجاد کنید.
 - یک عدد عنصر `arith_unit` و یک عدد `logic_unit` روی صفحه قرار دهید.
 - از `Edit ports/parameters` mega_lpm library یک عدد `busmux` به شماتیک اضافه کنید. پنجره `Edit ports/parameters` بازخواهد شد.
 - تنها پارامتر این عنصر `WIDTH` می‌باشد. مقدار `parameter value` آنرا برابر 16 تنظیم کنید. (16 پهنه‌ای باسها می‌باشد). `sel` این مالتی پلکسر باید به سیگنال `M(mode)` که همان `[3]G_Sel` است وصل شود.
 - پنهانی `input` و `output` و اتصالات را نظری شکل ۵ ایجاد و `Table` بزنید.
 - می‌دانیم که پرچم `N` (علامت) همان بیت MSB خروجی `ALU` یعنی `[15]G` است. ولی نمی‌توان `[15]G` را برابر `N` برچسب زد، چون دوستی یک پین باید دارای `Table` یکسا باشند. برای اینکار از عنصر `wire` استفاده می‌شود.
 - یک عدد عنصر `wire` وارد و نظری شکل ۵ سیم بندی کنید.
- برچم (`Z(zero)`) (صفر) برابر $Z = G[15] \vee G[14] \vee \dots \vee G[0]$ است. برای اینکار از یک عنصر پارامتری با نام `lpm_or` و یک `not` استفاده می‌کنیم.
- یک عدد عنصر `lpm_or` از `lpm_or` به طرح اضافه کنید. و در پنجره `Edit ports/parameters` مقدار پارامتر `LPM_SIZE` را برابر 16 و `LPM_WIDTH` را برابر 1 است کنید.
 - `LPM_SIZE` تعداد ورودی‌های به هر گیت `or` یا همان پهنه‌ای باس و `LPM_WIDTH` پهنه‌ای پورتهای `[data[] result[]]` می‌باشد.
 - طرح نهایی `ALU` باید شبیه شکل ۵ باشد.
 - پروژه را به نام این فایل ست و آنرا `Save&Check` کنید.
 - پروژه را `Save&Compile` کنید. شبیه سازی را `functional` انتخاب کنید.
 - با استفاده از `Waveform editor` شکل موجهای ورودی را به منظور تست `ALU` ایجاد کرده، پروژه را `save&simulate` کنید. در صورت عملکرد نادرست طرح آنرا بررسی و اصلاح نمایید.
 - برای طرح خود یک `symbol` ایجاد کرده و آنرا ویرایش کنید تا به صورت شکل `ALU` ارائه شده در کتاب M. Mano, "Computer System Architecture", 1997 درآید.
 - پروژه نهایی را درون فلاپی آرشیو کنید.
- با انتخاب `Hierarchy Display`(Max+Plus II menu) می‌توانید سلسله مراتب طرح خود شامل تمامی عناصر تشکیل دهنده آن را مشاهده نمایید.
- گزارش کار:
۱. تحریل پروژه `ALU` شامل فایلهای `.alu.scf`, `alu.gdf`.
 ۲. شبیه سازی `timing` پروژه `ALU` و بدست آوردن تأخیر عملیات جمع 16 بیتی به روش `ripple carry`.
 ۳. طراحی یک 16 bit adder (CLA) و شبیه سازی پروژه.


 


Figure 1

 

ساختار ماتریس جستجو

 


Figure 3

بروزرسانی نودهای از سمت راست
Enter -----

ime:		10.0ns	20.0ns	30.0ns	40.0ns	50.0ns	60.0ns	70.0ns	80.0ns	90.0ns								
A[15..0]		0000	X	0001	X	0000	X	0001	X	0000	X	0002	X	0000	X	0005	X	0000
B[15..0]		0000	X	0003	X	0000	X	0002	X	0000	X	0005	X	0000	X	000F	X	0000
Sel[1..0]		0				1		0		2		0		3				0
L[15..0]		0000	X	0001	X	0000	X	0003	X	0000	X	0007	X	0000	X	FFFA	X	0000
		L=AandB				L=AorB						L=AxorB						

Figure 4

 


Figure 5

VI

آشنایی با زبان توصیف سخت افزار Verilog

طراحی Function Unit ، Shifter

Register File

پروسه طراحی سیستمهای دیجیتال

طراحی سیستمهای دیجیتال به صورت بالا به پایین (top-down design) با استفاده از ابزارهای طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) شامل مراحل زیر است:

۱. ایده طراحی: توصیف رفتار سیستم به صورت فلوچارت یا کد رفتاری (Behavioral)

۲. طراحی Control Unit و Data Path: توصیف RTL، رجیسترها و بس سیستم، روال کنترل جریان داده میان رجیسترها از طریق بس

۳. طراحی منطقی: استفاده از گیتهای پایه flop flip flop برای پیاده‌سازی رجیسترها و واحدهای منطقی. نتیجه این مرحله از طراحی یک netlist است که عناصر و ارتباطات آنها را نشان می‌دهد.

۴. طراحی فیزیکی: تبدیل netlist مرحله قبل به لیست ترانزیستور یا Layout

۵. ساخت: استفاده از لیست ترانزیستور یا layout به منظور برنامه ریزی یک قطعه برنامه‌پذیر (FPGA) یا تولید IC برای ساخت mask

مدلسازی سیستمهای دیجیتال اصولاً به دو منظور شبیه‌سازی (simulation) و سنتز (synthesis) صورت می‌پذیرد. در عمل طراح سیستم تنها معماری و توصیف Control و Data Path را بر عهده دارد و قسمت زیادی از پروسه طراحی توسط ماشین انجام می‌گیرد. در پایان هر کدام از مراحل فوق طراح نتایج را بررسی و در صورت نیاز طرح را اصلاح می‌کند تا وارد مرحله بعدی شود.

ابزارهای مدلسازی شامل قلم و کاغذ، برداشت و تجهیزات prototyping، برنامه‌های توسعه شماتیک و نهایتاً زبانهای توصیف سخت افزار (Hardware Description Languages HDL) است. این ابزارها امکان مدلسازی سیستم را در نهایت دقیق در اختیار طراح قرار می‌دهند.

زبانهای توصیف سخت افزار به منظور شبیه‌سازی، مدلسازی، تست، طراحی و مستندسازی سیستمهای دیجیتال بکار می‌روند. نرم افزارهای موجود برای HDLها شامل شبیه ساز و ابزارهای ستر می‌باشند. شبیه ساز جهت بررسی عملکرد سیستم و تست آن و برنامه‌های ستر برای تولید اتوماتیک سخت افزار بکار می‌روند. این نرم افزارها همچنین شامل کتابخانه‌های عناصر معمول هستند که طراح می‌تواند در طرح خود از آنها بهره ببرد.

HDL ها در سه سطح از تحریک (abstraction) با نامهای behavioral (رفتاری) و dataflow (جریان داده) و structural (ساختاری) توانایی توصیف سیستم را دارند.

توصیف رفتاری (*behavioral*) مجردترین نوع توصیف ساخت افزار است. این روش عملکرد سیستم را شبیه زبانهای برنامه‌نویسی توصیف می‌کند و هیچ اطلاعاتی در رابطه با نحوه پیاده‌سازی طرح ارائه نمی‌دهد. این روش برای شبیه سازی سریع ایده طرح و بررسی عملکرد آن مناسب است.

توصیف جریان داده (*dataflow*) نحوه انتقال داده میان رجیسترها و باس سیستم را به صورت جملات همزمان (*concurrent*) ارائه می‌دهد. این توصیف اطلاعات جامعی از ساخت افزار و تأخیرها را شامل می‌شود و برای ستر مناستر می‌باشد.

توصیف ساختاری (*structural*) پایین‌ترین سطح و شامل بیشترین جزئیات است لذا به راحتی قابل ستر می‌باشد. این توصیف شامل لیستی از عناصر همزمان و اتصالات آنها می‌شود.

زبانهای VHDL و Verilog دو زبان استاندارد توصیف ساخت افزار می‌باشند. هر کدام از این زبانها دارای syntax خاص خود است (نظیر پاسکال و C) که برای یادگیری کامل آن باید به کتابهای مرجع رجوع کرد.

نرم افزار Max+Plus II دارای کامپایلر سه زبان VHDL، AHDL و Verilog است. البته این نرم افزار از تمامی ویژگیهای زبان Verilog پشتیبانی نمی‌کند (نظیر Initial، memory و...) لذا دراستفاده از این ویژگیها دچار محدودیت خواهیم بود. (برای بهره‌گیری از تمامی ویژگیهای Verilog می‌توان از نرم افزارهای دیگر استفاده کرد.)

مقدمه‌ای بر Verilog

Verilog یک زبان توصیف ساخت افزار (HDL) است که به طراح امکان توصیف سیستم در سطوح مختلفی از تجزیید را می‌دهد. این سطوح شامل سطح ترانزیستور و گیت، سطح dataflow و توصیف رفتاری (*behavioral*) است. در این آزمایش با بالاترین سطح، یعنی توصیف رفتاری آشنا خواهیم شد.

توصیف سلسله مراتبی سیستم دیجیتالی

Verilog یک سیستم دیجیتالی را به صورت مجموعه‌ای از module‌ها توصیف می‌کند. هر کدام از این module‌ها شامل یک سری پورت‌های ورودی و خروجی و توصیف محتویات module است. محتویات module شامل توصیف ساختاری یا رفتاری آن و یا ترکیبی از این دو است. معمولاً توصیف سیستم دارای یک module سطح بالا است که از چندین module سطح پایینتر که خود آنها نیز ترکیبی از module‌های مختلف هستند تشکیل شده است. طراحی سلسله مراتبی یک محیط انعطاف‌پذیر برای تغییرات احتمالی در طرح و رسیدن به یک توصیف دقیق‌تر را ممکن می‌سازد.


نگاه کلی

در این آزمایش مدول Shifter با قابلیت شیفت به چپ و راست و مدول Register File 8x16 از کتاب M.Mano "Computer System Architecture" توسط زبان Verilog توصیف و نحوه استفاده از این module ها در طرح نهایی را مشاهده خواهید کرد.

طراحی 16 bit shifter

در این قسمت واحد Shifter درون Function Unit که یک عنصر ترکیبی (combinational) است با قابلیت شیفت به چپ و راست طراحی خواهیم کرد:

H Sel	Function
0	shift right
1	shift left

 

این واحد را شبیه آزمایش‌های قبلی می‌توان با استفاده از عناصر موجود در کتابخانه‌های نرم‌افزاری ساخته شماتیک طراحی کرد ولی ما در این آزمایش، این module را با استفاده از زبان Verilog در سطح رفتاری توصیف خواهیم کرد.

- بعد از اجرای نرم افزار Max+Plus II، Open(File Menu) را انتخاب کنید.
- Text Editor files و *.v را به عنوان نوع فایل انتخاب کنید.
- از لیست فایلهای درون دایرکتوری خود فایل shifter16.v را انتخاب کنید تا فایل سورس توصیف واحد shifter را مشاهده کنید.

توضیح محتویات فایل shifter16.v

فایل shifter16.v حاوی تعریف مدول 16 bit shifter است.

۱. تعریف module


تعریف module در Verilog بسیار شبیه تعریف procedure در سایر زبانها است. syntax تعریف یک module به شکل زیر است:

```
module <module_name> [<list_of_ports>];
<input declarations>
<output declarations>
<statements>
endmodule
```

لیست پورتها شامل اسمی پورتها و ورودی و خروجی است که **module** به کمک آنها با سایر **module**ها در مدل سخت افزاری ارتباط برقرار می‌کند.

بعد از جمله تعریف **module**، هر پورتی باید به عنوان ورودی یا خروجی معرفی شود. شکل زیر تعریف مدول shifter را نشان می‌دهد:

```
module Shifter16 ( A, H_sel, H );
  input [15:0]A;
  input H_sel;
  output [15:0]H;
  <statements removed>
endmodule
```

 نام مدول 16 و دارای ۳ پورت با نامهای A, H_{sel}, H است که دو نای آنها ورودی و یکی خروجی است. این واحد دارای یک پورت ورودی A با پهنای 16 بیت است که با توجه به H_{sel} به چپ یا راست شیفت داده می‌شود و نتیجه در پورت خروجی H با پهنای 16 بیت قرار می‌گیرد. هر کدام از پورتها A و H به صورت یک بردار 16 بیتی تعریف شده است. ([برای تعیین محدوده بردار استفاده می‌شود].) اگر محدودهای برای پورت تعریف نشود به عنوان یک بیت منظور خواهد شد، بدین ترتیب H_{sel} تک بیتی خواهد بود. کد فوق فیج اطلاعاتی در مورد عملکرد shifter ارائه نمی‌دهد ولی ساختار خارجی مدول را که توسط مدولهای دیگر مشاهده می‌شود کاملاً مشخص می‌کند. 

۲. انواع داده **Reg** و **Wire**

دارای دو نوع داده اصلی **reg** و **net** است. ما از **wire** که گونه‌ای **net** است استفاده خواهیم کرد. ویژگی اصلی **wire**، برخلاف **reg** این است که مendarخود را حفظ نمی‌کند و تنها برای ارسال داده‌ای که همواره دارای تحریک است مناسب می‌باشد. در عوض **reg** قابلیت حفظ مقدار خود را دارد. اگر بخواهیم خروجی واحد shifter مقدار خود را حفظ کند باید آنرا به صورت **reg** تعریف کنیم:

```
reg [15:0]H;
```

این جمله پورت H را به عنوان یک رجیستر 16 بیتی تعریف می‌کند. بقیه پورتها از نوع **wire** فرض خواهند شد.

۳. مدلسازی رفتاری

مدلسازی رفتاری بسیار شبیه زبانهای برنامه‌نویسی است. ساختارهای **case statements** و **if-then-else** و **for** و **while** در دسترس هستند. علاوه بر ساختارهای فرق Verilog دستورات جدیدی برای توصیف سخت افزار نیز دارد. هر **module** دارای دو نوع کد می‌تواند باشد: **concurrent bodies** (هم‌زوند) و **procedural bodies** (رویه‌ای). در **concurrent bodies** تمامی جملات به صورت همزوند اجرا می‌شوند و ترتیب جملات اهمیتی ندارد. در **procedural bodies** جملات به صورت متوالی (نظری سایر زبانها) و تنها در صورت یک اتفاق (مثلابه کلای) بررسی می‌شوند.

متغیرهایی از نوع **wire** درون **concurrent bodies** با استفاده از دستور **assign** مقداردهی می‌شوند، در حالیکه متغیرهای **reg** درون **procedural bodies** مقداردهی می‌شوند.

۴. جمله Always

این جمله شروع یک procedural body را مشخص می‌کند.

```
always @(A or H_sel)
begin
    if (H_sel)
        H = {A[14:0], 1'b0};
    else
        H = {A[15], A[15:1]}; //sign extension
end
```

با این می‌کند که جملات درون این بلوک تنها زمانی که یک تغییر در A با H_sel اتفاق بیافتد ارزیابی شوند. بدین ترتیب زمانیکه ورودی A و یا سیگنال کنترلی H_sel تغییر کنند، اگر H_sel برابر باشد یک بیت به چپ شیفت داده شده درون H نوشته می‌شود. اینکار توسط دستور:

```
H = {A[14:0], 1'b0};
```

انجام می‌گیرد. در واقع این دستور بیتهاي A[14:0] را به جای بیتهاي H[15:1] جاگذاری و یک بیت 0 به جای H[0] قرار می‌دهد ({} به معنی به هم چسباندن است). و اگر H_sel=0 دستور:

```
H = {A[15], A[15:1]};
```

A را با حفظ علامت یک بیت به راست شیفت داده درون H می‌نویسد.

تفاوت اساسی این کد با زیانهای دیگر این است که این جملات نه فقط یکبار بلکه به طور دائم تا پایان زمان شبیه‌سازی بررسی و اجرا می‌شوند. تمامی کد مدول shifter در زیر آمده است:

```
// M. Mano 1997, "Computer System Architecture";
// 16_bit Shifter Unit(without any effect on flags)
// Shifter unit of Function unit with ability to shift to left&right

module Shifter16 ( A, H_sel, H );
    input [15:0]A;
    input H_sel;
    output [15:0]H;
    reg [15:0]H;
    always @(A or H_sel)
    begin
        if (H_sel)
            H = {A[14:0], 1'b0};
        else
            H = {A[15], A[15:1]}; //sign extension
    end
endmodule
```


برای توضیح بیشتر به مرجع اشاره شده فوق مراجعه کنید.

- پروژه را به نام این فایل بیت و Save&Check کنید.
- پروژه را کامپایل functional کنید.
- با جرای Waveform Editor شکل موج سیگنالهای تست ورودی را ایجاد و صحت عملکرد مدول را بررسی کنید.
- برای این مدول یک symbol ایجاد و آنرا edit کنید تا به شکل مناسب درآید.
- پروژه را آرشیو کنید.

۱ Function Unit طراحی

اکنون می توانید با استفاده از مدل‌های ALU و Shifter Function Unit کامپیوتر پایه را با جدول عملیاتی زیر آغاز کنید:


FS[4..0]	Function
00000	$F=A$
00001	$F=A+1$
00010	$F=A+B$
00011	$F=A+B+1$
00100	$F=A/B$
00101	$F=A-B$
00110	$F=A-1$
00111	$F=A$
0100x	$F=A \wedge B$
0101x	$F=A \vee B$
0110x	$F=A \oplus B$
0111x	$F=/A$
10000	$F=sr A$
10001	$F=sl A$

 


- یک فایل جدید شماتیک با نام `function_unit.gdf` ایجاد و با استفاده از عناصر `busmux` و `shifter16 alu` مدل `function_unit` را طوری طراحی کنید که جدول عملیاتی فوق را پیاده‌سازی نماید.
- پروژه را کامپایل و شبیه سازی `functional` کنید.(با ایجاد شکل موج مناسب برای سینالهای ورودی عملکرد طرح را بررسی نماید).
- یک `symbol` مناسب برای `function_unit` ایجاد کنید.
- پروژه خود را آرشیو نماید.

۲ Register File طراحی

در این مرحله، توصیف رفتاری (behavioral) یک Register File 8x16 را با استفاده از Verilog خواهیم نوشت. این رجیستر فایل دارای 8 رجیستر 16 بیتی R0, R1, ..., R7 با قابلیت خواندن همزمان دو رجیستر است. خواندن از رجیستر فایل: آدرس رجیسترهای منع از طریق خطوط آدرس (AA(A Address) و BA(B Address) مشخص می شود و محتویات رجیسترهای به ترتیب در پورتهای خروجی A و B قرار می گیرد. نوشتن در رجیستر فایل: آدرس رجیستر مقصد نوسط خطوط آدرس (DA(D Address) مشخص و مقدار پورت D در صورت فعل (1) بودن سینال (RW(Register Write) باله بالارونده کلاک درون رجیستر مقصد نوشته می شود.

 

 

۱۴' B

- New(File Menu) را انتخاب و Text Editor files و *.v را به عنوان نوع فایل مشخص کنید.
- فایل جدید را با نام regfile8x16.v ذخیره کنید.

- می توانید درون فایل با نوشتن توضیحات (comment) بعداز // طرح خود را خواناتر کنید.
- اولین قدم برای ایجاد یک module با استناده از Verilog تعریف آن است. با تایپ جملات زیر در ادیتور،

مدول regfile8x16 را با مشخص کردن پورتهای ورودی و خروجی تعریف کنید:

```
(1) module regfile8x16(CLK, RW, AA, BA, DA, A, B, D);
    regfile8x16
(2) endmodule
```

توصیف مدول میان این دو خط نوشته خواهد شد.

- قدم بعدی تعیین نوع پورتها است. نظیر مثال قبل نوع پورتها را مشخص کنید:

```
(3) input CLK;           // Clock for write port
    input RW;            // Register Write enable signal
    input [2:0] AA;       // Read address for source A read port
    input [2:0] BA;       // Read address for source B read port
    input [2:0] DA;       // Store address for dest. D write port
    output [15:0] A;      // Source A read port
    output [15:0] B;      // Source B read port
    input [15:0] D;       // Destination write port
```

- مرحله بعد تعریف متغیرهاست. این مدول دارای 8 رجیستر 16 بیتی R0, R1, ..., R7 نیز هست که باید تعریف شوند. این رجیسترها را به صورت زیر تعریف کنید:

```
(4) reg [15:0] R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7;           // A 8 x 16 bit memory array
```

همچنین پورتهای خروجی A و B باید از نوع reg تعریف شوند تا مقدار خود را حفظ کنند:

```
(5) reg [15:0] A, B;           // Declare read ports as registers
```

- اکنون باید توصیف رفتار مدول را بنویسیم. هرگاه خطوط آدرس AA یا هر کدام از رجیسترها R0-R7 تغییر کنند باید پورت خروجی A به روز شود. جملات زیر توصیف فوق را پیاده سازی می کنند:

```
always @(AA or R0 or R1 or R2 or R3 or R4 or R5 or R6 or R7)
begin
    case (AA)
        0: A=R0;           // Fetch A data using AA
        1: A=R1;
        2: A=R2;
        3: A=R3;
        4: A=R4;
        5: A=R5;
        6: A=R6;
        7: A=R7;
    endcase
end
```

- به همین ترتیب برای پورت B نیز این کار را انجام دهید. جملات فوق عملیات خواندن از رجیستر فایل را پیاده سازی می کنند. در ادامه توصیف نوشتن در رجیستر فایل را می نویسیم.
- در لب بالارونده کلک (posedge clk) در صورت 1 بودن RW مقدار پورت D درون رجیستر مشخص شده توسط DA نوشته می شود. جملات زیر این عملیات را انجام می دهند:

(4)

```

    always @(posedge CLK)           // At positive edge of clock...
begin
    if (RW)
begin
    case (DA)
        0: R0=D;
        1: R1=D;
        2: R2=D;
        3: R3=D;
        4: R4=D;
        5: R5=D;
        6: R6=D;
        7: R7=D;
    endcase
end
end

```

بدین ترتیب توصیف رفتاری regfile8x16 کامل خواهد بود.

دارای متغیرهایی از نوع حافظه **memory** است (آرایه‌ای از رجیسترها) که امکان ایجاد رجیستر فایل را به روش بسیار بهتری میسر می‌سازد ولی به دلیل عدم پشتیبانی Max+Plus II از این ویژگی (ویرخی ویژگی‌های دیگر) از روشن فوق استفاده شده است. برای بهره‌گیری از تمامی ویژگی‌های Verilog باید از کامپایلرهای کاملتری استفاده نمود. (کتاب مرجع)

- پروژه را به نام این فایل ست کرده آنرا Save&Check&Compile کنید. در صورت لزوم خطاهای طرح را رفع نمایید.
- مدول را شبیه سازی نموده، عملکرد آنرا بررسی نمایید.
- برای مدل یک symbol ایجاد و آنرا به شکل مناسب درآورید.
- پروژه را آرشیو کنید.

گزارش کار:

- تحویل نتایج شبیه‌سازی برای مدل‌های Function Unit و Register File
- توصیف رفتاری (behavioral) یک مدل shifter با قابلیت چندین شیفت به چپ و راست را به زبان Verilog بنویسید. این shifter دارای یک پورت اضافی بنام N به پهنهای 4 بیت خواهد بود که تعداد شیفت را مشخص می‌کند. طرح خود را شبیه‌سازی و عملکرد آنرا بررسی نمایید.

طراحی Control Unit و Data Path

کامپیوتر Single-Cycle

نگاه کلی


در این آزمایش با استفاده از ماجولهای Function Unit و Register File و برخی عناصر دیگر، Control Unit کامپیوتراک سیکل (Single-Cycle) پایه را مدلسازی خواهیم نمود. برخی از مدولها (نظیر شمارنده برنامه PC و کدگشای دستورالعمل Instruction Decoder و ...) توسط Verilog توصیف خواهد شد. همچنین نحوه استفاده از عناصر حافظه (lpm_ram, lpm_rom) را مشاهده خواهید نمود.

نحوه عملکرد کامپیوتر نک سیکل (Single-Cycle)

همانطور که می‌دانید اجرای هر دستورالعمل در کامپیوتر تک سیکل تنها در طول یک سیکل کلای انجام می‌گیرد. بدین صورت که در لبۀ بالارونده هر کلاک PC به حافظه دستورالعمل (Instruction Memory) اعمال و دستورالعمل واکنشی (fetch) می‌شود. سپس این دستورالعمل کدگشایی شده (توسط Instruction Decoder) و سیگنالهای کنترلی به data path فرستاده می‌شوند. نهایتاً در لبۀ بالارونده بعدی کلاک داده‌ای در رجیستر فایل یا حافظه داده (Data Memory) نوشته می‌شود و همزمان دستورالعمل بعدی fetch می‌گردد. بدین ترتیب مدت زمان یک سیکل ساعت باید بزرگتر یا مساوی باشد تا سیستم درست عمل کند.

روشهای زمانبندی

روش فوق که در آن از زمانبندی تحریک شونده با لبۀ (edge-triggered) استفاده شده است آسانترین روش زمانبندی محاسب می‌شود و با رعایت چند قانون ساده به درستی عمل خواهد کرد. در واقع با این فرض که کلاک به طور همزمان به تمامی رجیسترها و حافظه می‌رسد، اگر طول کلاک به اندازه کافی بزرگ باشد طرح به درستی عمل خواهد کرد و هیچگونه race (مسابقه) اتفاق نخواهد افتاد. زمانی اتفاق می‌افتد که محتویات یک رجیستر به سرعت نسبی عناصر منطقی مختلف بستگی پیدا کند.

 


در روش زمانبندی تحریک شونده بالبه لازم است که دوشرط زیربرقرار باشد:

۱- مدت زمان یک سیکل ساعت بزرگتر از مقدار:

$$t_{prop} + t_{comb} + t_{setup}$$

باشد که در آن t_{prop} ماکریسم تأخیر مدار ترکیبی، t_{setup} مدت زمانی که ورودی رجیستر قبل از لبه کلاک باید ثابت و پایدار نگه داشته شود و t_{hold} ماکریسم تأخیر انتشار رجیستر است.

 ۲- مجموع تأخیر انتشار مدار ترکیبی و رجیستر باید بزرگتر از زمان t_{hold} حداقل زمانی است که ورودی رجیستر بعد از لبه کلاک باید پایدار باقی بماند. این بدان معنی است که در لبه کلاک که خروجی رجیستر تغییر می کند این تغییر بعد از مدت زمان t_{hold} به ورودی رجیستر انتشار پیدا کند. این شرط تقریبا همواره برقرار است زیرا t_{hold} رجیستر بسیار کوچک است.



موضوع دیگری که باید مد نظر قرار گیرد مشکل Clock skew است که عبارت از رسیدن لبه کلاک به عناصر حافظه در زمانهای متفاوت بدلیل اختلاف در طول مسیرهایی است که سیگنال کلاک طی می کند. روش زمانبندی تحریک شونده بالبه دارای دو نقص است: نیاز به مدار منطقی بیشتر و سرعت کم. روش دیگر clocking (Computer Organization&Design D.Patterson, H. Hennessy 1998) زمانبندی تحریک شونده باسطح است.

مدلسازی Program Counter(PC)

شمارنده برنامه یک رجیستر 16 بیتی با قابلیت افزایش خودکار(AutoIncrement) در لبه بالارونده هر کلاک است. این ماجول را با استفاده از Verilog توصیف خواهیم کرد.

- New(File Menu) را انتخاب و Text Editor files و v.* را به عنوان نوع فایل مشخص کنید.
- فایل جدید را با نام PC.v ذخیره کنید.
- این ماجول دارای یک ورودی clk و یک خروجی [15..0] module InsAdd است. را تعریف و نوع پورت‌ها را تعیین کنید.
- خروجی InsAdd را به صورت رجیستر تعریف کنید تا مقدار خود را حفظ نماید.
- مقدار اولیه PC را برابر 0000x قرار دهید. اینکار توسط دستور initial به صورتی که در کد زیر می‌بینید انجام می‌گیرد.

- در لبّه بالارونده کلاک مقدار PC یک عدد افزایش می‌یابد. این کار را با استفاده از دستور always پیاده‌سازی کنید.
کد کامل ماجول به شکل زیر خواهد بود:

```
// M. Mano 1997, "Computer Architecture"  
// 16-bit Autoincrement Program Counter(PC)  
  
module PC ( clk, InsAdd );  
  
input clk;  
output [15:0] InsAdd;  
  
reg [15:0] InsAdd;  
  
initial  
begin  
    InsAdd[15:0] = 16'b0;      // 16 0: 16 bit 0  
end  
  
always @(posedge clk)  
begin  
    InsAdd <= InsAdd+1;  
end  
  
endmodule
```

- پروژه را Save&Compile کنید.

می‌توانید طرح خود را شبیه سازی کنید تا از صحّت عملکرد آن مطمئن شوید.

- یک symbol مناسب برای ماجول طراحی کنید.

Instruction Decoder مدل‌سازی

کدگشای دستورالعمل یک مدار ترکیبی (combinational) است که ورودی آن دستورالعمل (instruction) و خروجی آن سیگنال‌های کنترلی است که به data path اعمال می‌شوند. این ماجول را با Verilog توصیف خواهیم کرد.

- یک فایل Verilog جدید با نام Instruction_Decoder.v ایجاد کنید.
- Module را تعریف و نوع پورت‌هارا مشخص کنید. این ماجول دارای یک ورودی Ins و چندین خروجی است. DA, AA, BA, MB, FS, MD, RW, MW
- تمامی این خروجیها از نوع wire (بدون حافظه) هستند. آنها را از نوع wire تعریف کنید. قدم بعدی تعیین رابطه خروجیها با ورودی است. قبل از که مقداردهی متغیرهایی از نوع wire توسط دستور assign انجام می‌گیرد، این دستور تنها در قسمت همرونده (concurrent body) ماجول قابل استفاده است و برای تعریف مدارهای ترکیبی مناسب می‌باشد.

• خروجیها را براساس Ins[15:0] با استفاده از دستور assign تولید کنید. به عنوان مثال می‌دانیم که جمله زیر توصیف Verilog این عملیات منطقی است:

```
assign RW = ~Ins[14] | Ins[13];      // ~:not,   &:and,   |:or,   ^:xor
```

می‌توان برای این جملات تأخیر نیز وارد کرد تا مدل‌سازی دقیق‌تر باشد. به عنوان مثال جمله زیر:

```
assign #10 RW = ~Ins[14] | Ins[13];
```

عبارت سمت چپ تساوی را بعد از RW به 10^*unit_delay نسبت می دهد. (Verilog Digital System Design, Z. Navabi) ('timescale 1ns/100ps' است می شود: کد کامل ماجول Instruction_decoder به صورت زیر خواهد بود:

```
// M. Mano 1997, "Computer Architecture";
// Single Cycle Instruction decoder

module Instruction_Decoder ( Ins, MW, RW, MD, FS, MB, BA, AA, DA);

input [15:0] Ins;
output MW, RW, MD, MB;
output [2:0] BA, AA, DA;
output [4:0] FS;

wire MW, RW, MD, MB;
wire [2:0] BA, AA, DA;
wire [4:0] FS;

assign DA[2:0] = Ins[8:6];
assign AA[2:0] = Ins[5:3];
assign BA[2:0] = Ins[2:0];
assign MB = Ins[15];
assign FS[4:0] = Ins[13:9];
assign MD = Ins[14];
assign RW = ~Ins[14] | Ins[13];
assign MW = ~RW;

endmodule
```

- پروژه را Save&Compile کنید.
- یک symbol مناسب برای ماجول طراحی کنید.

مدل‌سازی Zero_Fill

ماجول دیگری که در data path کامپیوتر نک سیکل استفاده شده است Zero_Fill می باشد. ورودی این ماجول مقدار 3 بیتی Const (همان $Ins[2:0]$) است که 13 بیت 0 (13'b0) به سمت چپ آن چسبانده شده و خروجی 16 بیتی تولید می شود. اینکار به منظور اطمینان از 0 بودن بیتهاي [15..3] ورودی Mux انجام می گیرد.

- یک فایل Verilog جدید با نام Zero_Fill.v ایجاد کنید.
- Module را تعریف و نوع پورت‌هارا مشخص کنید. این ماجول دارای یک ورودی $Ins[2:0]$ و یک خروجی $Const[15:0]$ است.
- رازنم reg $Const[15:0]$ را از نوع $Const[15:0]$ تعریف کنید.
- با استفاده از دستور always هرگاه تغییری درورودی Ins اتفاق بیافتد خروجی با دستور مناسب module Zero-Fill (Const, Ins) ف

```
module Zero-Fill (Const, Ins);
input [2:0] Ins;
output [15:0] Const;
reg [15:0] Const;
always @(Ins)
begin
    Const = {13'b0, Ins[2:0]};
end
endmodule
```

- پروژه را Save&Compile کنید.
- یک symbol مناسب برای ماجول طراحی کنید.

استفاده از عناصر حافظه در Max+Plus II

همانطورکه قبلاً دیدید Max+Plus II دارای کتابخانه‌ای با نام **mega_lpm library** است که شامل عناصر پارامتری می‌شود. عناصر حافظه نظیر ROM و RAM جزو این کتابخانه می‌باشند و قابلیت تنظیم پهنه‌ای خطوط داده و آدرس را دارند. این عناصر همچنین دارای یک فایل آغازدهی (*.mif Memory Initialization File) هستند که می‌توان محتويات حافظه را در آن نوشت.

طراحی Control و Data Path کامپیوتر Single-Cycle

در این مرحله از آزمایش بالاستفاده از عناصری که تاکنون طراحی کرده‌ایم کامپیوتر تک سیکل را مدلسازی خواهیم نمود. اگرچه ما ماجولهای مختلف را در طراحی top-down به روشهای متفاوتی نظیر شماتیک و HDL مدلسازی کرده‌ایم ولی این ماجولها در طرح سطح بالا قابل ترکیب هستند. طبیعاً استفاده از تنها یک ابزار مدلسازی (مثلًا HDL) باعث دقت و قابلیت انعطاف بیشتر طرح خواهد بود.

- فایل شماتیک کامپیوتر تک سیکل را با نام **Single_Cycle.gdf** ایجاد و ذخیره کنید.
- عناصر **Zero_Fill**، **PC**، **Instruction_Decoder**، **RegFile8x16**، **Function_Unit** را برروی صفحه قرار دهید.
- دو عدد **BusMux** وارد و پارامتر **WIDTH** آنها را برابر 16 ست کنید.
- یک عدد **lpm_rom** وارد شماتیک کرده، در صفحه ادیت پارامترها مقادیر پارامترها را به صورت زیر ست کنید:
LPM_FILE="ins_mem.mif" (نام فایلی که در آن محتويات ROM را خواهیم نوشت.)
LPM_WIDTH=16 (پهنه‌ی باس داده برابر 16 بیت است.)
LPM_WIDTHAD=8 (پهنه‌ی باس آدرس را برابر 8 قرار می‌دهیم.)
بقیه پارامترها را بدون تغییر رها کنید.

از این ROM به عنوان حافظه کد (Instruction Memory) استفاده خواهیم کرد.

پارامتر **LPM_FILE** فایل آغازدهی ROM را مشخص می‌کند. این فایل را **ins_mem.mif** نامیده‌ایم که بعداً آنرا ایجاد و ادیت خواهیم کرد. در واقع این فایل محتويات ROM را مشخص می‌کند. برای تست کامپیوتر تک سیکل، برنامه‌های اسambilی کامپایل شده به زبان ماشین را درون این فایل وارد کرده و اجرا خواهیم کرد. پارامتر **LPM_WIDTH** پهنه‌ی باس داده را مشخص می‌کند که در این طرح برابر 16 بیت است. پارامتر **LPM_WIDTHAD** پهنه‌ی باس آدرس را مشخص می‌کند. در طرح کامپیوتر تک سیکل باس آدرس 16 بیتی (64KW) است ولی به منظور سادگی طرح و کم کردن زمان کامپایل تنها 8 بیت خط آدرس در نظر گرفته شده است بدین ترتیب ROM دارای 256 کلمه خواهد بود. MAX+Plus II دارای محدودیت در مقدار فضای حافظه می‌باشد و توانایی کامپایل حافظه‌هایی با حجم بزرگ را ندارد.

- یک عدد **lpm_ram-dq** وارد شماتیک کرده، در صفحه ادیت پارامترها، مقادیر پارامترها را به صورت زیرست کنید:

LPM_FILE="data_mem.mif" (نام فایلی که در آن محتویات RAM را خواهیم نوشت.)

LPM_WIDTH=16 (پهنهای بس داده برابر 16 بیت است.)

LPM_WIDTHAD=8 (پهنهای بس آدرس را برابر 8 قرار می دهیم.)

بقیه پارامترها را بدون تغییر رها کنید.

از این RAM به عنوان حافظه داده (Data Memory) استفاده خواهیم کرد. کتابخانه **maga_lpm** دارای انواع RAM می باشد که **lpm_ram_dq** با پورتهای داده ورودی و خروجی مجزا مناسب‌ترین آنها برای طرح کامپیوتر تک سیکل می باشد.

پارامتر **LPM_FILE** فایل آغازدهی RAM را مشخص می کند. این فایل را **data_mem.mif** نامیده‌ایم که بعداً آنرا ایجاد و ادیت خواهیم کرد. از این فایل برای نوشتمن داده‌های اولیه درون حافظه داده و تست برنامه های اسambilی استفاده می نماییم.

در اینجا نیز جهت سادگی طرح، پهنهای بس آدرس برابر 8 بیت ست شده است لذا طرح تنها دارای 256 کلمه داده خواهد بود.

- شماتیک Control و Data Path کامپیوترا تک سیکل را نظیر شکل ۱ کامل کنید.
- دقت کنید که خطوط آدرس عناصر حافظه نظیر شکل ۱، تنها شامل 8 بیت کم ارزش بس آدرس باشد.
- پرچمها را به عنوان خروجی طرح قرار دهید.(اگر طرح دارای خروجی نباشد خطای اعلام خواهد شد.)
- پروژه را **Save&Check** کنید و در صورت وجود خطای آنها را رفع نمایید. Warning هایی را که عدم وجود فایلهای آغازدهی عناصر حافظه را اعلام می کنند نادیده بگیرید.
- پروژه را کامپایل **functional** کنید.


شبیه سازی کامپیوترا Single-Cycle

در این قسمت با نوشتمن یک برنامه اسambilی و قراردادن آن درون حافظه کد، طرح را تست خواهیم نمود. برنامه اسambilی زیر و مقدار ثابت را درون رجیسترها R1 و R2 قرار داده (با فرض مقادیر اولیه رجیسترها برابر ۰) و آنها را باهم جمع می کند و نتیجه را در رجیستر R3 می نویسد:

```
ADI    R1,R0,5      // R1<-R0+5
ADI    R2,R0,3      // R2<-R0+3
ADD    R3,R2,R1      // R3<-R1+R2
```

کد زبان ماشین این برنامه به صورت زیر خواهد بود:
 
```
x8445      //1000010001000101
x8483      //1000010010000011
x04D1      //0000010011010001
```



Data Path & Control of Single-cycle Computer

• را انتخاب کنید تا پنجره Simulator(MAX+plus II menu) باز شود.

• Initialize Memory... (Initialize menu) را انتخاب نماید تا پنجره Initialize Memory باز شود.

• LPM_ROM را از لیست Memory Name انتخاب کنید.

لیستی که مشاهده می کنید محتويات حافظه کد را نشان می دهد. می توانید با انتخاب هر آدرس، داده 16 بیتی آنرا تعیین کنید.

• کد زبان ماشین فوق را وارد این لیست کنید.

• دکمه Export File... را انتخاب کنید و نام فایل را ins_mem.mif قرار داده در دایرکتوری خود ذخیره نمایید.
بدین ترتیب فایل ins_mem.mif ایجاد و هنگام شیوه سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

• Waveform Editor را اجرا و گرهای CLK، Insadd[15..0] و R0-R7 را انتخاب نماید.

• سیگнал CLK را انتخاب و روی آیکون Overwrite Clock (سمت چپ صفحه) کلیک کرده و OK کنید.
بدین ترتیب سیگنال کلاکی با فرکانس مشخص (مثل 100MHz) تولید خواهد شد.

• پروژه را Save&Simulate کنید.

• با بررسی شکل موج و مقادیر رجیسترها در Waveform Editor درستی نتیجه را بررسی کنید.(بعد از 3 کلاک مقدار R3 باید برابر 8 باشد).

• پروژه را آرشیو کنید.


گزارش کار:

۱. تحويل نتایج شیوه سازی برنامه اسambilی فوق.

۲. طراحی شده توانایی اجرای کدامیک از دستورات LDI، Data Path BZ(Branch Zero) و BR(Branch) دارد؟ در صورت عدم امکان توضیح دهید که چه قسمتهایی از Data Path AND و XOR و MOV را دارد؟
باشد. باید تغییر کند تا طرح از این دستورات نیز پشتیبانی نماید.

 ۳. برنامه ای بنویسید که محل دو مقدار موجود در حافظه داده (مثل در آدرس های x00 و x01) را تعویض نماید(swap). برای اینکار ابتدا حافظه داده را به کمک فایل data_mem.mif مقداردهی اولیه کرده و کد ماشین برنامه را درون حافظه کد (فایل ins_mem.mif) بنویسید، سپس برنامه را شیوه سازی نماید.

Jump مطلقاً (Jump) (دستور آدرس ماقبله را در پC حاذا کریم) Branch (Branch) (دستور offset) سپاهت (offset) را در پC پس از ثوار دو



$m = n$: نیکی دارد. روشن درس دهن اسکی امر باید با شر آدرس دهن بالا فعل اسکی و دار، مستقیم (zero-fill) (ゼロ・フィル) میگیرد این صفر اینداز رجیستر قابل ساخته است. نوشتی های بحث شده (نوسنگی های قابل) (ノウセンギハヤカナル) (دار، از بین که باشد) (Local) \leftarrow نوشتی های بحث شده (نوسنگی های قابل) (ノウセンギハヤカナル) (دار، از بین که باشد) (Global) \leftarrow نوشتی های بحث شده (نوسنگی های قابل) (ノウセンギハヤカナル) (دار، از بین که باشد)

برای دستور store RW و LK معنادارون ماقبل نوشتی شود. برای دستور Load معناداران را یعنی کامپیوئر و معناداران فرعی دارند. در دستورات جیستر قابل نوشتی شود.


ص ۳۲

معنیت آن که ۱۰ بایت ۱۰/۱۰ آور لیست باشد برای تغییر مقداری کامپیوئر میباشد. Bit ۰ است عمل دوسری - دوسری اول در واقع نتایج است. Function-unit

پC Program Counter Load, PL

 Jump دستور برخی بجا باید است. برخی بجا فتح صفر. Branch (Branch) (Jump) باید باشد. J B





طراحی Control Unit و Data Path

کامپیوتر Multi-Cycle

نگاه کلی

در این آزمایش Control Unit و Data Path کامپیوتراً چند سیکل (Multi-Cycle) پایه را مدلسازی خواهیم نمود. برخی از مدلولها (نظری شمارنده برنامه PC و رجیستر دستورالعمل Instruction Register ...) توسط Verilog توصیف و Data Path سیستم طراحی خواهد شد. Control Unit به صورت یک ماشین حالت (FSM) با استفاده از Verilog توصیف می‌شود.

نحوه عملکرد کامپیوتر چند سیکل (Multi-Cycle)

اجرای هر دستورالعمل در کامپیوتر چند سیکل در طول چندین سیکل کلاک انجام می‌گیرد. در آزمایش قبل مشاهده کردید که در کامپیوتر تک سیکل طول هر سیکل ساعت باید حداقل برابر مدت زمان اجرای دستورالعمل با بیشترین زمان اجرا باشد. این کار موجب می‌شود که در بعضی از دستورالعملهایی که سریعتر اجرا می‌شوند پردازنده بیکار بماند و باعث کاهش کارایی سیستم گردد. با تقسیم اجرای هر دستورالعمل به چندین کلاک و در عین حال کاهش زمان سیکل کلاک، می‌توان دستورالعملهای مختلف را در تعداد کلاکهای متفاوت اجرا کرد. بدین ترتیب اجرای یک دستورالعمل پیچیده ممکن است 10 کلاک به طول انجامد ولی دستورالعملهای ساده‌تر مثلاً در 3 کلاک اجرا شوند. مزیت دیگر اینکار آن است که از ماجولهای مختلف موجود در Data Path می‌توان در طی اجرای یک دستورالعمل چندین بار استفاده کرد. به عنوان مثال در کامپیوتر چند سیکل تنها یک واحد حافظه وجود خواهد داشت که هم شامل کد و هم شامل داده است. به علاوه، طرح Multi-Cycle Pipeline امکان ایجاد سیستم را فراهم می‌نماید که نوعی پردازش موازی درون پردازنده محسوب می‌شود و کارایی سیستم را در حد قابل توجهی افزایش می‌دهد.


کامپیوتر چندسیکل Control و Data Path

کامپیوتر چندسیکل دارای تفاوت‌هایی با کامپیوتر تک سیکل است:

۱. در کامپیوتر چندسیکل نیاز به رجیسترهاي اضافي است تا خروجيهای ماجولهای مختلف را در طی کلاکهای متالی ذخیره نماید. یکی از این رجیسترها (Instruction Register IR) است که دستورالعمل واکنشی شده از حافظه را حفظ می‌کند.
۲. نیاز به مالتی پلکسرهای اضافی است تا امکان استفاده از یک ماجول به منظورهای متعدد فراهم شود.

۳. Register File دارای یک رجیستر اضافی R8 برای استفاده موقت در بعضی از دستورالعملها (نظری LRI) است. لذا طرح Register File باید اصلاح شود.

 
۴. PC نیاز به یک سینکال کنترلی (PI) (PC Increment) دارد و لذا طرح قبلی باید اصلاح شود.
Control Unit کامپیوتر چندسیکل یک ماشین حالت (FSM) است که دیاگرام حالت یا ASM chart آن ابتدا باید مشخص شود تا بتوان آنرا طراحی کرد. در این آزمایش تنها 6 دستورالعمل را در نظر گرفته‌ایم لذا دیاگرام حالت به صورت زیر خواهد بود:



برای توصیف دقیق واحد کنترل باید مقادیر سینکالهای کنترلی درون هر حالت (state) مشخص شود تا عملیات مورد نظر اجرا گردد.

واحد کنترل را می‌توان به دو روش Hardwired و Microprogrammed پیاده‌سازی کرد. در این آزمایش واحد کنترل Hardwired بررسی می‌شود.

 شكل کلی واحد کنترل Hardwired به صورت زیر است:



مدل‌سازی Program Counter(PC)

شمارنده برنامه یک رजیستر 16 بیتی با یک سیگنال کترلی PI(PC Increment) است که اگر برابر 1 باشد در لب بالاروندۀ کلاک مقدار PC یک واحد افزایش می‌یابد.

- توصیف این ماجول را با نام PC1 به زبان Verilog بنویسید.
- پروژه را Save&Compile&Simulate کنید.
- یک symbol مناسب برای ماجول طراحی کنید.

مدل‌سازی Instruction Register

رجیستر دستورالعمل (IR) یک رجیستر 16 بیتی با یک سیگنال کترلی IL(Instruction Load) است که اگر برابر 1 باشد در لب بالاروندۀ کلاک ورودی (دستورالعمل) را درون خود ذخیره می‌کند.

- توصیف این ماجول را با نام IR به زبان Verilog بنویسید.
- پروژه را Save&Compile&Simulate کنید.
- یک symbol مناسب برای ماجول طراحی کنید.

اصلاح Register File

کامپیوتر چند سیکل دارای 9 رجیستر 16 بیتی است و لذا نیاز به خطوط آدرس 4 بیتی دارد. هر گاه یکی از آدرسها برابر xxx1 باشد R8 به عنوان رجیستر موقت انتخاب خواهد شد.

- توصیف این ماجول را با نام Regfile9x16 به زبان Verilog بنویسید.
- پروژه را Save&Compile&Simulate کنید.
- یک symbol مناسب برای ماجول طراحی کنید.

می‌توانید ماجول‌های فوق را شبیه سازی کنید تا از صحت عملکرد آنها مطمئن شوید.

طراحی Multi-Cycle Control Unit ماشین

این ماجول را به کمک زبان Verilog مدلسازی می‌کنیم.

- یک فایل Verilog جدید با نام `Control_Unit.v` ایجاد کنید.

ابتدا مقادیر پارامترها را با استفاده از دستور `define` تعریف می‌کنیم اینکار باعث خواناتر شدن کد خواهد شد. دستور:

```
define start 4'd0          //start=0000b
```

را برابر عدد دسیمال 0 به طول 4 بیت قرار می‌دهد. چون ماشین دارای 9 حالت است 4 بیت کافی خواهد بود.

- پارامترهای حالتها (state) را به صورت زیر تعریف نمایید.

```
***** State parameters
`define start 4'd0          //start=0000b
`define IF 4'd1             //IF=0001b
`define EX0 4'd2            //EX0=0010b
`define SADI 4'd3           //SADI=0011b
`define SLD 4'd4            //SLD=0100b
...
...
```

- پارامترهای opcode را به صورت زیر تعریف نمایید.

```
***** opcode parameters
`define ADI 7'b10000010
`define LD 7'b0110000
`define ST 7'b01000000
`define INC 7'b00000001
`define NOT 7'b0001110
`define ADD 7'b00000010
```

- پارامترهای FS را به صورت زیر تعریف نمایید.

```
***** Function Select parameters
`define transfer_A 5'b00000
`define inc_A 5'b00001
`define A_add_B 5'b00010
`define A_add_B_plus_1 5'b00011
`define A_add_not_B 5'b00100
`define A_sub_B 5'b00101
...
...
```

- ماجول را بامشخص کردن ورودیها و خروجیها و تعیین نوع آنها تعریف کنید. خروجیها باید از نوع reg تعریف شوند. طراحی ماشین حالت نیاز به دو متغیر با نامهای `next_state` و `present_state` دارد تا دنباله تغییر حالتها حفظ شود. حالت فعلی که ماشین در آن قرار دارد را نشان می‌دهد و `present_state` حالت بعدی را که به آن گذر خواهد شد مشخص می‌کند.

- این دو متغیر را به صورت زیر تعریف کنید:

```
reg [3:0] present_state, next_state; // variables to keep track of state transitions
```

- حالت اولیه ماشین در لحظه شروع start است. به کمک ساختار initial حالت اولیه ماشین را برابر start قرار دهید.

```
initial
begin
    present_state=`start;
    next_state=`start;
end
```

در لبہ بالارونده کلاک حالت سبیستم با توجه به opcode و حالتی که ماشین در آن قرار دارد عوض می‌شود.

- با استفاده از ساختار always به صورت زیر می‌توان این عملیات را پیاده سازی نمود:

```
always @ (posedge CLK)
    present_state=next_state; // At positive edge of clock change state
```

هرگاه که حالت سیستم عوض می‌شود سیگنالهای کنترلی Data Path باید تغییر می‌کنند. همچنین حالت بعدی که ماشین به آن گذرخواهد کرد نیز باید مشخص شود.

- با استفاده از ساختار **always** و **case** به صورت زیر می‌توان این عملیات را انجام داد:

```
always @(present_state or opcode)
begin
    {MW, MM, RW, MD, MB, TB, TA, TD, PI, IL}=10'b0000000000;
    FS[4:0]=4'b0000;

    case (present_state)

        `start:
        begin
            next_state=`IF;
        end

        `IF:
        begin
            MM=1;
            IL=1;
            PI=1;
            next_state=`EX0;
        end

        `EX0:
        begin
            case (opcode)
                `ADI: next_state=`SADI;
                `LD: next_state=`SLD;
                `ST: next_state=`SST;
                `INC: next_state=`SINC;
                `NOT: next_state=`SNOT;
                `ADD: next_state=`SADD;
                default: next_state=`start;
            endcase
        end

        `SADI:
        begin
            MB=1;
            RW=1;
            FS[4:0] = `A_add_B;
            next_state = `IF;
        end

        `SLD:
        begin
            MD=1;
            RW=1;
            next_state = `IF;
        end

        ...
        ...
        ...

        default: next_state = `start;
    endcase
end
endmodule
```

داخل این کد **procedural**، هنگام تغییر حالت ابتدا تمامی سیگنالهای کنترلی غیرفعال می‌شوند سپس با توجه به حالت فعلی ماشین (**present_state**) سیگنالهای کنترلی لازم فعال شده و نهایتاً حالت بعدی ماشین (**next_state**) مشخص می‌گردد. کد توصیف ماجول را به شیوه فوق تکمیل کنید.

- پروژه را **Save&Compile&Simulate** کنید.

- یک **symbol** مناسب برای ماجول طراحی کنید.

طراحی ماشین Multi-Cycle

اکنون می توانید کامپیوتر چندسیکل را مدلسازی نماید.

- شماتیک Data Path و Control کامپیوتر چند سیکل را نظیر شکل ۱ کامل کنید.
برای اینکه سیستم درست کار کند لازم است که حافظه ماشین آسنکرون باشد لذا نیازی به سیگنال کلاک ورودی نیست. برای آسنکرون کردن خواندن و نوشتمن در حافظه پارامترهای این عنصر را به صورت زیر ست کنید:
 - پارامترهای `inclock` و `outclock` حافظه را `unused` انتخاب کنید.
 - پارامترهای `LPM_OUTDATA`، `LPM_INDATA` و `LPM_ADDRESS_CONTROL` را برابر `"UNREGISTERED"` قرار دهید.
- دقت کنید که خطوط آدرس حافظه نظیر شکل ۱، تنها شامل ۸ بیت کم ارزش بس آدرس باشد. در اینجا نیز جهت سادگی طرح، پهنهای بس آدرس برابر ۸ بیت قرارداده شده است لذا طرح تنها دارای ۲۵۶ کلمه حافظه خواهد بود.
- پروژه را `Save&Check` کنید و در صورت وجود خطأ آنها را رفع نمایید.
- پروژه را کامپایل `functional` کنید.

شبیه سازی ماشین Multi-Cycle



برنامه اسambilی زیر دو مقدار ثابت را درون رجیسترها R1 و R2 قرار داده (با فرض مقادیر اولیه رجیسترها برابر ۰) و آنها را با هم جمع می کند و نتیجه را در رجیستر R3 می نویسد:

```
ADI    R1,R0,5      // R1<-R0+5
ADI    R2,R0,3      // R2<-R0+3
ADD    R3,R2,R1      // R3<-R1+R2
```


- کد زبان ماشین فوق را درون حافظه سیستم ذخیره کنید.
- پروژه را `Save&Simulate` کنید.
- با بررسی شکل موج و مقادیر رجیسترها در **Waveform Editor** درستی نتیجه را بررسی کنید.(بعد از ۹ کلاک مقدار R3 باید برابر ۸ باشد).

گزارش کار:

  ۱. تحويل نتایج شبیه سازی برنامه اسambilی فوق.
۲. ماشین چندسیکل را اصلاح کنید تا دستورات BR(Branch) و BZ(Branch Zero) را نیز پشتیبانی نماید. ابتدا برای این دستورات العملها opcode درنظر بگیرید و سپس دیاگرام حالت و توصیف واحد کنترل را اصلاح کنید.
۳. برنامه ای بنویسید که ماکریم مقداریک آرایه ۱۰ عنصری را پیدا کند. برنامه را بر روی ماشین اصلاح شده فوق اجرا و درستی عملیات را بررسی کنید.



 Data Path & Control of Multi-cycle Computer



Data Path & Control of Multi-cycle Computer