

# آزمایشگاه معماری کامپیووتر

## آزمایش شماره ۱۵ : کنترل باس

استاد:

مهندس توکلی فر

گردآورنده:


محمدی کمانگری



## آزمایش ۱:
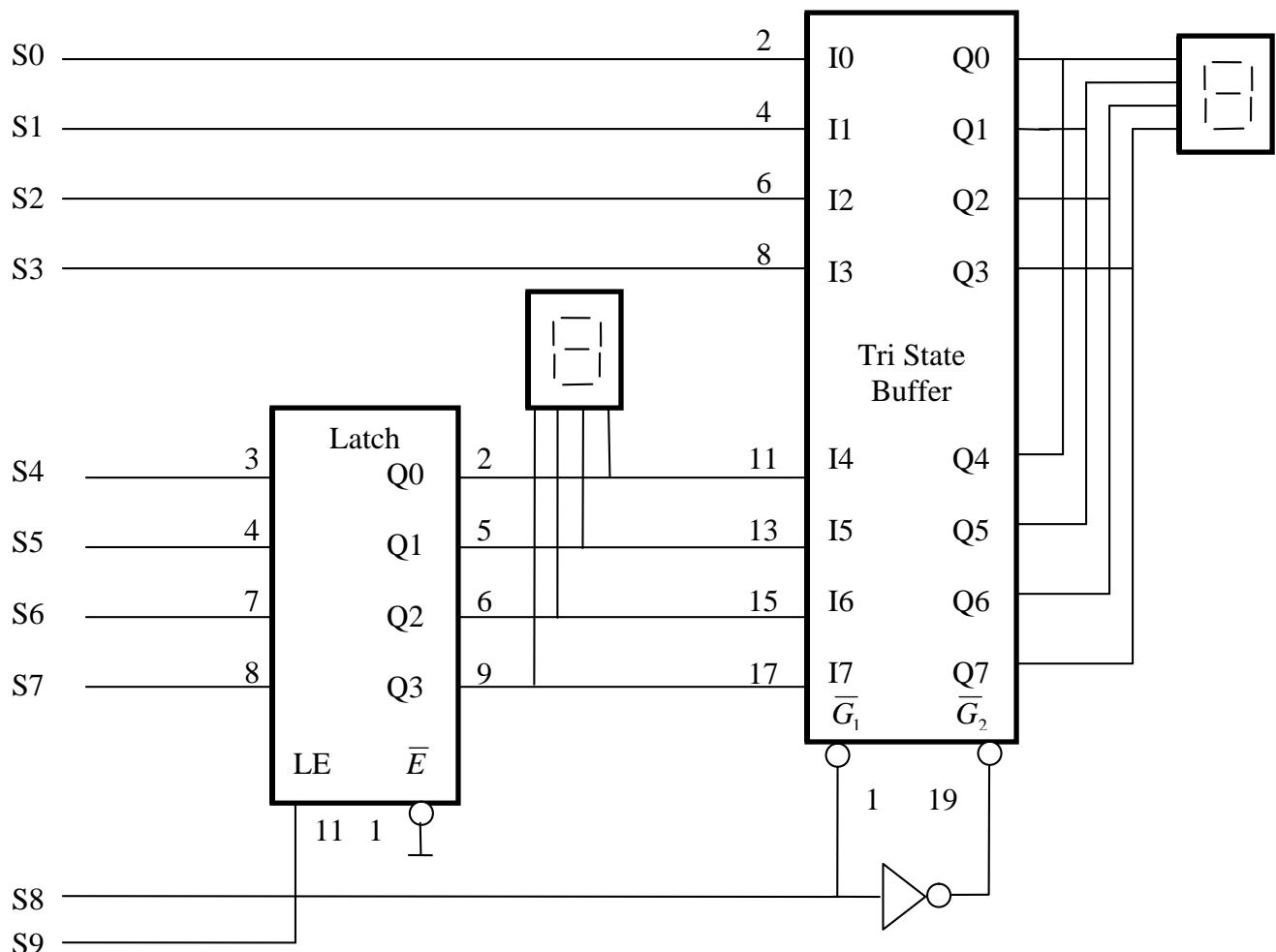
### کنترل Bus

آی سی لج، آی سی شماره ۷۴۳۷۳ و آی سی بافر، آی سی شماره ۷۴۲۴۴ می باشد.  
ابتدا باید مدار زیر را در آزمایشگاه بسته، سپس به ازای چهار وضعیتی که ورودی های کنترلی می توانند داشته باشند باید مشخص کنیم که خروجی Latch و Bus چه حالتهاي دارند.



جدول زیر، نتیجه خروجی مدار در آزمایشگاه می باشد.

S8	S9	Latch خروجی	Bus خروجی
0	0	Data2 $Q_{-1}$	Data1 $Q$
0	1	Data2 $Q$	Data1 $Q$
1	0	Data2 $Q_{-1}$	Data2 $Q_{-1}$
1	1	Data2 $Q$	Data2 $Q$

### شرح عملکرد مدار :

زمانی که  $S8=0$  است دیتای اول به خروجی بس می رود و دیتای دوم که خروجی لچ است، در خروجی بس تاثیری ندارد و در این حالت، خروجی لچ همان حالت قبلی خواهد بود.

زمانی که  $S8=0$  &  $S9=1$  است دیتای اول به خروجی بس می رود و دیتای دوم که خروجی لچ است، در وضعیت بس تغییری بوجود نمی آورد و اگر در این حالت باشد چون آی سی لچ فعال شده است، خروجی آن دیتای دوم خواهد بود.

چون در این حالت  $S8=1$  &  $S9=0$  است پس اصلاً دیتای یک به خروجی بس نمی رود و چون  $S9=0$  است، لچ غیر فعال بوده و حالت قبلی دیتای ۲، در خروجی لچ باقی می ماند و همان نیز در خروجی بس ظاهر می شود.

چون در این حالت  $S8=1$  &  $S9=1$  است پس اصلاً دیتای یک به خروجی بس نمی رود و چون  $S9=1$  است، لچ فعال بوده و دیتای ۲ جدیدمان در خروجی لچ ظاهر شده و چون  $S8=1$  است، همان خروجی لچ در خروجی بس نیز ظاهر می شود.


### نکته‌ی مهم :

اگر  $S9=0$  باشد، اصطلاحاً مدار لچ می شود یعنی حالت قبلی روی خروجی قرار می گیرد. به عبارتی، اگر  $S9=0$  باشد تغییر در ورودی ها، تغییری در خروجی بوجود نمی آورد. ولی

اگر  $S9=1$  باشد با تغییر در ورودی ها ، خروجی نیز تغییر می کند . ( مربوط به پایه ی LE (لچ )
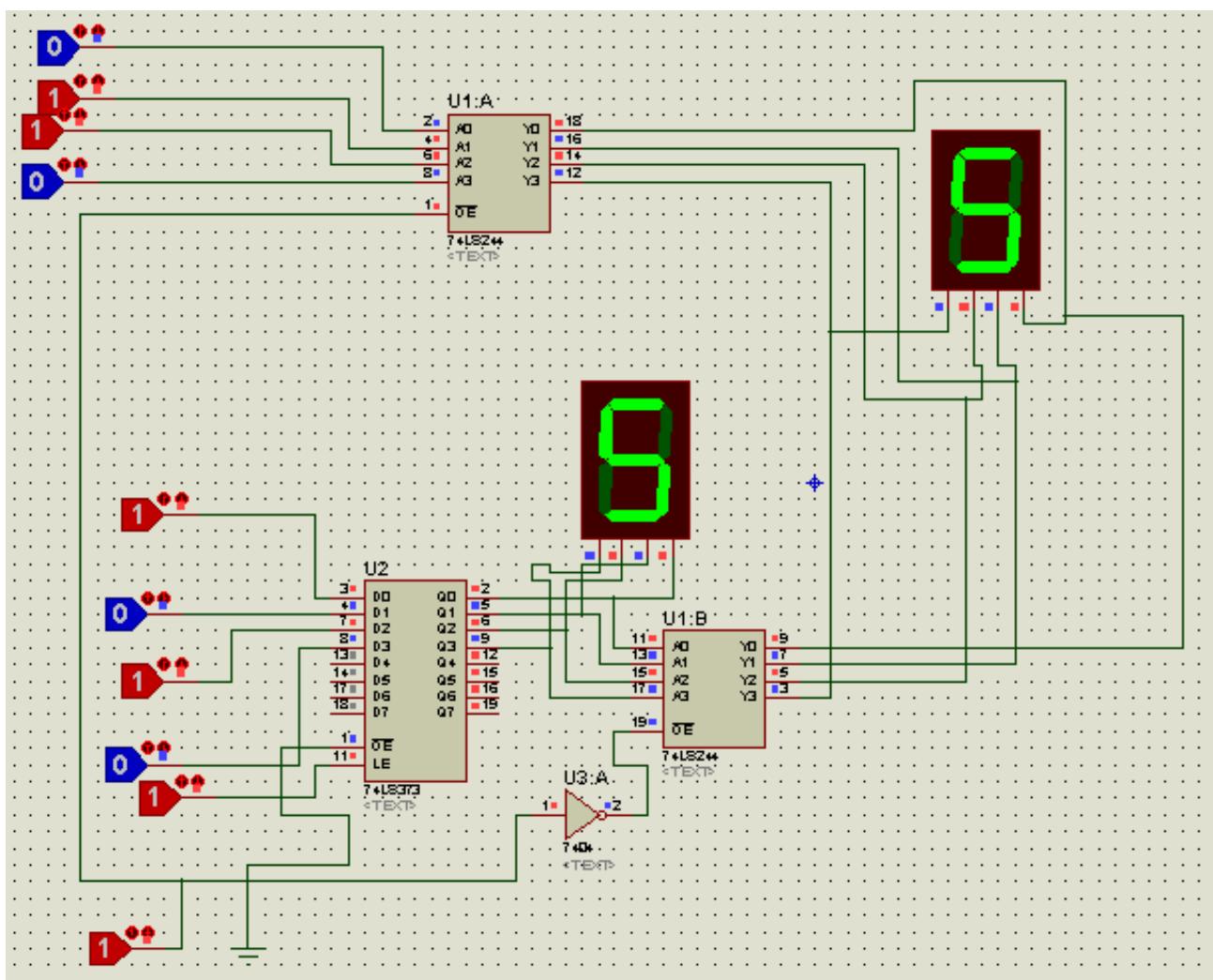
### تذکر ۱ :


در نرم افزار پروتئوس ، آی سی ۷۴۲۴۴ دارای ۴ ورودی و ۴ خروجی می باشد . لذا برای شبیه سازی مدار مذکور باید از دو آی سی استفاده شود تا ۸ ورودی و ۸ خروجی لازم فراهم گردد . در واقع از دو package ، برای تهیه ی آی سی ۷۴۲۴۴ استفاده می شود که با نام های U1:A و U1:B در صفحه نمایش نرم افزار پروتئوس مشخص می گردد .  
مدار زیر ، بیانگر تذکر فوق می باشد .



## تذکرہ ۲ :

مدار داخلی آئی سی های به کار رفته در این آزمایش بصورت زیر می باشد که برای تحلیل دقیق تر نحوه عملکرد مدار، مورد استفاده قرار می گیرد.


**74244 Octal Buffer/Line Driver**

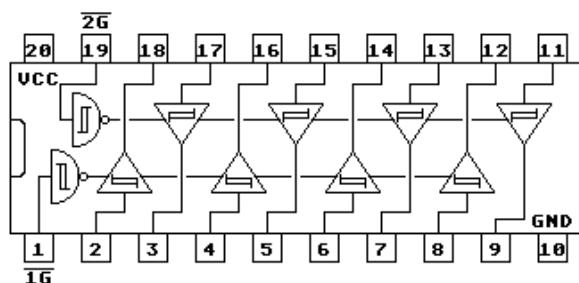

**3-State Outputs**

Truth Table		
$\overline{1G}, \overline{2G}$	D	Output
L	L	L
L	H	H
H	X	High Impedance

**DM74LS373**

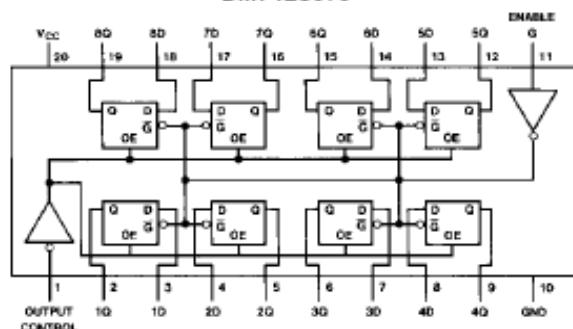

**Function Tables**

**DM74LS373**

Output Control	Enable G	D	Output
L	H	H	H
L	H	L	L
L	L	X	$Q_0$
H	X	X	Z

کاری از:

محمدی کمانگری

[www.ir-micro.com](http://www.ir-micro.com)

[kamangari@gmail.com](mailto:kamangari@gmail.com)