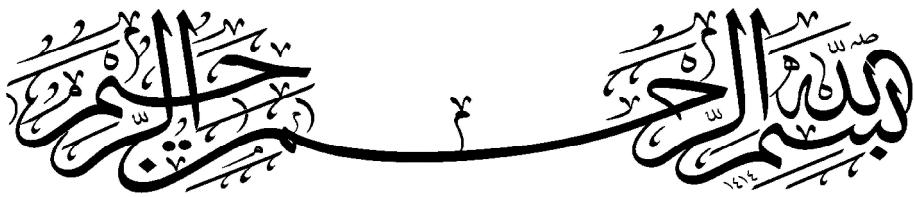


تاریخ تمولیل: ۱۴۰۶/۸/۱۹



## آزمایشگاه معماری کامپیوتر

آزمایش شماره ۳۵ : حافظه PROM

استاد :

مهندس توکلی فر

گردآورنده :

محمدی کمانگری



کد کلاس: ۱۰۴

## آزمایش ۳:

### حافظه‌ی PROM

#### : (Programmable Read Only Memory) PROM

این نوع حافظه همانند ROM می‌باشد. با این تفاوت که اطلاعات آن توسط شرکت، درون آن ریخته نمی‌شود و به صورت پاک شده تولید می‌شوند و کاربر می‌تواند خود اقدام به برنامه ریزی آن کند. و فقط یک بار می‌توان در آن نوشت و قابلیت پاک شدن اطلاعات در آن وجود ندارد. در حالت پاک شده (برنامه ریزی نشده) کلیه بیت‌ها از نظر منطقی دارای وضعیت ۱ منطقی هستند.


نکته: در هنگام کار با این نوع حافظه باید دقیق باشیم. زیرا به الکتریسیته‌ی ساکن حساس هستند و تماس با دست یا وسایل حامل الکتریسیته‌ی ساکن ممکن است باعث صفر شدن بیت‌های حافظه شود. دلیل این امر استفاده از فیوز در سر راه سلول‌های حافظه است که اگر این فیوز سوخته شود، صفر در آن خانه ذخیره می‌شود و عمل سوختن این فیوز توسط ولتاژ و جریانی معین انجام می‌شود که الکتریسیته‌ی ساکن می‌تواند در صورت کافی بودن، همین عمل را انجام دهد.

هر آی سی حافظه شامل سلول‌هایی است که هریک از این سلول‌ها ۱ بایت گنجایش دارند. و هر سلول، شماره مخصوص به خود را دارد. پس هر آی سی حافظه، تعدادی دیتا باس و تعدادی آدرس باس دارد و یک سری پایه دیگر که متناسب با نوع مدار از آن‌ها استفاده می‌شود.

در این آزمایش که ساخت یک حافظه‌ی PROM مورد نظر است، از یک آی سی بافر سه حالته و یک آی سی دیکودر ۳ به ۸ و تعدادی دیود سیلیکونی (تعداد آن به اعداد ورودی وابسته است) و چهار عدد مقاومت ۱۰ کیلو اهم استفاده می‌کنیم. آی سی دیکودر (و البته دی مالتی پلکس) ، آی سی شماره ۷۴۱۳۸ و آی سی بافر، آی سی شماره ۷۴۲۴۴ می‌باشد.

ابتدا باید مدار زیر را در آزمایشگاه بسته، و سپس داده‌ی دلخواهی را مطابق شکل به مدار بدهیم.

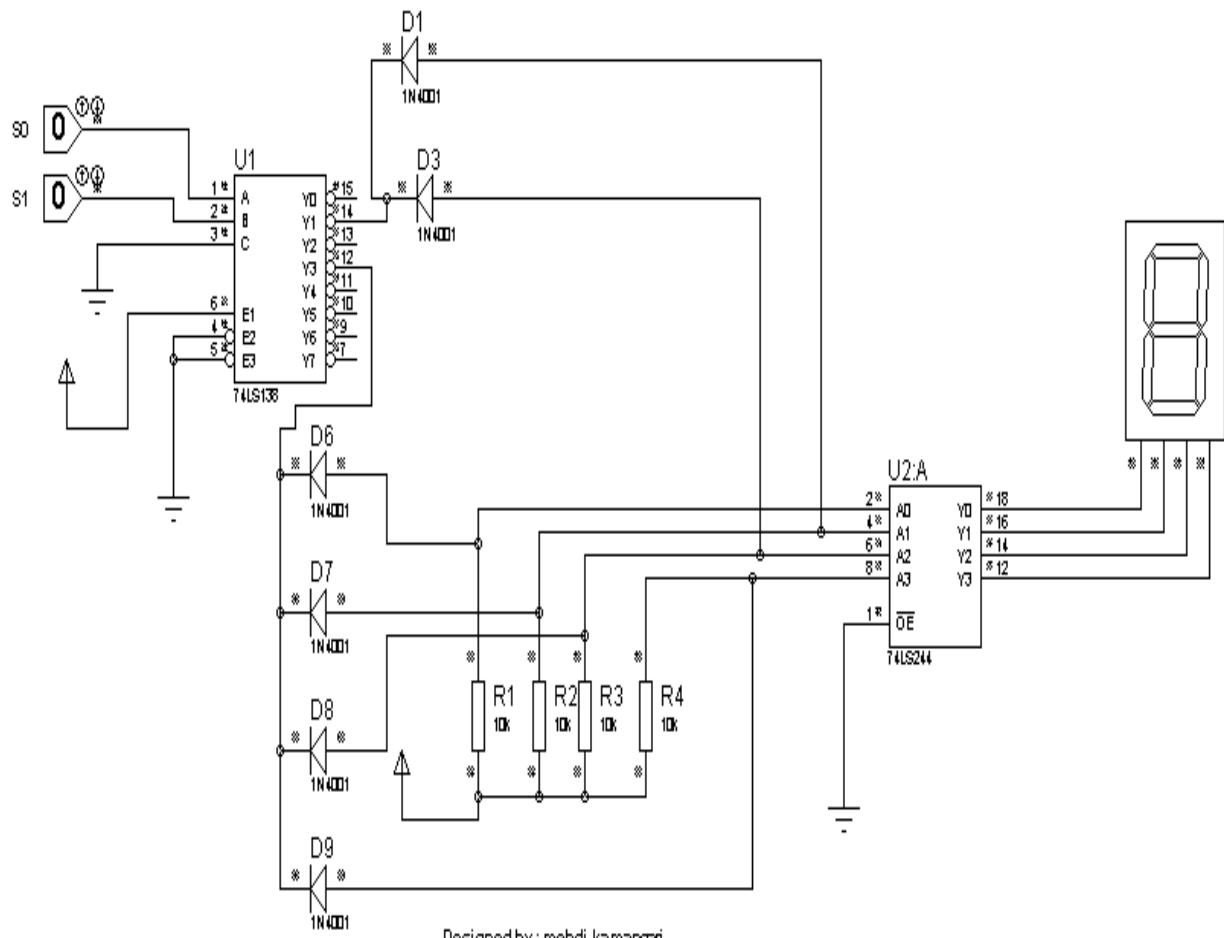نکته‌ی مهم: دیتاها ورودی به مدار، عبیتی بوده و به ازای هر صفر، یک دیود بین خروجی آی سی ۷۴۱۳۸ و ورودی آی سی ۷۴۲۴۴ متصل می‌شود. لازم به ذکر است که کاتد دیود به سمت آی سی ۷۴۱۳۸ قرار دارد.



## نحوه‌ی عملکرد مدار :

ابتدا چهار ورودی چهار بیتی مدار را تعیین می‌کنیم و سپس مطابق نکته‌ی گفته شده، هر جا که صفر وجود داشت، یک دیود قرار می‌دهیم. در اینجا دیتاها را ورودی به ترتیب عدد ۱۵ یعنی ۱۱۱۱، عدد ۹ یعنی ۱۰۰۱، عدد ۱۵ یعنی ۱۱۱۱ و در نهایت عدد صفر یعنی ۰۰۰۰ می‌باشد. (به دلیل جلوگیری از شلوغ شدن مدار از ورودی ۱۱۱۱ یعنی عدد ۱۵، دو بار استفاده کردیم تا از دیود کمتری استفاده کنیم).

هم‌اکنون با انتخاب address bus که توسط دو کلید S0 & S1 صورت می‌گیرد، خروجی‌های y0 تا y3 دیکود شده و دیتا مربوط به آن خروجی، در 7 Segment نمایش داده می‌شود.


## نکته‌ی مهم :

علت قرار دادن دیود در مدار این است که از به هم ریختن داده‌ها جلوگیری کنیم. مثلاً فرض کنید که به جای قرار دادن دیود، از اتصال کوتاه استفاده می‌کردیم.

(پایه های مربوطه را زمین می کردیم .) آن گاه به دلیل وجود مقاومتهای Pull Up ، نقطه از مدار High می شد و دیگر فرقی بین High بودن و زمین بودن وجود نداشت. در نتیجه داده ها به هم خورده و در یک لحظه ، چند دیتا روی باس قرار می گرفت و حتی منجر به سوختن آی سی نیز می گردید . لذا از دیود در ورودی ها استفاده می کنیم تا از مشکلات ذکر شده پیشگیری کنیم .

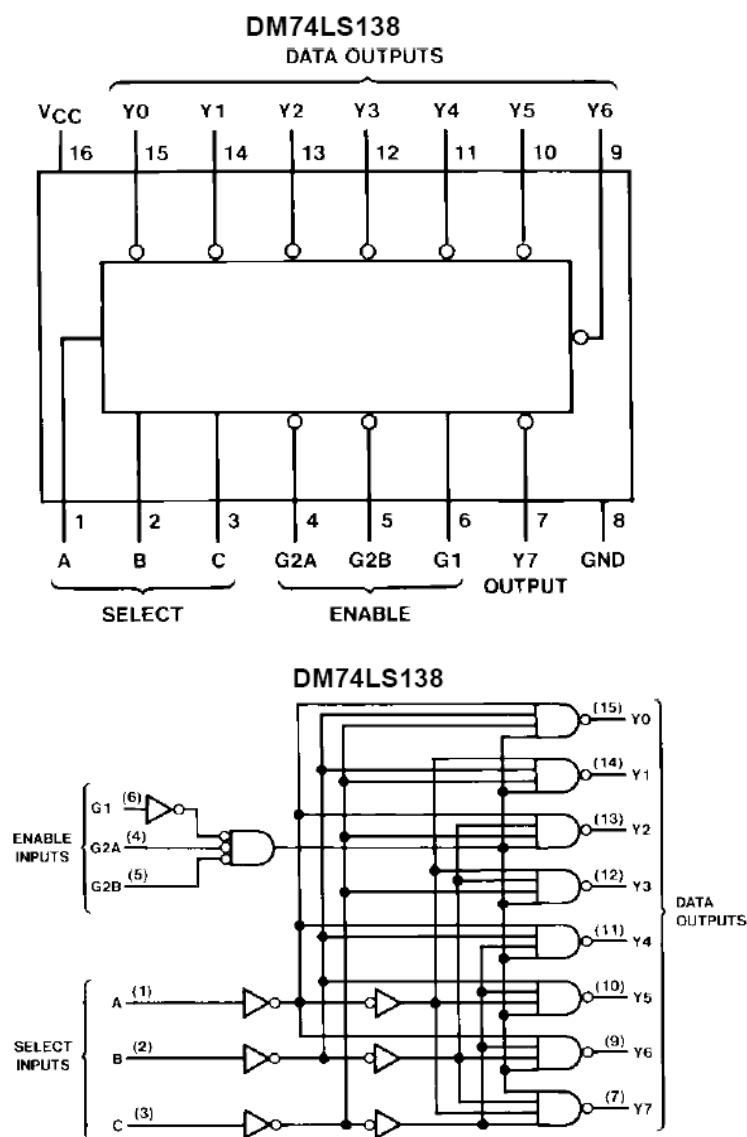**تذکر :**

دیاگرام و مدار داخلی آی سی ۷۴۱۳۸ به شکل زیر می باشد .



[www.ir-micro.com](http://www.ir-micro.com)

kamangari@gmail.com

محمدی کمانگری