

تاریخ تمویل: ۱۴۰۶/۸/۱۲

آزمایشگاه معماری کامپیوتر

آزمایش شماره ۲۵ : حافظه RAM

استاد :

مهندس توکمی فر

گردآورنده :

محمدی کمان کری



کد کلاس: ۱۰۴

آزمایش ۲ :

حافظه‌ی RAM


آی سی حافظه، آی سی شماره ۶۱۱۶ و آی سی بافر، آی سی شماره ۷۴۲۴۴ می‌باشد.

: RAM 6116


هر آی سی حافظه شامل سلول‌هایی است که هریک از این سلول‌ها ۱ بایت گنجایش دارند. و هر سلول، شماره مخصوص به خود را دارد. پس هر آی سی حافظه، تعدادی دیتا باس و تعدادی آدرس دارد و یک سری پایه دیگر.

هر سلول ۱ بایت گنجایش دارد و برای این که بتوانیم این ۱ بایت اطلاعات را در حافظه ذخیره کنیم میتوانیم از دیتا باس‌ها که تعداد آنها همیشه ۸ تا میباشد استفاده کنیم هر آی سی حافظه بنا به گنجایش خود، آدرس باس دارد و آدرس باس‌ها مشخص میکنند که اطلاعات در کدام خانه از حافظه قرار گیرد.

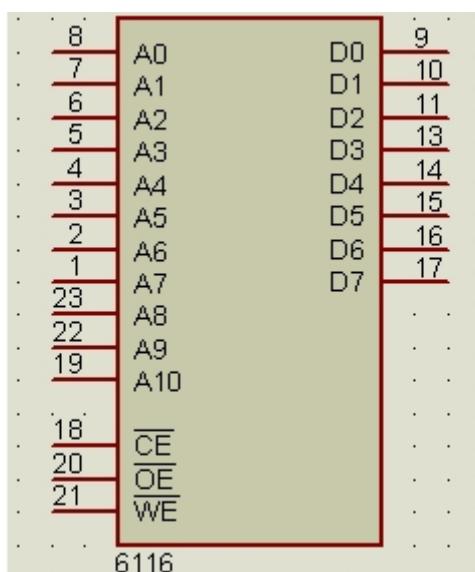6116 نوعی RAM استاتیک میباشد که قابلیت گنجایش ۲ کیلوبايت اطلاعات را دارد. برای همین منظور ۱۱ خط آدرس دارد. (A10 تا A0) همان طور که در شکل این حافظه میبینید این آی سی یک فعال ساز و دو پایه READ و WRITE دارد که برای نوشتن و خواندن از آی سی مورد استفاده قرار میگیرد.



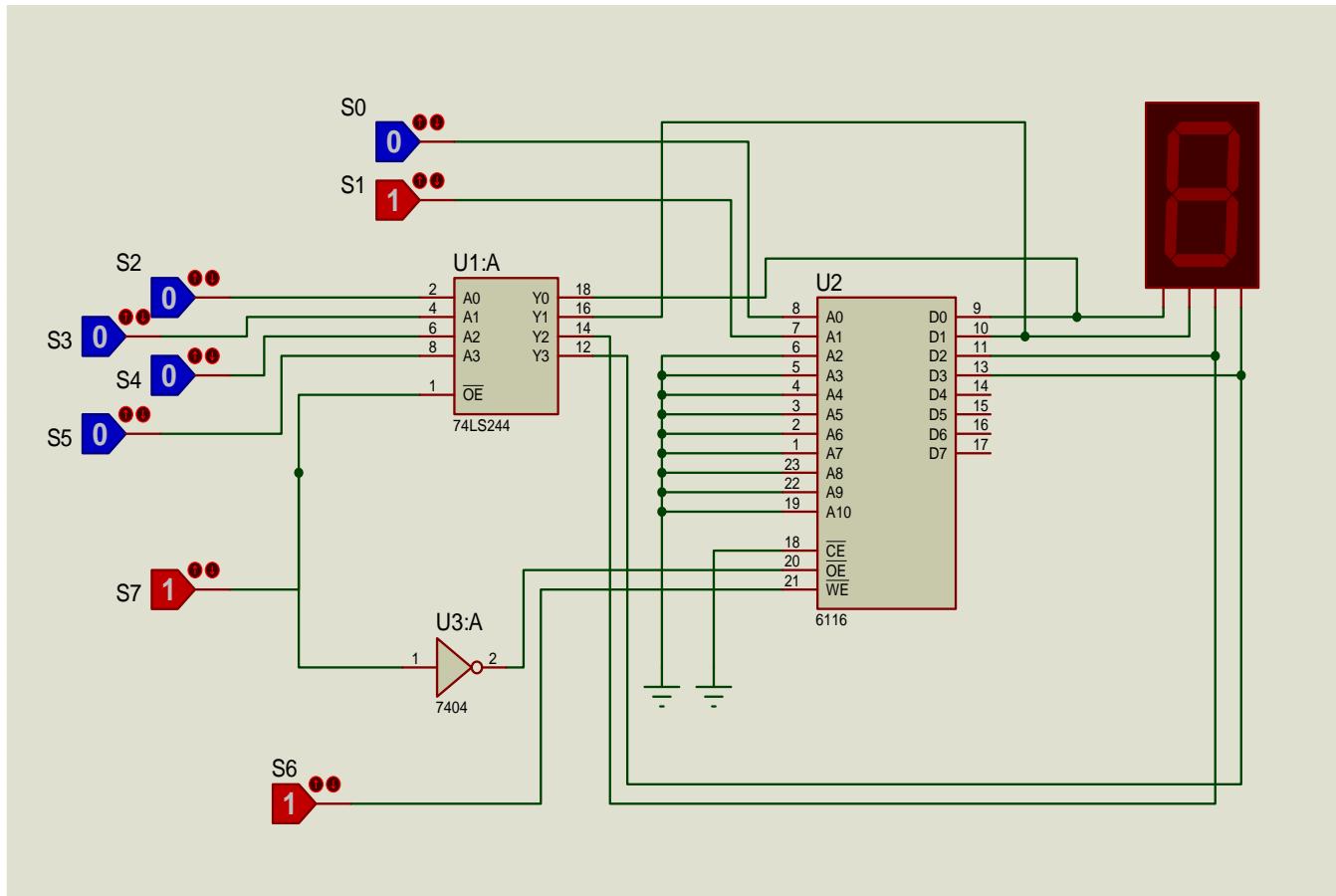ابتدا باید مدار زیر را در آزمایشگاه بسته، و سپس داده‌ی دلخواهی را در آی سی ۶۱۱۶ program کنیم.



* نحوه‌ی نوشتن و خواندن داده از روی آی سی حافظه در جدول زیر یادآوری شده است.

حافظه	A1	A0	D3	D2	D1	D0	CS	O.E	R/W	CS	O.E	R/W
۱	•	•	•	•	•	•	•	۱	•	•	•	۱
۲	•	۱	•	•	•	۱	•	۱	•	•	•	۱
۳	۱	•	•	•	۱	•	•	۱	•	•	•	۱
۴	۱	۱	•	•	۱	۱	•	۱	•	•	•	۱

نحوه‌ی عملکرد مدار :

برای نوشتن اطلاعات در داخل حافظه ، ابتدا لازم است خانه‌ی حافظه‌ی مورد نظر را آدرس دهی کنیم . سپس داده را روی خطوط دیتا قرار داده و با کمک جدول فوق پایه‌های مورد نظر را صفر یا یک نمائیم .

نکته‌ی مهم :

قبل از این که داده‌ی دوم را روی حافظه بنویسیم ، بایستی کلید S6 را صفر کنیم . به عبارت دیگر ، برای WRITE شدن داده‌ی دوم ، S6 را صفر می‌کنیم ، داده را وارد کرده و پس از آن S6 را یک و دوباره صفر می‌کنیم و همین روند را تا وارد کردن داده‌ی آخر ادامه می‌دهیم .

تذکر :

برای خواندن داده‌های وارد شده به حافظه لازم است هر دو کلید S6 یک (high) باشند . به عبارت دیگر ، اگر ورودی R/W باشد ، حافظه را می‌خوانیم و اگر ورودی R/W low باشد ، در حافظه عمل نوشتن را انجام می‌دهیم .

وظایف کلید‌های S6 & S7 :

ورودی S6 عمل Read & Write را انجام می‌دهد و ورودی S7 باعث می‌شود که یکی از آی سی‌های ۶۱۱۶ و ۷۴۲۴۴ روی باس عمل Write را انجام دهد .

محمدی کمان‌گری

www.ir-micro.com

kamangari@gmail.com