

به نام خدا



دانشکده منتظری مشهد  
انستیتو برق - گروه الکترونیک

# مدارهای مخابراتی

مهدی جماعتی

تابستان ۸۸

[e.m.jamaati@gmail.com](mailto:e.m.jamaati@gmail.com)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

[www.noandishaan.com](http://www.noandishaan.com)

## ۱- مقدمه ای بر سیستمهای مخابراتی

۱	..... ۱-۱- مقدمه
۲	..... ۲-۱- مفهوم تحلیل و سنتز فرکانسی
۲	..... ۳-۱- یافتن مولفه های فرکانسی یک سیگنال
۳	..... ۴-۱- سیستمهای مخابرات رادیویی
۴	..... ۵-۱- اجزای یک سیستم رادیویی

## ۲- نویز الکتریکی

۶	..... ۱-۲- مقدمه
۶	..... ۲-۲- نویز حرارتی
۹	..... ۳-۲- نویز آنتن گیرنده
۱۰	..... ۴-۲- نویز در دیود و ترانزیستورهای دو قطبی
۱۱	..... ۵-۲- تعریف اصطلاحات نویز
۱۶	..... ۶-۲- عدد نویز شبکه های متوالی

## ۳- مدارهای تشدید و مبدل امپدانس

۱۹	..... ۱-۳- مقدمه
۱۹	..... ۲-۳- تشدید سری
۲۲	..... ۳-۳- تشدید موازی
۲۳	..... ۴-۳- تشدیدهای موازی با بار مقاومتی سری
۲۶	..... ۵-۳- تبدیلات سری به موازی
۲۷	..... ۶-۳- مدارات تشدید با سر وسط

## ۴- تقویت کننده های سیگنال کوچک فرکانس بالا

۳۱	..... ۱-۴- مقدمه
۳۱	..... ۲-۴- تعریف تقویت کننده های سیگنال کوچک
۳۱	..... ۳-۴- مدلسازی المانهای فعال
۳۶	..... ۴-۴- پایداری تقویت کننده
۳۹	..... ۵-۴- پایدار کردن
۴۰	..... ۶-۴- بهره توان تقویت کننده
۴۲	..... ۷-۴- طراحی به کمک المان ذاتا پایدار
۴۴	..... ۸-۴- طراحی با المان فعال بالقوه پایدار

## ۵- نوسان سازهای سینوسی

۴۶	..... ۱-۵- مقدمه
۴۶	..... ۲-۵- معیار نوسان

۴۶	..... ۳-۵ مدارات نوسان ساز با مقاومت منفی
۴۸	..... ۴-۵ مدارات نوسان ساز فیدبک دار
۵۲	..... ۵-۵ روشهای طراحی نوسان ساز
۵۳	..... ۶-۵ تحلیل و طراحی نوسان ساز کولپیتس
۶۱	..... ۷-۵ نوسان سازهای کنترل شونده با کریستال