

مبانی الکترونیک دیجیتال

جلسه هفتم



ترانزیستور چیست

- ترانزیستور یک قطعه‌ی نمیه رسانا است که سیگنال الکتریکی را تقویت می‌کند.
- کلمه‌ی **transistor** از کلمه‌های **Transfer Resistor** گرفته شده.
- اشتباه نکنید!! ترانزیستور تولید کننده‌ی انرژی نیست
- ترانزیستور مثل یک کلید عمل می‌کند که با سیگنال الکتریکی تحریک می‌شود.
- ترانزیستورها زندگی ما رو منقلب کردند.
- مدار چیپ‌ها تقریباً فقط از ترانزیستور و سیم ساخته شدند.



انواع ترانزیستور



- ترانزیستورهایی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند
- دو قطبی : **BJT : Bipolar Junction Transistor**
- اثر میدان : **FET : Field Effect Transistor**

اگر تمایل دارید در مورد دسته‌های مختلف ترانزیستورها اطلاعات بیشتری پیدا کنید، به لینک زیر مراجعه کنید

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Transistor_types




ساختار ترانزیستورهای BJT

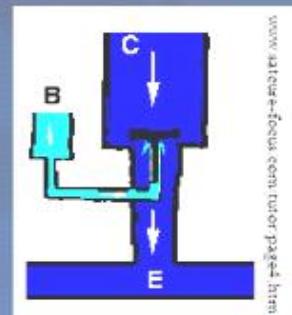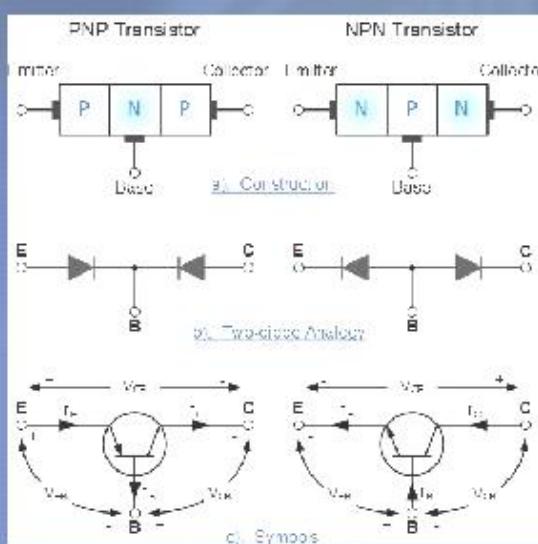


عملکرد ترانزیستور BJT

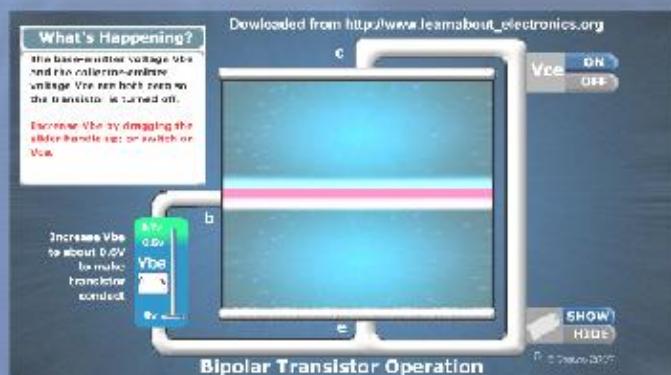http://www.learnabout-electronics.org/bipolar_junction_transistors_05.php




رابطه‌ی ولتاژ و جریان در ترانزیستور BJT

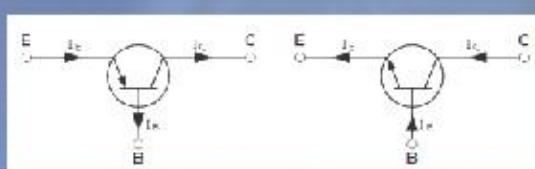مجموع جریان‌های وارد شونده به ترانزیستور با مجموع جریان‌های خارج شونده از آن برابر است (KCL).



$$I_E = I_C + I_B$$

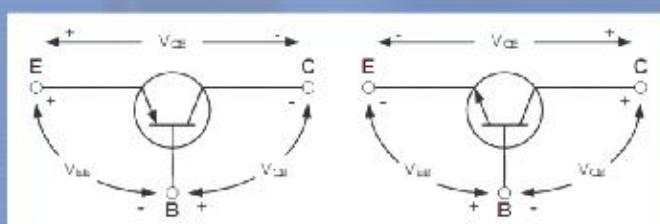با گذشتن از پایه‌های ترانزیستور و رسیدن به نود اول، جمع جبری ولتاژها صفر می‌شود (KVL).



$$V_{CB} + V_{BE} + V_{CE} = 0$$

or

$$V_{CB} + V_{BE} = V_{CE}$$

ناحیه های کار BJT


- برای این که طرز کار ترانزیستور **bjt** را بررسی کنیم، باید ببینیم هر کدام از دیودهای تشکیل دهنده ای ترانزیستور در چه وضعیتی قرار دارند
- در حقیقت ما همیشه بر اساس نیازمند برای پدیده ها مدل پیدامی کنیم. جدول زیر رفتار ترانزیستور را فوق العاده ساده توصیف می کنه. برای این که نمونه ای دقیق تر مدل ترانزیستور را ببینید به این لینک بروید و به تعداد پارامترهایی که برای توصیف رفتار ترانزیستور تعریف شده نگاه کنید!

http://en.wikipedia.org/wiki/Gummel%20%20Poon_model

BE diode bias	BC diode bias	Mode	Relation	Simple model
Reverse	Reverse	Cut off	$I_C = 0, I_B = 0, V_{BE} < .7$	Open circuit
Forward	Reverse	Active	$I_C = \beta \cdot I_B, V_{BE} = .7$	Current source
Reverse	Forward	Reverse active	$I_C = \beta R \cdot I_B, V_{BE} < .7$	$\beta R \approx 1$
Forward	Forward	Saturation	$V_{CE} = .2V, V_{BE} = .8$	Close switch


نمودار ولتاژ-جريان BJT

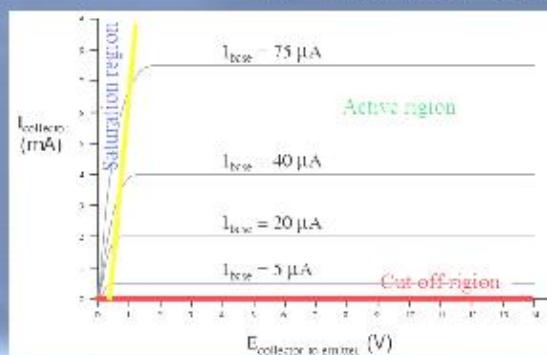- در ناحیه ای قطع، مستقل از این که چه ولتاژی دو سر کلکتور تا امیتر می افته، از کلکتور جریانی نمی گذرد.
- در ناحیه ای فعال، مستقل از این که چه ولتاژی دو سر کلکتور تا امیتر می افته، از کلکتور β برابر جریان بیس می گذرد.
- در ناحیه ای اشباع، ولتاژ کمی دو سر کلکتور تا امیتر می افته، جریان کلکتور تو ناحیه ای اشباع نمی تونه از β برابر جریان بیس بیشتر بشه.



بایاس ساده‌ی ترانزیستور BJT

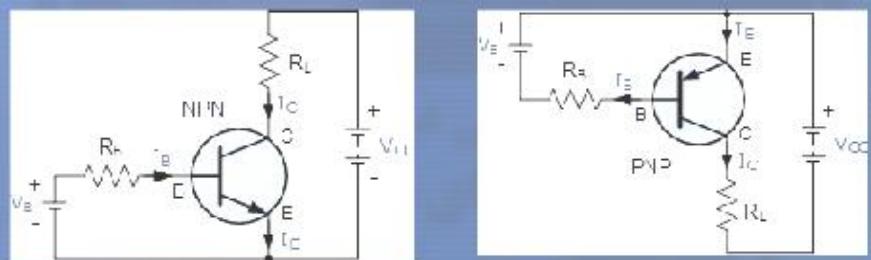نقطه‌ی کار ترانزیستور : ولتاژ کلکتور-امپیر ، جریان کلکتور ، ولتاژ بیس-امپیر نقطه‌ی کار ترانزیستور ، نقطه‌ای از نمودار سه بعدی است که ترانزیستور در آن شرایط کار می‌کند .



جلسه آینده...

✓ ترانزیستورهای JFET
✓ ترانزیستورهای MOSFET