

مبانی الکترونیک دیجیتال

جلسه هشتم




FET : Field Effect Transistor

ترانزیستور اثر میدان

میدان الکتریکی در این ترانزیستورها عبور جریان الکتریکی از کanal ترانزیستور را کنترل می کنند.

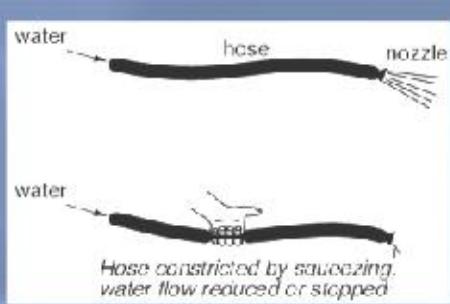در این ترانزیستورها بر خلاف ترانزیستورهای BJT از پایه‌ی تحریک کننده، جریان عبور نمی کند.




FET انواع

ترانزیستورهای اثر میدان شامل دو خانواده‌ی عمدۀ هستند:

JFET : Junction FET

MOSFET : Metal Oxide Semiconductor FET

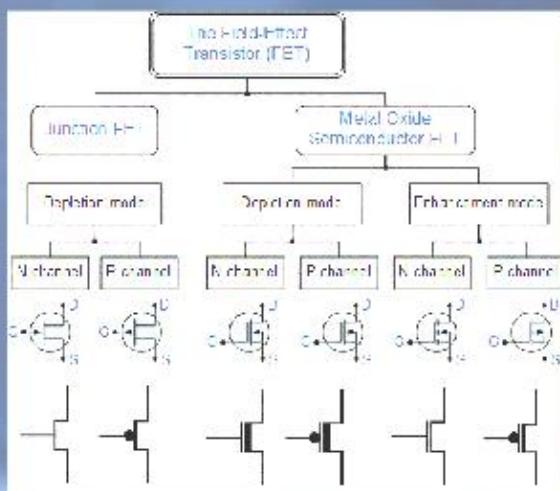

رابطه ولتاژ و جریان در ترانزیستورهای FET

$$ID = IS$$

$$IG = 0$$

$$VDS = VDG + VGS - VGS - VGD$$




$$VGD = VGS + VSD = VGS - VDS$$

N channel :


P channel :

$$VD \geq VS$$


$$VD \leq VS$$

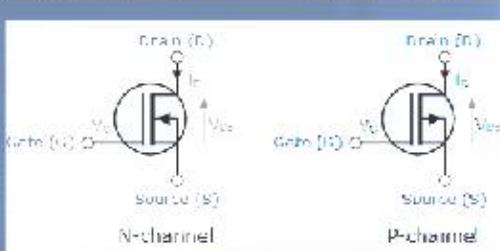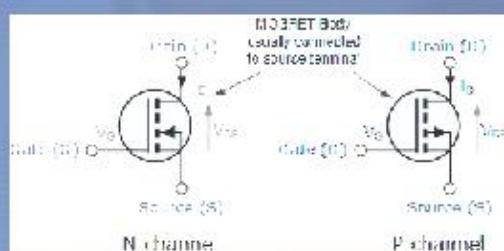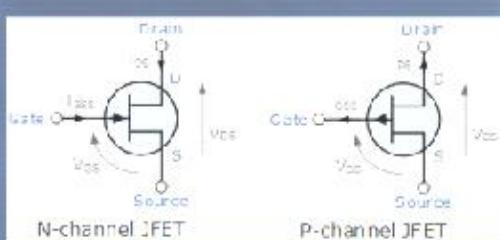

ساختار ترانزیستورهای JFET

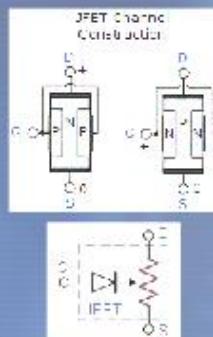


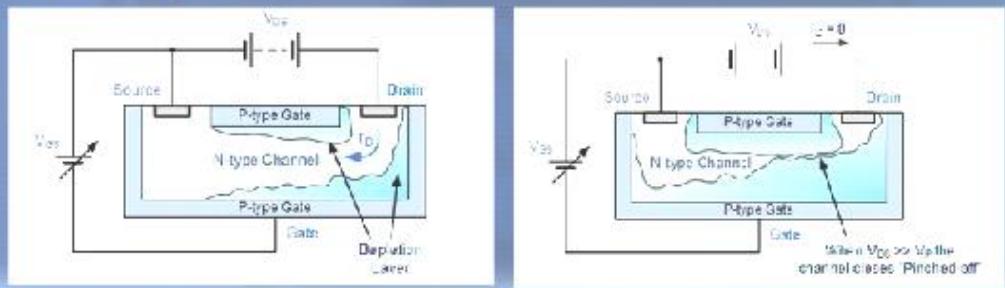- ترانزیستورهای JFET از یه کanal نیمه هادی تشکیل شده اند.
- دو تکه نیمه هادی مخالف با جنس کanal به کanal متصل شده اند.
- اعمال ولتاژ به این نیمه هادی ها باعث بزرگ شدن ناحیهٔ تخلیه و در نتیجه کوچک شدن سطح موثر برای عبور جریان می‌شود.
- ترانزیستورهای JFET به صورت عادی جریان را از خود عبور می‌دهند.
- با اعمال ولتاژ مناسب به ترانزیستور می‌توانیم جریان را کم باقطع کنیم.



عملکرد ترانزیستور JFET

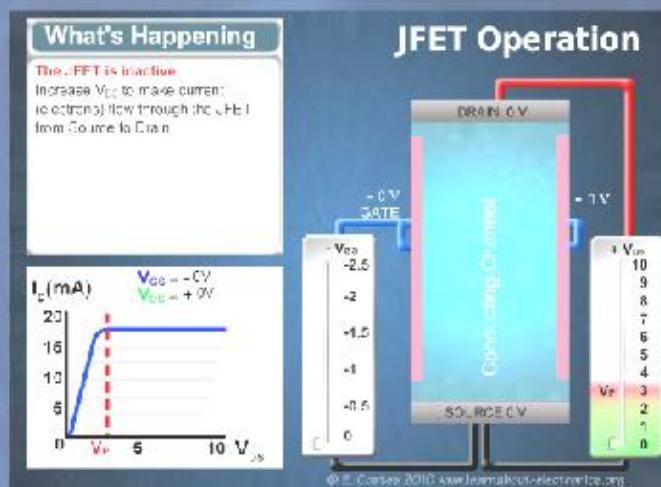http://www.learnabout-electronics.org/fet_03.php




ناحیه های کار ترانزیستور JFET

V_p - Pinch off Voltage N: $V_p < 0$ P: $V_p > 0$
 $IDSS$ - ID when ($V_{GS} = 0$ & $V_{DS} = V_p$)

Channel near Source	Channel near Drain	Mode	Relation	Simple model
✗	✗	Cut off	$I = 0$	Open circuit
✓	✗	Saturation	$I = (IDSS/V_p^2) [V_{GS} - V_p]^2$	Current source
✓	✓	Linear	$I = (IDSS/V_p^2) [2(V_{GS}-V_p)V_{DS} - V_{DS}^2]$	Resistor

JFET	✗	✓
channel near Source	$ V_{GS} \geq V_p $	$ V_{GS} < V_p $
Channel near Drain	$ V_{GD} \geq V_p $	$ V_{GD} < V_p $

نمودار ولتاژ-جریان JFET

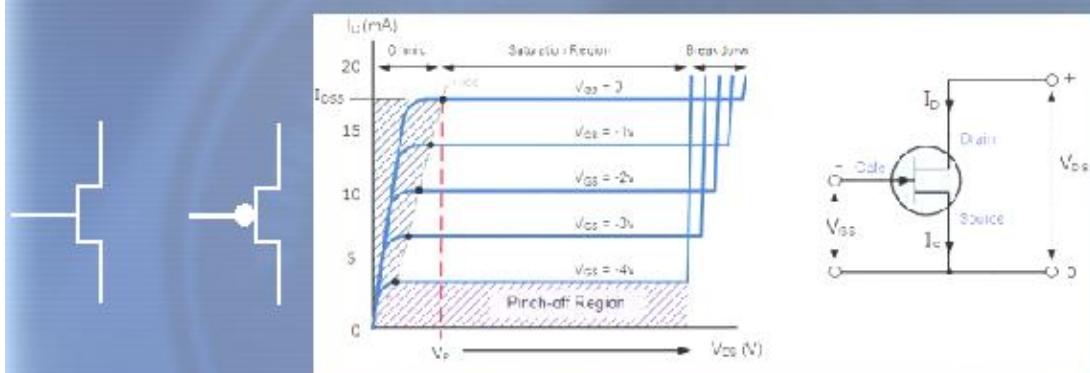

جلسه آینده...

✓ ترانزیستورهای MOSFET