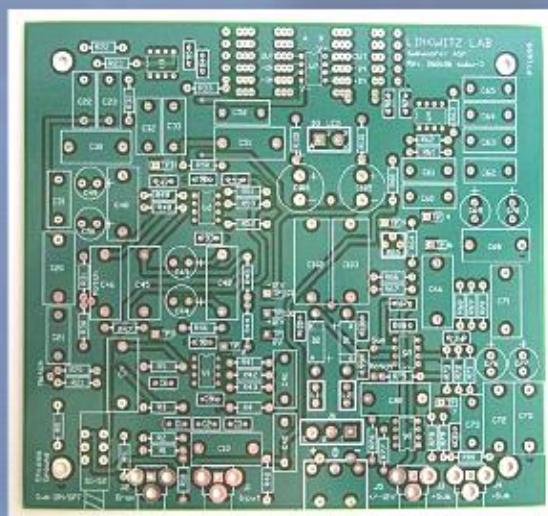


مبانی الکترونیک دیجیتال

جلسه سیزدهم



یادآوری مدارهای منطقی

حتماً مراجعت بر درس مدارهای منطقی داشته باشید!

	buffer	not
A	$\overline{\square}$	$\overline{\square}$
	a	\bar{a}
0	0	1
1	1	0

	or	nor	and	nand	xor	xnor
A B	$\overline{\square} + \square$	$\overline{\square + \square}$	$\overline{\square} \times \square$	$\overline{\square \times \square}$	$\overline{\square} \oplus \square$	$\overline{\square \oplus \square}$
0 0	0	1	0	1	0	1
0 1	1	0	0	1	1	0
1 0	1	0	0	1	1	0
1 1	1	0	1	0	0	1

یادآوری مدارهای منطقی

برای یادآوری جبر بولین به پیوند زیر مراجعه کنید:

http://www.play-hookey.com/digital/boolean_algebra.html

برای یادآوری طرز کار گیت های منطقی به پیوندهای زیر مراجعه کنید:

http://www.play-hookey.com/digital/basic_gates.html

http://www.play-hookey.com/digital/derived_gates.html

http://www.play-hookey.com/digital/xor_function.html

مشخصات گیت منطقی

- گیت های منطقی مدارهای الکتریکی هستند که توابع منطقی را پیاده سازی می کنند.
- در این مدارها به جای صفر و یک منطقی ، ولتاژ های مشخص به کار می رود.
- عموما ولتاژ پایین منبع برای نشان دادن صفر منطقی و ولتاژ بالای منبع برای نشان دادن یک منطقی به کار می رود.
- گیت های منطقی در قالب خانواده های مختلفی از مدارهای الکتریکی پیاده سازی می شوند.
- درس الکترونیک دیجیتال به ساختار این مدارها و مقایسه ی آن ها می پردازد.
- برای مقایسه ی این مدارها باید پارامترهای کارایی آن ها بررسی کنیم.
- این پارامترها را در دو حالت ایستا و پویا بررسی خاهیم کرد.

مشخصات ایستا

بررسی مشخصات گیت در حالتی که ورودی ها و خروجی آن ولتاژ ثابتی دارند.

- بررسی ولتاژ خروجی و ورودی
- بررسی جریان خروجی و ورودی
- بررسی توان مصرفی گیت

<http://free-books-online.org/computers/digital-logic-design/digital-circuits-and-operational-characteristics>

مشخصات ایستای ولتاژ

ولتاژ های بالا و پایین برای خروجی

VoL: ولتاژ خروجی وقتی که خروجی صفر منطقی است.

VoH: ولتاژ خروجی وقتی که خروجی یک منطقی است.

ولتاژ های بالا و پایین برای ورودی


ViL: حداقل ولتاژی که برای گیت به عنوان صفر منطقی مناسب است.

ViH: حداقل ولتاژی که برای گیت به عنوان یک منطقی مناسب است.

ولتاژ میانه (**Vm**)

ولتاژ خروجی زمانی که ورودی به خروجی وصل است.

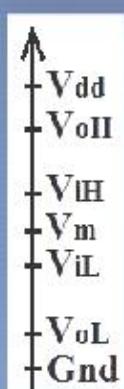ولتاژ میانه‌ی گیت در ناحیه‌ی تعریف نشده قرار دارد.



محدودیت در برابر نویز

- محدوده‌ی ولتاژ صفر منطقی


$$NML = V_{iL} - V_{oL}$$

- محدوده‌ی ولتاژ یک منطقی

$$NMH = V_{oH} - V_{iH}$$

- اندازه‌ی قابل تحمل نویز

$$NM = \min\{NML, NMH\}$$

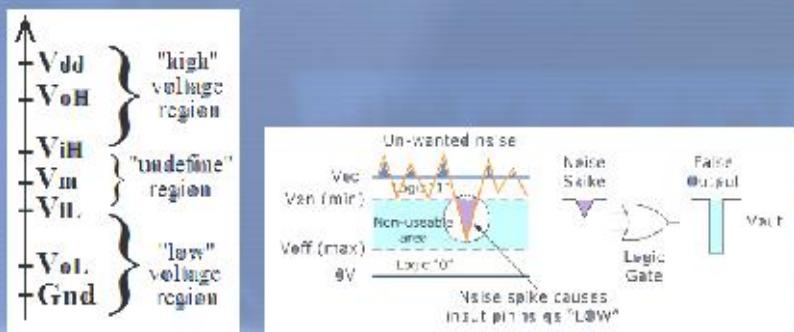

مشخصه‌ی انتقال ولتاژ

(Voltage transfer characteristic) VTC




- تابع تبدیل ولتاژ ورودی به ولتاژ خروجی

- مشخصه‌ی انتقال برای گیت ایده‌آل


- مشخصه‌ی انتقال برای گیت واقعی

* بازدایی سطح ولتاژ

* حذف نویز ورودی

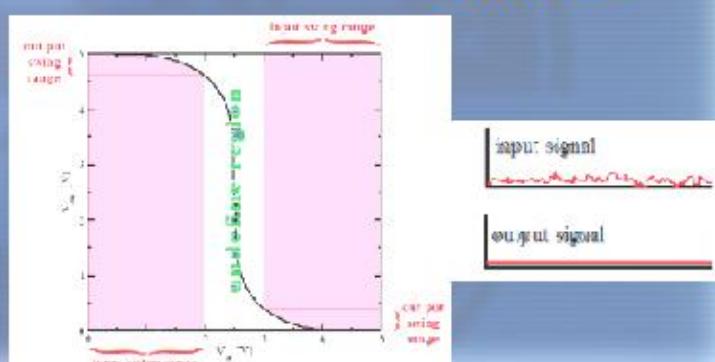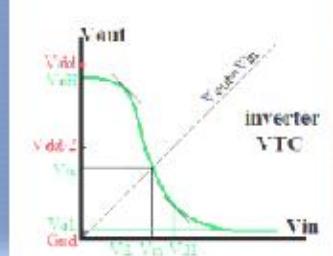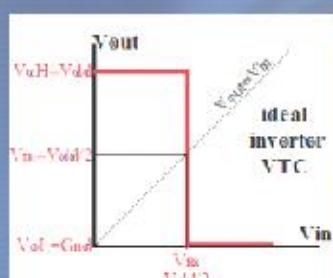

مشخصات ایستای جریان

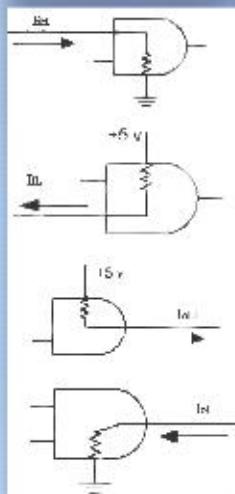

جریان صفر و یک ورودی

liH: جریانی که ورودی گیت هنگام بالا بودن به خروجی می‌دهد.

liL: جریانی که ورودی گیت هنگام پایین بودن از خروجی می‌گیرد.

حداکثر جریان خروجی برای صفر و یک منطقی

IoH: حداکثر جریانی که خروجی هنگام بالا بودن می‌تواند بدهد.

IoL: حداکثر جریانی که خروجی هنگام پایین بودن می‌تواند بگیرد.

fan in

حداکثر تعداد ورودی که گیت می‌تواند داشته باشد.

یک اصل مهم مهندسی

برون دهی یا **fan out**: حداکثر تعداد ورودی که می‌توان به خروجی یک گیت وصل کرد.

Fan out high = IoH / liH Fan out low = IoL / liL

Fan out = min {fan out L , fan out H}

همیشه در طراحی باید بدترین شرایط را در نظر گرفت!



Recycled Stock Photo - iStock/BOB & TRISH CLARK - ID: 51444450
jphox2/6.27.6692/orig: HotWillys.com

جلسه آینده...

- ✓ مشخصات پویای گیت
- ✓ بررسی پارامترهای دیگر کارایی گیت های منطقی