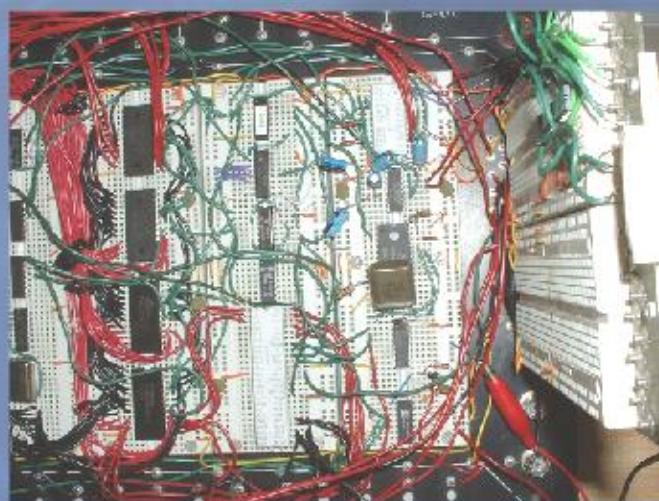



## مبانی الکترونیک دیجیتال

### جلسه نوزدهم



### خروجی سه حالت

| PUN | PDN | Out                 |
|-----|-----|---------------------|
| ✗   | ✗   | High impedance<br>Z |
| ✗   | ✓   | 0                   |
| ✓   | ✗   | 1                   |
| ✓   | ✓   | ✗                   |

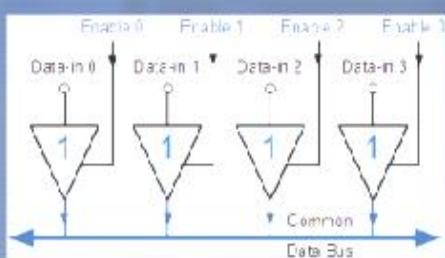

• گیت های منطقی به غیر از خروجی های صفر و یک ، مقدار سومی هم می توانند داشته باشند.

• در مقدار سوم امپدانس خروجی بسیار بالا هست.

• برای تولید این حالت ، PUN و PDN هردو قطع هستند.


• کاربرد خروجی سه حالت در کنترل وصل بودن یا قطع بودن خروجی از بقیه مدار است.

• یکی از کاربردهای گیت های سه حالت پیاده سازی مدار انتخابگرداده است. در این کاربرد یک مدار کدگشا

هر بار فقط یکی از خروجی ها را به باس متصل می کند و بقیه از باس جدا هستند.
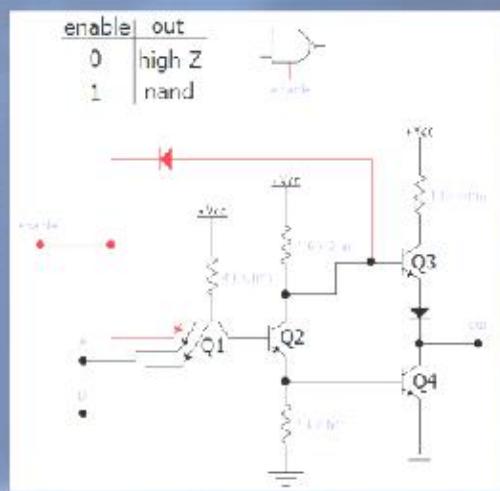
## پیاده سازی خروجی سه حالت

- در خانواده های مختلف، به روش های متفاوتی گیت سه حالت پیاده سازی می شود.
- پیاده سازی گیت با خروجی کنترل شونده در خانواده TTL






## خروجی کلکتور باز

- در گیت هایی که خروجی آن ها کلکتور باز است، پیاده سازی نمی شود.

نداشتن PNP این امکان را می دهد تا با اتصال مستقیم خروجی های گیت های مختلف، منطق سیمی AND را پیاده سازی کنیم.

هر کدام از خروجی ها فعال شوند، باس مقدار صفر منطقی پیدا می کند.

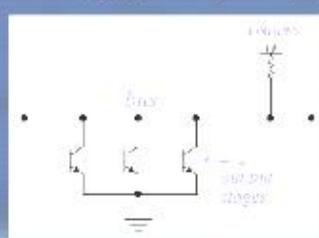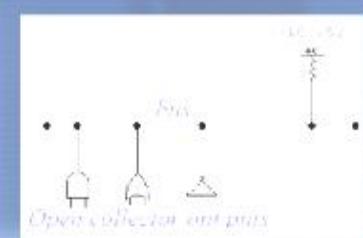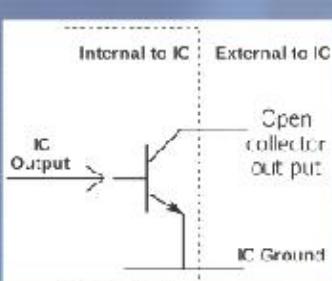برای تامین یک منطقی در زمانی که همه ی خروجی ها غیرفعال هستند، احتیاج به یک مقاومت خارجی بالاکشته است.



## ECL

دلیل کند بودن خانواده‌ی TTL :

- تغییر حالت ترانزیستورها به قطع و اشباع و اکتیو

### راه حل


- جلوگیری از اشباع شدن ترانزیستورها؛ در اکثر خانواده‌های اصلاح شده‌ی TTL
- استفاده از خانواده‌ی منطقی ECL

[http://www.play-hookey.com/digital/electronics/ecl\\_gates.html](http://www.play-hookey.com/digital/electronics/ecl_gates.html)

### مشخصات خانواده ECL

- Vee : !!!
- Power : 25mw
- T<sub>p</sub> = 2ns
- Noise Margin : 0.4v


## طرز کار گیت‌های ECL

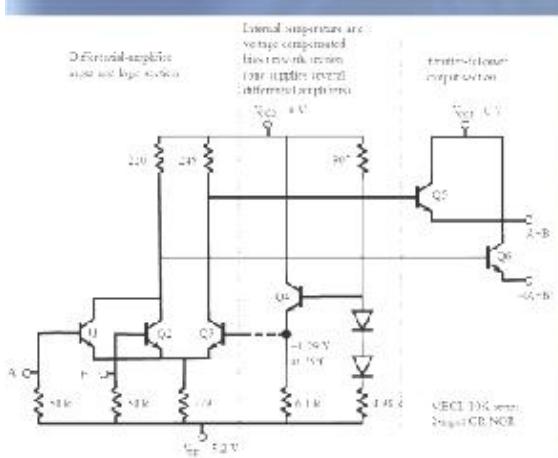


عملکرد تفاضلی  
خروجی‌های مکمل  
عملکرد همه‌ی ترانزیستورها در  
ناحیه‌ی فعال

- حذف زمان شارژ و دشارژ بار در ترانزیستورها
- افزایش سرعت
- عبور دائم جریان از همه‌ی قطعات
- مصرف بالای توان
- جبران ساز حرارتی
- استفاده از یک منبع ولتاژ مرجع برای چندین گیت


## ساختار خانواده ECL

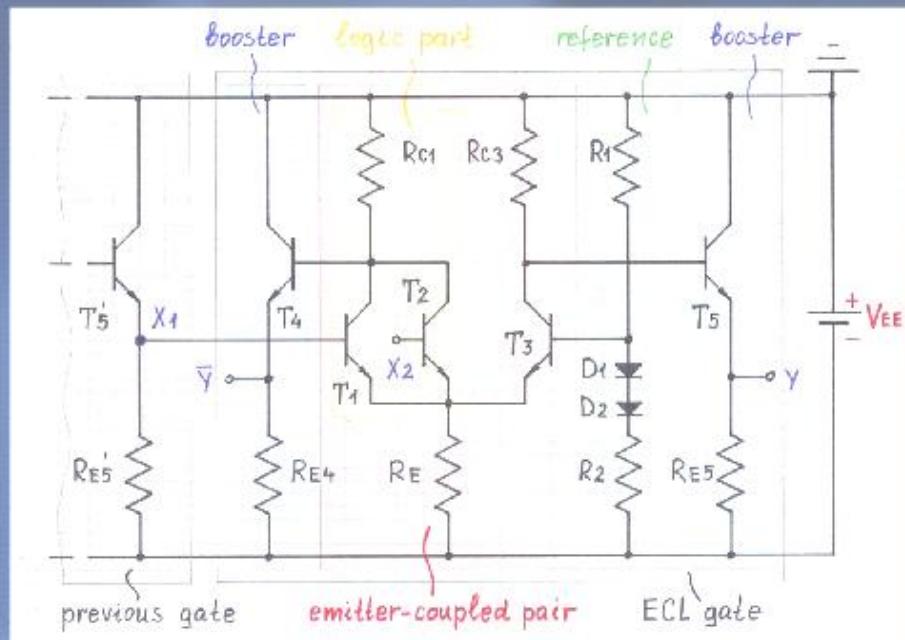

## ECL : or & nor

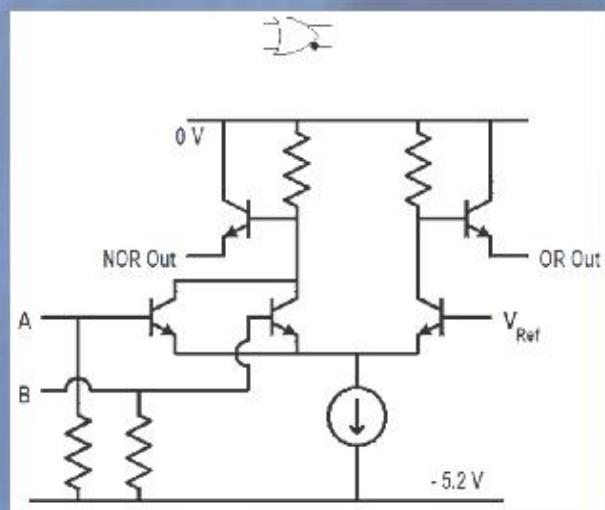

## ECL : and & nand

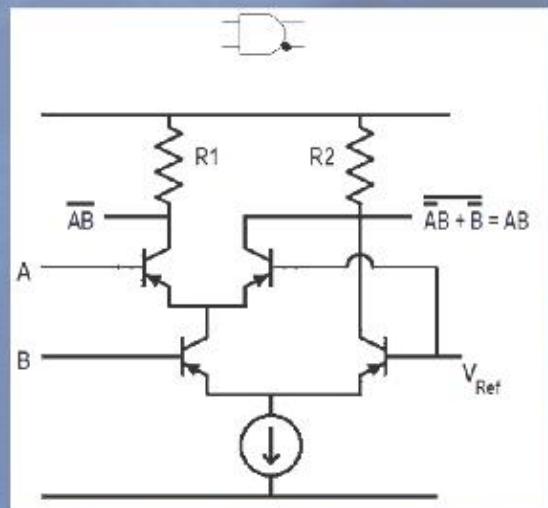

## نکات دیگر در مورد خانواده ECL

- منطق حالت جریان (Current Mode Logic) محدود به ECL نیست.
- مصرف توان بسیار بالا
- عدم امکان مجتمع سازی در مقیاس وسیع
- استفاده در موارد خاص (طبقه‌ی اول شمارنده)
- انتخاب خانواده‌های جدید به جای ECL

جلسه آینده...

## NMOS ✓ خانواده

- بار مقاومتی

- شبکه NMOS -