
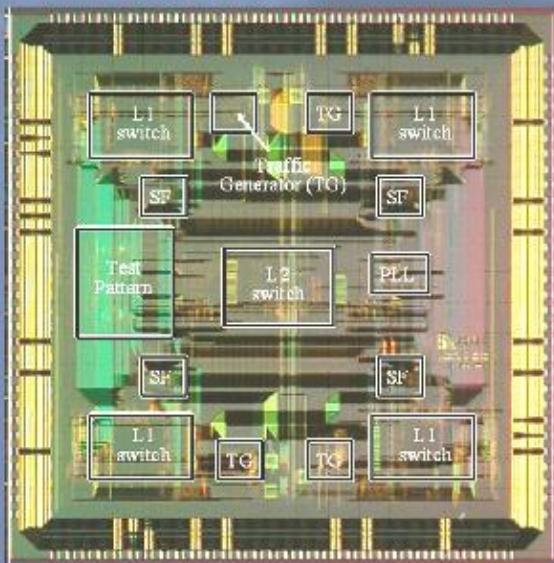


مبانی الکترونیک دیجیتال

جلسه بیست و چهارم

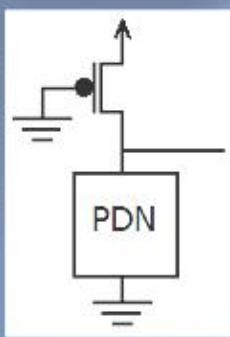

مشکل توان استاتیک صفر



- پیاده سازی گیت با استفاده از بار و شبکه‌ی پایین کشته شده
- در زمانی که شبکه‌ی پایین کشنه روش روشن است، بار نیز روشن می‌ماند.


مزایا

سادگی و تعداد کم ترانزیستور

معایب

صرف توان بالا گرم شدن چیپ و محدودیت منبع انرژی
کم بودن سرعت یک شدن خروجی

افزایش سرعت افزایش توان مصرفی

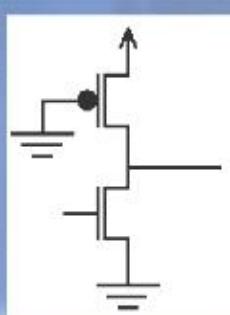

دای حذف توان استاتیک صفر

عملکرد


- روشن شدن PDN یک شدن خروجی معکوس کننده ←
خاموش شدن PMOS

بار در زمان روشن بودن شبکه‌ی پایین‌کشندۀ خاموش می‌شود.

مزایا

- صفر بودن توان مصرفی در خروجی صفر
- امکان کاهش مقاومت بار برای افزایش سرعت یک شدن خروجی
معایب

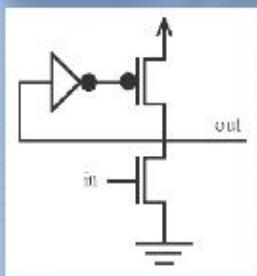استفاده از دو ترانزیستور بیشتر برای معکوس کننده




Dual Rail مدارهای

- برای کم کردن حساسیت به نویز در انتقال دیتا، از خروجی‌های مکمل و Sense amplifier استفاده می‌شود.
- Sense amplifier تقویت کننده‌ای است که براساس تقویت اختلاف ولتاژ بین دو ورودی کار می‌کند.
- در برخی مدارها، بودنتابع منطقی و معکوس آن به ساده سازی مدارها کمک می‌کند.
- حجم سیم کشی‌ها و اتصالات دو برابر حالت عادی خاهد بود.
- کاهش نویز پذیری، امکان افزایش سرعت را فراهم می‌کند.
- در این مدارها همه‌ی سیگنال‌ها و معکوس آن‌ها وجود دارد.
- خانواده‌ی ECL از جمله خانواده‌های Dual Rail است.

خروجی و معکوس خروجی

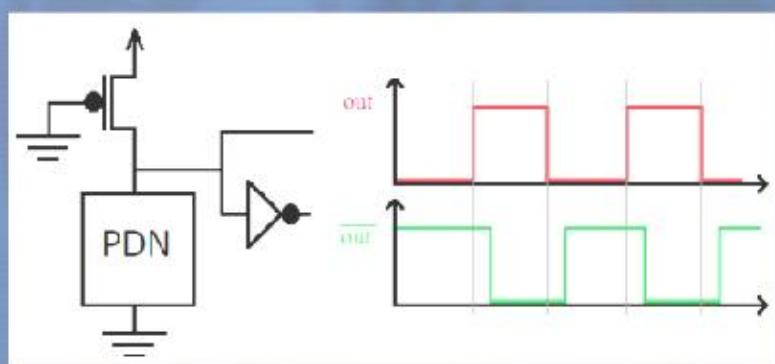- استفاده از یک گیت **not** برای تولید معکوس خروجی کار مناسبی نیست.
- سیگنال سبز رنگ نسبت به خروجی تابع تاخیر دارد. (ایجاد اختلاف فاز و تاخیر)




DCVSL

Differential Cascade Voltage Switch Logic


عملکرد

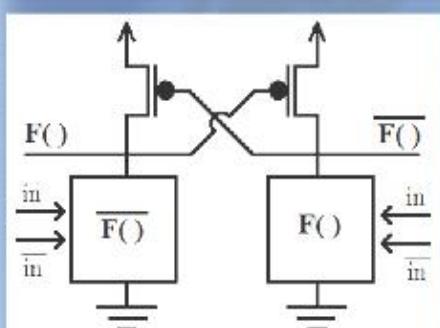- پیاده سازی تابع و معکوس آن به صورت متقاضن
- مزایا
- تولید خروجی و معکوس آن بدون اختلاف فاز
- افزایش سرعت خروجی به دلیل تشدید عملکردبار با استفاده از معکوس تابع
- پیاده سازی بدون استفاده از شبکه‌ی پایین‌کشندۀ معایب
- تعداد دو برابر ترانزیستور‌ها و سیم‌کشی‌های اتصالات




مثال: buffer و not

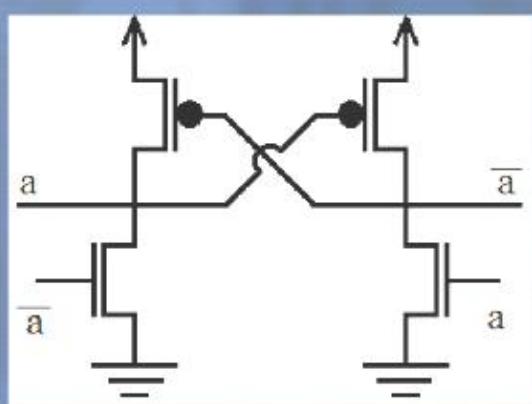- در پیاده سازی این گیت ها از مدارهای کامل مشابه ولی برعکس (مکمل) استفاده می شود.
- تعداد ترانزیستورها در این دو مدار برابر است.




ساختن شبکه های مکمل

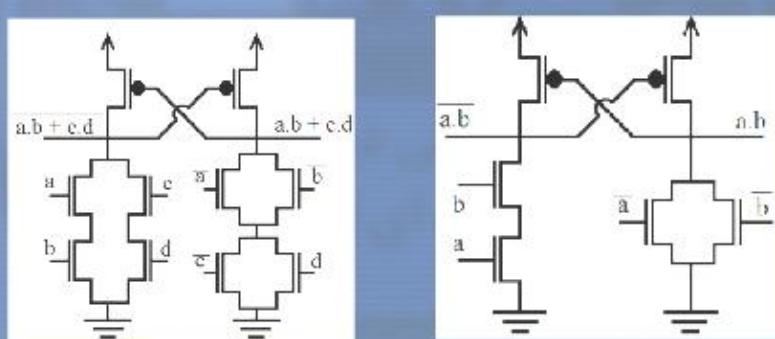- برای درست کردن مدار مکمل، مشابه ساختن PUN در گیت های CMOS عمل می کنیم.
- در اینجا به دلیل پیاده سازی PDN باید فقط از ترانزیستورهای NMOS استفاده کنیم.
- اما به ازای هر سیگنال ورودی، معکوس آن را نیز در اختیار داریم.



مثال xor و xnor

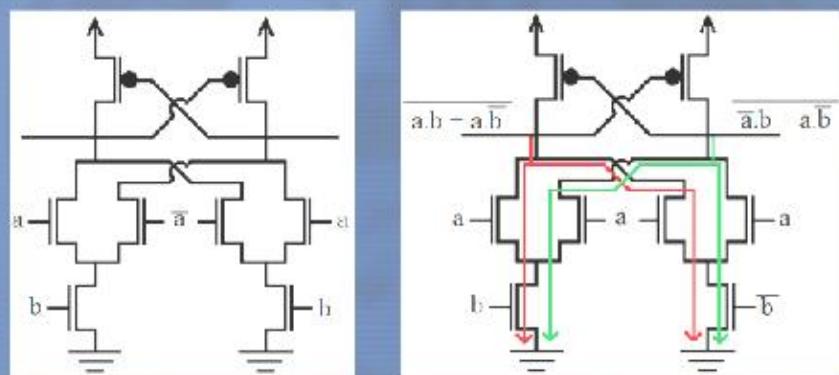برای نوشتن تابع یک شبکه‌ی کلید می‌توانید راه‌های اتصال دو طرف شبکه را بنویسید.



جلسه آینده...

بررسی دقیق تر ترانزیستور MOS به عنوان سوییچ ✓