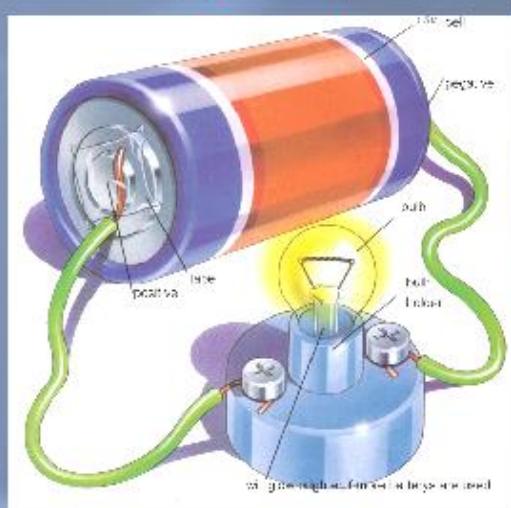


مبانی الکترونیک دیجیتال

جلسه دوم



پیشوند مقدارها


علامت	اسم	ضریب	ضریب با نماد علمی
T	Tera	1000000000000	10^{12}
G	Giga	1000000000	10^9
M	Mega	1000000	10^6
K	Kilo	1000	10^3
m	milli	.001	10^{-3}
μ	micro	.000001	10^{-6}
n	nano	.000000001	10^{-9}
p	pico	.000000000001	10^{-12}
f	femto	.00000000000001	10^{-15}



واحدهای الکتریکی

کمیت	نماد کمیت	واحد در سیستم بین المللی (SI)	نماد واحد
Charge	Q	coulomb	C
Energy	W	joule	J
Power	P	watt	W
Potential difference	V	volt	V
Current	I	Ampere	A
Resistance	R	ohm	Ω
Conductance	G	Siemens	S
Capacitance	C	farad	F
Inductance	L	Henry	H
Impedance	Z	ohm	Ω
Frequency	F	Hertz	Hz

بار الکتریکی

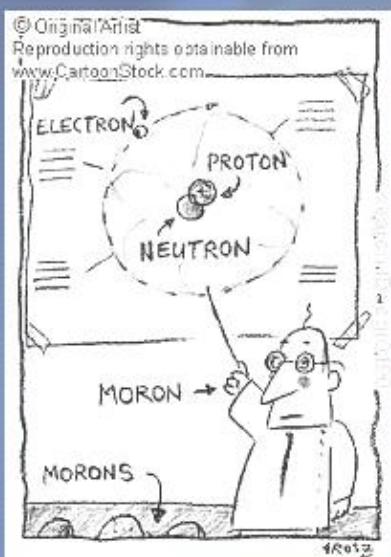

✓ بار الکتریکی دو نوع مثبت و منفی دارد .

✓ بار الکتریکی یک کمیت گسسته است . یعنی بار الکتریکی ضریبی از بار الکتریکی یک الکترون است . یک کولن باری به اندازه 6.25×10^{18} الکترون را دارد .

✓ پتانسیل الکتریکی ، انرژی واحد بار الکتریکی است .


✓ با زیاد شدن اختلاف پتانسیل الکتریکی نیروی بین بارهای مثبت و منفی برای جذب و خنثایشدن بیشتر می شود .

انرژی و توان

$W = V \times Q$ ✓ انرژی امکان انجام کار است.

✓ توان، آهنگ (سرعت) تولید یا مصرف انرژی است.

$$P = \frac{W}{T}$$

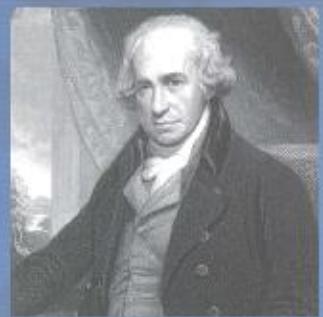


قانون وات

$$P = \frac{W}{T} = \frac{V \times Q}{T} = V \times I = R \times I^2 = \frac{V^2}{R}$$

اختلاف پتانسیل الکتریکی

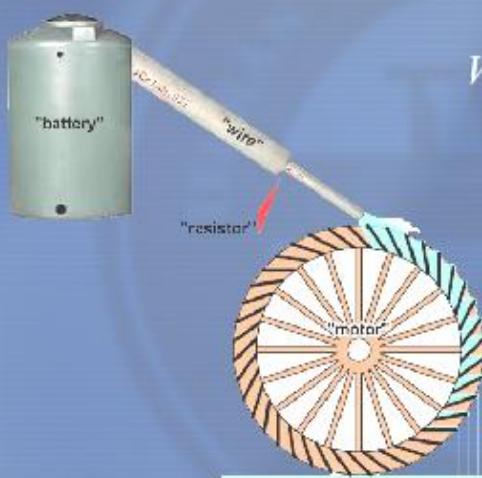✓ پتانسیل الکتریکی را می‌توان با قدرت ایجاد شده توسط پمپ آب یا ارتفاع آب مقایسه کرد.



$$V = \frac{W}{Q}$$



جريان الكتروي

$$I = \frac{Q}{T}$$

✓ جريان الكتروي شار بار الكتروي مثبت در واحد زمان است.




✓ بار مثبت با از دست دادن انرژی جريان می یابد و به پتانسیل کمتر می رسد.

✓ بنابراین جريان مثل ولتاژ کمیت جهت داری است.

✓ عالمت منفی در جريان الكتروي را می توانيم به صورت جريان بارهای منفی در آن جهت یا جريان بارهای مثبت در جهت مخالف فرض کنیم.

جريان الكتروي

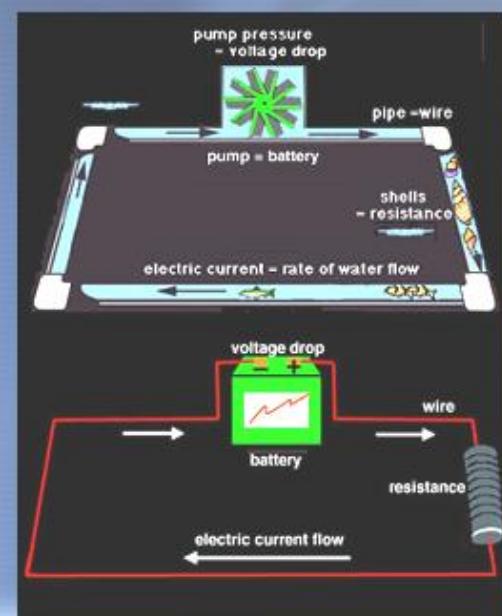

جريان بار الكتروي را می توان با شار آب مقایسه کرد.

رابطه‌ی ولتاژ و جریان

اگر اختلاف پتانسیل الکتریکی به دو سر یک ماده اعمال کنیم شاید جریان الکتریکی ایجاد شود.

$$R = \frac{V}{I}$$

به نسبت ولتاژ بر جریان مقاومت الکتریکی می‌گویند.

$$G = \frac{I}{V}$$

به نسبت جریان بر ولتاژ هدايت الکتریکی می‌گویند.


قانون اهم



$$I = \frac{V}{R}$$

$$V = I \times R$$

نسبت ولتاژ و جریان در عناصر مختلف

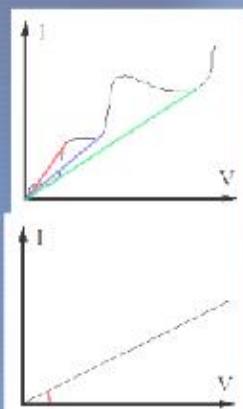

نمودار جریان بر حسب ولتاژ را با اندازه‌گیری و تست می‌توان بدست آورد.




شیب خط وصل کننده‌ی هر نقطه از نمودار به مبدأ نشان‌دهنده‌ی هدايت نقطه‌ای در ولتاژ مشخص شده است.

$$R = \frac{1}{G}$$


مقاومت یک عنصر خطی است. (شیب ثابت)



اگر شیب ثابت نباشد عنصر غیر خطی است.

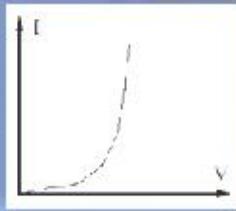

بیایید ولتاژ و جریان را حس کنیم!

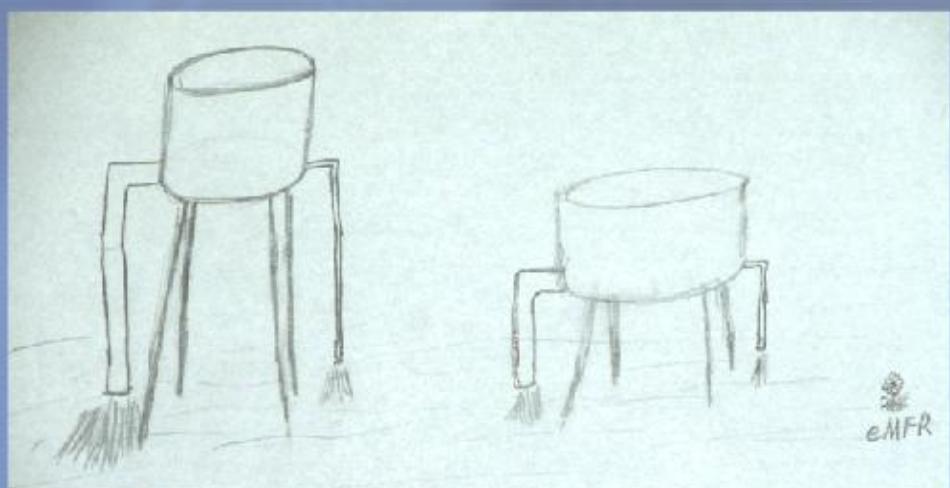

eMFR

عناصر خطی و غیر خطی

- ✓ عناصر خطی فقط مقاومت ، سلف و خازن هستند .
- ✓ هدایت الکتریکی مقاومت در برابر عبور جریان مستقل از فرکانس است .
- ✓ هدایت الکتریکی سلف و خازن در برابر عبور جریان با فرکانس تغییر می کند .

Impedance = resistance + capacitance + inductance



: رفتار مقاومت در برابر اعمال ولتاژ Resistance


: رفتار خازن در برابر اعمال ولتاژ Capacitance

: رفتار سلف در برابر اعمال ولتاژ Inductance

: اسم کلی برای توصیف نسبت ولتاژ به جریان Impedance

: اسم کلی برای توصیف نسبت جریان به ولتاژ Conductance

منبع ولتاژ و جریان

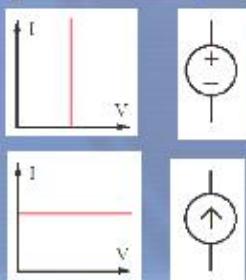

- ✓ ژنراتورها انرژی را از شکل مکانیکی به شکل الکتریکی تبدیل کنند.
- ✓ باتری ها انرژی را از شکل شیمیایی به شکل الکتریکی تبدیل کنند.
- ✓ سلول های خورشیدی انرژی را از شکل الکترومغناطیسی به شکل الکتریکی تبدیل کنند.
- ✓ منبع ولتاژ ایده آل مستقل از جریان گذرنده از آن دوسر خود ولتاژ ثابتی را تولید می کند.
- ✓ منبع جریان ایده آل مستقل از ولتاژ دوسرش، جریان ثابتی را عبور می دهد.

جلسه آینده...

✓ قانون ولتاژ کریشهف

✓ قانون جریان کریشهف